

### Ölame Sınav Soruları

1) Skalası eşit aralıklı 34 adımlı ile böldülmüş olan 3mA lik bir ampermeterin en soldaki birinci ölçüm adımlısına 0, 11. ye 1, 21. ye 2 ve 31. ye 3 yazılmıştır. Bu miliompermetrenin.

a) alt ölçme sınırı

b) Üst ölçme sınırı

c) Ölçme aralığı

d) nominal ölçme aralığı nedir.


320 Volt. com/elektriksel-olameler

a) 0.1 mA

b) 3.3 mA?

c) 3.2 mA

d) 3 mA

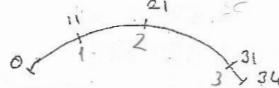

2) Bir direnç üzerindeki gerilim  $\pm 2\%$  mutlak hata ile  $200V$  veriliyor. Dirence de  $\pm 1.5\%$  mutlak hata ile  $42\Omega$  dir. Direncdeki hataları  $g\approx 0$  ve bu bağılı hataları hesaplayınız.

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = \frac{(200V)^2}{42\Omega} = 952.38W$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{2\Delta U}{U} + \frac{\Delta R}{R} = 2 \times \%2 + \%1.5 = \%5.5$$

3) Ölçmenin Temel Prensipleri nelerdir. (Fundamentals principles of measurement)

1) Effect: It is not possible to measure any electrical quantities without effecting it.

2) Error: Any electrical quantity can not be measured only errors.

3) Time delay: Any x quantity to be measured as soon as applied to a measuring instrument. The instrument can not give any value corresponding to it. It is necessary to pass a response time of the measuring instrument.

4) Efektif değerin formülünü yazın ve onlamını açıklayın.

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [I(t)]^2 dt}$$

$$V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [V(t)]^2 dt}$$

Effective value is the square root of one period average of squared instant value of any quantity.

5) Analog aletlerinde skalanın neresinde ölçüm yapmak gerekir neden?

when using moving coil meters, always try to measure on the right hand side of the scale (or near nominal measuring limit). Because by this way the error will be much less.

6) Alet sınıfı (S), Mutlak hata ( $\Delta x$ ), Bağılı hata ( $\varepsilon$ ) ve nominal ölçme sınırı arasındaki ilişkisi yazınız.

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{x_0}$$

$$\Delta x = S \frac{x_n}{100}$$

$$\varepsilon = \frac{S}{100} \frac{x_n}{x_0}$$

$$R = \frac{P}{I^2}$$

(1)

7) Bir Alternatif akım motora 220 Voltluk bir şebekeden 935W güç alıyor  
 $\cos\phi=0.85$  ise motor şebekeden kaç amper akım alır. Aynı fazda motorun reaktif güçü ne olur.

$$P = U \cdot I \cdot \cos\phi$$

$$935W = 220V \cdot I \cdot 0.85$$

$$I = 5A$$

$$\Phi = U \cdot I \cdot \sin\phi$$

$$= 220V \cdot 5A \cdot 0.527$$

$$= 579.5 \text{ VAR}$$

$$\approx 580 \text{ VAR}$$

8) Duyarlılık, Fark edebilirlik, Bağlı hata formüllerini ve açıklamalarını yazınız.

Sensitivity: If  $x$  is the quantity to be measured is changed by such as  $\Delta x$  the observed quantity or number changes by  $\Delta y$  the sensitivity of the measurement instrument

$$D = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad D \text{ is defined as the sensitivity of the measuring process}$$

Apperability: If  $x_n$  nominal measuring limit of a measuring system and  $\Delta x = \frac{\Delta y}{D}$  is the apperable least value the apperability is  $F = \frac{x_n}{\Delta x}$

$$F = D \frac{x_n}{\Delta y}$$

Relative error: To decide the measuring result is good or worse, the relative error is defined it is equals to absolute error divided by measured value

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{x_0}$$

9) Alt ölçme sınırı, Üst ölçme sınırı, Ölçme aralığı, Nominal ölçme sınırı nedir?  
The lowest measuring limit! The smallest value different from zero that any measurement system or instrument can measure

The upmost measuring limit! The greatest value that any measurement system or instrument can measure

Measuring range: The range between the lowest and upmost measurement limits  
The nominal measuring limit: written on the instrument and usually either equal to the upmost measuring limit or nearly equal to the upmost measuring limit.

10) Ölçme sınırı 200mA sınıflı 2.5 olan bir ampermetre ile 60mA ölçüyor. Bağlı hata ve mutlak hatayı bulunuz.

$$\varepsilon = \frac{S}{100} \frac{x_n}{x_0} \quad \varepsilon = \frac{2.5}{100} \frac{200mA}{60mA} = \% 8.33 \quad \frac{\Delta I}{I}$$

$$\Delta x = S \frac{x_n}{100} \quad \Delta x = 2.5 \frac{200mA}{100} = 5mA$$

(2)

11) Bir direncde harcanan gücü ölçmek için bir defa Akım 3A lik, 0.5 sınıfı bir ampermetre, gerilim 120V luk 1 sınıfı bir voltmetre ile başka bir defada akım 6A lik ve 0.2 sınıfı bir ampermetre ile ve gerilimde 300V luk 0.5 sınıfı bir voltmetre ile ölçülmüştür. Her iki ölçmede de  $I=2A$  ve  $V=120V$  okunmuştur. Bu değerlerle hesaplanan güçteki bağıl hataların ek olması için hangi ölçme daha uygundur.

$$\epsilon = \frac{S}{100} \frac{X_n}{X_0}$$

$$P = U \cdot I$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}$$

$$1. \text{ durum } \epsilon_1 = \frac{0.5}{100} \cdot \frac{3A}{2A} = \% 0.75$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{100} \cdot \frac{120V}{120V} = \% 1$$

$$\epsilon_{\text{Toplam}} = \% 1.7$$

$$2. \text{ durum } \epsilon_1 = \frac{0.2}{100} \cdot \frac{6A}{2A} = \% 0.6$$

$$\epsilon_2 = \frac{0.5}{100} \cdot \frac{300V}{120V} = \% 1.25 \quad \epsilon_{\text{Toplam}} = \% 1.85$$

1- ölçümdeki voltmetre ile; 2- ölçümdeki ampermetreyi kullanmak daha uygundur.

12) Yapım hatası  $\epsilon_1 = \% 0.5$  olan  $R_1 = 120 \Omega$  ile yapım hatası  $\epsilon_2 = \% 0.2$  olan  $R_2 = 80$  paralel bağlanıyor. Esdeger direnç ve bağıl hatalı nedir?

$$R_{\text{es}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{120 \times 80}{200} = 48 \Omega \quad \frac{\partial f}{\partial R_1} = \frac{R_2^2}{R_1(R_1+R_2)^2} \quad \frac{\partial f}{\partial R_2} = \frac{R_1^2}{R_2(R_1+R_2)^2}$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta R_{\text{es}} &= \frac{\partial f}{\partial R_1} R_1 \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\partial f}{\partial R_2} R_2 \frac{\Delta R_2}{R_2} \\ &= \frac{4}{25} \cdot 120 \cdot \frac{0.5}{100} + \frac{9}{25} \cdot 80 \cdot \frac{0.2}{100} = 0.1536 \Omega \end{aligned} \right\}$$

$$\epsilon = \frac{\Delta R_{\text{es}}}{R_{\text{es}}} = \frac{0.1536 \Omega}{48 \Omega} = \% 0.3$$

13) Flüttergücü, Reaktif gücü, Zahiri gücü, karmaşık gücü nedir. Güc faktörü nasıl tanımlanır. İfadelerini ve birimlerini yazın. Hangi durumda güc faktörü akımla gerilim arasındaki faz farkının kosinusune eşittir.

Fluctuant Power  $P = U \cdot I \cos(2\omega t + \phi_0 + \phi_i)$  Fluctuant power changes sinusoidally with time and its average is also zero.

Reactive Power:  $Q = U \cdot I \sin \phi$  If the phase difference between voltage and current increases, Effective power can not be maintained at the previous value, to the same work. Either voltage and current must be increased. However energy distribution is done at constant and standard voltage levels. So only the current can be increased and the current will cause an additional power loss. This is called reactive power.

Active Power:  $P = U \cdot I \cos(\phi_0 - \phi_i)$  Active power is constant and doesn't change in time. Average value of periodically changing instant power on full period.

Complex Power: In the case of sinusoid current and voltages  $U$  and  $I$  are phasorial values and  $\bar{I}$  is conjugated of  $I$

$N = U \cdot \bar{I}$  is called complex power.


(3)

Apparent power!  $S=U \cdot I$  (VA) If U and I are effective values this is called apparent power.

Power factor  $k = \frac{P}{S} = \frac{UI \cos \varphi}{UI} = \cos \varphi$  This is valid only for sinusoidal current and voltages.

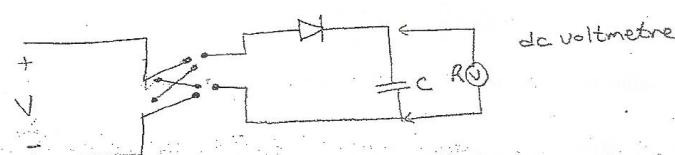- 14) Tepe değer neden dolayı ölçülmesi gereken bir boyutluktur dc voltmetre ile tepe değer nasıl ölçülür. Bu ölçmenin metod hatalının kısadır olmasının şartı nedir.

In some technical problems these values have great importance. Capacitor dielectric and isolation of cables depend on the voltage between capacitor plates and cable conductors. That's why peak value must be measured.



Time constant of the circuit  $\tau = R \cdot C$  must be much longer than the T period of the voltage. So the methodic errors will be well enough small.

- 15) Bir dirençten geçen akımın şiddeti 0.025A mutlak hata ile ölçülümiş ve 12.24 A bulunmuştur. Dirençin değeri 20Ω dir. Bu dirençin değeri hangi hata ile verilmelidir ki dirençte harcanan gücün hesabında yapılan bağılı hata akımın ölçülmesinde yapılan bağılı hatanın 3 katından fazla olmasın.

$$P = I^2 R$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{2 \Delta I}{I} + \frac{\Delta R}{R} \quad \frac{\Delta P}{P} < \frac{3 \Delta I}{I} \quad \frac{3 \Delta I}{I} = \frac{2 \Delta I}{I} + \frac{\Delta R}{R} \quad \frac{\Delta I}{I} = \frac{\Delta R}{R}$$

$$\epsilon = \frac{\Delta I}{I} \times 100 = \frac{0.025}{12.24} = \% 0.2 \quad 20 \cdot \frac{0.2}{100} = 0.04 \Omega \quad R = 20 \Omega + 0.04 \Omega$$

- 16) Bir alternatif akım motorunun plakasında  $P = 1.1 \text{ kW}$   $I = 5.5 \text{ A}$  yazmaktadır. Fazda gerilimi 220V olduğunu göre, girdi katsayıısı, Akım ve gerilim arasıın daki faz açısını, aynı akım gerilim ve faz farklılığındaki gerilimlerin güçü hesapla

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad \varphi = \arccos(0.909) = 24.63^\circ \quad Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 504.28 \text{ VAR}$$

$$\cos \varphi \approx 0.909$$

(4)

- 17) The current flowing through a resistance is measured as  $I=1.7 \text{ mA}$  with a  $\pm 1\%$  accuracy. Voltage across the resistance is also measured with a  $\pm 1\%$  accuracy. What is the relative measuring error? Found  $R = \frac{U}{I}$  calculated value? How do you give the measurement result?  $U=4.7 \text{ V}$


$$R = \frac{U}{I} = \frac{4.7 \text{ V}}{1.7 \text{ mA}} = 2764.7 \Omega$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} = \pm 1\% + \pm 1\% = \pm 2\% \quad \Delta R = R \cdot \% 2 = 2764.2 \times \frac{2}{100} \approx 54 \Omega$$

$$R = 27.6 \text{ k}\Omega \pm 0.6 \text{ k}\Omega$$

- 18)  $100 \text{ V}$  'den büyük olduğu bilinen bir gerilimi ölçmek için  $1.5$  sınıfındaki bir  $100 \text{ V}$  luk diger  $50 \text{ V}$  luk bir voltmetre seri bağlı bu sistemin值leri ölçülecek gerilime bağlanmıştır.  $100 \text{ V}$  'luk,  $70 \text{ V}$ ,  $50 \text{ V}$  'luk  $50 \text{ V}$  gösterdigine göre.

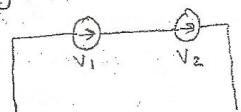- a) ölçülen gerilim
- b) bu ölçmedeki bağıl hata
- c) Voltmetrenin dönerlerinin oranı nedir.



a)  $50 \text{ V} + 70 \text{ V} = 120 \text{ V}$

b)  $U = U_1 + U_2$

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{(\Delta U_1 + \Delta U_2)}{U_1 + U_2}$$

$$\Delta U = S \frac{U}{100}$$

$$\Delta U_1 = 1.5 \text{ V}$$

$$\Delta U_2 = 0.75 \text{ V}$$

$$15 \frac{100}{100} 50$$

$E = \pm 1.875$


c)  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1 I_1}{R_2 I_2} = \frac{70 \text{ V}}{50 \text{ V}} = 1.4$

- 19) Bir kondensatöre bir mikroampermetre ile elinden  $2 \mu\text{A}$  lik bir doğru akım verilmeye başlanmıştır ve deşirindeki gerilim 5 saniye sonra  $100 \text{ V}$ 'a yükseltmiştir. Bu kondensatörün kapasitesi ne kadardır. Bu gerilimi nasıl bir aletle ölçersiniz. Şekil azaresh gösterin.


$$q = i \cdot t \quad q = C \cdot V$$

$$q = 2 \times 10^{-6} \times 5 = 10^{-5} \text{ C} \cdot 100$$
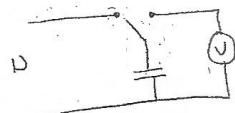
$$q = 10^{-5} \text{ C} \quad C = 10^{-7} \text{ F} \quad = 0.1 \text{ MF}$$



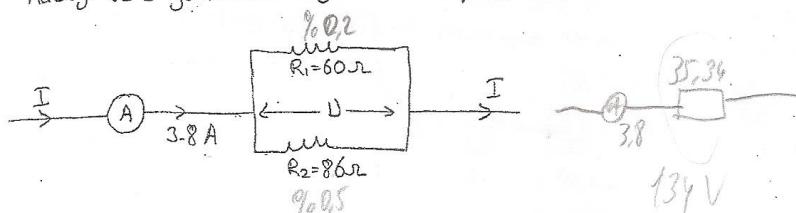- 20) Şekildeki devrede  $I$  akımı eldeerek  $U$  gerilimi hesaplanmaktadır. Ampermetre 0.5 sınıfı olup akım sınırları 6A dir. Akım esnasında okunan değer  $I = 3.8 \text{ A}$  dir. Dönerde değerleri  $R_1 = 60 \Omega$   $R_2 = 86 \Omega$  ve yapım hataları sırasıyla  $\pm 0.2$  ve  $\pm 0.5$  dir. U geriliminin ölçülmesinde yapılan bağılı hatayı ve  $U$  geriliminin değerini hesaplayın.



(5)

$$I = R_{\text{es}} \times I$$

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{\Delta R_{\text{es}}}{R_{\text{es}}} + \frac{\Delta I}{I}$$

$$\Delta x = S \frac{x_n}{100} \quad \Delta I = \frac{0.5 \times 6 A}{100} = 0.03 A \quad \varepsilon = \frac{0.03 A}{3.8 A} = \% 0.789 \quad R_{\text{es}} = 35.34$$

$$\frac{\Delta R_{\text{es}}}{R_{\text{es}}} = \frac{\partial f_1}{\partial R_1} \cdot E_1 R_1 + \frac{\partial f_2}{\partial R_2} E_2 R_2$$

$$R_{\text{es}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{0.2 \cdot 60}{100} + \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{0.5 \cdot 86}{100}$$

$$\Delta x = \varepsilon \cdot x_0$$

$$\Delta R_{\text{es}} = 0.1162$$

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{\Delta U}{E_{\text{es}}} = \% 1.11 \quad \varepsilon_{\text{es}} = \% 0.32 \quad U = 134.3 V \pm 1.50 V$$

- 21) Bir A.A motorunun plakasında  $P=1.2 \text{ kW}$   $I=6 \text{ A}$  yazmaktadır. Sebeke gerilimi  $U=220 \text{ V}$  olduğuna göre güç katısayısı nedir. akım ile gerilim arasındaki faz farkı nedir. Reaktif güç nedir.

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$\varphi = 33.56^\circ$$

$$\Omega = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$1200 \text{ W} = 220 \text{ V} \times 6 \text{ A} \cdot \cos \varphi$$

$$= 220 \text{ V} \times 6 \text{ A} \times \sin(33.56^\circ)$$

$$\cos \varphi = 0.909$$

$$= 729.66 \text{ VAR}$$

- 22) Bobin direnci  $50 \Omega$  olan döner bobinli bir voltmetre göstergesinin sonuna kadar şapması için bobinden  $2 \text{ mA}$  geçmesi gerekmektedir. a) Aletin skali linear ve  $120$  takımlı olduğuna göre bu aletle elde edilebilecek en büyük gerilim dayarlılığı ne kadardır. b) Her takımanın  $1 \text{ V}$  göstermesi için voltmetreye ilave edilecek en direnç ne kadardır.

a)  $D_U = \frac{50 \Omega \times 2 \text{ mA}}{120} = \frac{0.1}{120} = \frac{1}{1200} \text{ V takım}$   $D_U = \frac{\text{Volt}}{\text{takım}}$

b)  $120 \text{ V} = 2 \text{ mA} \times (50 + R_0)$

$$R_0 = 59950 \Omega$$

- 23) 0-1 mA milliammeter has 100 divisions which can easily read to the nearest division. What is the resolution of the meter?

$$F = \frac{x_n}{\Delta x} = \frac{1 \text{ mA}}{100} = 10 \text{ mA}$$


- 24) A resistance  $R$  is measured with 0.2 relative error. The current passing through is measured by a milliammeter.  $S=0.2$  and  $I_{\text{m}}=3 \text{ A}$  as  $I=2 \text{ A}$ . Show that the relative error is 0.3% in the measured value of current. Calculate the relative error limit in the power equation  $P=I^2 R$  dissipated in  $R$ .

$$\varepsilon = \frac{S}{100} \frac{x_n}{x_0} = \frac{0.2}{100} \frac{3 \text{ A}}{2 \text{ A}} = \% 0.3$$

$$\begin{aligned} P &= I^2 R \\ \frac{\Delta P}{P} &= \frac{2 \Delta I}{I} + \frac{\Delta R}{R} \\ &= 2 \times 0.3 + 0.2 \\ &= \% 0.8 \end{aligned}$$

(6)

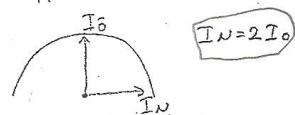- 25) Using a  $S=0.2$  class ammeter electric power converted to heat in an  $R$  resistance to be measured. During these measurements, the pointer of the instrument will not show less than the half scale value. What is the greater construction error of the  $R$  resistance that total construction errors should not exceed %1.




$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{2 \Delta I}{I} + \frac{\Delta R}{R}$$

$$0.1 = 2 \times 0.4 + \frac{\Delta R}{R}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = 0.002$$

$$\varepsilon = \frac{S}{100} \frac{I_N}{I_o} = 0.4\%$$

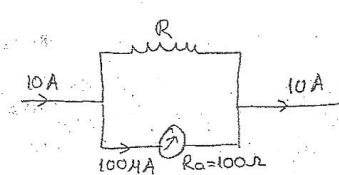- 26)  $100\text{mA}$  A'lik bir akımla işresi sona kadar sapan ve direnci  $R_a = 100\Omega$  olan bir ampermetreyi  $10\text{A}$  ileabilen bir ampermetre yapabilmek için gereklili bağlantı şeklini alınıp ve direncin değerini hesaplayın.  $5\text{A}$  ölçerken harcadığı güç bulun.




$$R = \frac{V}{I} = \frac{100\text{mA} \times 100\Omega}{9.9999\text{A}} = 1.00001 \times 10^{-3}\Omega$$

$$P = I^2 R$$

$$= 50\text{mA}^2 \times 100\Omega$$

$$= 0.25 \times 10^{-6}\text{W}$$

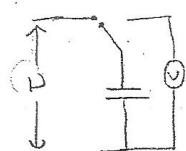- 27) Bir kondansatör bir mikroampermetre ile elinden  $2\text{mA}$  A'lik sabit bir doğrularak günde rıltmeye başlanır ve  $10\text{s}$ n sonunda  $50\text{V}$  olur. Aileti gerilim Kondansatörün kapasitesini hesaplayın. Devrenin şemasını çizin. Bu gerilimi nasıl bir aletle ölçersiniz? Aileti gerilim tipi voltmetre ile elde eder.



$$q = i \cdot t$$

$$q = 2 \times 10^{-6} \times 10$$

$$q = 2 \times 10^{-5} \text{C}$$

$$q = C \cdot V$$

$$2 \times 10^{-5} \text{C} = C \cdot 50$$


$$C = 0.4 \mu\text{F}$$

- 28) Bobin direnci  $40\Omega$  kritik direnç  $R_k=120\Omega$  olan  $4\text{mA}$ 'lik dener bobinli daimi mikrotusu bir aileti ile kritik sənində çalışın. a)  $3\text{V}$ 'lik bir voltmetre b)  $6\text{A}$ 'lik bir ampermetre yapmak için nasıl devreler oluştursunuz? Değerlendirmenin hesaplayınız.

$$R_k = R_{kd} + R_b$$

$$120\Omega = R_{kd} + 40\Omega$$

$$R_{kd} = 80\Omega$$

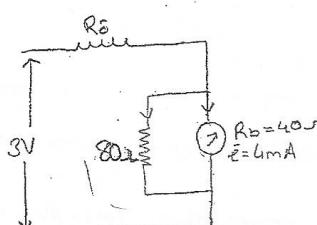


$$R_{kd} = \frac{40 \times 80}{120} = \frac{80}{3}\Omega$$

$$40\Omega \text{ } 4\text{mA}$$

$$\frac{80\Omega}{80\Omega + 40\Omega} \cdot 6\text{mA} = 3\text{V}$$

$$R_{kd} = 4\frac{2}{3}\Omega$$

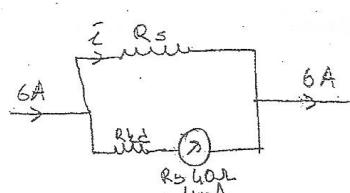

$$(40+80) \cdot 4\text{mA} = (6\text{A} - 4 \times 10^{-3}\text{A}) \cdot R_S$$

$$R_S = 0.08\Omega$$

- 29) 0-2 sınıfından 5A'lık 100 taksimatlı ve 0-2 Ω iç dirençli döner bobinli bir ampermetre ile bir akım ölçülmüş ve gösterge 72. taksimata sapmıştır. a) akımın ölçülen değeri nedir. b) Bu akımın ölçülmesinde yapılan motluk hata sınırı nedir. Akımın doğru değeri hangi sınırlar arasındadır. c) Bu ampermetrenin doğruluğu doğruluk ve güce soruyu nedir.

$$\frac{5}{100} = 0.05 \text{ A} \quad \text{Her taksimat } 0.05 \text{ A gösterir.} \quad \Delta I = 5 \frac{\text{In}}{100} \quad \Delta I = 0.2 \frac{5 \text{ A}}{100}$$

72. taksimat 3.6 A dir.  $= 0.01$


$$I = 3.6 \text{ A} \mp 0.01 \text{ A}$$

$$D = \frac{\Delta x}{\Delta x} = \frac{72}{3.6} \quad 20 \frac{\text{taksimat}}{\text{Amper}} \quad P = I^2 R$$

$$= 3.6^2 \times 0.2$$

$$= 2.592 \text{ W}$$

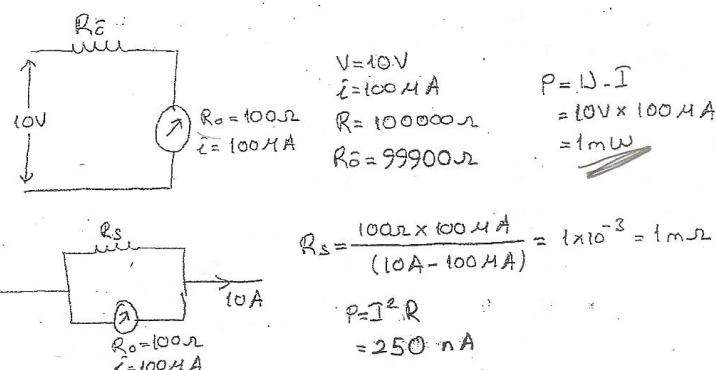- 30) 100 mA'lık bir akımla skalası sonda kadar sapan ve direnci  $R_o = 100 \Omega$  olan bir aletle 10 V ölçübilen bir voltmetre yapılmak isteniyor. Gerekli bağlantı şeklini çiziniz. Voltmetrenin iç direncini ve 10 V ölçerken tükettiği gücü bulunuz. Aynı alet 10 A ölçübilen bir ampermetre haline getirmek için gerekli bağlantı şeklini çiziniz. Ampermetreinin iç direnci ile 5 A ölçerken tükettiği gücü bulunuz.



- 31) Bir devrenin belirli bir A-B kolundan geçen doğru akımı her ikisi de 1'sınıfından iki ampermetreyi ayrı ayrı bağlayarak ölçüp 4,45 A ve 4,77 A buluyoruz. Ampermetrelerin direncleri sırasıyla 0,05 Ω ve 0,02 Ω olup her ikiside 5A'lıktır.
- Ölçme sondaları arasındaki bu farkın ampermetrelerin yapım hataları sınırları içinde olup olmadığını gösterin.
  - Her iki ampermetre sınıfı içerisinde doğru ölçüyorsa ölçme sondaları arasındaki fark nasıl izah edersiniz.
  - Ampermetre bağlı defilken bu koldan geçen akımı hesaplayın.
  - Bu yoldan ölçüüp hesaplanmış olan bu akımda (ampermetre yokken) yapılan hata sınırının hesaplanması (ampermetrelerin direnclerinin hatalı bilindiği) forzulunecaktır.

(8)

$$\text{a). } \Delta I_1 = 5 \frac{I_N}{100} = \frac{1.5A}{100} = 0.05A \quad I_1 = 4.45 + 0.05A$$

$$\Delta I_2 = 5 \frac{I_N}{100} = \frac{1.5A}{100} = 0.05A \quad I_2 = 4.77 + 0.05A$$

The real value of the currents are  $I_1 = 4.40A - 4.50A$   $I_2 = 4.72A - 4.82A$

The difference between the measured values is not deal with the construction error of ammeters, because the values of currents ranges are different from each other

b) Because of the difference between the two ammeters inner resistances, the currents are different from each other:

$$\text{c). } \text{Circuit diagram: } \begin{array}{c} \text{R}_{AB} \\ \text{---} \\ \text{Ammeter} \\ \text{---} \\ \text{B} \end{array} \quad I_1 = \frac{U_{AB}}{R_{AB} + R_1} \quad I_2 = \frac{U_{AB}}{R_{AB} + R_2}$$

$$4.45 = \frac{U_{AB}}{R_{AB} + 0.05} \quad 4.77 = \frac{U_{AB}}{R_{AB} + 0.02}$$

$$4.45 R_{AB} + 0.225 = U_{AB} \quad R_{AB} = 0.39 \Omega \quad I = \frac{1.98V}{0.39\Omega} = 5.02A$$

$$4.77 R_{AB} + 0.0954 = U_{AB} \quad U_{AB} = 1.98V$$


(32) Bir balistik galvanometreden  $0.0001 A$  akım geçtiğinde ışıklı ibre galvanometre den imzalatıcı bir cüvet. Gerimde  $50 \text{ mm}$  sapınak tadir. Bu galvanometrenin电压  $100 \text{ V}$  doğru gerilimle doldurulmuş bir kondensatör baglandığıında spotur maksimum sapması  $220 \text{ mm}$  olmaktadır. Galvanometrenin yük dayorılığı  $D_q = 7.86 \cdot 10^5 \text{ mm}$  olduğuna göre a) Galvanometrenin akım yorumluğu b) Kondensatörün kapasitesini hesaplayınız.

$$\text{a). } D_f = \frac{d_f}{I} = \frac{50 \text{ mm}}{10^{-4} \text{ A}} = 5 \times 10^5 \text{ mm/A} \quad \text{b). } D_f = \frac{d}{D_q} \quad \frac{220 \text{ mm}}{7.86 \times 10^5 \text{ mm/c}} = 2.8 \times 10^{-4} \text{ C}$$

$$q = C \cdot V$$

$$2.8 \times 10^{-4} \text{ C} = C \cdot 100 \text{ V}, \quad C = 2.8 \text{ MF}$$

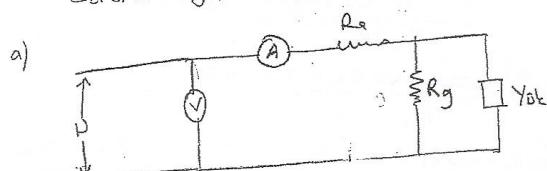(33) Bir iletkenli bir enerji iletim hattına kaynakten alicuya doğru bir voltmetre, bir ampermetre, daha sonra bir wattmetrenin gerilim bobini ve yük bağlanmıştır. Hattın akımı  $I=9A$  gerilimi  $U=220V$  ve  $\cos\phi=1$  dir. Bu yük durumunda çalışırken alicının yaptığı güç ölçümek isteniyor. Wattmetrenin nominal gerilim skala taksimatı ise  $200$  tır. a) Devrenin montaj şemasını çizin. b) Wattmetrenin nominal gerilim ve akım kademelerini seçersiniz. neden? c) Bu kademelere ve yük durumuna göre wattmetrenin sapması ne olur? ( $d=?$ )



$$\text{c). } 300V \cdot 10A = 3000 \text{ W}$$

$$\frac{3000}{240} = 12.5 \quad \frac{11980}{12.5} = 958.4 \text{ - taksimat}$$

$$\text{b). } P = I \cdot U \cdot \cos\phi$$

$$= 9A \cdot 220 \cdot 1$$


$$= 1980 \text{ W}$$

We chose  $10 \text{ A}$  range and  $300 \text{ V}$  range because we must chose the nominal measuring level to not force the coils

(9)

- 34) Enerji kaynağı ile alici arasında tel iletkenli hatta kaynakta alicuya doğru sırasıyla önce bir voltmetre, sonra bir ampermetre daha sonra bir wattmetre gerilim bobini ve en sonunda bu wattmetrenin akım devresi bağlanmıştır.
- a) Devrenin bağlantı şemasını aynızı.
- b) Wattmetre 0-5 sınıfından olup nominal gerilimi 100V nominal akımı 5A dir. Wattmetrenin tam skaala sapması 1000 olup göstergesi 730. olactır. alegisti göstermektedir. Wattmetrenin gösterdiği güç değeri ve bu değerdenki bağıl hata sınırlını hesaplayın
- c) Wattmetrenin akım devresinin seri eşdeğer direnci  $R_a = 0.02 \Omega$  gerilim devresinin paralel eşdeğer direnci  $R_g = 20 \Omega$  ampermetrenin ölçütüne göre (efektif değer)  $I = 6A$  voltmetrenin ölçütüne göre (efektif değer)  $U = 110V$ . Alıcıının aldığı ortalama güç olarak wattmetrenin gösterdiği güç alınacak olsa ne kadar bir metot hatası yapılmış olur. Bu metot hatasının b) de hesaplanan wattmetrenin yapım hatasına oran nedir.

a)

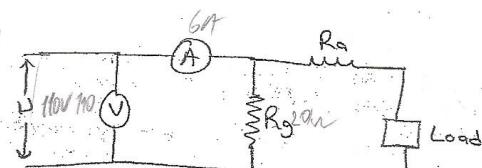

$$\text{b) } S = 0.5 \\ U_N = 100V \\ I_N = 5A$$

$$P = U \cdot I \\ \frac{500}{1000} = 0.5 \cdot 7.30 \times 0.5 \\ = 365W$$


$$\Delta W = \frac{500W}{100} = \frac{0.5 \cdot 500}{100} = 2.5 \\ \varepsilon = \frac{2.5}{365} = \% 0.68\%$$

$$\Delta P = 2.482W$$

$$\text{c) } P_0 = P_1 + P_2 = P_1 - P_2$$

$$P_0 = P_2 \cdot \frac{I^2 \cdot 0.02}{2.5} = 0.72W \\ \frac{0.72W}{2.5W} = 0.3$$

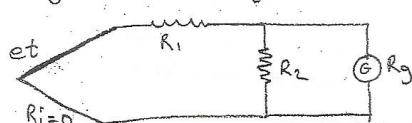- 35) Kritik direnci  $500\Omega$ , iç direnci  $100\Omega$  duyarlılığı  $1\text{tat}/\mu\text{A}$  olan bir galvanometre ile ia direnci sıfır olan bir termokulpun mikrovolt mertebesindeki termik elektrik enerjisi ölçümü isteniyor. Bu mertebele şekildeki devre düzenleniyor ve galvanometrenin kritik seviyelerinde çalışması isteniyor. Bu ölçüm sisteminin duyarlılığının  $1\text{tat}/\mu\text{V}$  olması ve aletin kritik seviyede çalışması için  $R_1$  ve  $R_2$  direncileri ne olmalı? b) Bu aletin bobinini kapatan devrenin direncinin  $500\Omega$  dan biraz büyük olması mı yoksa biraz büyük olması mı istenir neden?



$$R_L = 500\Omega \quad R_L = R_{2d} + R_g \quad \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 400\Omega$$

$$R_{2d} = 400\Omega$$

$$D_I = 1\text{tat}/\mu\text{A}$$

$$D_V = 1\text{tat}/\mu\text{V}$$

$$1\text{MA} = \frac{e(t)}{R_1 + R_2 \cdot R_g} \cdot \frac{R_2 \cdot R_g}{R_2 + R_g} \cdot \frac{1}{B_J}$$

$$1 \times 10^{-6} = \frac{1 \times 10^{-3}}{R_1 R_2 + R_1 R_g + R_2 R_g} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_g}$$


$$110 = \frac{3 \cdot 400 R_1 + 400 R_2 + 100 R_1 + 100 R_2}{R_2}$$

$$500 R_1 + 500 R_2 = 1000 R_2 \quad \frac{R_1^2}{2 R_1} = 400 \quad R_1 = 800\Omega \\ R_1 = R_2 \quad R_2 = 800\Omega$$

We chose a resistance which is a little bigger than  $500\Omega$  because we want that galvanometer makes a quick underdamping movement

(10)

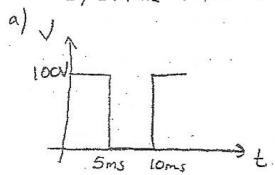- 36) 5ms süreyle 100V arkasından gelen 5ms süreyle 0 değerini alan periyodik bir geriliminin  
 a) Dalganın şeklini (cizim)  
 b) Bu gerilimi doğrudan akım voltmetresi ile  
 c) termik voltmetre ile ölçüm.



b)


$$\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} V dV$$

$$\frac{1}{10ms} \int_0^{5ms} 100 dV + \frac{1}{10ms} \int_{5ms}^{10ms} 0 dV = 50V$$

c)

$$V = \sqrt{\frac{1}{10ms} \int_0^{5ms} [100]^2 dV} = 70.71$$

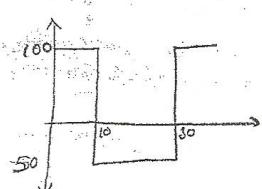- 37) A-B aralığı arasındaki bir U geriliminin dalganın şekildeki gibi olmasının





- a) Pozitif kutbu A'ya bağlanmış tepe değer voltmetresi  
 b) Pozitif kutbu B'ye bağlanmış tepe değer voltmetresi  
 c) Çok küçük dirençli tek yanlı doğrultuculu bir doğrudan akım voltmetresi  
 d) Çok büyük dirençli çift yanlı doğrultuculu bir doğrudan akım voltmetresi  
 e) Etkinlik değer olan bir voltmetre bağlandığında elde edilecek değerleri hesaplayın.

a)  $U = U_m = 100V$    b)  $U = U_{-m} = 50V$    c)  $\frac{1}{30} \int_0^{10} 100 dt = 33.33V$    d)  $\frac{1}{30} \int_0^{10} 100 dt + \frac{1}{30} \int_{10}^{30} 50 dt = 66.67V$

e)  $\left( \frac{1}{30} \int_0^{10} (100) dt + \int_{10}^{30} (50) dt \right) = 70.71V$

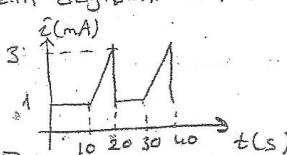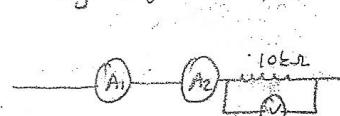- 38) Şekildeki devrede geçen I akımının zamanla değişimi yanda verilmiştir. A1 döner bobinli bir milionpermetre, A2 termokulpulu bir millampmetre. V tepe deffur etken bir voltmetredir. (İç direnci 10 körükün yanında çok büyük) her bir aletin göstergesi degeri hesaplayın. Akım değişimini ihan bir eşitlik yazın.



$$T=20s$$

$$0 < t \leq 10 \quad i=1mA$$

$$10 < t \leq 20 \quad i=(0.2t-1)mA$$


A<sub>1</sub>)  $\frac{1}{20} \left[ \int_0^{10} 1 dt + \int_{10}^{20} (0.2t-1) dt \right] = 1.5mA$

A<sub>2</sub>)  $V = \sqrt{\frac{1}{20} \left[ \int_0^{10} 1^2 dt + \int_{10}^{20} (0.2t-1)^2 dt \right]} = 1.63mA$

(11)

- 39) Bir transformatorın primerine bir ampermetre, bir voltmetre ve nominal değerleri  $10\text{ A}$ ,  $250\text{ V}$  ve skala taksimeti  $D=250$  olan bir wattmetre, ait devre olan sekonderine de bir voltmetre bağlanmıştır. a) Devrenin bağlantı şemasını çiziniz. b) Wattmetre sapması  $d=30$  ise wattmetrenin gösterdiği gücü hesaplayınız. c) Çekiller bu gücü ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerlerde gettiler ve devrenin akımı ve gerilimi arasında  $\varphi=25^\circ$  faz farklı varsa ve sebeke gerilimi  $U=220\text{ V}$  ise ampermetre kaç akımı gösterir?

a)

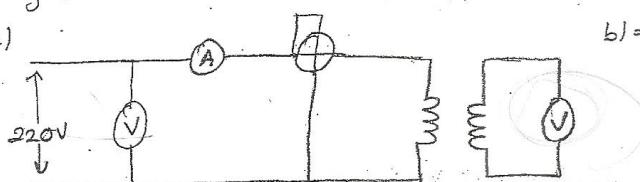

$$P = U \cdot I \cdot \frac{d}{D}$$


$$250 \cdot 10 \cdot \frac{30}{250} = 300\text{ W}$$

$$c) 300\text{ W} = 220\text{ V} \cdot I \cdot \cos 25^\circ$$

$$I = 1.50\text{ A}$$

- 40) Nominal Akımı  $5\text{ A}$  nominal gerilimi  $150\text{ V}$  olan  $75$  taksimeti bir wattmetre  $110\text{ V}$  lik bir enerji nahi hattından soldan sağa doğru geçen gücü ölçeceğiz. Sekilde bağlayınız.
- a) Montaj şemasını çiziniz. b) Alet  $40$  taksimat yapıyorsa statik güç ne kadar?

a)

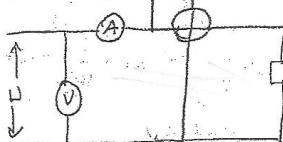

$$P = 150 \cdot 5 \times \frac{40}{75} = 400\text{ W}$$

- c) Gerilimin  $110\text{ V}$  olduğundan eminiz. Wattmetrenin akım bobini zorluyamamıştır.

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} \quad I = \frac{400}{110 \cos 45^\circ} \quad I = \frac{3.64}{\cos 45^\circ} \quad \text{Eğer } \cos \varphi > \frac{3.64}{\sqrt{2}} = 0.73 \text{ ise zorlanır.}$$

Aksi halde zorlansın.

- d) Gerilim  $110\text{ V}$   $\cos \varphi = 0.5$  ise akım bobini % kaq zorlansın?

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad I = 7.27 \quad 7.27 \cdot 5 = 2.27 \quad \frac{100}{2.27} \cdot 5 \quad x = 227.3$$

$$400 = 110 \cdot I \cdot 0.5$$

- 41) Hareketli statik aletlerinin dinamik denge denklemi yazın.


$$a \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + c y = md$$

$m_e$   $m_s$   $m_k$

(12)

- 42) Enerji kaynağı ile alicı arasındaki iki iletkenlik hatta kaynakton aliciya doğru önce bir voltmetre sonra bir ampermetre daha sonra bir wattmetrenin gerilm bobini ve son olarak akım bobini bağlanmıştır.

a) Bağlantı şemasını aiz.

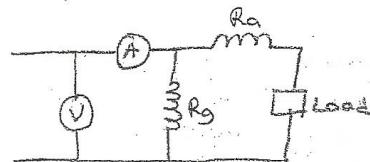

- b) Wattmetre 0.5 sınıfından olup nominal gerilimi 100V nominal akımı 5A, sonucu ölçümü 1000 olup göstergeyi 730'a sağlamaktadır. Wattmetrenin gösterdiği güç ve bağlı hatayı bulunuz.


$$P = 5 \times 100 \cdot \frac{730}{1000} \quad 0.5 \times 730 = 365 \text{ W} \quad E = \frac{S}{100} \cdot \frac{x_n}{x_s}$$

$$= \frac{0.5}{100} \cdot \frac{500}{365} \quad = \% 0.685 \quad \Delta W = 2.5 \text{ W}$$

- c) Wattmetrenin akım bobinin seri esdeğer direnci  $R_a = 0.02 \Omega$ , gerilm bobininin paralel esdeğer direnci  $R_g = 20 \Omega$ , ampermetrenin ölçüduğu değer  $I = 6A$ , voltmetrenin ölçüdüğü efektif değer 100V. Alının aldığı ortalama girdi olarak wattmetrenin gösterdiği güç alınacak olursa ne kadar bir metot hatalı yapılmış olur ve bu metot hatalı (b) sıklıkta hesaplanan wattmetrenin yapılmış hatalasının kaçıra kaçdır?

$$P_0 = P_2 + P_a = 36 \times 0.02 = 0.72 \text{ W}$$

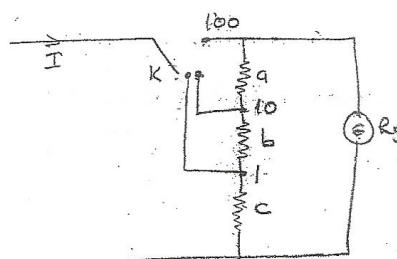- 43)  $R_g = 1000 \Omega$   $R_a = 4000 \Omega$  olan sabitdeği galvanometre ile sensör büyük dirençli olmak tabii edilecektir. Bir kaynakton I akımı ölçmek isteniyor. a/b/c dirençlerini söyle hesaplayınız. Galvanometre hem kritik səndimde adıssın həmdə k ondəri 1'den 10 qədər getmək əsasında 10 kat artın 10 dan 100 e getirildiğində 10 kat daha artın.  $I = 20 \text{ mm}/\mu\text{A}$



$$I_{ga} = I \frac{a+b+c}{a+b+c+g}$$

$$\frac{I_{gb}}{I_{gc}} = 10$$

$$I_{gb} = I \frac{b+c}{a+b+c+g}$$

$$\frac{I_{ga}}{I_{gb}} = 10$$

$$I_{gc} = I \frac{c}{a+b+c+g}$$

$$\frac{b+c}{c} = 10 \quad \frac{a+b+c}{b+c} = 10 \quad a+b+c = 10b+10c$$

$$b = 9c \quad a = 9b + 9c$$

$$a+b+c = 4000$$

$$100c = 4000$$

$$c = 40 \quad b = 360 \quad a = 3600$$

Current Sensitivity

$$a) I \cdot \frac{a+b+c}{a+b+c+g} = 20 \cdot \frac{4000}{5000} = 1.6 \text{ mm}/\mu\text{A} \quad b) 20 \cdot \frac{400}{5000} = 1.6 \text{ mm}/\mu\text{A} \quad c) 20 \cdot \frac{40}{5000} = 0.16 \text{ mm}/\mu\text{A}$$

(13)

(44) The characteristics of an active watt hour meter are  $I_N = 10A$   $U_N = 220V$   $K = 300 \text{ rev/hour}$  when this meter is in operate at the load of  $\frac{U}{U_N} = 1$

$\frac{I}{I_N} = 0.9 \cos\phi = 1$  The power drawn by the load is being measured by a wattmeter nominal values of wattmeter are 75-150-300 V 5-10A  $D=100$

a) which current and voltage values of the wattmeter do you chose why  
According to these values and load values what is the deflection

b) In what second the wattmeter makes its 165 revolution  
c) if for 165 revolution measured time is found 98s what is the error of the watthour meter?

a) 300 V 10 A nominal values must be chosen

$$P = 220 \times 9 \times 1 = 1980W \quad P = UI \cdot \frac{d}{D} \quad 1980W = 300 \times 10 \cdot \frac{d}{100} \quad d = 66$$


$$b) t_n = \frac{3600 \times 1000 \times n}{K \times P} = \frac{3600 \times 1000 \times 165}{3000 \times 1980} = 100 \text{ s}$$

c) since the watthourmeter completes its 165 revolution in 98s

$$\varepsilon = \frac{100 - 98}{100} \times 100 = \% 2 \quad \text{The revolution is faster}$$

45) A wattmeter as in the figure has the values  $D=75$ ,  $5A$  and  $300V$  and is connected to the energy transmission line. The pointer deflect 60

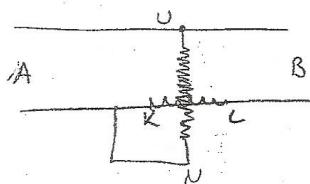- a) in which direction and what amount of power transmitted why?  
b) Wattmeter indicate of the power taken by the load and which one of any other circuits.



a) The power transmitted from B to A

$$P = 300 \cdot 5 \cdot \frac{60}{75} \\ = 1200W$$

(14)

- 46) Bir işaret kaynağının frekansı  $8.2 \text{ kHz} \pm 5\%$  lik bir direnç ve  $560 \text{ pF} \pm 10\%$  luk bir kondansatörle kentrat edilmektedir. Frekans bağıntısı  $f = \frac{1}{2\pi RC}$  ise  $f$  frekansını ve bu frekansın mutlak hata ve başlı hataları bulunuz.

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \quad f = \frac{1}{2\pi \cdot 8.2 \times 10^3 \times 560 \times 10^{-12}} = 34659.18 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{\Delta x}{x} & \varepsilon_R &= 5\% \\ \varepsilon_c &= 10\% & & \end{aligned}$$

- 47) Bir aktif enerji sayacıının karakteristikleri  $I_N=10A$ ,  $U_N=220V$ ,  $K=3000 \text{ dev/kWh}$  dir. Bu sayacı  $U/U_N=1$ ,  $I/I_N=0.9$  ve  $\cos\phi=1$  yük durumunda çalışırken yaptığı güçün 6000 bl wattmetre ile ölçmek istiyoruz. Wattmetrenin nominal gerilim kademeleri 100-200-300-400V ve nominal akım kademeleri 5-10-30A dir. Tam skala sapması ise 240 olsun.
- a) Bu wattmetrenin hangi akım ve gerilim kademelerini seçmesi neden? Bu kademeler ve yük durumuna göre sapması ne olur?

We chose 300V and 10A range because we must choose the level very close the nominal measuring limit to reduce the errors and in this question  $U=220V, I=9A$

$$P=220 \cdot 9 \cdot \cos\phi = 1980 \text{ W} \quad 1980 \text{ W} = 300 \text{ V} \cdot 10 \text{ A} \cdot \frac{d}{240} \quad d = 158.4$$


- b) Sayac 100 devirini kaç sn de yapmalıdır.

$$t_n = \frac{3600 \times 1000 \times 100}{3000 \times 1980} = 60.6 \text{ sn}$$

- c) Sayac 100 devirini hesapta bulondan 5 sn daha kısa sürede yapıyorrsa bu sayac enerjisi az mı yoksa çok mı yazar hatalı % de kaçır?

The watt hour meter turns faster and counts more energy.  $E = \frac{5}{60.6} \times 100 = 8.2\%$

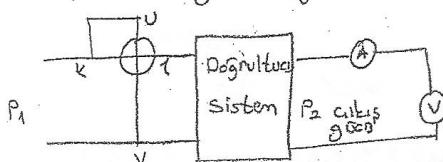
- 48) Sekildeki gibi bir doğrultucu sistemin devreden yaptığı  $P_1$  güçü 0.5 sınıfı bir wattmetre ile  $P_2$  çıkış güçü ise 0.2 sınıfı bir ampermetre ve bir voltmetre ile ölçülüyor. Ölçü aletleri 150 ser taksimatlı ölçme sınırları sırası ile 750W, 6A ve 150V dir. Ölçme esnasında wattmetre 105 voltmetre 104 ampermetre 110 taksimat sapıklarına göre doğrultucu sistemin kaybını ve verimini hesaplayınız.



(15)

Wattmetre	Ampermetre	Voltmetre
$S=0.5$	$S=0.2$	$S=0.2$
150 tak.	150 tak.	150 tak.
$P_N = 750 \text{ W}$	$I_N = 6 \text{ A}$	$V_N = 150 \text{ V}$
$d = 105$	$d = 110$	$d = 104$
$P_{\text{g}} = \frac{750 \cdot 105}{150} = 525 \text{ W}$	$I = 6 \cdot \frac{110}{150} = 4.4 \text{ A}$	$V = \frac{150 \cdot 104}{150} = 104 \text{ V}$
$\underline{P_{\text{g}} = 525 \text{ W}}$	$\underline{I = 4.4 \text{ A}}$	$\underline{V = 104 \text{ V}}$
$\underline{P_{\text{gkis}}} = \underline{525 \text{ W}}$	$\underline{\text{Verim}} = \frac{P_{\text{gkis}}}{P_{\text{g}}} \times 100 = \underline{\% 87.2}$	$\underline{P_{\text{gkis}}} = \underline{14.4 \text{ A} \times 104 \text{ V}} = \underline{157.6 \text{ W}}$
$\underline{P_{\text{gkis}}} = \underline{157.6 \text{ W}}$		$\underline{Koyip} = \underline{525 - 157.6} = \underline{67.4 \text{ W}}$

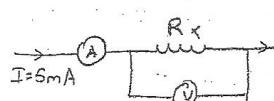- 49) Hissasiyeti  $1000 \Omega/\text{V}$  olan bir voltmetre bir milliampmetre ile seri olarak bir dirence paralel bağlandığında  $150 \text{ V}$ 'lik skalasında  $100 \text{ V}$  okunuyor. milliampmetre  $5 \text{ mA}$  gösterdiğinde göre a) bilinmeyen direncin yazılı degeri, b) bilinmeyen direcenin yazılı degeri, c) Voltmetrenin yüklenme etkisinden dolayı gelen hatalı hataları bulunuz.




$$\text{a)} V = I \cdot R \quad \text{b)} R_{\text{g}} = \frac{R_x \cdot R_v}{R_x + R_v} \quad R_v = \frac{1000 \Omega}{V} \cdot 150 \text{ V} = 150 \text{ k}\Omega$$

$$R_x = \frac{100 \text{ V}}{5 \text{ mA}} = 20 \text{ k}\Omega \quad 20 \text{ k}\Omega = \frac{R_x \cdot R_v}{R_x + R_v} \quad R_x = 23 \text{ k}\Omega$$

$$\text{c)} \epsilon = \frac{23 \text{ k}\Omega - 20 \text{ k}\Omega}{23 \text{ k}\Omega} \times 100 = \% 13$$

50)

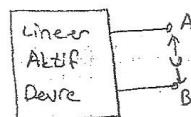

Şekildeki lineer aktif devrenin A-B düğümündeki  $U$  doğru gerilimi, a) direnç  $150 \text{ k}\Omega$  1.5 sınıfından 15 Voltlu bir voltmetre ile  $U_1 = 9.8 \text{ V}$  ve b) direnç  $6 \text{ k}\Omega$  olnak 0.2 sınıfı 12 V'lik bir voltmetre ile  $U_2 = 8.59 \text{ V}$  olmak elde edilmektedir.

- a) Ölçme sonuçları arasındaki fark voltmetrenin yapım hataları sınırları ile açıklanabilir mi? Neden?
- b) Voltmetreler hata sınırları içerisinde doğru ölçümde iseler bu farklı nasıl açıklarsınız?
- c) Ölçülen gerilimin degerini ve bu degerdeki hata sınırlını hesaplayınız.

$$\epsilon = \frac{S}{100} \times x_n \quad \epsilon_1 = \frac{1.5}{100} \cdot \frac{15}{9.8} \times 100 = \% 2.3 \quad U_1 = 9.8 \text{ V} \pm \% 2.3 \quad U_1 = 9.57 \text{ V}$$

$$\epsilon_2 = \frac{0.2}{100} \cdot \frac{12}{8.59} \times 100 = \% 0.28 \quad U_2 = 8.59 \text{ V} \pm \% 0.28 \quad U_2 = 8.56 \text{ V}$$

(16)

- a) Ölçülen değerler arasındaki fark yapılmış hataları ile ilgili değil. Aşağıda verilen seçeneklerden birinden farklıdır.

b) Bu fark voltmetrelerin iç dirençlerinden kaynaklanır.

51) Osiloskop nedir nasıl tanımlısınız?

Oscilloscope is a electronic device which shows the instant value of electrical signal and works with the very small inertia of electron.

52) Bir pilin ia direnci voltmetre metodu ile ölçülmektedir. Şekildeki A anahtarı açık iken voltmetre 1-6 voltlu kapalı iken 4-2 voltlu gösterdiğine göre ve  $R_x = 6\Omega$  olsuguna göre a) Voltmetre direncinin sonsuz olduğunu kabul ederek pilin ia direncini hesaplayın. b) Voltmetrenin ölçmesini ri 3V sınıfı 0.5 ve R direncinin yapım hatası %0.1 olsuguna göre  $R_x$  in ölçülmesinde yapılacak hatayı hesaplayın.

a) A dahtör açılıkken  $E = 1.6V$  Kapalı iken  $E = 2V$

$H \cdot 2V = 6 \cdot I \quad I = 0.2A \quad I \cdot R_x + I \cdot R_B = E$

$1.6 \cdot 0.2 R_x = 1.2 = 1.6 \quad R_x = 2\Omega$

b)  $\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta R}{R}$


$\frac{\Delta I}{I} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta R}{R}$

$\Delta V = 0.5 \cdot \frac{3}{100}$

$\% 1.5 - \% 0.1 - \% 0.1$

$\% 1.5 + \% 0.1$

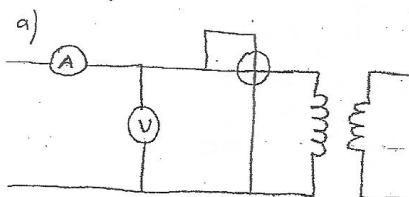53) Bir transformatorın primerine bir ampermetre, bir voltmetre ve nominal değerleri  $5A, 300V$  ve  $D=150$  (tronk skala sapması) olan bir wattmetre串联 devre olsun. Sekonderine de bir voltmetre bağlı olsun. a) Devrenin bağlantı devre olsun. Sekonderine de bir voltmetre bağlı olsun. a) Devrenin bağlantı devresini çiziniz. b) Primer gerilimi  $U_1 = 250V$ , Primer akımı  $I_1 = 2A$  ve wattmetrenin sapması  $d=10$  olduğuna göre wattmetrenin elde olduğu güçü hesaplayınız. c) Bu güç (b) sıklındaki akım ve gerilimle计算 edilmişse devrenin akım ve gerilimi arasındaki faz farkını hesaplayınız.




$$b) P = U \cdot I \cdot \frac{d}{D} = 250 \cdot 2 \cdot \frac{10}{150} = 33.3 \text{ W}$$

$$c) 33.3 = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$


$$33.3 = 250 \cdot 2 \cdot \cos 49^\circ$$

$$\varphi = 86.18^\circ$$

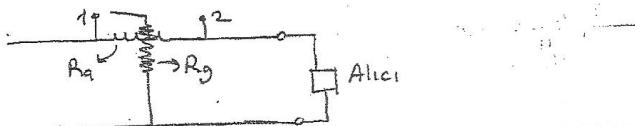- 54) Şekildeki devrede hangi bağlantı durumunuñ daha az metred hatalı etkilecegini bulunuz.  $V=220V$   $I=2A$  (Alicinin içbrindeki gerilim ve akış akımı)  $R_g = 20\Omega$   $R_A = 0.02\Omega$  (Wattmetrenin bobin dirençleri)  
Not: Wattmetre yokken alicinin etkiliği günde wattmetrenin gösterdiği ölçüleri hesaplayarak bağıl hataları bulun ve hangi durumun daha az hatalı olduğunu gösteriniz.



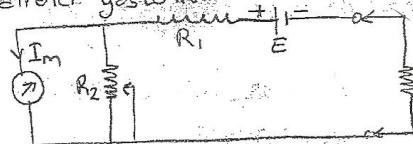- 55) Şekildeki seri ohmmetrede  $s=1$  sınıfında bir mili ampermetre kullanılmıştır. Bu ampermetrenin tam skala akımı  $I_{fsd} = 0.1mA$  ve  $i_A$  direnci  $R_m = 120\Omega$  dir.  
a)  $R_1 = 37500\Omega$  ve  $E = 4.5V$  olduğuna göre a) Ohmmetrenin sıfırı skalanın neresindedir?  $R_2$  nin değeri hesaplayın. c) maksimum skala taksimi 100 olup akıma göre doğrusaldır. Buna göre 40. takımat kaç  $\Omega$ 'luk direnci gösterir?




- a) Ohmmetrenin sıfırı mili ampermetrenin maksimum değerine eşit olacaktır.  
b) Ohmmetreden geçen akım  $i_A$   $i_A$  direnci  $R_2$  ise

$$c) i_A = \frac{E}{R_1 + R_x + R_2 R_A} = \frac{E}{R_2 + R_A}$$

$$i_A = \frac{E}{R_1 + R_2 R_A} \cdot \frac{R_2 R_A}{R_2 + R_A} \cdot \frac{1}{R_A}$$

$$\frac{0.1}{100} \cdot 40 = 0.01mA \quad R_x = \frac{3.75}{0.04 \times 10^{-3}} = 937500 \quad 0.1 \times 10^{-3} = \frac{4.5}{37500 + \frac{R_2 \cdot 37500}{R_2 + 37500}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + 37500} \quad R_2 = 600\Omega$$

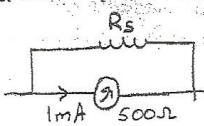- 56) Tam skala sapması 1mA ia direnci  $500\Omega$  olur. Bir ölçümdeki akım sınırları 10, 50, 100 ve 500mA olumak için gerekli devrenin semasını a) 1mA tam skala direncinin değerlerini hesaplayın.




$$10mA \text{ tam } R_s = 9mA \cdot R_m = 1mA \times 500 = 55.5\Omega$$

$$50mA \text{ tam } R_s = 49mA \cdot R_m = 1mA \times 500 = 10.2\Omega$$

$$100mA \text{ tam } R_s = 99mA \cdot R_m = 1mA \times 500 = 5.1\Omega$$

$$500mA \text{ tam } R_s = 499mA \cdot R_m = 1mA \times 500 = 1\Omega$$

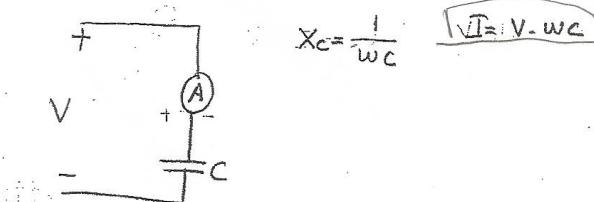- 57) Alternatif bir gerilim bir ampermetre ve bir kapasite ile nasıl oluşturılır. Devre şéklini a) tam bağlantısını gösterin




$$I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{1}{\omega C}$$

$I$  bilinirse  $C$  ve  $V$  da belli olduğundan  $V$  bulunabilir.

(18)

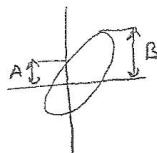- 58) Lissajous egrisinden faydalananak osiloskopta faz farki nasil elde edilir. Gerekli bagintiyi cikararak onlatten. sekildeki bagintida:  $\frac{A}{B} = 0.438$  ve  $A=5\text{mm}$  dir  $B=?$   $\varphi=?$



$$B = 5\text{mm} / 0.438 \quad \varphi = \sin^{-1} \left( \frac{5}{11.42} \right)$$

$$= 11.42\text{mm}$$


$$= 26^\circ$$

First to do must be done take the Time/cm commutator to the EXT operation mode if the shape is a line then  $\varphi=0^\circ$  if the shape is a circle then  $\varphi=90^\circ$  if the shape is an ellipse then  $0 < \varphi < 90^\circ$


$$V = V_m \sin \omega t \quad (\theta = \omega t \sin \left( \frac{V}{V_m} \right))$$

$$\theta = \sin^{-1} \left( \frac{B}{A} \right)$$

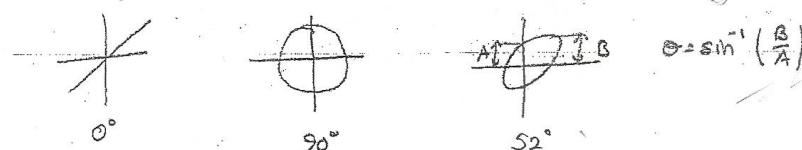- 59) Lissajous egrileri ile faz farki elde edilirken  $0^\circ, 52^\circ, 90^\circ$  faz farki ian nasil bir gerontu elde edilir.



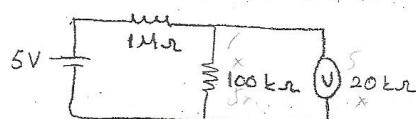- 60) Sekildeki devrede 20.000  $\Omega/V$  luk bir voltmetre 0-1V skalisinda  $0.082\text{V}$  luk bir geron gösterir.



$$I = \frac{5}{1M\Omega + (100k\Omega // 20k\Omega)} = 4.92 \times 10^{-6}$$


$$V = 100 \times 10^3 \times 4.92 \times 10^{-6}$$

$$= 0.082\text{V}$$

$$\frac{Ny}{Nx} = \frac{f_x}{f_y}$$

- 61)  $\frac{Ny}{Nx} = \frac{6}{4}$  ise  $f_y = 750\text{Hz}$  lken  $f_x = ?$  Bu olameyi geciktirmek ian osiloskop nasil kullanılır. Baglanti diyagramini cizim

$$f_x = \frac{6f_y}{4} = 1125\text{Hz}$$

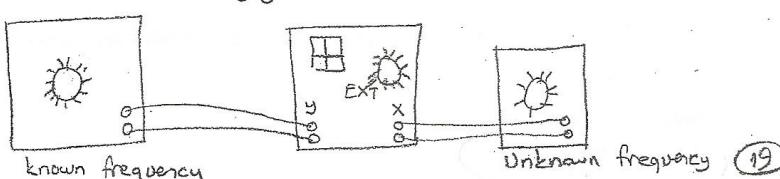

Bilinmeyen işaret dösey konala bilinen işaret yatay konala uygulanır.  
Time/cm komütatörü EXT konumuna alınır.

$$\frac{f_{yatay}}{f_{dösey}} = \frac{\text{Dösey deforme noktası sayısı}}{\text{Yatay deforme noktası sayısı}} \quad \frac{f_x}{f_y} = \frac{n_y}{n_x}$$

62)  $\frac{n_y}{n_x} = \frac{6}{4} \quad f_x = 1500 \text{ Hz} \quad f_y = ?$

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{n_y}{n_x} = \frac{6}{4} = \frac{1500 \text{ Hz}}{f_y} \quad f_y = 1000 \text{ Hz}$$

63) Osiloskop ekranında şekildeki gibi bir garanti elde ediliyorsa hangi boyutluk ölçütlerdir ve değerleri nedir?

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{9\text{mm}}{16\text{mm}}\right) + 90^\circ \quad \text{faz farkı ölçülüyor}$$

$$= 124.23^\circ$$

64)  $\frac{n_y}{n_x} = \frac{6}{4} \quad f_y = 500 \text{ Hz} \quad f_x = ? \quad f_x = \frac{6f_y}{4}$

$$= 750 \text{ Hz} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ 12\text{mm} \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ 15\text{mm} \end{array} \quad \psi = ?$$

$$\psi = \arcsin\left(\frac{12}{15}\right)$$

$$= 53^\circ$$

65) Aralarında faz farkı olan iki işaret osiloskopta hangi çalışma konumunda incelendiği zaman aralarında faz farkı yeterince geniş gidiyor neden?  
Gökizli atlamalı çalışmada internal tetiklene kullanıldığı zaman olusur

66) Osiloskopta faz farkı ölçümnesini sağlayan bağıntının matematiksel ifadesini veriniz.

$$\theta = \arcsin\left(\frac{A}{B}\right)$$

67) Osiloskopta Garanti neden koyor Açıktayın. Nasıl önlenir.

Dösey girişi işaret ile yatay süspansiyon işaretlerinin frekansları birbirleri ile senkronize değilse garanti koyor. Tetikleme hızı artırılık garanti konusu kılınabilir.

68) Bir osiloskop kullanma kısmının yapılması gereken kontroller nelerdir?

İşik (Intensity)

Odağıtma (Focusing)


Konum (Positioning)

(20)

69) Osiloskopta hızlandırma potansiyelinin artırılmasının saptırma duyarlılığına nasıl bir etkisi vardır?

$$D = \frac{C L V_d}{2 + V_a} \quad \text{Hızlandırma gerilimi } (V_d) \text{ artarsa duyarlılık artar.}$$

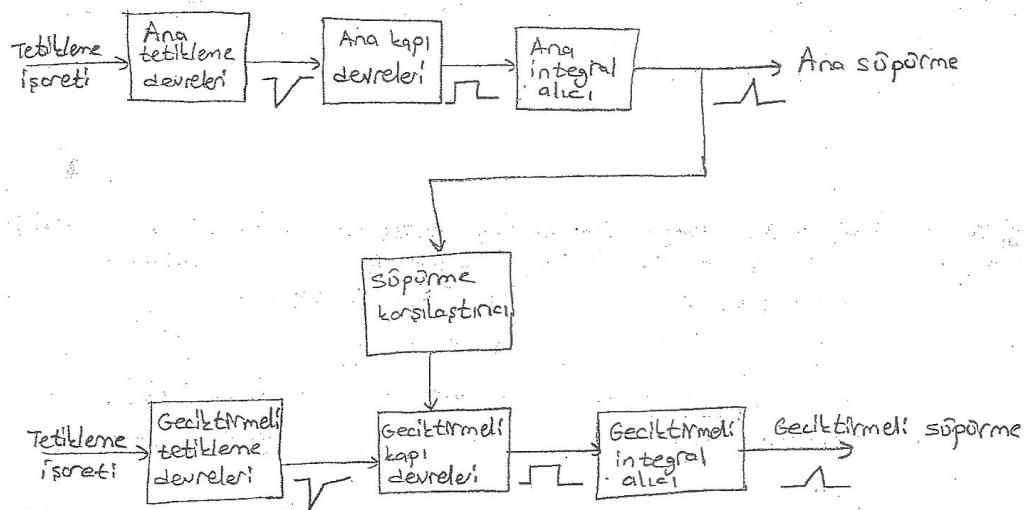(70) Sıfır bir döner motorlu bir sistemde Daklı ve hizici çalışmalarda nasıl gerçekleştirileceğini anlatın.




71) Osiloskopta saptırma levhalarına uygun gerilimin seviyesi yaklaşık 0V civarındadır neden?

Kuvvetlendirici yapımı daha kolaydır.

(21)

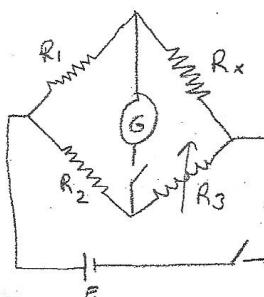- (72) Bir wheatstone köprüsünün orantı kollarındaki  $R_1$  ve  $R_2$  direncelerinden her birine  $10, 100, 1000\Omega$  değerleri verilebilmektedir. Ayırıcı dirence kolundaki  $R_3$  direnci ise 1 bin ohm farklılıkla  $10\Omega$  dan  $11110\Omega$ 'a kadar ayarlanabilmektedir. Devrenin sonasını alıp ölçülebilecek en küçük ve en büyük  $R_x$  değerini bulun.





$$R_x = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2}$$

$$R_{x\max} = \frac{1000 \cdot 11110}{10} = 111100\Omega$$

$$R_{x\min} = \frac{10 \cdot 1}{1000} = 0.01\Omega$$


- (73) a) Nefeli nötr hattı olmayan dengeli bir sisteme aktif girdi nasıl eklenir? Yapılacak düzenek yazarak şeklini çizin. Akımların yönlerini ve sistemin toplam gücünden nasıl etkilenmesini gösterin.
- b)  $1000\text{ V}$  lük bir  $10\text{ mA}$  geriliminden  $\frac{1}{10}$ unu ve  $\frac{1}{100}$ unesi yerel direnci birer genilim belçösü yapılmak isteniyor.  $10\text{ mA}$  geriliminden  $10\text{ mA}$  akım elde etmek istendiğinde gerek devrenin şeklini çizip direnç değerlerini hesaplayın.

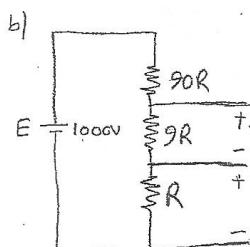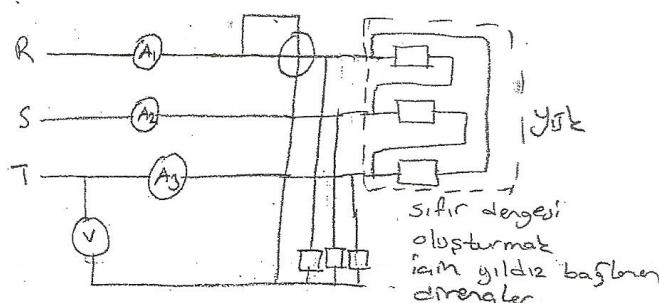- a) Sistem dengeli olduğu için her bir forzin gücü eşittir. Bir forzin gücüne bağlı ve  $3\Omega$  ile çarpılır.  $I_1=I_2=I_3$ .  $P_1=P_2=P_3$ .  $P=P_1+P_2+P_3$




$$I = I \cdot R$$
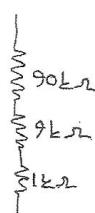
$$R = \frac{1000\text{V}}{10 \times 10^3 \text{A}} = 100\text{k}\Omega$$



(22)

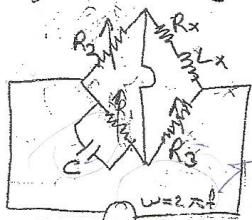73) Şekildeki devre yardımıyla esaslıyor.  $R_1, R_2$  ve  $R_3$  dirençlerinle devre elde ediliyor. Devre şartını yazarak  $R_x, L_x$  bağıntılarını alınız.  $C=1\text{F}$ ,  $R_1=750\Omega$ ,  $R_2=100\Omega$ ,  $R_3=150\Omega$  olsun. Devre elde ediliyorsa  $R_x$  ve  $L_x$  i bulun.



$$L_x = R_2 \cdot R_3 \cdot C$$



$$R_x = R_2 + \frac{R_3}{R_1}$$

$$\Rightarrow L_x = 100 \cdot 150 \cdot 10^{-6} \\ = 0.015 \text{ H}$$

$$R_x = 100 + \frac{150}{750} = 20 \Omega$$

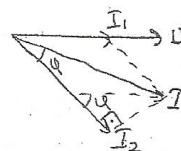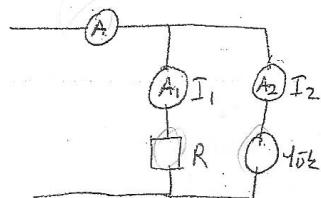74) Bir ampermetre metodu ile gürbetsizlik ölçülüyor. Devrenin şemasını ve fazör diyagramını çizin. Ampermetrelerde esaslı电流 akımları  $I=12\text{A}$ ,  $I_1=8.5\text{A}$  ve  $I_2=7\text{A}$  ise gürbetsizlik ve gerilim arasındaki  $\phi$  açısını hesapla.

Gürbetsizlik esaslıyor. Bu devre yineyle aynı akımı geçicek şekilde, seccidin direncini akım  $I$  ile  $I$  aynı fazda olsa  $I_2$  ve  $I$  arasında  $\phi$  açısı faz farklı olusur.




$$I^2 = I_2^2 + I_1^2 + 2I_1 I_2 \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{I^2 - I_2^2 - I_1^2}{2I_1 I_2}$$

$$\cos \phi = \frac{12^2 - 8.5^2 - 7^2}{2 \cdot 8.5 \cdot 7} = 0.2 \quad \phi = 79^\circ$$


75) Osiloskopta Akım nasıl ölçülür?

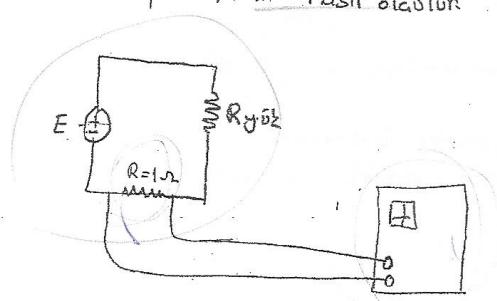

Birinci vaka 10 ohm lük bir direnç devreye seri bağlanır bu durumda  $V=I \cdot R$  den akım gerilime eşittir. Osiloskop bu direncin gerilimi ölçülerek akımı hesapları.

(23)

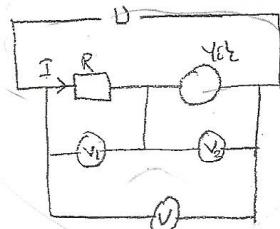76) Na voltmetre Yanteni ile gür katısayısı nasıl ölçülür.



$$U^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2 \cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$$

77) Katot lensli tüpte döşey saplama levhaları tipen ekranın daha uzak yerleştirilir. neden?

Ekrandaki sapma miktarını artırmaktır.

78) Osiloskopta periyodik olmayan işaretler neden göstermez.

Giriş sinyeline uygun tetikleme yapılmaya çalışıldır.

79) Osiloskopta ışık ayarı nasıl yapılın.

Negatif gerilmeli refleks - katot gerilmeyle yapılın. Legra ile katot arasındaki gerilmeyi katot boyunca potansiyometre için siddetinin kontrolunu sağlar.


80) Geçiktirmeli sinyerde sinyalmenin başlatılabilmesi için tetikleme işleminin yapılması enlatın.

81) Saplama levhalarının uzunluğu  $L=2\text{cm}$  ve uygulanan hızlandırma potansiyeli  $V_d=1500\text{V}$  ise  $D=2\text{cm}$ lik bir sapma ışın levhalar arasındaki mesafe  $d=1\text{cm}$  ve levhalar ile ekran arasındaki mesafe  $L=15\text{ cm}$ ise levhalar arasında olması gereken gerilmeyi nedir.


$$D = \frac{L \cdot L \cdot V_d}{2 \cdot d \cdot V_a} \quad 2 \times 10^{-2} = \frac{2 \times 10^{-2} \times 15 \times 10^{-2} \cdot V_d}{2 \cdot 1 \times 10^{-2} \cdot 1500} \quad V_d = 200\text{V}$$

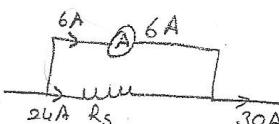(82) Nümal akım sınırlı  $I_{N=6\text{A}}$  olan bir ampermetre ile  $30\text{ A}$  lik bir akım nasıl oluşturulur.

Sant direnci bağlayarak sağlanır. Ampermetre'in direncini  $\frac{1}{6}$  kılardıkça 6 m direnç paralel bağlanır.



83) Katot ısimli tüberin şeklini çiz.

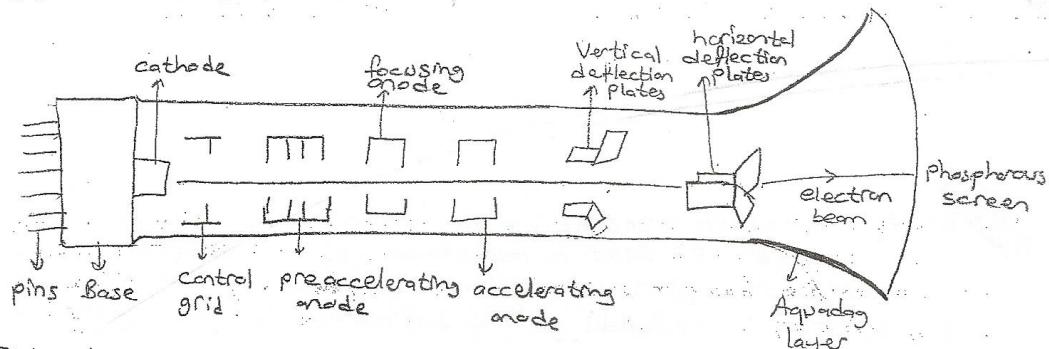

84) Aşalarında ilk kezki bulunan izi işaret bir osiloscopun ekranında sekillideki gibi gözleniyen. İzi işaret arasındaki faz farkı  $0.6\text{cm}$  ve Time/cm konstantası  $1\text{ms}$ . konumunda ise ve  $T=2.5\text{cm}$  uzunluğunda ise bu işaretin frekansı nedir. faz farkı nedir?

$$T = 2.5 \times 10^{-3}$$


$$= 2.5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$f = 400 \text{ Hz}$$

$$2.5 \text{ cm } 360^\circ$$

$$0.6 \text{ cm } x \quad x = 86.4^\circ$$

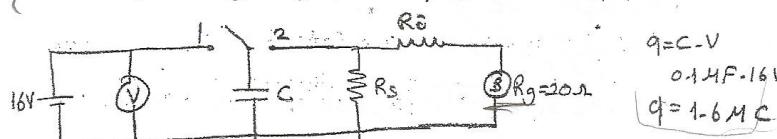85) Bir balistik galvanometrenin balistik sabitnesi belirlmek için sekillideki aletre kullanılmıştır.  $E=16\text{V}$   $C=0.14\text{F}$   $R_s=100\Omega$   $R_g=880\Omega$  (kenanichter önce 1 ve sonra 2 konumuna getirilmiş ve galvanometrenin ilk maksimum sapmasını  $40\text{mm}$  okulu göstermiştir. Balistik galvanometrenin dördüncü  $R_g=20\Omega$ dır. Buna göre a) Balistik galvanometrenin yük sabitini ( $K_g = \frac{\partial g}{\partial \alpha_{\max}}$ ) ve b) yük duyarlığını hesaplayınız.



$$q = C \cdot V$$


$$0.14 \text{ F} \cdot 16 \text{ V}$$

$$q = 1.6 \text{ mC}$$

$$\text{Galvanometreden geçen yük } \frac{1.6 \text{ mC}}{10} = 0.16 \text{ mC}$$

$$K_g = \frac{0.16 \text{ mC}}{40 \times 10^{-3} \text{ m}} = 4 \times 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}}$$
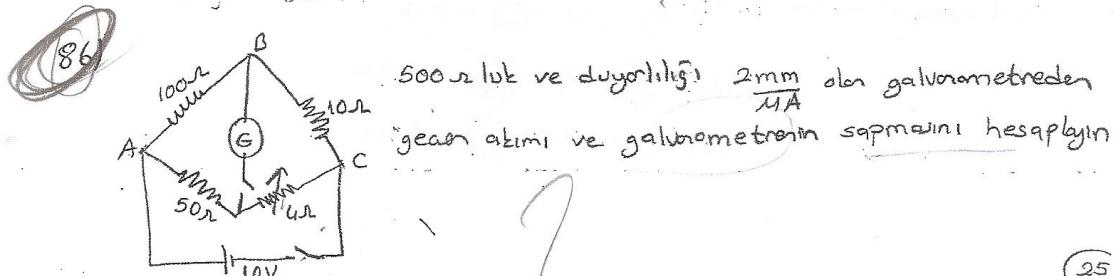
$$Dg = \frac{40 \text{ mm}}{0.16 \times 10^{-6} \text{ C}} = 2.5 \times 10^6 \frac{\text{mm}}{\text{C}}$$



37) Bir transformatorın primerine bir ampermetre bir voltmetre ve birde nominal değeri  $5A$ ,  $300V$  ve maksimum skala taksimatı  $150$  olan bir wattmetre baglantısının primerde bir defa doğru gerilme bir defada  $50Hz$ lik sinusoidal gerilimle beslenmesi yapılmıyor.


Primer Gerilim ( $V$ ) Primer Akım ( $A$ ) Wattmetre səparasi Sekonder gerilim

DC	6	4	324	?
AC	250	2	10	12.5

a) Dene senasını a)en b)? olur yere hangi değerler gelmeli?

c) transformator primerinin doğru akım direncini seri efektif direncini ve paralel efektif direncini ve reaktansını hesaplayın

a)

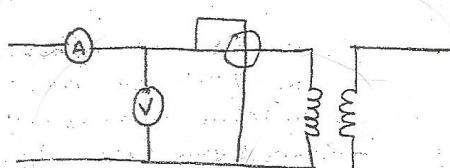

b)  $P = U_{N} \cdot I_{N}$  150 taksimat 1500 watt  
 $300 \cdot 5A$   
 $= 1500W$  1 taksimat 10 watt  
 gəstər  
 $P = 6.4$   
 $= 24$  watt 24 - taksimata səpar  
 sekondər gerilim endikləməz (0V)

c) Dogruluk Direnci

$$P = I^2 R \quad R = 1.5 \Omega$$

$$24 = 16 \cdot R$$

Reaktif gəlq  
 $P_p = \frac{5 \cdot 300}{150} = 100W$  Voltmetredə okunan gəlq  
 $P_p = 100W$

$$Q_a = \sqrt{U_1^2 I_1^2 - P_p^2} = \sqrt{250 \cdot 21^2 - 100^2} = 490 \text{ Var}$$

Seri eşdeğer devre

$$P = I^2 R_s \quad R_s = \frac{100}{4} = 25 \Omega$$

$$Q_a = I^2 X_S \quad X_S = \frac{490}{4} = 122.5 \Omega$$

$$X_S = L_S W = L_S = \frac{122.5}{314} = 0.39H$$

Paralel eşdeğer devre

$$P_a = \frac{U_1^2}{R_p} \quad R_p = \frac{250^2}{100} = 625 \Omega$$


$$Q_a = \frac{U_1^2}{X_p} \quad X_p = \frac{250^2}{490} = 127.5 \Omega$$

$$X_p = L_p W \quad L_p = \frac{127.5}{314} = 0.4H$$

(26)

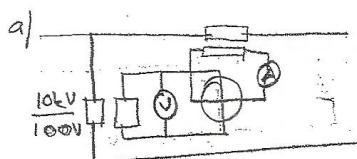88) 0.5 sınıfından 10kV / 100V lük bir gerilim ölçme transformatoru ve 0-5 sınıfından 50A / 5A lük bir akım ölçme transformatoru ile bir fazlı orta gerilim hattına bağlı 1 sınıfından 5A, 100V lük, 100 taksimatlı LN vatmetreden ibaret olan sistemin

- Semasiini alınız.
- Bileşke gőz sabitini ve bileske gőz duyarlığını bulunuz.
- Göstergə 70-taksimata sapığınıza göre hattın flettiği gőz ne kadardır?
- Ölçülen bo degerdeki mistlak ve boşluk hatayı bulunuz.



$$b) K_p = K_g \cdot K_A \cdot k_p$$

$$K_p = \frac{10000}{100} \cdot \frac{50}{5} \cdot \frac{5 \cdot 100}{100} = 5000 \frac{\text{W}}{\text{tak}}$$

$$D_p = 0.2 \cdot 10^{-3} \text{ tak/W}$$


$$c) P = 70 \cdot 5 \times 10^3 = 350 \text{ kW}$$

$$d) P = K_g \cdot K_A \cdot P'$$

$$P' (\text{vatmetrede okunan gőz})$$

$$\Delta P = \frac{\Delta K_g}{P} + \frac{\Delta K_A}{K_A} + \frac{\Delta P'}{P'}$$

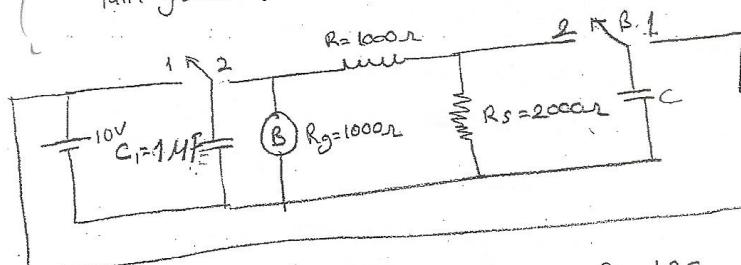89) Şekildeki devrede B balistik galvanometrenin ilk maksimum sapması A nahtası 1. den 2 ye getirilince 24 mm B nahtası 1 den 2 ye getirilmeli olmalıdır. R=1000 Ω, R<sub>s</sub>=2000Ω dir.  
a) C kapasitesinin degerini bulunuz.  
b) Balistik galvanometrenin periyodu 1 saniye olduğuna göre bu sıkıştırma için gerekli sotların sağlanıp sağlanmadığını bulun.



$$Q = 10V \cdot 1\mu F = 10^{-5} C$$

$$Q_g = \frac{3}{4} 10^{-5} C$$

$$Q_g = K_g \propto \quad K_g = \frac{3/4 \cdot 10^{-5}}{24 \text{ mm}} = \frac{1}{32} 10^{-6} \frac{C}{mm}$$

$$Q = 10C$$

$$Q_g = 5C$$

$$Q_g = K_g \cdot d$$

$$\frac{1}{32} 10^{-6} \frac{C}{mm} = \frac{5C}{18 \text{ mm}} \quad C = 0.1125 \mu F$$


(27)

$$Z_1 = 10^{-6} \cdot \left( \frac{1000 \times 3000}{4000} \right) = 0.75 \text{ mS}$$

$R_C \ll T$  sağlanır.

$$Z_2 = 1.125 \times 10^{-6} \times \left( \frac{2000 \times 2000}{4000} \right) = 1.125 \text{ mS}$$

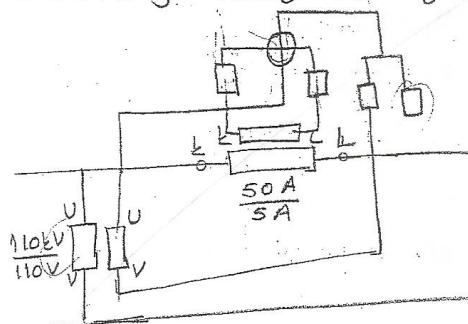90) 110 kV lok lki iletkenli bir enerji iletim hattinden 50 A lik akım geçiyor. Bu hattın soldan sağa ilettığı enerji karakteristikleri  $U_n = 110 \text{ V}$   $I_n = 5 \text{ A}$   $K = 3000 \text{ dev/KWh}$  olsun bir sayaç ile ölçmek istenmektedir. Bağlantı şemasını çizin. 2 dk de sayaç 100 devir yaptığına göre hattın soldan sağa ilettiği aktif gücü hesaplayın.




$$\begin{aligned} U_P &= \frac{n \cdot 1000 \cdot 3600}{K \cdot t} \\ &= \frac{100 \cdot 1000 \cdot 3600}{3000 \cdot 120} = 1000 \text{ W} \end{aligned}$$

$$P = K_g \cdot K_A \cdot P' = 1000 \cdot 10 \cdot 1000 = 10^7 \text{ W}$$

71) Denir aktirdebelli bir bobinin 1000 Hz deki seri efektif direnci  $R_x$  ve endüktansı  $L_x$  m olarak ifade edilen şekildeki kapro kullanılmaktadır. 100 er ve 100 hukki direncine değişken  $R$  direncinin ve  $C$  kapasitesinin bağlı hatayları sınırları %0.1 dir.

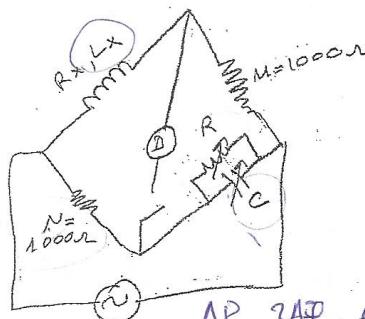- a) Kapro değere getirilebilir mi nedensiz?
- b)  $R$  direnci  $480 \Omega$  ile  $520 \Omega$  arasında  $C$  kapasitesi  $2.32 \mu\text{F}$  ile  $2.36 \mu\text{F}$  arasında iken dengeye olduğu onlasılmıştır.  $R_x$  ile  $L_x$  m değerini ve bu değerlerdeki bağlı hatayı bulunuz.



$$a) \frac{X_L}{(R_x + j\omega L_x)} \cdot \frac{(R + j\omega L_x)}{(1 + j\omega C_w)} = NM \quad (R_x + j\omega L_x)$$

b) Denge sağlanır:

$$R = \frac{480 + 520}{2} = 500 \Omega$$

$$C = \frac{2.32 + 2.36}{2} = 2.34 \mu\text{F}$$

$$R_x = \frac{NM}{R} = \frac{1000 \cdot 1000}{500} = 2000 \Omega \quad L_x = N \cdot M \cdot C$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{2 \Delta I}{I} + \frac{\Delta I}{I} \quad L_x = 2.34 \times 10^{-6} \cdot 1000 \cdot 1000 = 2.34 \text{ H}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta R}{R} = \%0.1 + \%0.1 + \%0.1 = \%0.3 \quad \varepsilon = \frac{\Delta R}{R} = \frac{20}{500} = \%4 = \text{Toplam \%4.3}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L_x}{L_x} = \frac{\Delta C}{C} + \frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta N}{N} = \%0.3 \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.02}{2.34} = \%0.8 = \text{Toplam \%1.1}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{X_0} \rightarrow \text{Mutlak}$$

$$\Delta x = \frac{\sum}{100} \cdot X_1 \quad \varepsilon = \frac{\sum}{100} \cdot \frac{X_1}{X_0}$$

$$P = \frac{0.1}{I^2 R} \quad (28)$$

- (92) Koşul değerli endikatörleri ölçmek için kullanılan şekildeki devrede A anahtarının kapalı durumda denge  $C_2 = 100 \mu F$ ,  $R_2 = 400 \Omega$  ve A anahtarının açık durumunda  $C_2' = 600 \mu F$ ,  $R_2' = 80 \Omega$  iken sağlanır.  $R_1$  ve  $R_4$  direnceleri sabit olup sırasıyla 100 ve 1000 ohm dur. a)  $R_x$  ve  $L_x$  hesaplayın b)  $R_1$  ve  $R_4$ ın yapım hataları  $\% 0.02$   $C_2$  nin yapım hatası her iki durumda da  $\% 0.5$  olduğuna göre  $L_x$ 'in ölçülmesinde yapılan hata sınırlarını bulunuz.

a) A anahtarı kapalı iken

$$R_3 = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_2} = \frac{100 \cdot 1000}{400} = 250 \Omega \quad L_3 = C_2 \cdot R_1 \cdot R_4 = 100 \times 10^{-12} \times 100 \times 1000 = 10 \mu H$$

A anahtarı kapalı iken

$$R_3 + R_x = R \quad L_3 + L_x = L$$

$$R = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_2'} = \frac{100 \cdot 1000}{80} = 1250 \Omega \quad L = C_2' \cdot R_1 \cdot R_4 = 600 \times 10^{-12} \cdot 10^5 = 60 \mu H$$

$$R_x = 1250 - 250 = 1000 \Omega \quad L_x = 60 - 10 = 50 \mu H$$


$$b) \frac{\Delta L_3}{L_3} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_4}{R_4} + \frac{\Delta C_2}{C_2} = \% 0.54$$

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta L_3}{L_3} = \% 0.54$$

$$\Delta L_x = \Delta L + \Delta L_3 = \frac{0.54}{100} (60 + 10) = 0.38 \mu H \quad \frac{\Delta L_x}{L_x} = \frac{0.38}{50} = \% 0.76$$

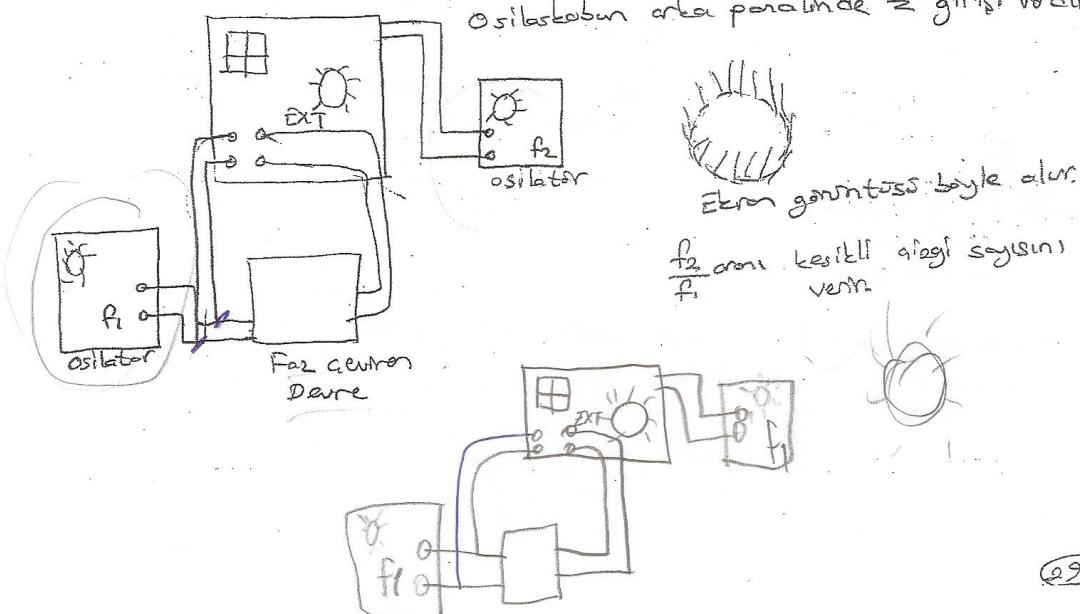
93) Z modülasyon nasıl yapılır. Blok diyagramını alın ve ekranada oluşturabileceğiniz maddi bağlantıları nasıl yapılır açıklayın.

Oscilatörler arası paralelde  $Z$  girişi vardır.




(29)

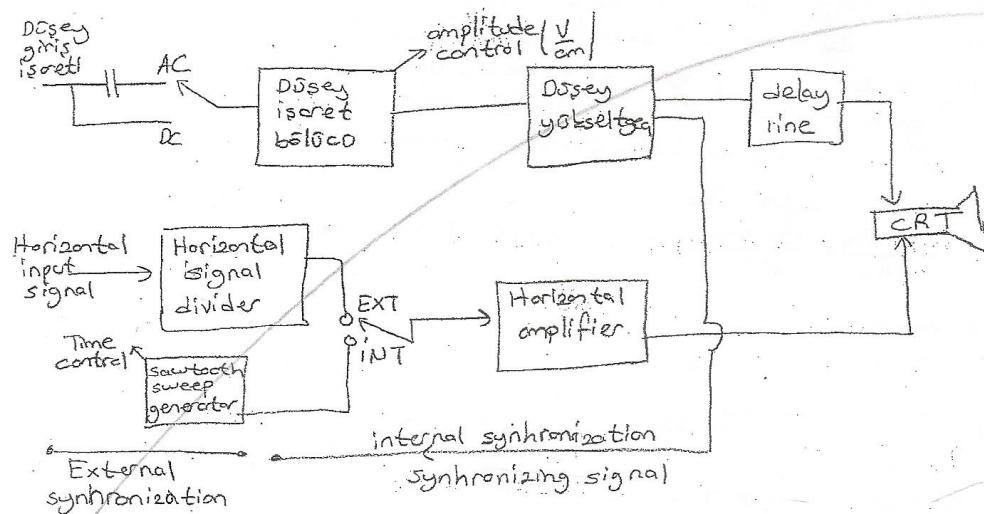(94) Bir Osiloskopun blok diyagramınıalem. Blok diyagromda geciktirme sehpası nerededir? Bu mod nasıl adılır?



95) Hatlar arası gerilimi 30 kV kader olan ve 30-40A kader akım geçtiği bilinmektedir. İletkenlik bir orta gerilim hattının ilettiği ortalama gücü ölçmek için hangi aletleri seçip bağlarsınız. a) Bağlantı sensörünü aizm. b)  $I_{N=57}$   $V_{N=110V}$  ve 250 taksimatlı wattmetrenin göstergesi 160- taksimata sapmış ise hattın ilettiği ortalama güç ne kadarıdır.

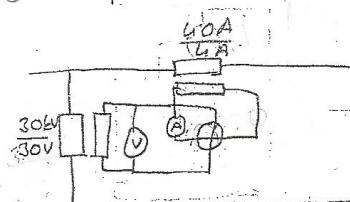a) Akım transformatoru gerilim transformatörü wattmetre



$$P = 5.110 \cdot \frac{160}{250} = 352 \text{ W} \quad P = 1000 \cdot 10.352 = 352 \times 10^4$$

c) Wattmetre 1 sınıfından diğer aletler 0-5 sınıfından ise geçen ölçülmesini, bağlı ve mutlak hâtinyı bulun.

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta K_g}{K_g} + \frac{\Delta K_A}{K_A} + \frac{\Delta P'}{P}$$

$$\frac{810.160}{250} = \frac{5.66}{100}$$

30