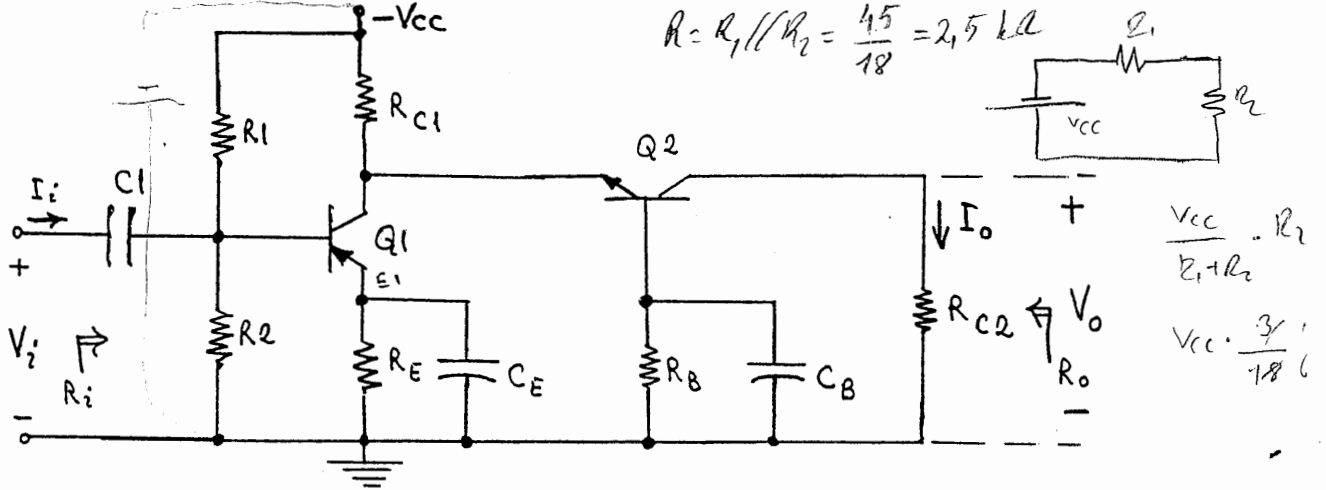


**K.T.Ü. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü**  
**ELEKTRONİK DEVRELER I Birinci ARASINAVI**  
**Ders sorumlusu : Öğr. Gör. Türen Demircioğlu**

05.11.2004


**SORU 1.** Q1,Q2 :  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 40$ ,  $h_{re} \approx h_{oe} \approx 0$ ,  $R_1 = 15 \text{ kohm}$ ,  $R_2 = 3 \text{ kohm}$   
**(30 P)**  $R_{C1} = 5 \text{ kohm}$ ,  $R_E = 470 \text{ ohm}$ ,  $R_B = 100 \text{ kohm}$ ,  $R_{C2} = 2,5 \text{ kohm}$   
 Bütün kapasiteler yeterli büyüklükte seçilmiştir.

$$\frac{45}{36} \frac{18}{2,5} = \frac{90}{90}$$




**SORU 2.** Fetler özdeşdir.  $g_m = 1000 \mu \text{ mho}$ ,  $r_d \approx \infty$ ,  $R_1 = R_2 = 50 \text{ kohm}$ ,  
 $R_3 = 5 \text{ kohm}$   $R_4 = R_8 = 1 \text{ kohm}$ ,  $R_5 = R_6 = 20 \text{ kohm}$ ,  $R_7 = R_L = 10 \text{ kohm}$

(30 P)

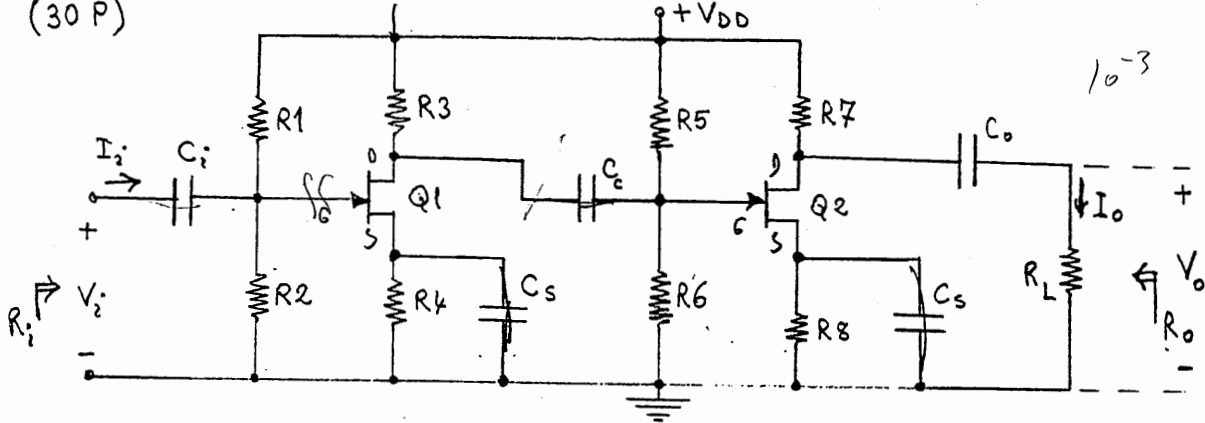

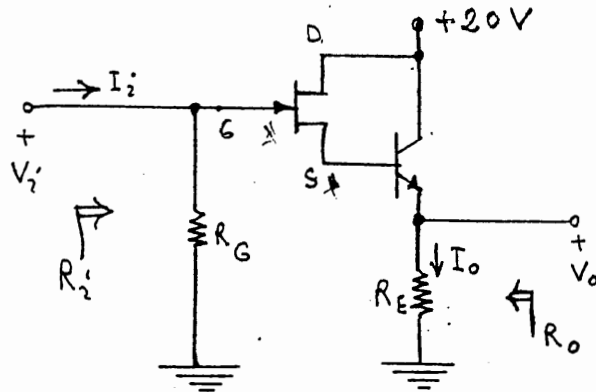**SORU 3.** JFET :  $g_m = 5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ ,  $r_d = 50 \text{ k}\Omega$ , BJT :  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 60$ ,  $h_{re} \approx h_{oe} \approx 0$   
**(40 P)**  $R_G = 10 \text{ M}\Omega$ ,  $R_E = 500 \Omega$





Yükselteçlerin, alçak frekanslarda küçük genlikli işaretler için a) Gerilim kazancını (dB), b) Giriş direncini, c) Akım kazancını (dB) ve güç kazancını, d) Çıkış direncini bulunuz.

SORU 2. Re den dolayı oluşan geribesleme "AKIM-SERİ" dir.

(40P)

www.oguzhancakmak.com.tr

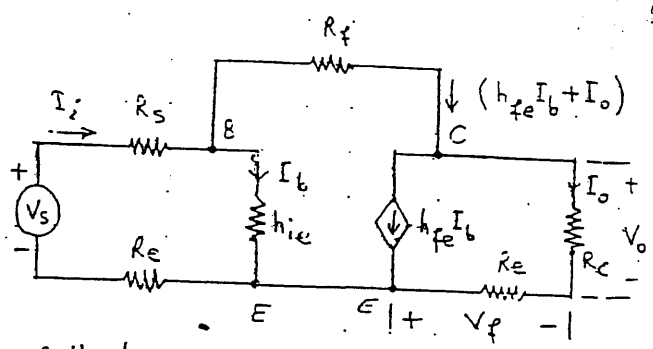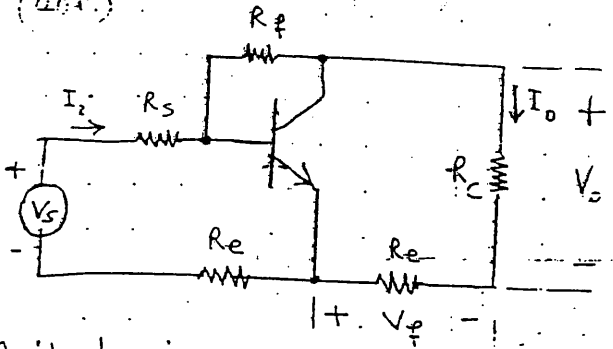

Geribesleme için em gükalttı;

Geribesleme için em gükalttı; epdöğeri.

$$\beta = \frac{V_f}{I_o} = -R_e = -0,5 \text{ k}\Omega$$

$$V_s = (R_s + R_e)I_i + h_{ie}I_b$$

$$I_i = (1 + h_{fe})I_b + I_o$$

$$h_{ie}I_b = R_f(h_{fe}I_b + I_o) + (R_c + R_e)I_o \Rightarrow I_b = \frac{R_f + R_c + R_e}{h_{ie} - h_{fe}R_f} I_o = \frac{100 + 5 + 0,5}{2 - 150 \cdot 100} I_o \approx -7,034 \cdot 10^{-3} I_o$$

$$I_i = (1 + h_{fe})I_b + I_o = (1 + 150)(-7,034 \cdot 10^{-3} I_o) + I_o \approx -0,0621 I_o$$

$$V_s = (1 + 0,5) \frac{-0,0621 I_o}{I_i} + 2 \frac{-7,034 \cdot 10^{-3} I_o}{I_o} \approx -0,1073 I_o$$

$$A = G_M \equiv \frac{I_o}{V_s} = -\frac{1}{0,1073} \approx -9,319 \frac{\text{mA}}{\text{V}} = G_M = A$$

$$A_f = G_{Mf} \equiv \frac{I_o}{V_s} = \frac{G_M}{1 + \beta G_M} = \frac{-9,319}{1 + (-0,5)(-9,319)} \approx \frac{-9,319}{5,6595} \approx -1,6465 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$A_{Vf} \equiv \frac{V_o}{V_s} = \frac{R_c I_o}{V_s} = R_c \cdot G_{Mf} = (5)(-1,6465) \approx -8,232 = A_{Vf}$$



$$I_i = -0,0621 I_o \Rightarrow I_o = -16,103 I_i$$

$$R_i \equiv \frac{V_s}{I_i} \approx 1,727 \text{ k}\Omega$$

$$I_s = (-0,1073)(-16,103 I_i) \approx 1,727 I_i$$

$$R_{if} = (R_s \parallel 1,727) = 1,18,94$$

$$R_{if} = R_i(1 + \beta G_M) = 8,777$$

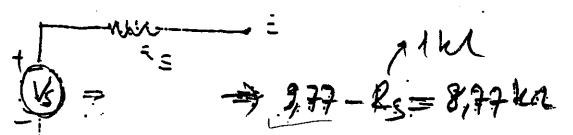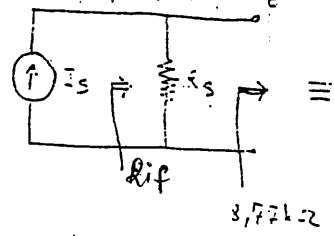

$$R_{if} \approx 897,6 \Omega$$

Çıktı direnci, CE den görülen direnç:

$$R_o = \frac{1}{h_{ie}} \left\{ (R_s + R_e) \frac{h_{ie}}{15} + \frac{V}{2} \right\}$$


$$I = h_{fe}I_b + \frac{V}{R_f + \{(R_s + R_e) \parallel h_{ie}\}} = \frac{V}{R_f + \{(R_s + R_e) \parallel h_{ie}\}}$$

$$= \frac{V}{100,252} \left\{ \frac{150}{2} [0,252] + 1 \right\} = 0,6472 \cdot V$$

$$\frac{V}{I} = \frac{1}{0,6472} \approx 1,545 \text{ k}\Omega$$

(B)

SORU 1.  
(30 puan)

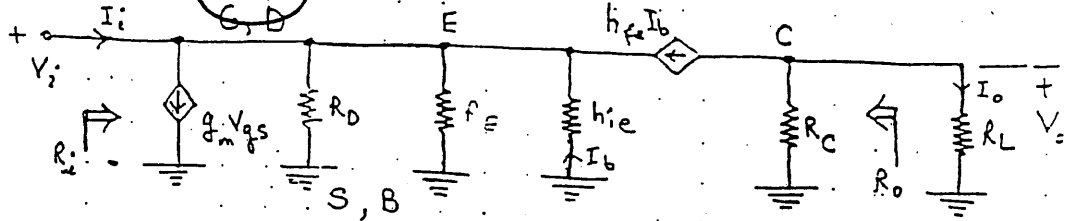

$$V_o = -h_{fe} \cdot I_b \cdot (R_C \parallel R_L) \quad \left. \begin{aligned} V_i &= -I_b \cdot h_{ie} \end{aligned} \right\} A_V \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}} = \frac{(120)(4 \parallel 4)}{1,5} = 160$$

$$A_V = 160$$

$$I_i = g_m V_{gs} + \frac{V_i}{R_D \parallel R_E} - (1+h_{fe}) I_b \quad V_i = V_{gs}, \quad I_b = -\frac{V_i}{h_{ie}}$$

$$I_i = g_m V_i + \frac{V_i}{R_D \parallel R_E} + \frac{(1+h_{fe}) V_i}{h_{ie}} \Rightarrow \frac{1}{R_i} = \frac{I_i}{V_i} = g_m + \frac{1}{R_D \parallel R_E} + \frac{1+h_{fe}}{h_{ie}} = 2 + \frac{1}{(2 \parallel 3)} + \frac{1+120}{1,5}$$

$$\frac{1}{R_i} \approx 83,33 \frac{mA}{V} \Rightarrow R_i \equiv \frac{V_i}{I_i} = \frac{1}{83,33} \approx 0,012 \text{ k}\Omega = 12 \Omega = R_i$$



$$A_I \equiv \frac{I_o}{I_i} = \frac{V_o / R_L}{V_i / R_i} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{R_i}{R_L} = A_V \cdot \frac{R_i}{R_L} = (160) \cdot \frac{0,012}{4} \approx 0,48 = A_I$$

$$R_o \equiv \left. \frac{V}{I} \right|_{V_i=0} = R_C = 4 \text{ k}\Omega = R_o$$

SORU 2.  $R_f$  den dolayı duşun gerilimleme "GERILIM-PARALEL" dir.

(30P)  
Geribeslemesiz esas güçseltme

Geribeslemesiz esas güçseltme değeri

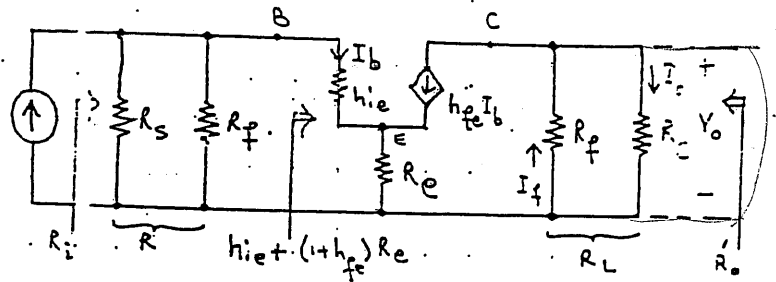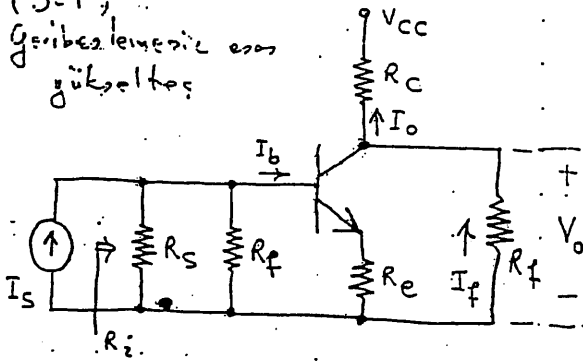

$$R = R_s \parallel R_f = 1 \parallel 100 \approx 0,99 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = R_C \parallel R_f = 5 \parallel 100 \approx 4,762 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = \frac{I_f}{V_o} = -\frac{1}{R_f} = -0,01$$

$R_s$  kaymak direncini güçseltme için düşünülmediğinden

$$A = R_M \equiv \frac{V_o}{I_s} = \frac{-h_{fe} \cdot I_b \cdot (R_f \parallel R_C)}{I_s} = \frac{-h_{fe} \cdot R_f \cdot (R_f \parallel R_C)}{R + h_{ie} + (1+h_{fe})R_e} = \frac{-150 \cdot (0,99) \cdot (4,762)}{0,99 + 2 + (1+150)(0,5)} \approx -9 \text{ k}\Omega = R_M$$

Tablodan,

$$A_f = R_{Mf} = \frac{R_M}{1 + \beta R_M} = \frac{-9}{1 + (-0,01)(-9)} = \frac{-9}{1,09} \approx -8,256 \text{ k}\Omega = R_{Mf} = A_f$$

$$A_{Vf} \equiv \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{I_s R_s} = \frac{R_{Mf}}{R_s} = \frac{-8,256}{0,5} = -16,512 = A_{Vf}$$


$$\text{Tablodan, } R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta R_M} = \frac{12}{1 + (-0,01)(-9)} = \frac{12}{1,09} \approx 10,99 \text{ k}\Omega = R_{if}$$

$$\text{Tablodan, } R_{of} = \frac{R_o}{1 + \beta R_M} = \frac{4,762}{1 + (-0,01)(-9)} = \frac{4,762}{1,09} \approx 4,368 \text{ k}\Omega = R_{of}$$

B

SORU 1.

(30 puan)

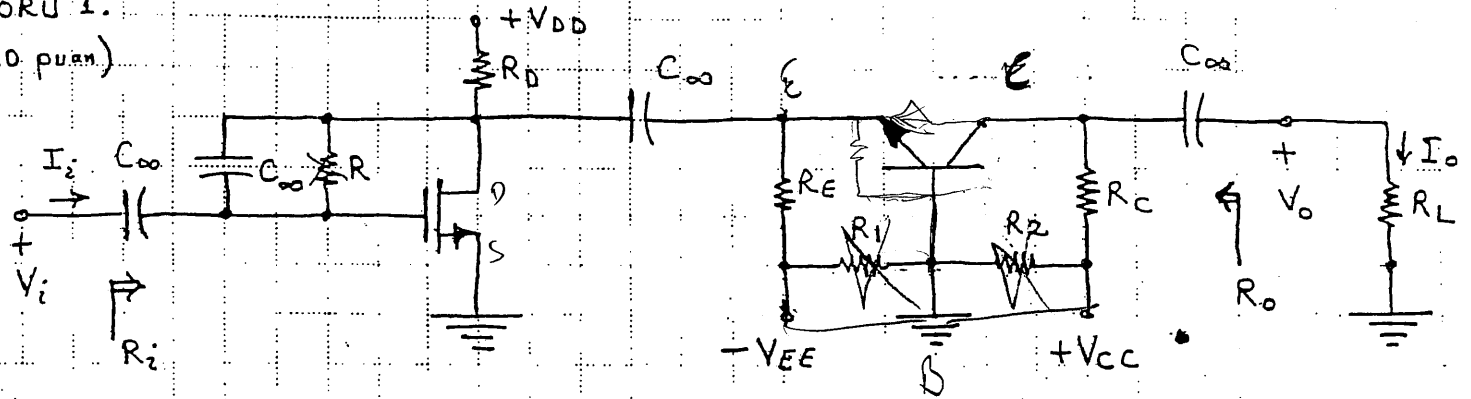



JFET :  $g_m = 2 \text{ mA/V}$ ,  $r_d = \infty$  BJT :  $h_{ie} = 1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 120$ ,  $h_{re} \approx h_{rc}$

$R = R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = R_E = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 40 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = R_L = 4 \text{ k}\Omega$

Devrenin gerilim kazancını, giriş direncini, akım kazancını ve çıkış direncini bulunuz.

SORU 2.

(70 puan)

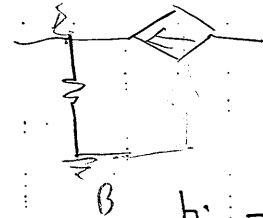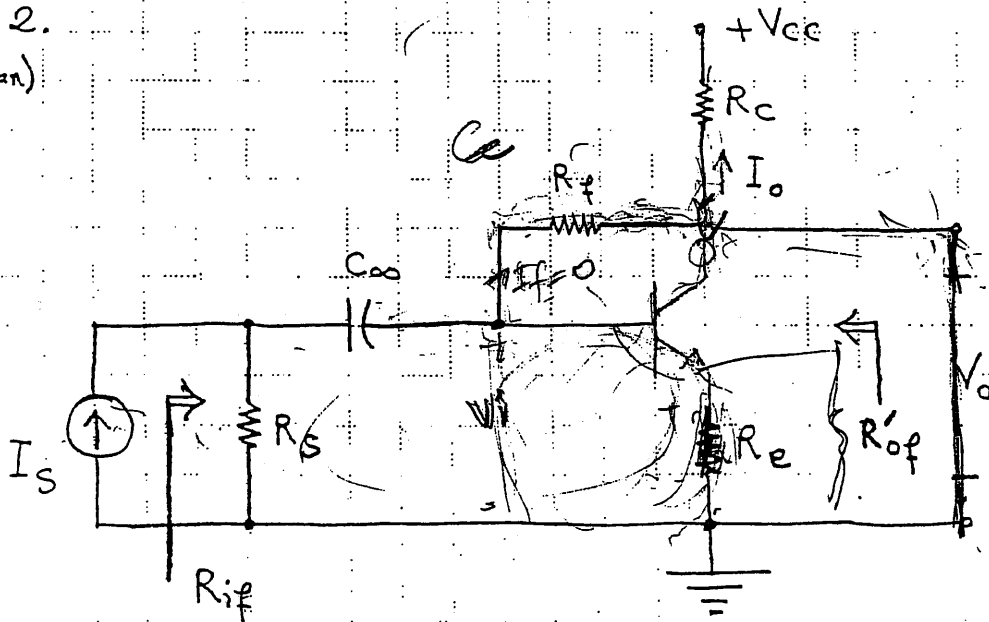

$h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$

$h_{fe} = 150$

$h_{re} \approx 0$

$h_{oe} \approx 0$


$R_S = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 0,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_f = 100 \text{ k}\Omega$

Devrede, kaç tür geribesleme mevcuttur. Herbiri için

topolojiyi belirleyip  $A$ ,  $A_f$ ,  $A_{vf}$ ,  $R_{if}$  ve  $R_{of}$

değerlerini bulunuz.

SORU 3. (40 Puan)

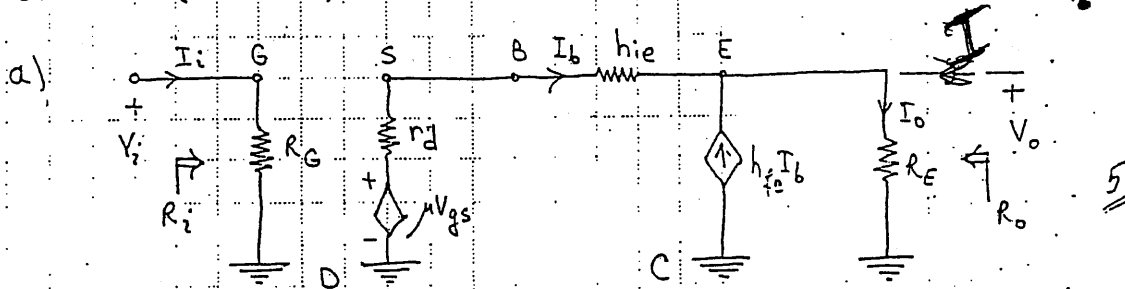

$$V_i = V_{gs} + h_{ie} I_b + V_o$$

$$I_b = \frac{V_o}{R_E (1 + h_{fe})}$$

$$V_{gs} = (r_d + h_{ie}) I_b + V_o$$

$$= (r_d + h_{ie}) \cdot \frac{V_o}{R_E (1 + h_{fe})} + V_o = \frac{R_E (1 + h_{fe}) + r_d + h_{ie}}{R_E (1 + h_{fe})} \cdot V_o$$

$$V_i = \frac{R_E (1 + h_{fe}) + r_d + h_{ie}}{R_E (1 + h_{fe})} V_o + h_{ie} \cdot \frac{V_o}{R_E (1 + h_{fe})} + V_o$$

$$A_V \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E (1 + h_{fe})}{r_d + h_{ie} (1 + h_{fe}) + R_E (1 + h_{fe})} \approx 0,929 \quad (\approx -0,639 \text{ dB})$$

b)  $R_i \equiv \frac{V_i}{I_i} = R_G = 10 \text{ M}\Omega$

c)  $A_I \equiv \frac{I_o}{I_i} = \frac{V_o/R_E}{V_i/R_i} = A_V \cdot \frac{R_i}{R_E} = (0,929) \cdot \frac{10000 \text{ k}\Omega}{2,5 \text{ k}\Omega} = 12580 \quad (\approx 25,38 \text{ dB})$

Güç kazancı  $A_p = A_V \cdot A_I = (0,929) (12580) \approx 17269,8$

d)  $V_i = 0$  yapıldığında G, D olur. Qıtıya V uygulanmadığında akan akım I

$$I = \frac{V}{R_E} - I_b - h_{fe} I_b = \frac{V}{R_E} - I_b (1 + h_{fe})$$

$$V_{gs} = -V_{gs} + r_d I_b$$

$$(1 + h_{fe}) V_{gs} = r_d I_b$$

$$V_{gs} + h_{ie} I_b + V = 0 \quad \frac{r_d I_b}{1 + h_{fe}} + h_{ie} I_b + V = 0$$


$$I_b = \frac{(1 + h_{fe}) \cdot V}{r_d + h_{ie} (1 + h_{fe})}$$

$$I = \frac{V}{R_E} - \frac{(1 + h_{fe}) (1 + h_{fe}) \cdot V}{r_d + h_{ie} (1 + h_{fe})} = \left\{ \frac{1}{0,5} - \frac{(1 + 25) (1 + 40)}{2,5 + 25 (1 + 40)} \right\} V$$

$$R_o \equiv \frac{V}{I} \approx \frac{1}{29,73 \text{ mA/V}} \approx 33,6 \Omega$$

6

SORU 1 (30 Puan)

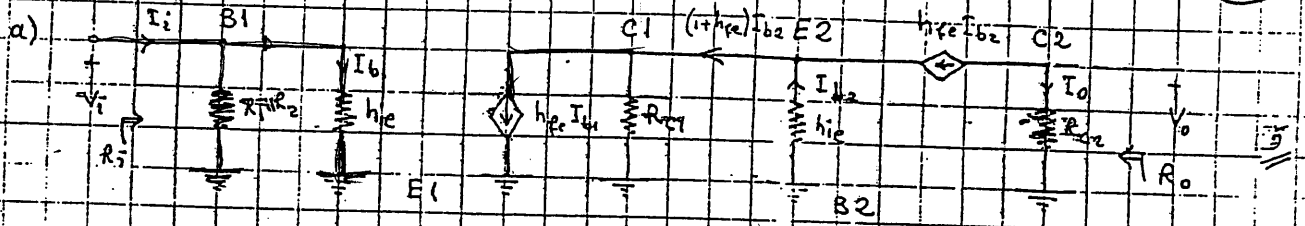

$$\left\{ (1+h_{fe}) I_{b2} - h_{fe} I_{b1} \right\} R_{c1} = -I_{b2} \cdot h_{ie} \Rightarrow \left\{ (1+h_{fe}) R_{c1} + h_{ie} \right\} I_{b2} = h_{fe} R_{c1} I_{b1}$$

$$V_o = -h_{fe} I_{b2} R_{c2} = -h_{fe} R_{c2} \frac{h_{fe} R_{c1} I_{b1}}{(1+h_{fe}) R_{c1} + h_{ie}} \quad (V_i = h_{ie} I_{b1})$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe} R_{c2} R_{c1}}{(1+h_{fe}) R_{c1} + h_{ie} + h_{ie}^2} = \frac{(40)(2,5)(5)}{(1+40)(5)(2) + (2)^2} = -48,3 \quad (\approx 33,6 \text{ dB})$$


$$b) R_i = \frac{V_i}{I_i} = (R_1 \parallel R_2) \parallel h_{ie} = (5 \parallel 13) \parallel 2 = 1,11 \text{ k}\Omega$$

$$c) A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{V_o / R_{c2}}{V_i / R_i} = A_v \frac{R_i}{R_{c2}} = (-48,3) \frac{1,111}{2,5} = -21,46 \quad (\approx 26,6 \text{ dB})$$

$$A_p = A_v A_i = (-48,3)(-21,46) = 1036,5$$

$$d) R_o = \frac{V}{I} \Big|_{V_i=0} = R_{c2} = 2,5 \text{ k}\Omega$$

SORU 2 (30 Puan)

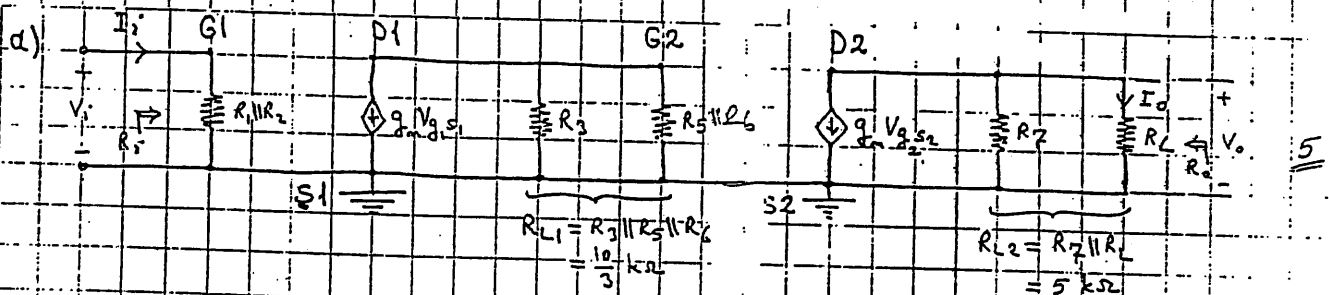

$$V_o = -g_m V_{g2s2} R_{L2} \quad V_{g2s2} = -g_m V_{g1s1} R_{L1} \quad V_i = V_{g1s1} = \frac{V_{g2s2}}{g_m R_{L1}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = g_m^2 R_{L2} R_{L1} = (10^{-3})^2 (5 \cdot 10^3) \cdot \left( \frac{10}{3} \cdot 10^3 \right) = \frac{50}{3} \approx 16,66 \quad (\approx 24,43 \text{ dB})$$

$$b) R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_1 \parallel R_2 = 50 \parallel 50 = 25 \text{ k}\Omega$$

$$c) A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{V_o / R_L}{V_i / R_i} = A_v \frac{R_i}{R_L} = \left( \frac{50}{3} \right) \frac{25}{10} = 41,66 \quad (\approx 32,39 \text{ dB})$$

$$G_{üs. \text{ kazanç}} = A_p = A_v A_i = \left( \frac{50}{3} \right) \left( \frac{125}{3} \right) = 694,4$$

$$d) R_o = \frac{V}{I} \Big|_{V_i=0} = R_7 \parallel R_1 = R_{L2} = 5 \text{ k}\Omega$$

- Sınav süresi 2 saat

- Kitap ve ders notları kapalıdır BASARILAR Öğr. Gör. Tunc Demir


**SORU 1. (30 Puan)**

Gerilim, akım kazancını,

Giriş ve çıkış

dirençlerini

bulunuz.

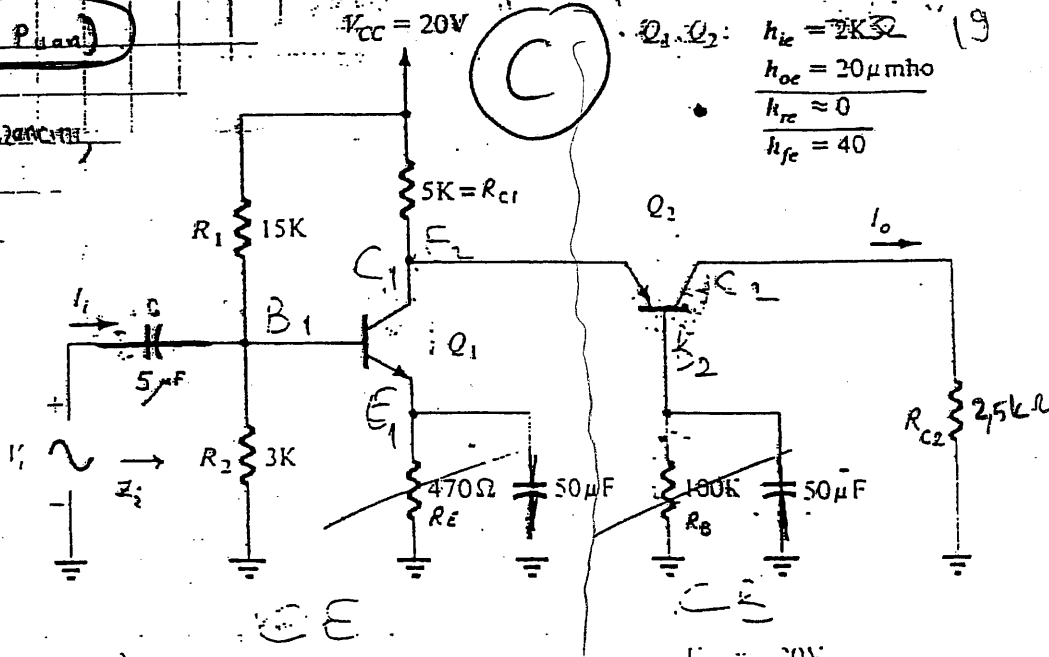

$Q_1, Q_2: h_{ie} = 2k\Omega$   
 $h_{oe} = 20\mu mho$   
 $h_{re} \approx 0$   
 $h_{fe} = 40$

**SORU 2. (30 Puan)**

Gerilim, akım kazancını,

Giriş ve çıkış

dirençlerini


bulunuz.

$h_{re} = 0$

$h_{ie} = 2k\Omega$

$h_{fe} = 60$

$1/h_{oe} = 100k\Omega$

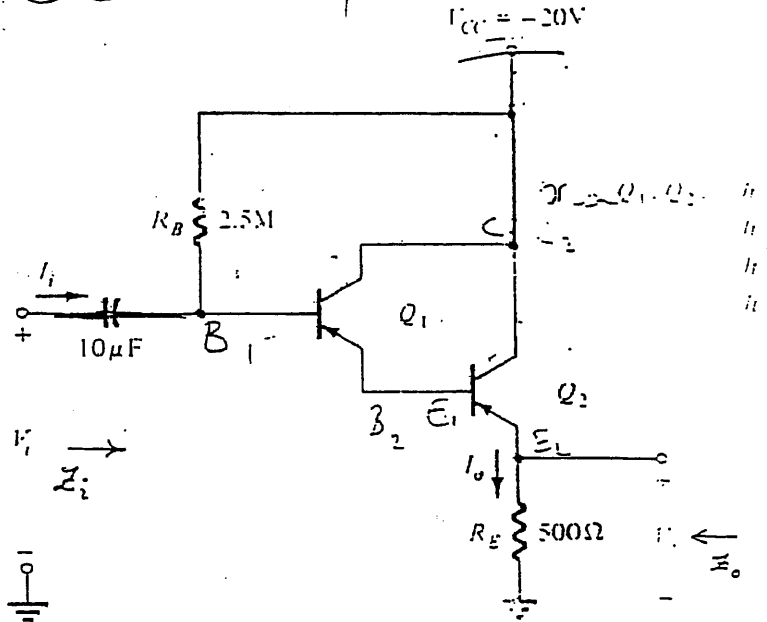

**SORU 3. (40 Puan)**

a) DC çalışma noktasının yaklaşık değerlerini,

b)  $f = 100\text{ Hz}$  de kapasitelerin etkisini ihmal ederek biçimde  $C_1$  ve  $C_2$  değerlerini seçiniz.


c) Gerilim kazancını,

d) Giriş direncini,

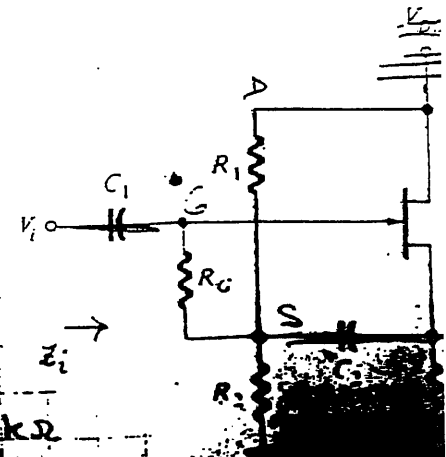e) Çıkış direncini bulunuz.

$R_1 = 15k\Omega, R_2 = 1k\Omega, V_{CC} = 10V, R_3 = 2.7k\Omega$

$C_1 = 5\mu F, C_2 = 10\mu F, R_G = 1k\Omega, R_L = 10k\Omega, V_0 = -5V$








C 20

SORU 1 (30 puan)

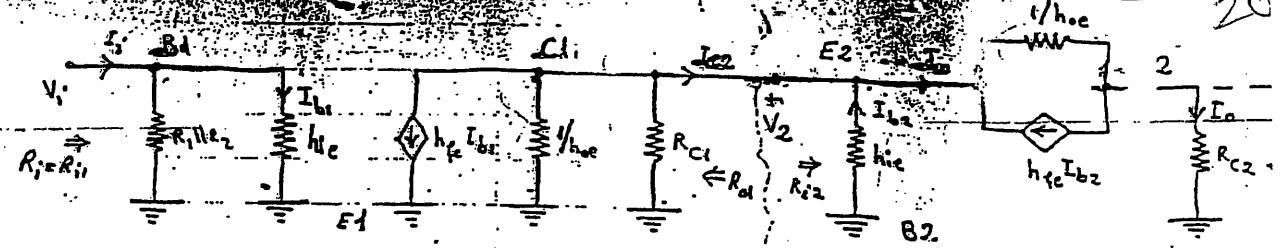

1. KAT  $\leftarrow$   $\rightarrow$  2. KAT  $I_o = V_o / R_{c2}$

$$\frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{20 \mu\text{mho}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$V_2 = -I_{b2} \cdot h_{ie} = (h_{fe} I_{b2} + I_o) \cdot \frac{1}{h_{oe}} + V_o \quad \text{\textit{\textcircled{c}}\textit{evre deklemlerinden}}$$

$$A_{V2} \equiv \frac{V_o}{V_2} = \frac{h_{ie} + \frac{h_{fe}}{h_{oe}}}{h_{ie} \left(1 + \frac{1}{h_{oe} R_{c2}}\right)} = \frac{2 + (40)(50)}{2 \left(1 + \frac{50}{25}\right)} \approx 47,66 \quad \text{\textit{ikinci katın gerilim kazancı}}$$

$$\frac{V_2}{I_o} = \frac{h_{ie} \cdot R_{c2} \left(1 + \frac{1}{h_{oe} R_{c2}}\right)}{h_{ie} + \frac{h_{fe}}{h_{oe}}} = \frac{2(25) \left(1 + \frac{50}{25}\right)}{2 + (40)(50)} = \frac{105}{2002} \approx 52,44 \Omega \quad \text{\textit{(hfe hays giriş direnci)}}$$

$$R_{i2} = h_{ie} \parallel 52,44 = \frac{(2000)(52,44)}{2000 + 52,44} \approx 51,1 \Omega \quad \text{\textit{ikinci katın giriş direnci}}$$


$$\left. \begin{aligned} V_o &= I_o \cdot R_{c2} \\ V_2 &= I_{e2} \cdot R_{i2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I2} = A_{V2} \cdot \frac{R_{c2}}{R_{i2}} = (47,66) \frac{51,1}{2500} \approx 0,974 \quad \text{\textit{ikinci katın akım kazancı}}$$

$$R_i = R_{i1} \equiv \frac{V_i}{I_i} = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie} = 15 \parallel 20 \parallel 2 \approx 1,111 \text{ k}\Omega \quad \text{\textit{giriş direnci}}$$

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= h_{fe} I_{b1} \left( R_{i2} \parallel R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right) \\ V_i &= I_{b1} \cdot h_{ie} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{V1} = \frac{V_2}{V_i} = -\frac{h_{fe} \left( R_{i2} \parallel R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right)}{h_{ie}} \approx -1 \quad \text{\textit{birinci katın gerilim kazancı}}$$

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= I_{e2} \cdot R_{i2} \\ V_i &= I_i \cdot R_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I1} = A_{V1} \cdot \frac{R_i}{R_{i2}} = \left( -\frac{1111}{541} \right) \approx -21,74 \quad \text{\textit{birinci katın akım kazancı}}$$
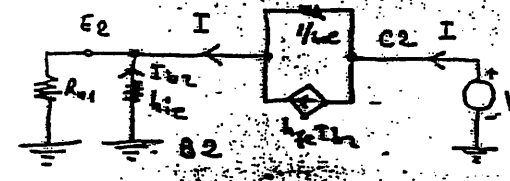
$$R_{o1} = R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}} = (2,5) \parallel 50 \approx 2,3 \text{ k}\Omega \quad \text{\textit{birinci katın çıkış direnci}}$$



$$\left. \begin{aligned} (R_{o1} \parallel h_{ie}) \cdot I &= -I_{b2} = \frac{R_{o1} \cdot I}{R_{o1} + h_{ie}} \\ V &= (I - h_{fe} I_{b2}) \cdot \frac{1}{h_{oe}} - I_{b2} \cdot h_{ie} \end{aligned} \right\} \text{\textit{denklemlerinden}}$$


$$\frac{V}{I} = \frac{1}{\frac{1}{h_{oe}} + \frac{h_{fe} R_{o1}}{R_{o1} + h_{ie}}} = 50 + \frac{338(2+40 \cdot 50)}{2,38 + 2} \approx 1137,84 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_o \approx 2,49 \text{ k}\Omega \quad \text{\textit{çıkış direnci}}$$

$$\frac{I_{e2}}{I_i} = A_{I2} \cdot A_{I1} = (0,974) \cdot (-21,74) \approx -21,3$$



SORU 2. (30 puan)

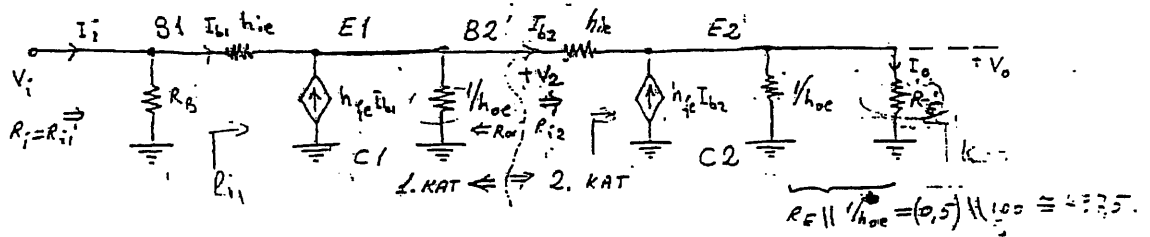

$$V_2 = I_{b2} \cdot h_{ie} + (1+h_{fe}) I_{b2} \cdot (R_E \parallel 1/h_{oe})$$

$$V_o = (1+h_{fe}) I_{b2} \cdot (R_E \parallel 1/h_{oe})$$

$$A_{V2} \equiv \frac{V_o}{V_2} = \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel 1/h_{oe})} \approx$$

$$R_{i2} \equiv \frac{V_2}{I_{i2}} = h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel 1/h_{oe}) = 2 + (1+60) \cdot 0,4975 \approx 32,35 \text{ k}\Omega$$

$$\left. \begin{aligned} V_o &= I_o \cdot R_E \\ V_2 &= I_{i2} \cdot R_{i2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I2} = \frac{A_{V2} \cdot R_{i2}}{R_E} = (0,938) \cdot \frac{32,35}{0,5} \approx 60,68$$

$$I = \frac{V}{R_E} + h_{oe} \cdot V - \frac{V}{h_{ie} + R_{o1}} - h_{fe} I_{b2} \quad I_{b2} = \frac{V}{h_{ie} + R_{o1}}$$

$$\frac{1}{R_o} \equiv \frac{I}{V} = \frac{1}{R_E} + h_{oe} + \frac{1}{h_{ie} + R_{o1}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie} + R_{o1}}$$

$$\frac{V_i}{I_{b1}} = -h_{fe} + (1+h_{fe}) \cdot (R_{i2} \parallel 1/h_{oe}) = 2 + (1+60) \cdot 24,44 = 1492,84 \text{ k}\Omega \approx 1,493 \text{ M}\Omega$$

$$R_s = R_{s1} \equiv \frac{V_i}{I_i} = R_B \parallel 1,493 \approx 934,7 \text{ k}\Omega$$

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= (1+h_{fe}) I_{b1} \cdot (R_{i2} \parallel 1/h_{oe}) \\ V_i &= h_{ie} I_{b1} + (1+h_{fe}) I_{b1} \cdot (R_{i2} \parallel 1/h_{oe}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{V1} \equiv \frac{V_2}{V_i} = \frac{(1+h_{fe})(R_{i2} \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_{i2} \parallel 1/h_{oe})}$$

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= I_{b2} \cdot R_{i2} \\ V_i &= I_i \cdot R_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I1} \equiv \frac{I_{b2}}{I_i} = \frac{A_{V1} \cdot R_i}{R_{i2}} = (0,998) \cdot \frac{934,7}{32,35} \approx 28,83$$

$$I = h_{oe} V + \frac{V}{h_{ie}} - h_{fe} I_{b1} \quad I_{b1} = -\frac{V}{h_{ie}} \quad \frac{1}{R_{o1}} \equiv \frac{I}{V} = h_{oe} + \frac{1}{h_{ie}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie}} = 10^{-6} + \frac{1}{2000}$$

$$R_{o1} \approx 52,776 \text{ k}\Omega \quad \text{Birinci katın çıkış direnci}$$

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_E} + h_{oe} + \frac{1}{h_{ie} + R_{o1}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie} + R_{o1}} = \frac{1}{500} + 10^{-6} + \frac{1}{2000 + 52,776} + \frac{60}{2000 + 52,776} \approx 0,002$$

$$R_s \approx 31,23 \text{ k}\Omega \quad \text{Çıkış direnci} \quad R_i = 934,7 \text{ k}\Omega$$

$$A_V \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_2} \cdot \frac{V_2}{V_i} = A_{V2} \cdot A_{V1} = (0,938)(0,998) \approx 0,936 \quad \text{Gerilim kazancı}$$

$$A_I \equiv \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_{b2}} \cdot \frac{I_{b2}}{I_i} = A_{I2} \cdot A_{I1} = (60,68)(28,83) \approx 1749,4 \quad \text{Akım kazancı}$$

2

21

SORU 3. (40 puan)


a) DC bakımından kondansatörler açık-devredir. Gate akımı sıfırdır.

$$V_G = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = \frac{18}{1,5 + 1} \cdot 1 = 7,2 \text{ V} \quad V_{GS} = 7,2 - I_D \cdot 2,7$$

$$I_D = 10 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-5}\right)^2 \quad \text{noktelerinden} \quad V_{GS} \approx -2 \text{ V} \quad \text{ve} \quad I_D \approx 3,5 \text{ mA} \quad \text{bulur}$$

$$b) X_{C1} \leq \frac{1}{10} R_G \quad \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot C_1} \leq \frac{1}{10} \cdot 10^6 \quad C_1 \geq 0,0159 \mu\text{F} \Rightarrow C_1 \approx 0,02 \mu\text{F}$$
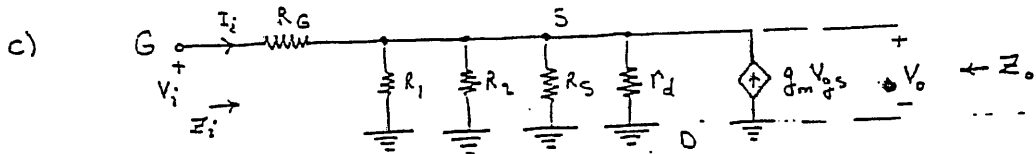
$$X_{C2} \leq \frac{1}{10} (R_1 \parallel R_2) \quad \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot C_2} \leq \frac{1}{10} (45 \parallel 1) \cdot 10^6 \quad C_2 \geq 0,0265 \mu\text{F} \Rightarrow C_2 \approx$$



$$R = R_1 \parallel R_2 \parallel R_D \parallel R_S \approx 2,55 \text{ k}\Omega$$

$$I_i + g_m V_{gs} = \frac{V_o}{R} \quad \text{düğüm denklemleri} \quad I_i = \frac{V_{gs}}{R_G} \quad V_i = V_{gs} + V_o \quad \text{den}$$

$$A_v \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{R(1 + g_m R_G)}{R(1 + g_m R_G) + R_G} \approx 0,927 \quad \text{gerilim kazancı}$$

d) Yukarıdaki denklemlerden  $R_i$  giriş direnci bulunur.

$$R_i \equiv \frac{V_i}{I_i} = R(1 + g_m R_G) + R_G \approx 13,75 \text{ M}\Omega \quad \text{Giriş direnci}$$

$$\text{Diğer bir yol} \quad R_i = \frac{R_G}{1 - A_v} = \frac{1 \text{ M}\Omega}{1 - 0,927} \approx 13,7 \text{ M}\Omega \quad \text{bulunur.}$$

e)  $V_{gs} = -V$  dir.

$$I = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_G} - g_m V_{gs} = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_G} + g_m V$$


$$\frac{1}{R_o} \equiv \frac{I}{V} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_G} + g_m = \frac{1}{2,55 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^6} + 5000 \cdot 10^{-6} \approx 5,3$$

$$R_o \equiv \frac{V}{I} \approx \frac{1}{5,393 \cdot 10^3} \approx 185,4 \text{ }\Omega \quad \text{Çıkış direnci}$$



## ELEKTRONİK DEVRELER I Birinci ARASINAVI 6.11.2000

40 P)

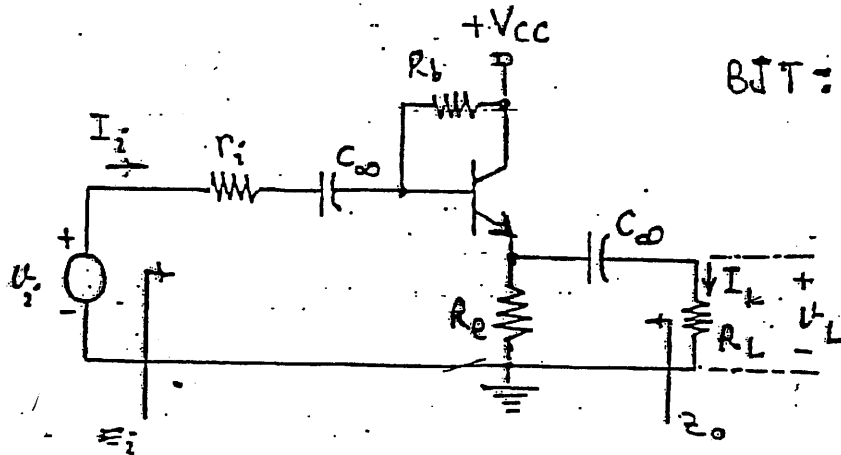

BJT:  $I_C = 1,3 \text{ mA}$

$r_{\pi} = 2 \text{ k}\Omega$


$r_i = 500 \Omega$

$R_b = 100 \text{ k}\Omega$

$R_e = R_L = 1 \text{ k}\Omega$

Yükselticinin, alçak frekanslarda, küçük genlikli değişimler için gerilim ve akım kazancını, giriş ve çıkış empedanslarını bulunuz.

30 P)

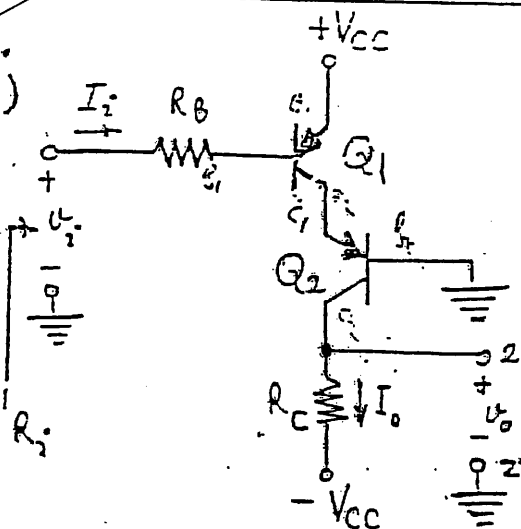

$h_{fe1} = h_{fe2} = 125$

$R_B = 80 \text{ k}\Omega$

$h_{ie1} = h_{ie2} = 1,5 \text{ k}\Omega$

$R_C = 300 \text{ k}\Omega$

$h_{oe1} = h_{oe2} \approx 0$

Alçak frekanslarda, küçük genlikli değişimler için

$h_{re1} = h_{re2} \approx 0$

a) Akım kazancını,

b) Gerilim kazancını,

c) giriş direncini,

d). Çıkıştaki ( $2-2'$ ) açık-döme gerilimini ve kısa-döme akımını bulunuz.

3.  $R_1 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_G = 500 \text{ M}\Omega$


0P) :  $R_S = 2,2 \text{ k}\Omega$ ,  $R = 600 \Omega$

BJT :  $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 100$ ,  $h_{re} \approx h_{oe} \approx 0$  (ihmal)

JFET :  $g_m = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ ,  $r_d = 40 \text{ k}\Omega$

Alçak frekanslarda, küçük genlikli değişimler için yükselticinin, akım, gerilim kazancını, giriş, çıkış direncini bulunuz. SORU 3'e ait SERİLLER

3. Soru 3'e ait şekil

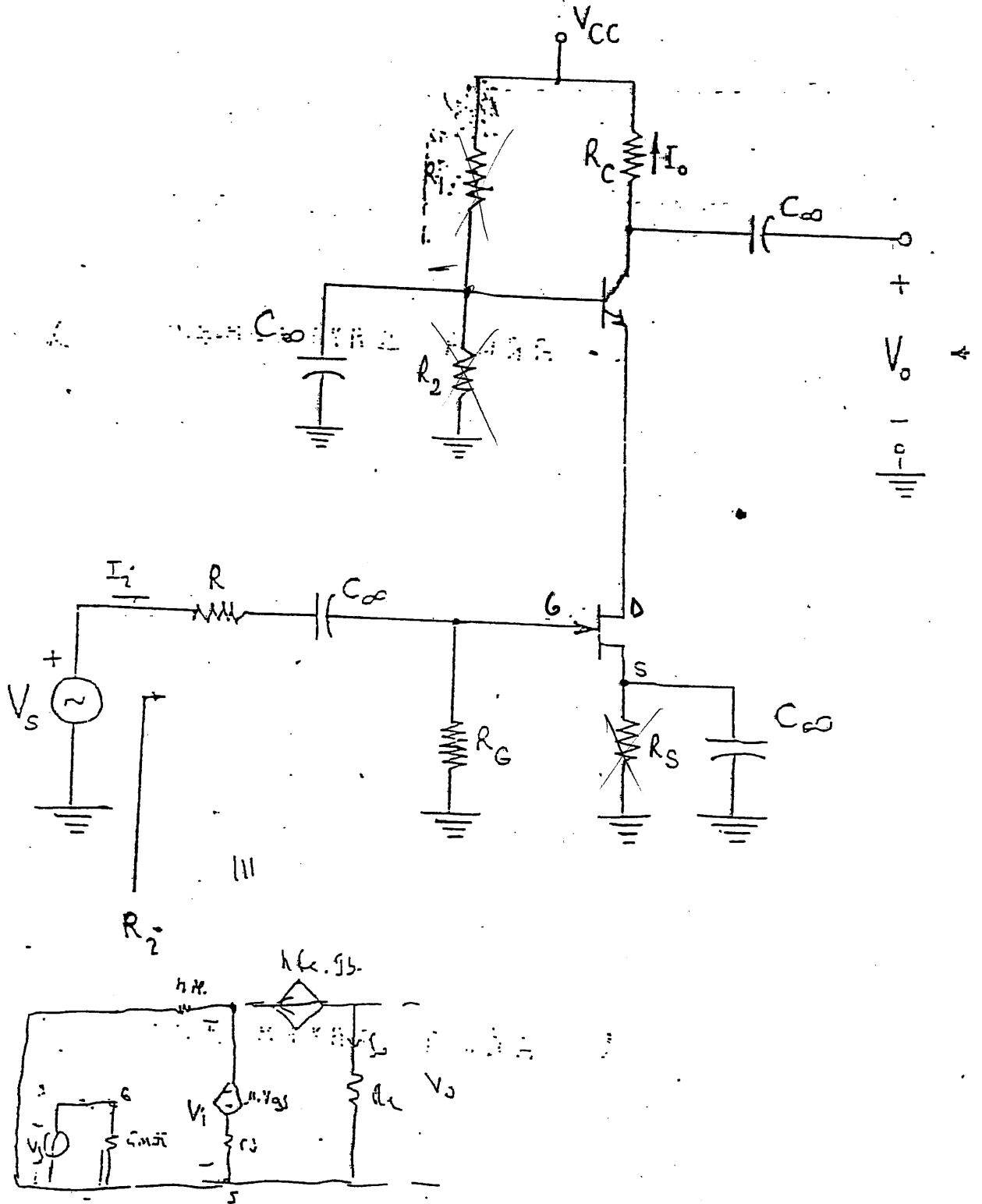



SORU

1.

$$g_m = \frac{|I_C| (-1)}{26} = \frac{1,3}{26} = 0,05 \text{ mho} = \underline{\underline{50 \frac{\text{mA}}{\text{V}}}}$$


5

$$h_{ie} \approx r_{\pi} = \underline{\underline{2 \text{ k}\Omega}}$$

$$h_{fe} \approx g_m r_{\pi} = \left( \frac{50 \text{ mA}}{\text{V}} \right) \cdot (2 \text{ k}\Omega) = \underline{\underline{100}}$$

$$h_{pe} \approx h_{oe} \approx 0 \text{ (ihmal)}$$

Çaprazlar dikkat

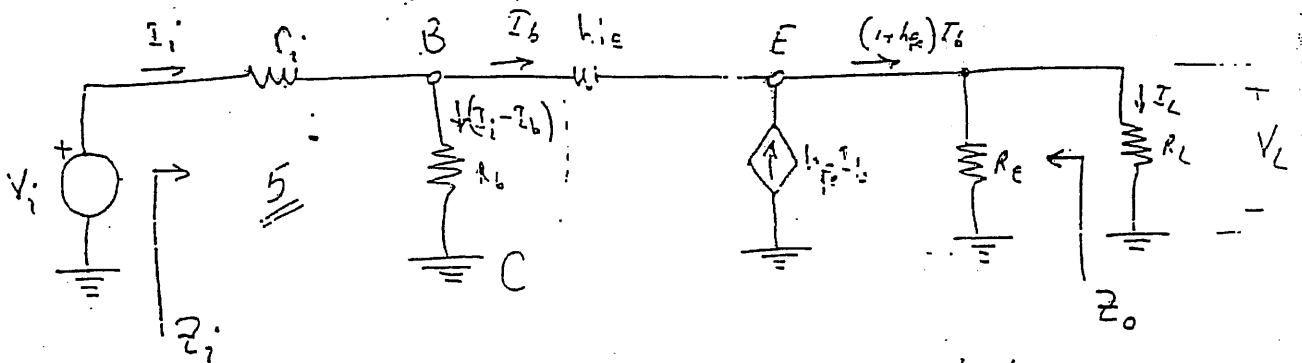

a) Akım kazancı,  $A_I$   $R_L' = (R_e \parallel R_L) = 500 \Omega = \frac{R_e \cdot R_L}{R_e + R_L}$

$$V_L = R_L \cdot I_L = (1+h_{fe}) I_b R_L'$$

$$\frac{I_L}{I_b} = \frac{(1+h_{fe}) R_L'}{R_L} = \frac{(1+h_{fe}) R_e}{R_e + R_L}$$

$$A_I = \frac{I_L}{I_i} = \frac{I_L}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i}$$

10

$$-R_b (I_i - I_b) + h_{ie} I_b + (1+h_{fe}) I_b R_L' = 0$$

$$I_b \{ R_b + h_{ie} + (1+h_{fe}) R_L' \} = R_b I_i$$

$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (1+h_{fe}) R_L'} = 0,655?$$

Akım kazancı

$$A_I = \frac{(1+h_{fe}) R_e}{R_e + R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (1+h_{fe}) R_L'} \approx 33 \text{ (} \approx 30,5 \text{ dB)}$$

$$= \frac{(1+100) \cdot 1}{1+1} \cdot \frac{100}{100 + 2 + (1+100) \cdot 0,5} = \frac{101}{2} \cdot \frac{100}{152,5} = (50,5) (0,65)$$

1. a) Giriş empedansı  $Z_i$

$$V_i = r_i I_i + R_b (I_i - I_b)$$

$$\underline{\underline{5}} \quad Z_i = \frac{V_i}{I_i} = r_i + R_b - R_b \frac{I_b}{I_i} = 0,5 + 100 - 100 \cdot 0,6$$

$$Z_i = \underline{\underline{34,9 \text{ k}\Omega}} \quad \text{giriş empedansı}$$

c) Gerilim kazancı  $A_V$

gerilim kazancı

$$\underline{\underline{5}} \quad \frac{V_o = R_L \cdot I_L}{V_i = Z_i \cdot I_i} \quad A_V = \frac{R_L}{Z_i} \cdot \frac{I_L}{I_i} = \frac{1}{34,9} \cdot 33 \approx \underline{\underline{0,95}}$$

d) Çıkış empedansı  $Z_o$

$$Z_o = \frac{V}{I} \quad \left| \begin{array}{l} V_i = 0 \\ R_L = \infty \end{array} \right. \quad \text{bu koşullar altında}$$

$$\underline{\underline{10}} \quad I = \frac{V}{R_e} - I_b (1 + h_{fe}) \quad \text{değerleri değiştirilerek}$$


$$I_b = - \frac{V}{h_{ie} + (r_i \parallel R_b)} \quad \text{yukarıdaki gerilim togları}$$

$$I = \frac{V}{R_e} + \frac{V}{h_{ie} + (r_i \parallel R_b)} \cdot (1 + h_{fe})$$

$$Y_o = \frac{1}{Z_o} = \frac{I}{V} = \frac{1}{R_e} + \frac{1 + h_{fe}}{h_{ie} + (r_i \parallel R_b)} = \frac{1}{1} + \frac{1 + 100}{2 + \frac{0,5 \times 100}{0,5 + 100}} \approx 4,4$$
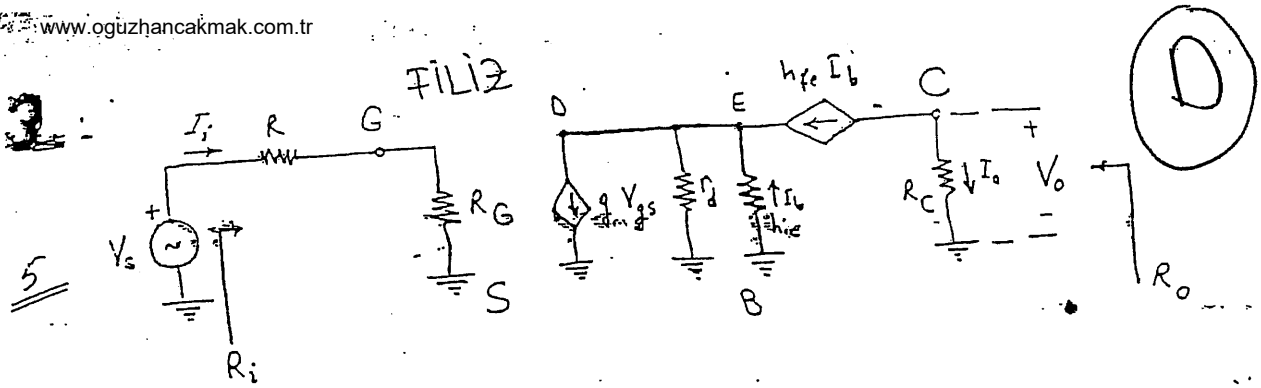
$$Z_o = \frac{1}{Y_o} = \frac{1}{4,44} \approx \underline{\underline{24 \Omega}} \quad \text{çıkış empedansı}$$





5  $R_i = \frac{V_s}{I_i} = R + R_G = 0,5 + 500000 = 500000,6 \text{ k}\Omega \approx \underline{\underline{500 \text{ M}\Omega}}$  giriş direnci

$$g_m V_{gs} = (1+h_{fe}) I_b + \frac{h_{ie} I_b}{r_d} \quad \left. \begin{array}{l} V_{gs} = R_G \cdot I_i \\ I_c = -h_{fe} I_b \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{denklemlerde} \\ \text{yerine koyalım} \end{array}$$

$$g_m (R_G \cdot I_i) = (1+h_{fe}) \left(-\frac{I_o}{h_{fe}}\right) + \frac{h_{ie}}{r_d} \left(-\frac{I_o}{h_{fe}}\right)$$

5  $A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{g_m R_G h_{fe} r_d}{h_{ie} + r_d (1+h_{fe})} = \frac{1 \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 40}{1 + 40 (1+100)} \approx -495000$  Akım-kazanç  
 (≈ 113,85 dB)

5  $\left. \begin{array}{l} V_o = R_C I_o \\ V_s = R_i I_i \end{array} \right\} A_v = \frac{V_o}{V_s} = A_i \frac{R_C}{R_i} = (-495000) \frac{3}{500000} \approx -2,97$  gerilim-kazanç  
 (≈ 9,5 dB)


$V_s = 0 \quad V_{gs} = 0 \quad g_m V_{gs} = 0$

5  $R_o = \frac{V}{I} \Big|_{V_s=0} = R_C = \underline{\underline{3 \text{ k}\Omega}}$  Çıkış direnci

Soru

2.

5

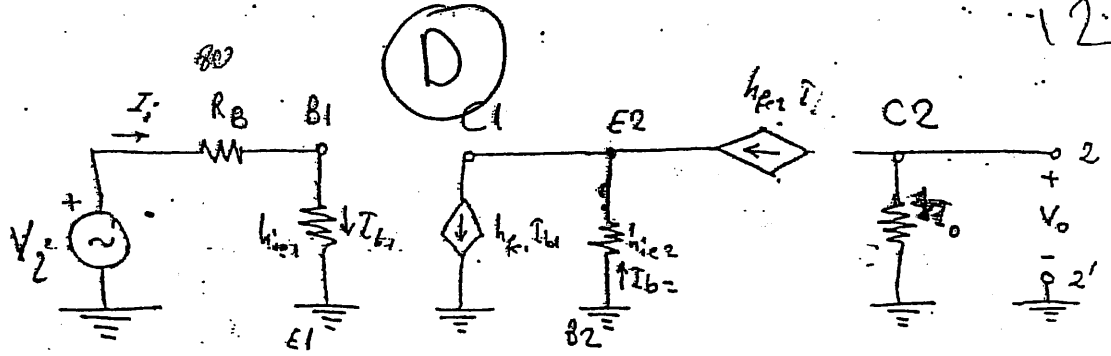

a) Giriş direnci

$$V_i = (R_B + h_{ie1}) I_i$$

5

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_B + h_{ie1} = 80 + 1,5 = 8,5 \text{ k}\Omega \quad \text{giriş direnci}$$

b) Akım kazancı

$$h_{fe1} I_{b1} = (1 + h_{fe2}) I_{b2} \quad I_i = I_{b1}$$

5

$$I_o = -h_{fe2} I_{b2} = -h_{fe2} \frac{h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} I_i$$

Akım kazancı

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = - \frac{h_{fe2} \cdot h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} = - \frac{125 \cdot 124}{1 + 124} \approx -124$$

( $\approx 41,86 \text{ dB}$ )

c) Gerilim kazancı

5

$$\left. \begin{aligned} V_o &= R_C \cdot I_o \\ V_i &= R_i \cdot I_i \end{aligned} \right\} A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_C}{R_i} A_i = \frac{300}{8,5} (-124) \approx -456,4$$

( $\approx 53 \text{ dB}$ )

d)

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} \quad \text{Açık-döngü gerilimi} \quad V_o = A_i I_i$$

Açık-döngü gerilimi

5

$$V_o = \frac{R_C}{R_i} A_i \cdot V_i = - \frac{R_C}{R_i} \frac{h_{fe2} \cdot h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} V_i = - \frac{300}{8,5} 124 V_i \approx -456,4 V_i$$

Açık-döngü gerilimi  $\approx -456,4 V_i$

e)

Kısa-döngü akımı

$$I_o = -h_{fe2} I_{b2} = -h_{fe2} \frac{h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} I_{b1}$$

$$I_i = I_{b1} = \frac{V_i}{R_i} = \frac{V_i}{R_B + h_{ie1}}$$


5

$$I_o = -h_{fe2} \frac{h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} \frac{V_i}{R_B + h_{ie1}} \quad R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{R_C \cdot A_i \cdot V_i}{A_i \frac{V_i}{R_i}} = R_C = 300 \Omega$$

SORU 1. Q1, Q2 :  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 40$ ,  $h_{re} \approx h_{oc} \approx 0$ ,  $R_1 = 15 \text{ kohm}$ ,  $R_2 = 3 \text{ kohm}$

(30 P)  $R_{C1} = 5 \text{ kohm}$ ,  $R_E = 470 \text{ ohm}$ ,  $R_B = 100 \text{ kohm}$ ,  $R_{C2} = 2.5 \text{ kohm}$


Bütün kapasiteler yeterli büyüklükte seçilmiştir.

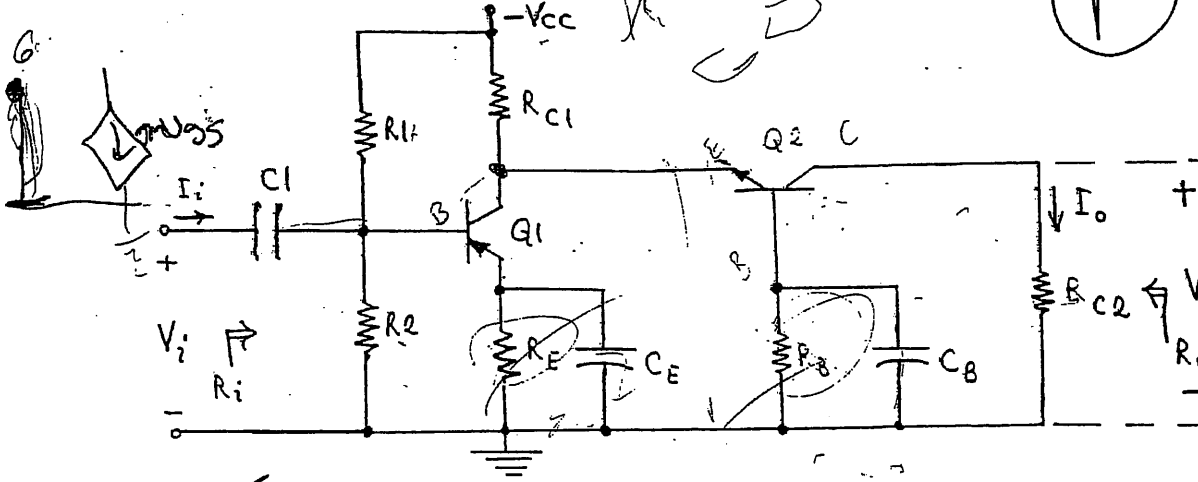

SORU 2. Fetler özdeşdir.  $g_m = 1000 \mu \text{ mho}$ ,  $r_d = \infty$ ,  $R_1 = R_2 = 50 \text{ kohm}$ ,


$R_3 = 5 \text{ kohm}$ ,  $R_4 = R_8 = 1 \text{ kohm}$ ,  $R_5 = R_6 = 20 \text{ kohm}$ ,  $R_7 = R_L = 10 \text{ kohm}$

(30 P)

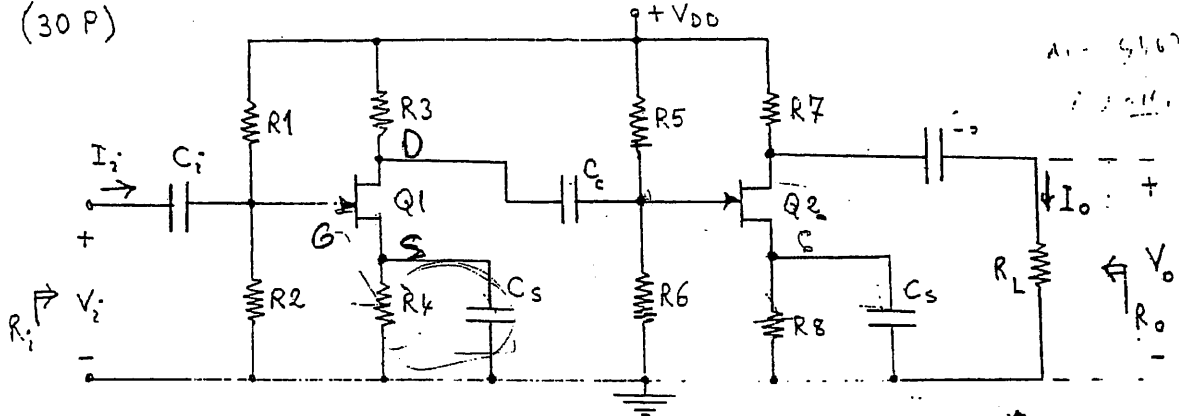

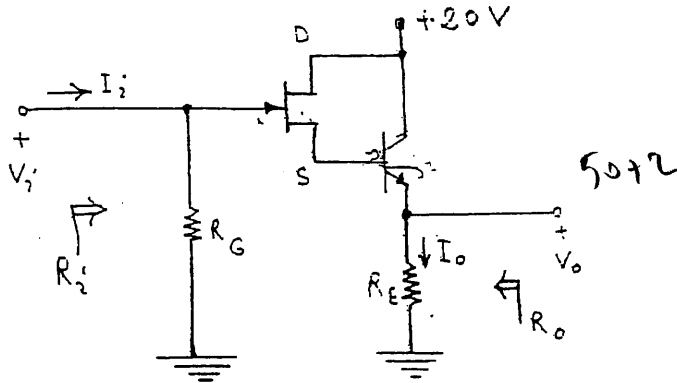SORU 3. JFET :  $g_m = 5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ ,  $r_d = 50 \text{ k}\Omega$ , BJT :  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 60$ ,  $h_{re} \approx h_{oc} \approx 0$

(40 P)  $R_G = 10 \text{ M}\Omega$ ,  $R_E = 500 \Omega$



Yükselteçlerin, alçak frekanslarda küçük genlikli işaretler için a) Gerilim kazancını, b) Giriş direncini, c) Akım kazancını (dB) ve güç kazancını, d) Çıkış direncini bulunuz.




ELEKTRONİK DEVRELER-1  
1. A.S.

05.11.20

F

- Çözümleri -

1)

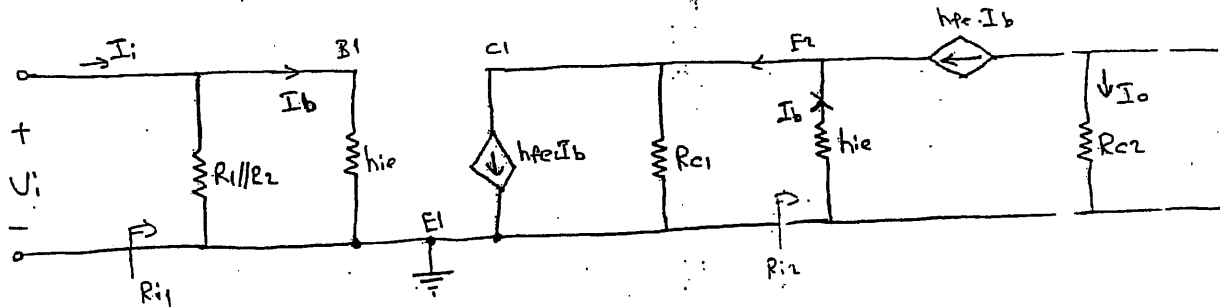

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe} \cdot I_b \cdot R_{c2}}{-h_{ie} \cdot I_b} \cdot \frac{-h_{fe} \cdot I_b (R_{c1} // R_{i2})}{h_{ie} \cdot I_b}, \quad R_{c1} // R_{i2} = 6k\Omega // 0,0488k\Omega = 0,0483k\Omega$$

$$R_{i2} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} = \frac{2}{41} = 0,0488k\Omega$$

$$A_v = \frac{-40 \cdot (2,5)}{2} \cdot \frac{40(0,0483)}{2} = -48,3 = A_v$$

$$R_i = R_{i1} // R_1 // R_2 // h_{ie} = 15 // 3 // 2 = 1,1k\Omega = R_i$$


$$R_o = R_{c2} = 2,5k\Omega$$

$$A_I = A_v \cdot \frac{R_i}{R_o} = -48,3 \cdot \frac{1,1}{2,5} = -21,46 = A_I$$

$$A_p = A_v \cdot A_I = (-48,3) \cdot (-21,46) = 1036,5 \approx 30,16 \text{ dB} = A_p$$

$20 \log |A_v|$   
alınmıştır.

2)

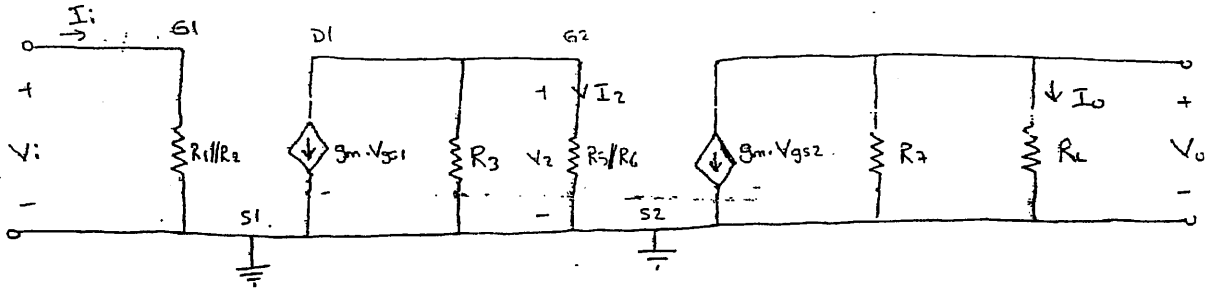

$$V_i = V_{gs1}$$

$$g_m \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) = V_2$$

$$V_o = g_m \cdot V_{gs2} \cdot (R_7 \parallel R_L) = g_m \cdot V_2 \cdot (R_7 \parallel R_L)$$

$$V_o = g_m \cdot [g_m \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6)] \cdot (R_7 \parallel R_L)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = g_m^2 \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) \cdot (R_7 \parallel R_L) = 10^{-6} \cdot (5k \parallel 20k \parallel 20k) \cdot (10k \parallel 10k)$$

$$A_v \approx 16,67 \approx 24,44 \text{ dB}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_1 \parallel R_2 = 50k \parallel 50k = 25k \Omega = R_i$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = g_m^2 \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) \cdot \frac{R_7}{R_7 + R_L}$$

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{V_i}{(R_1 \parallel R_2)}$$

$$A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{g_m^2 \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) \cdot (R_7 / R_L) \cdot (R_1 \parallel R_2)}{V_i \cdot R_L} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_L}$$



$$A_I = 16,67 \cdot \frac{25}{10} \approx 41,68 \approx 32,4 \text{ dB} = 1/3$$

$$R_o = R_7 \parallel R_L = 10k \parallel 10k = 5k \Omega$$

$$A_p = A_v \cdot A_I = (16,67) \cdot (41,68) = 694,8 \approx 28,42 \text{ dB}$$

(F) 15

3)

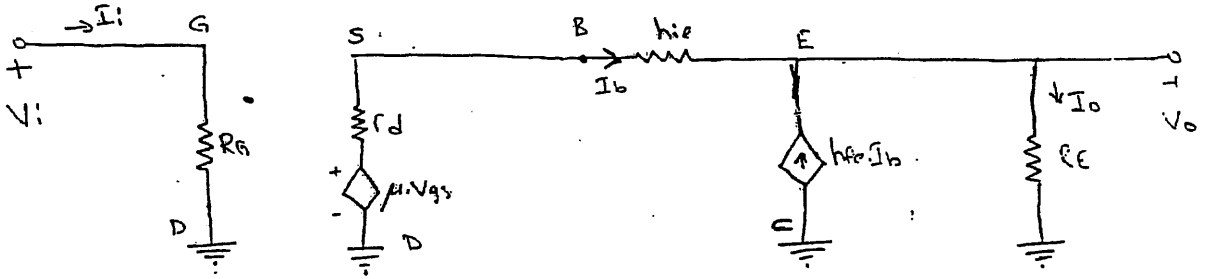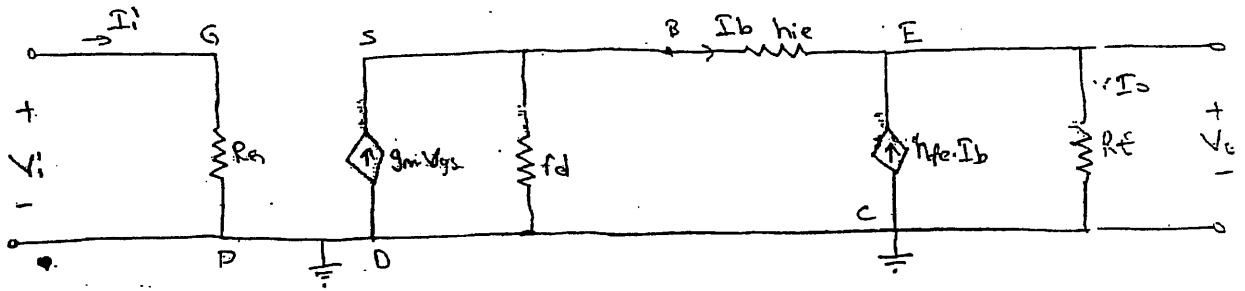

$$V_i = V_{gs} + h_{ie} \cdot I_b + R_E \cdot I_b \cdot (1 + h_{fe}) \quad , \quad I_b = \frac{V_o}{R_E \cdot (1 + h_{fe})}$$

$$\mu \cdot V_{gs} = (r_d + h_{ie}) \cdot I_b + V_o = \frac{(r_d + h_{ie}) \cdot V_o}{R_E \cdot (1 + h_{fe})} + V_o = V_o \cdot \frac{(r_d + h_{ie}) + R_E \cdot (1 + h_{fe})}{R_E \cdot (1 + h_{fe})}$$

$$V_{gs} = \frac{(r_d + h_{ie}) + R_E \cdot (1 + h_{fe})}{\mu \cdot R_E \cdot (1 + h_{fe})} \cdot V_o$$

$$\mu = g_m \cdot r_d = 25$$

$$V_i = \left( \frac{(r_d + h_{ie}) + R_E \cdot (1 + h_{fe})}{\mu \cdot R_E \cdot (1 + h_{fe})} + \frac{h_{ie}}{R_E \cdot (1 + h_{fe})} + 1 \right) \cdot V_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \left( \frac{50 + 2}{250 \cdot 0,5 \cdot (61)} + \frac{2}{0,5 \cdot (61)} + 1 \right)^{-1} \approx 0,929 \approx -0,639 \text{ dB} = A_v$$

$$R_i = R_G = 10 \text{ M}\Omega$$


$$A_{v_i} = \frac{I_o}{I_i} \quad , \quad I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{V_i}{R_G}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_E} = \frac{A_v \cdot V_i}{R_E} \Rightarrow A_{I_i} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{A_v \cdot R_G}{R_E} = 0,929 \cdot \frac{10 \text{ M}\Omega}{0,5}$$

$$A_{E_i} = -185 \text{ dB} \approx -85,38 \text{ dB}$$

$$A_p = A_v \cdot A_i = 0,929 \cdot 18580 = 17260,8 \approx 42,37 \text{ dB}$$

$V_i = 0$  için

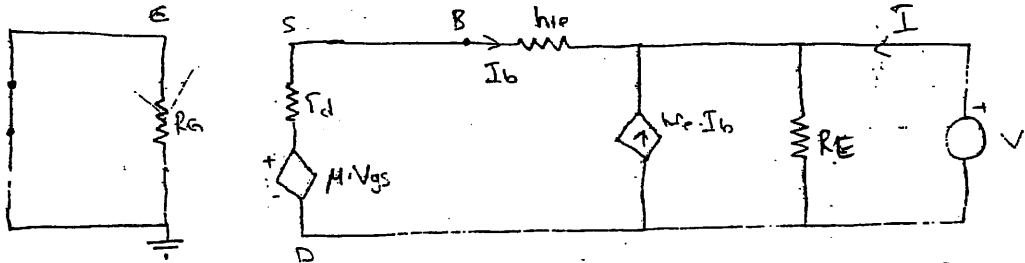

$$I = \frac{V}{R_E} - I_b - h_{ie} \cdot I_b = \frac{V}{R_E} - I_b(1 + h_{ie})$$

$$V_{gs} - h_{ie} \cdot I_b + V = 0$$

$$\mu \cdot V_{gs} = r_d \cdot I_b - V_{gs}$$

$$V_{gs}(1 + \mu) = r_d \cdot I_b \Rightarrow V_{gs} = \frac{r_d \cdot I_b}{(1 + \mu)}$$

$$\frac{r_d \cdot I_b}{(1 + \mu)} + h_{ie} \cdot I_b + V = 0$$

$$\frac{r_d \cdot I_b + h_{ie}(1 + \mu) \cdot I_b}{(1 + \mu)} + V = 0$$

$$I_b \cdot \frac{r_d + h_{ie}(1 + \mu)}{(1 + \mu)} = -V \Rightarrow I_b = \frac{-V \cdot (1 + \mu)}{r_d + h_{ie}(1 + \mu)}$$

$$I = \frac{V}{R_E} + \frac{V(1 + \mu) \cdot (1 + h_{ie})}{r_d + h_{ie}(1 + \mu)}$$

$$R_o = \frac{V}{I} = \left( \frac{1}{R_E} + \frac{(1 + \mu)(1 + h_{ie})}{r_d + h_{ie}(1 + \mu)} \right)^{-1} = \frac{1}{0,01} + \frac{200 \cdot (51)}{50 + 2 \cdot (51)}$$

$$R_o \approx 33,63 \Omega$$




SORU 1.

(30 P) Yükseltecin gerilim kazancını, giriş empedansını, akım kazancını ve çıkış empedansını bulunuz. (Küçük genlikli değişimler için)

$R_1 = 90 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = R_L = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{CC} = 10 \text{ V}$

Transistor:  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 80$

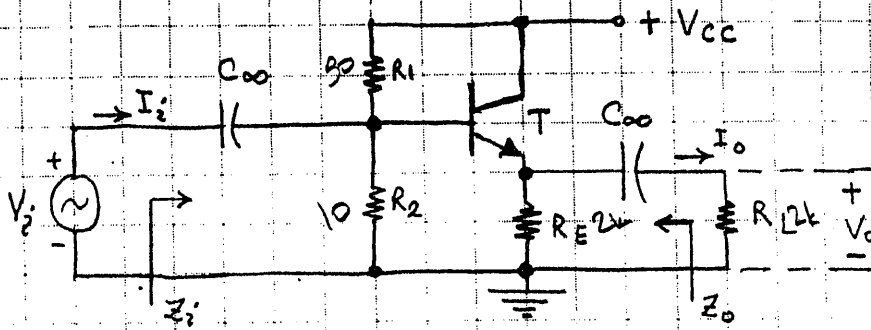


SORU 2.

(35 P) Yükseltecin gerilim kazancını, giriş empedansını, akım kazancını ve çıkış empedansını bulunuz. (Küçük genlikli değişimler için).


$R_1 = 90 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = R_L = 4 \text{ k}\Omega$

Transistorler özdeş:  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 100$

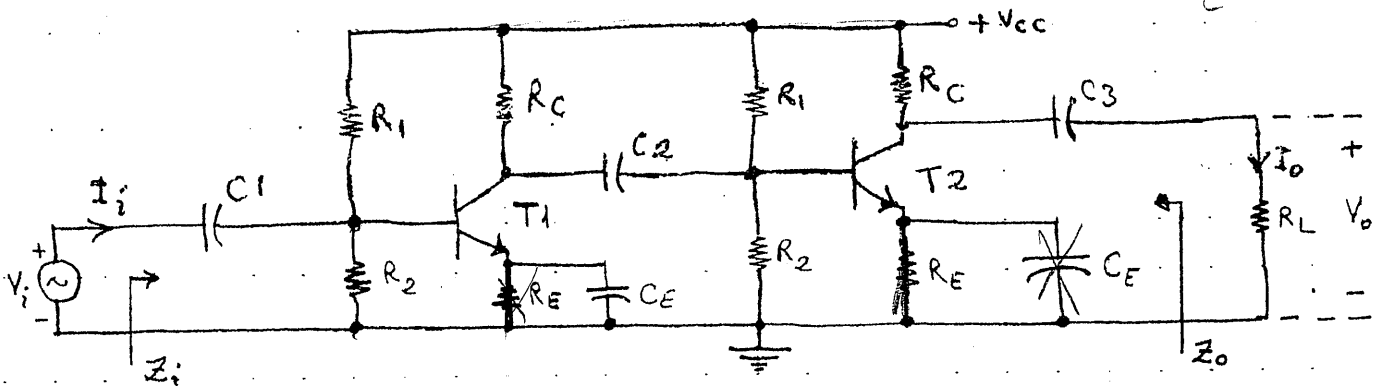

SORU 3.

(35 P)

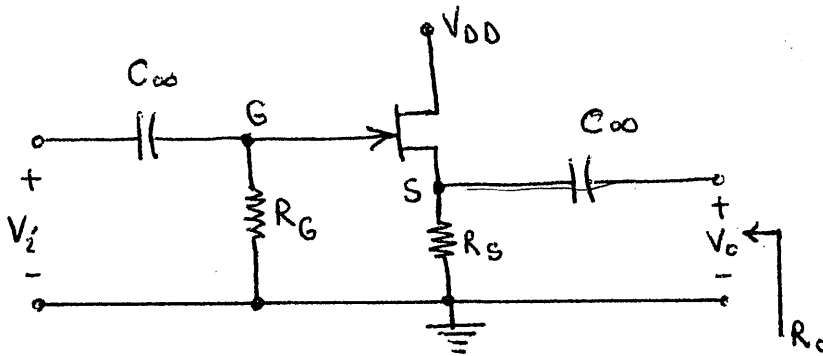

$g_m = 4 \text{ mA/V}$

$r_d = \infty$  (çok büyük)

$R_G = 1 \text{ M}\Omega$

$R_S = 1 \text{ k}\Omega$

Devrenin gerilim kazancını ve çıkış direncini bulunuz.

02.03.2023

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

19.03.2023

19.03.2023

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

12.12.2006

S. T. Ü. Müh. Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü  
ELEKTRONİK DEVRELER I ikinci ARASINAVI  
İçr. Öğr. Tümen DEMİRCİOĞLU

SORU 1.  
(30 puan)

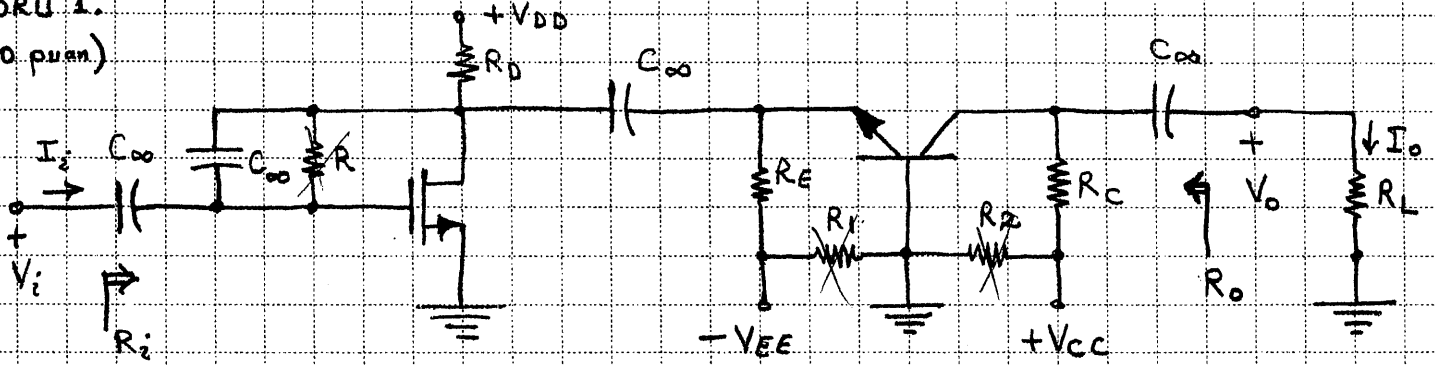

IFET:  $g_m = 2 \text{ mA/V}$ ,  $r_d = \infty$  BJT:  $h_{ie} = 1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 120$ ,  $h_{re} \approx h_{oe} \approx 0$

$R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = R_E = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 40 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = R_L = 4 \text{ k}\Omega$

Devrenin ~~gerilim~~ kazançını, giriş direncini, ~~akım~~ kazançını ve çıkış direncini bulunuz.


160

12  $\Omega$

8

4 k $\Omega$

SORU 2.  
(70 puan)

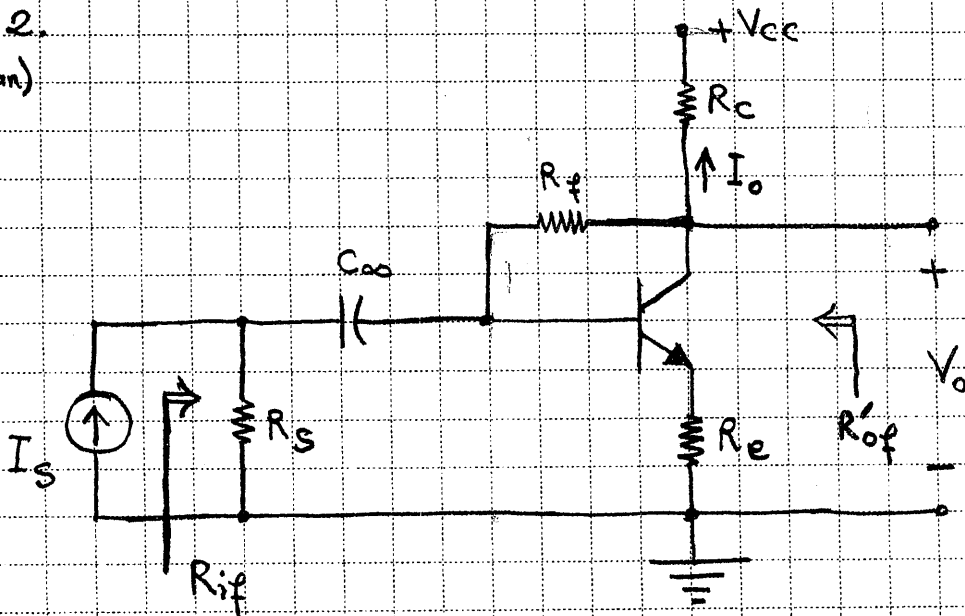

$h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$

$h_{fe} = 150$

$h_{re} \approx 0$

$h_{oe} \approx 0$

$R_S = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 0,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_F = 100 \text{ k}\Omega$

Devrede, kaç tür geribesleme mevcuttur. Herbiri için

topolojiyi belirleyip  $A_v$ ,  $A_v$ ,  $A_v$ ,  $R_{if}$  ve  $R'_{of}$

değerlerini bulunuz.

-9

-8,256

-8,256

0,896

4,36

-14,35

-1,75

-8,75

10,77

www.oguzhancakmak.com.tr

2008-2009

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri


2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

2008-2009 Yılı İstatistikleri

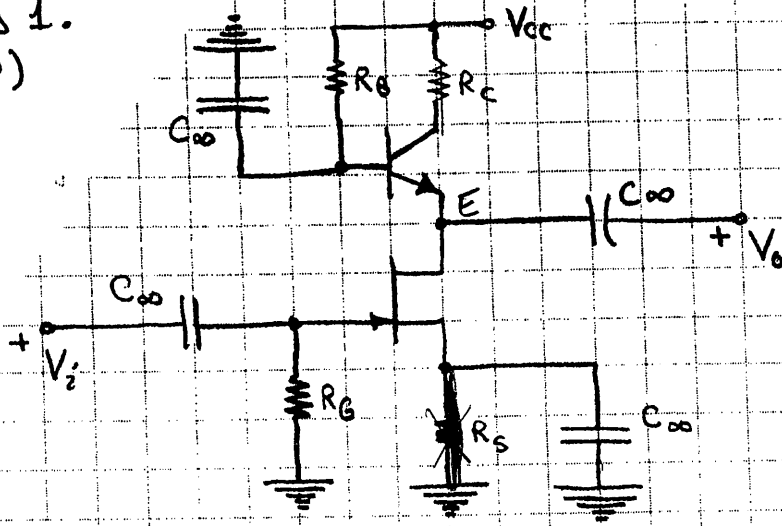SORU 1.  
(30 P)

$R_B = 470 \text{ k}\Omega$

$R_C = 3,6 \text{ k}\Omega$

$R_S = 2,4 \text{ k}\Omega$

$R_G = 1 \text{ M}\Omega$

$h_{fe} = 80, h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$

$\mu = 40, r_d = 25 \text{ k}\Omega$

Devrenin,  
a) Gerilim kazancını

b) Çıkış direncini bulunuz.

SORU 2.  
(35 P)

Şekildeki yükselteç devresinin,

a) Akım kazancını

b) Gerilim kazancını,



c) Giriş direncini,

d) Çıkış direncini

bulunuz.

$$R_D = 4 \text{ k}\Omega, R_G = 1 \text{ M}\Omega, R_S = 1 \text{ k}\Omega, \text{FET: } g_m = 3,236 \text{ mA/V}, r_d = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 4 \text{ k}\Omega$$

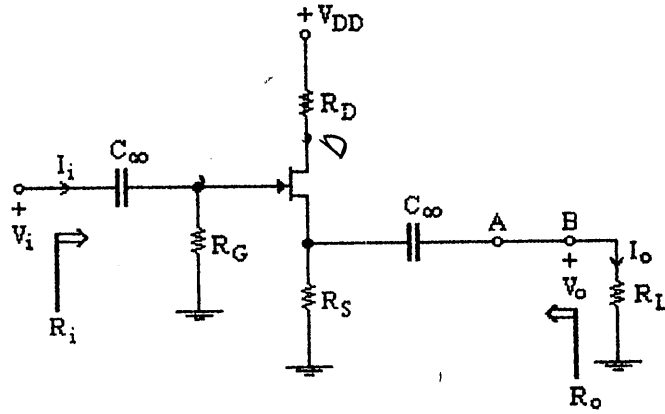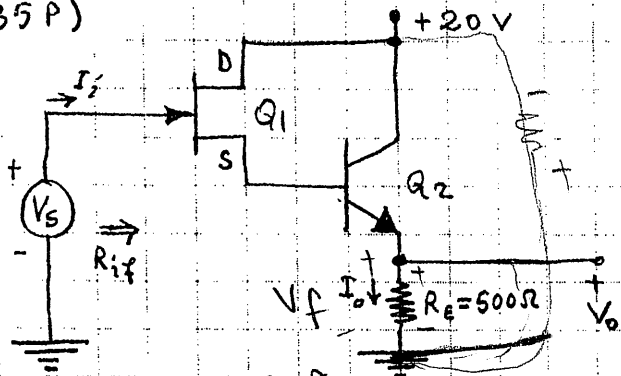SORU 3.  
(35 P)

$$Q_1: g_m = 5,6695 \frac{\text{mA}}{\text{V}}, r_d = 50 \text{ k}\Omega$$

$$Q_2: h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega, h_{fe} = 60, h_{re} = h_{oe} \approx 0 \text{ (ihmal)}$$

- Geribeslemenin ne tür olduğu (Topoloji)
- Geribeslemenin esas yükselteç devresini oluştururmu
- A'yi bulunuz.
- $A_f$ 'yi hesaplayınız
- Geribeslemeli devrenin gerilim ve akım kazancını bulunuz.
- $R_{if}$  ve  $R_{of}$ 'yi hesaplayınız.



2

21

SORU 3. (40 puan)


a) DC bakımından kondansatörler açık-devredir. Gate akımı sıfırdır.

$$V_G = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = \frac{18}{1,5 + 1} \cdot 1 = 7,2 \text{ V} \quad V_{GS} = 7,2 - I_D \cdot 2,7$$

$$I_D = 10 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-5}\right)^2 \quad \text{denklemlerinden} \quad V_{GS} \approx -2 \text{ V} \quad \text{ve} \quad I_D \approx 3,5 \text{ mA} \quad \text{bulur}$$

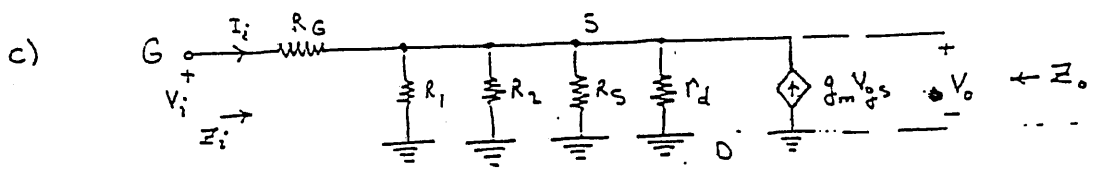b)  $X_{C1} \leq \frac{1}{10} R_G \quad \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot C_1} \leq \frac{1}{10} \cdot 10^6 \quad C_1 \geq 0,0159 \mu\text{F} \Rightarrow C_1 \approx 0,02 \mu\text{F}$

$X_{C2} \leq \frac{1}{10} (R_1 \parallel R_2) \quad \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot C_2} \leq \frac{1}{10} (1,5 \parallel 1) \cdot 10^6 \quad C_2 \geq 0,0265 \mu\text{F} \Rightarrow C_2 \approx$



$$R = R_1 \parallel R_2 \parallel R_D \parallel R_S \approx 2,55 \text{ k}\Omega$$

$I_i + g_m V_{gs} = \frac{V_o}{R}$  düğüm denklemleri  $I_i = \frac{V_{gs}}{R_G}$   $V_i = V_{gs} + V_o$  den

$$A_v \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{R(1 + g_m R_G)}{R(1 + g_m R_G) + R_G} \approx 0,927 \quad \text{Gerilim kazancı}$$

d) Yukarıdaki denklemlerden  $R_i$  giriş direnci bulunur.

$$R_i \equiv \frac{V_i}{I_i} = R(1 + g_m R_G) + R_G \approx 13,75 \text{ M}\Omega \quad \text{Giriş direnci}$$

Diğer bir yol  $R_i = \frac{R_G}{1 - A_v} = \frac{1 \text{ M}\Omega}{1 - 0,927} \approx 13,7 \text{ M}\Omega$  bulunur.

e)  $V_{gs} = -V$  dir.


$$I = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_G} - g_m V_{gs} = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_G} + g_m V$$

$$\frac{1}{R_o} \equiv \frac{I}{V} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_G} + g_m = \frac{1}{2,55 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^6} + 5000 \cdot 10^{-6} \approx 5,3$$

$$R_o \equiv \frac{V}{I} \approx \frac{1}{5,393 \cdot 10^3} \approx 185,4 \Omega \quad \text{Çıkış direnci}$$



SORU 2. (30 puan)

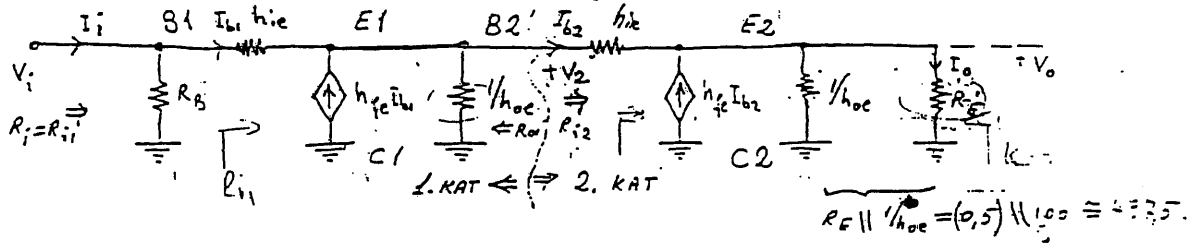

$$V_2 = I_{b2} \cdot h_{ie} + (1+h_{fe}) I_{b2} \cdot (R_E \parallel 1/h_{oe})$$

$$V_0 = (1+h_{fe}) I_{b2} \cdot (R_E \parallel 1/h_{oe})$$

$$A_{V2} \equiv \frac{V_0}{V_2} = \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel 1/h_{oe})} \approx 0,935$$

$$R_{i2} \equiv \frac{V_2}{I_{i2}} = h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel 1/h_{oe}) = 2 + (1+60) \cdot 0,4975 \approx 32,35 \text{ k}\Omega$$

$$V_0 = I_o \cdot R_E \quad V_2 = I_{i2} \cdot R_{i2} \Rightarrow A_{I2} = A_{V2} \cdot \frac{R_{i2}}{R_E} = (0,938) \cdot \frac{32,35}{0,5} \approx 60,68$$

$$I = \frac{V}{R_E} + h_{oe} \cdot V + \frac{V}{h_{ie} + R_{o1}} - h_{fe} I_{b2} \quad I_{b2} = \frac{V}{h_{ie} + R_{o1}}$$

$$\frac{1}{R_o} \equiv \frac{I}{V} = \frac{1}{R_E} + h_{oe} + \frac{1}{h_{ie} + R_{o1}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie} + R_{o1}}$$

$$\frac{V_i}{I_{b1}} = -h_{ie} + (1+h_{fe}) \cdot (R_{i2} \parallel 1/h_{oe}) = 2 + (1+60) \cdot 24,44 \approx 1492,84 \text{ k}\Omega \approx 1,493 \text{ M}\Omega$$

$$R_i = R_{i1} \equiv \frac{V_i}{I_i} = R_B \parallel 1,493 \approx 934,7 \text{ k}\Omega$$

$$V_2 = (1+h_{fe}) I_{b1} \cdot (R_{i2} \parallel 1/h_{oe})$$

$$V_i = h_{ie} \cdot I_{b1} + (1+h_{fe}) I_{b1} \cdot (R_{i2} \parallel 1/h_{oe}) \Rightarrow A_{V1} \equiv \frac{V_2}{V_i} = \frac{(1+h_{fe})(R_{i2} \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_{i2} \parallel 1/h_{oe})}$$

$$V_2 = I_{b2} \cdot R_{i2} \quad V_i = I_i \cdot R_i \Rightarrow A_{I1} \equiv \frac{I_{b2}}{I_i} = A_{V1} \cdot \frac{R_i}{R_{i2}} = (0,998) \cdot \frac{934,7}{32,35} \approx 28,83$$

$$I = h_{oe} V + \frac{V}{h_{ie}} - h_{fe} I_{b1} \quad I_{b1} = -\frac{V}{h_{ie}} \quad \frac{1}{R_{o1}} \equiv \frac{I}{V} = h_{oe} + \frac{1}{h_{ie}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie}} = 10^{-6} + \frac{1}{200} + \frac{60}{200} \approx 0,305$$

$$R_{o1} \approx 32,776 \text{ k}\Omega \quad \text{Biriinci katın çıkış direnci}$$

$$\frac{1}{R_o} = \frac{1}{R_E} + h_{oe} + \frac{1}{h_{ie} + R_{o1}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie} + R_{o1}} = \frac{1}{500} + 10^{-6} + \frac{1}{2000 + 32,776} + \frac{60}{2000 + 32,776} \approx 0,335$$

$$R_o \approx 31,23 \text{ k}\Omega \quad \text{Çıkış direnci} \quad R_i \approx 934,7 \text{ k}\Omega$$


$$A_V \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_2} \cdot \frac{V_2}{V_i} = A_{V2} \cdot A_{V1} = (0,938)(0,998) \approx 0,936 \quad \text{Genel kazanç}$$

$$A_I \equiv \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_{i2}} \cdot \frac{I_{i2}}{I_i} = A_{I2} \cdot A_{I1} = (60,68)(28,83) \approx 1749,4 \quad \text{Akım kazancı}$$



C

SORU 1 (30 puan)

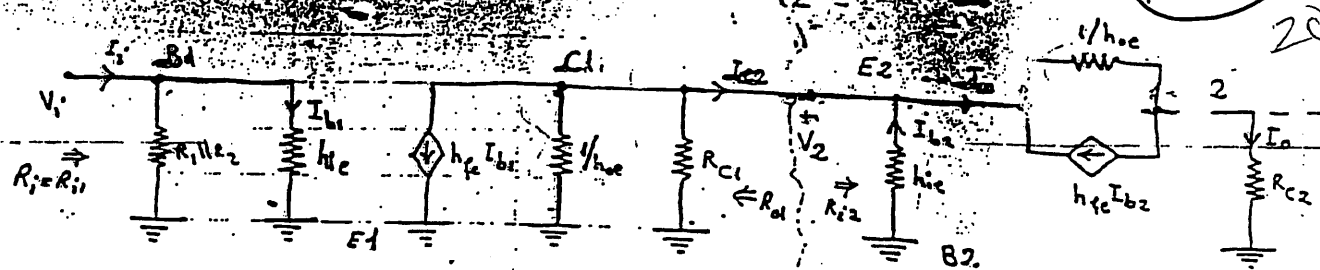

$\frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{25 \mu A/V} = 50 \text{ k}\Omega$       1. KAT  $\Leftarrow$   $\Rightarrow$  2. KAT       $I_o = V_o / R_{c2}$

$V_2 = -I_{b2} \cdot h_{ie} = (h_{fe} I_{b2} + I_o) \cdot \frac{1}{h_{oe}} + V_o$       çare denklemlerinden

$A_{V2} = \frac{V_o}{V_2} = \frac{h_{ie} + \frac{h_{fe}}{h_{oe}}}{h_{ie} (1 + \frac{1}{h_{oe} R_{c2}})} = \frac{2 + (40)(50)}{2(1 + \frac{50}{25})} \approx 47,66$       ikinci katın gerilim kazancı

$\frac{V_2}{I_o} = \frac{h_{ie} R_{c2} (1 + \frac{1}{h_{oe} R_{c2}})}{h_{ie} + \frac{h_{fe}}{h_{oe}}} = \frac{2(25)(1 + \frac{50}{25})}{2 + (40)(50)} = \frac{105}{2002} \approx 52,44 \Omega$       (birinci katın giriş direnci)

$R_{i2} = h_{ie} \parallel 52,44 = \frac{(2000)(52,44)}{2000 + 52,44} \approx 51,1 \Omega$       ikinci katın giriş direnci


$V_o = I_o \cdot R_{c2}$  }  $\Rightarrow A_{I2} = A_{V2} \cdot \frac{V_2}{V_o} = (47,66) \frac{51,1}{2500} \approx 0,974$       ikinci katın akım kazancı

$R_i = R_{i1} = \frac{V_i}{I_i} = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie} = 15 \parallel 20 \parallel 2 \approx 1,111 \text{ k}\Omega$       giriş direnci

$V_2 = -h_{fe} I_{b1} (R_{i2} \parallel R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}})$  }  $\Rightarrow A_{V1} = \frac{V_2}{V_i} = -\frac{h_{fe} (R_{i2} \parallel R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie}} \approx -1$       birinci katın gerilim kazancı

$V_2 = I_{e2} \cdot R_{i2}$  }  $\Rightarrow A_{I1} = A_{V1} \cdot \frac{R_{i2}}{R_i} = (-1) \frac{114}{541} \approx -21,74$       birinci katın akım kazancı

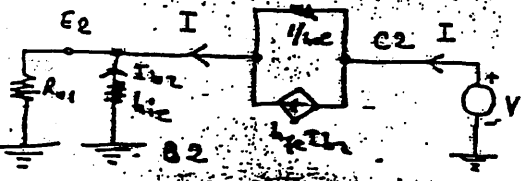$R_{o1} = R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}} = (2,5) \parallel 50 \approx 2,3 \text{ k}\Omega$       birinci katın çıkış direnci



$(\frac{1}{h_{ie}}) \cdot I = -I_{b2} = \frac{R_{o1} \cdot I}{R_{o1} + h_{ie}}$  } denklemlerinden

$V = (I - h_{fe} I_{b2}) \cdot \frac{1}{h_{oe}} - I_{b2} \cdot h_{ie}$

$\frac{V}{I} = \frac{1}{h_{oe}} + \frac{R_{o1} (h_{fe} + 1)}{h_{ie} + R_{o1}} = 50 + \frac{2,38(2000 + 50)}{2,38 + 2} \approx 1137,84 \text{ k}\Omega$


$R_o \approx 2,49 \text{ k}\Omega$       çıkış

$A_{I2} = A_{V2} \cdot A_{I1} = (0,974) \cdot (-21,74) \approx -21,3$

- Sınav süresi 2 saatir  
 - Kitap ve ders notları kapalıdır **BASARILAR** Öğr. Gör. Pınar Demirci


**SORU 1. (30 Puan)**

Gerilim, akım kazancını,  
 giriş ve çıkış  
 dirençlerini  
 bulunuz.

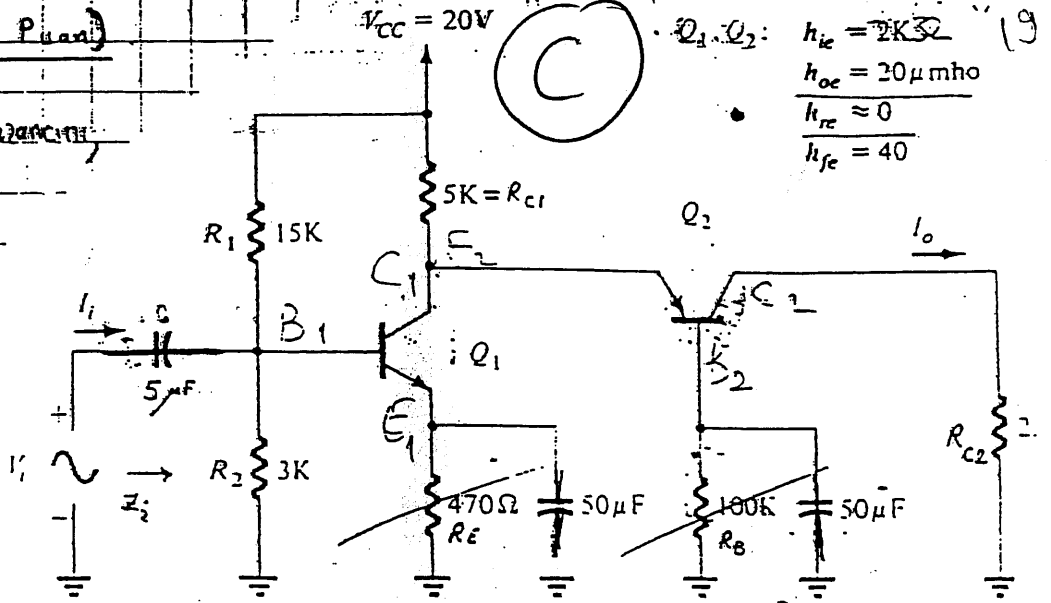


**SORU 2. (30 Puan)**

Gerilim, akım kazancını,  
 giriş ve çıkış  
 dirençlerini  
 bulunuz.

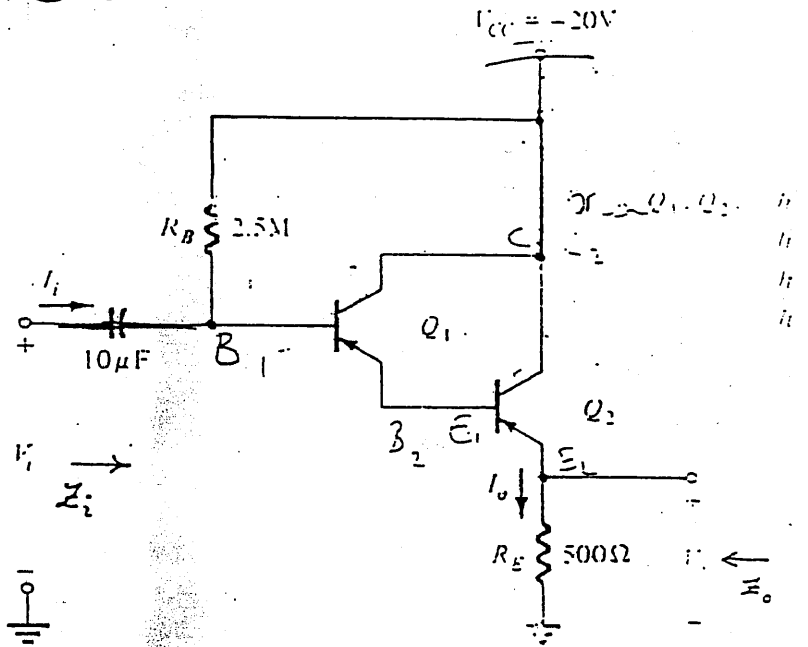

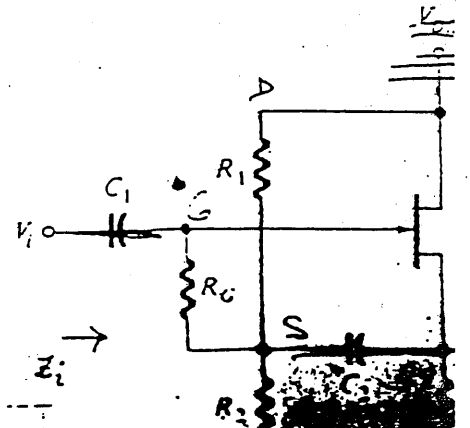**SORU 3. (40 Puan)**

- DC çalışma noktasını yaklaşık değerlerini,
- $f = 100 \text{ Hz}$  de kapasitelerin etkisini ihmal ederek biçimde  $C_1$  ve  $C_2$  değerlerini seçiniz.
- Gerilim kazancını,
- Giriş direncini,
- Çıkış direncini bulunuz.



$R_1 = 15 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{CC} = 20 \text{ V}$ ,  $R_{C1} = 5 \text{ k}\Omega$   
 $R_B = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 500 \Omega$ ,  $V_{CC} = 20 \text{ V}$

2

21

SORU 3. (40 puan)


a) DC bakımdan kondansatörler açık-devredir. Gate akımı sıfırdır.

$$V_G = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = \frac{18}{1,5 + 1} \cdot 1 = 7,2 \text{ V} \quad V_{GS} = 7,2 - I_D \cdot 2,7$$

$$I_D = 10 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-5}\right)^2 \quad \text{denklemlerinden} \quad V_{GS} \approx -2 \text{ V} \quad \text{ve} \quad I_D \approx 3,5 \text{ mA} \quad \text{buluruz}$$

$$b) X_{C1} \leq \frac{1}{10} R_G \quad \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot C_1} \leq \frac{1}{10} \cdot 10^6 \quad C_1 \geq 0,0159 \mu\text{F} \Rightarrow C_1 \approx 0,02 \mu\text{F}$$
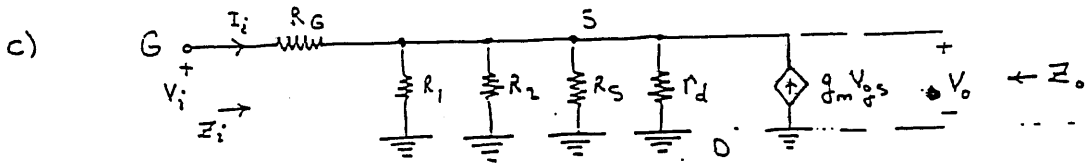
$$X_{C2} \leq \frac{1}{10} (R_1 \parallel R_2) \quad \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot C_2} \leq \frac{1}{10} (1,5 \parallel 1) \cdot 10^6 \quad C_2 \geq 0,0265 \mu\text{F} \Rightarrow C_2 \approx$$



$$R = R_1 \parallel R_2 \parallel r_d \parallel R_S \approx 2,55 \text{ k}\Omega$$

$$I_i + g_m V_{gs} = \frac{V_o}{R} \quad \text{dönüşüm denklemi} \quad I_i = \frac{V_{gs}}{R_G} \quad V_i = V_{gs} + V_o \quad \text{den}$$

$$A_V \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{R(1 + g_m R_G)}{R(1 + g_m R_G) + R_G} \approx 0,927 \quad \text{gerilim kazancı}$$

d) Yukarıdaki denklemlerden  $R_i$  giriş direnci bulunur.

$$R_i \equiv \frac{V_i}{I_i} = R(1 + g_m R_G) + R_G \approx 13,75 \text{ M}\Omega \quad \text{Giriş direnci}$$

$$\text{Diğer bir yol} \quad R_i = \frac{R_G}{1 - A_V} = \frac{1 \text{ M}\Omega}{1 - 0,927} \approx 13,7 \text{ M}\Omega \quad \text{bulunur.}$$

e)  $V_{gs} = -V$  dir.


$$I = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_G} - g_m V_{gs} = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_G} + g_m V$$

$$\frac{1}{R_o} \equiv \frac{I}{V} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_G} + g_m = \frac{1}{2,55 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^6} + 5000 \cdot 10^{-6} \approx 5,3$$

$$R_o \equiv \frac{V}{I} \approx \frac{1}{5,393 \cdot 10^3} \approx 185,4 \text{ }\Omega \quad \text{Çıkış direnci}$$



SORU 2. (30 puan)

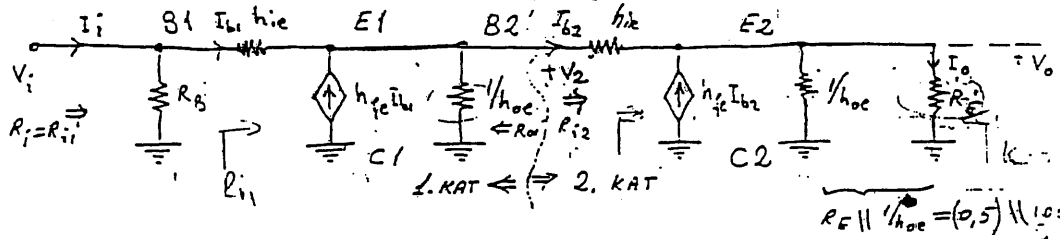

$R_E \parallel \frac{1}{h_{oe}} = (0,5) \parallel 100 \approx 0,4975$

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= I_{b2} \cdot h_{ie} + (1+h_{fe}) I_{b2} \cdot (R_E \parallel \frac{1}{h_{oe}}) \\ V_o &= (1+h_{fe}) I_{b2} \cdot (R_E \parallel \frac{1}{h_{oe}}) \end{aligned} \right\} A_{V2} \equiv \frac{V_o}{V_2} = \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel \frac{1}{h_{oe}})} \approx$$

$R_{i2} \equiv \frac{V_2}{I_{i2}} = h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel \frac{1}{h_{oe}}) = 2 + (1+60) \cdot 0,4975 \approx 32,35 \text{ k}\Omega$  İkinci

$\left. \begin{aligned} V_o &= I_o \cdot R_E \\ V_2 &= I_{i2} \cdot R_{i2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I2} = A_{V2} \cdot \frac{R_{i2}}{R_E} = (0,938) \cdot \frac{32,35}{0,5} \approx 60,68$  İkinci katam

$I = \frac{V}{R_E} + h_{oe} \cdot V + \frac{V}{h_{ie} + R_{o1}} - h_{fe} \cdot I_{b2} \quad I_{b2} = \frac{V}{h_{ie} + R_{o1}}$

$\frac{1}{R_o} \equiv \frac{I}{V} = \frac{1}{R_E} + h_{oe} + \frac{1}{h_{ie} + R_{o1}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie} + R_{o1}}$  Ro, ri bulduktan sonra hesaplanır.

$\frac{V_i}{I_{b1}} = -h_{ie} + (1+h_{fe}) \cdot (R_{i2} \parallel \frac{1}{h_{oe}}) = 2 + (1+60) \cdot 24,44 = 1492,24 \text{ k}\Omega \approx 1,492 \text{ M}\Omega$

$R'_i = R_{i1} \equiv \frac{V_i}{I_i} = R_B \parallel 1,493 \approx 934,7 \text{ k}\Omega$  giriş

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= (1+h_{fe}) I_{b1} \cdot (R_{i2} \parallel \frac{1}{h_{oe}}) \\ V_i &= h_{ie} \cdot I_{b1} + (1+h_{fe}) I_{b1} \cdot (R_{i2} \parallel \frac{1}{h_{oe}}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{V1} \equiv \frac{V_2}{V_i} = \frac{(1+h_{fe})(R_{i2} \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_{i2} \parallel \frac{1}{h_{oe}})}$$

$\left. \begin{aligned} V_2 &= I_{b2} \cdot R_{i2} \\ V_i &= I_i \cdot R'_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I1} \equiv \frac{I_{b2}}{I_i} = A_{V1} \cdot \frac{R'_i}{R_{i2}} = (0,998) \cdot \frac{934,7}{32,35} \approx 28,83$  İkinci

*Ro1 ni bulalım.*

$I = h_{oe} V + \frac{V}{h_{ie}} - h_{fe} I_{b1} \quad I_{b1} = -\frac{V}{h_{ie}} \quad \frac{1}{R_{o1}} \equiv \frac{I}{V} = h_{oe} + \frac{1}{h_{ie}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie}} = 10^{-6} + \frac{1}{200}$

$R_{o1} \approx 52,776 \text{ k}\Omega$  Birinici katam çıkış direnci

$\frac{1}{R_o} = \frac{1}{R_E} + h_{oe} + \frac{1}{h_{ie} + R_{o1}} + \frac{h_{fe}}{h_{ie} + R_{o1}} = \frac{1}{500} + 10^{-6} + \frac{1}{200 + 52,776} + \frac{60}{200 + 52,776} \approx 0,002$


$R_o \approx 31,23 \text{ k}\Omega$  Çıkış direnci  $R_i \approx 934,7 \text{ k}\Omega$

$A_V \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_2} \cdot \frac{V_2}{V_i} = A_{V2} \cdot A_{V1} = (0,938)(0,998) \approx 0,936$  Genel kazanç

$A_I \equiv \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_{b2}} \cdot \frac{I_{b2}}{I_i} = A_{I2} \cdot A_{I1} = (60,68)(28,83) \approx 1749,4$  Akım kazancı

C

SORU 1 (30 puan)

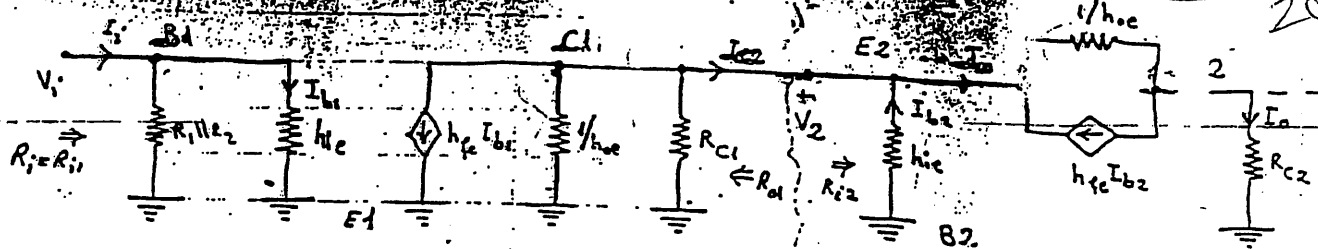

$$\frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{20 \mu A/V} = 50 \text{ k}\Omega$$

1. KAT  $\leftrightarrow$   $\rightarrow$  2. KAT

$$I_o = V_o / R_{L2}$$

$$V_2 = -I_{b2} h_{ie} = (h_{fe} I_{b2} + I_o) \cdot \frac{1}{h_{oe}} + V_o$$

çevre deklemlerinden

$$A_{V2} = \frac{V_o}{V_2} = \frac{h_{ie} + \frac{h_{fe}}{h_{oe}}}{h_{ie} \left(1 + \frac{1}{h_{oe} R_{L2}}\right)} = \frac{2 + (40)(50)}{2 \left(1 + \frac{50}{25}\right)} \approx 47,66$$

ikinci katın gerilim kazancı

$$\frac{V_2}{I_o} = \frac{h_{ie} R_{L2} \left(1 + \frac{1}{h_{oe} R_{L2}}\right)}{h_{ie} + \frac{h_{fe}}{h_{oe}}} = \frac{2(2,5) \left(1 + \frac{50}{2,5}\right)}{2 + (40)(50)} = \frac{105}{2002} \approx 52,44 \Omega$$

( $h_{ie}$  hangi giriş dirinci)

$$R_{i2} = h_{ie} \parallel 52,44 = \frac{(2000)(52,44)}{2000 + 52,44} \approx 51,1 \Omega$$

ikinci katın giriş dirinci

$$\left. \begin{aligned} V_o &= I_o \cdot R_{L2} \\ V_2 &= I_{e2} \cdot R_{i2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I2} = A_{V2} \cdot \frac{V_o}{V_2} = (47,66) \frac{51,1}{2500} \approx 0,374$$

ikinci katın akım kazancı

$$R_i = R_{i1} = \frac{V_i}{I_i} = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie} = 15 \parallel 20 \parallel 2 \approx 1,111 \text{ k}\Omega$$

Giriş dirinci

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= -h_{fe} I_{b1} \left( R_{i2} \parallel R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right) \\ V_i &= I_{b1} \cdot h_{ie} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{V1} = \frac{V_2}{V_i} = -\frac{h_{fe} \left( R_{i2} \parallel R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right)}{h_{ie}} \approx -1$$


Birinci katın gerilim kazancı

$$\left. \begin{aligned} V_2 &= I_{e2} \cdot R_{i2} \\ V_i &= I_i \cdot R_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{I1} = A_{V1} \cdot \frac{R_i}{R_{i2}} = \left( -\frac{1111}{541} \right) \approx -21,74$$

Birinci katın akım kazancı

$$R_{o1} = R_{c1} \parallel \frac{1}{h_{oe}} = (2,5) \parallel 50 \approx 2,3 \text{ k}\Omega$$

Birinci katın çıkış dirinci

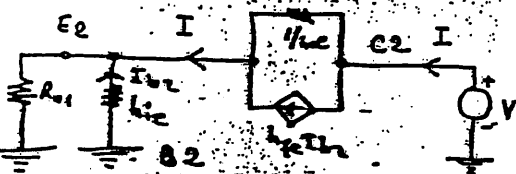

$$\left. \begin{aligned} (R_{o1} \parallel h_{ie}) \cdot I &= -I_{b2} = \frac{R_{o1} \cdot I}{R_{o1} + h_{ie}} \\ V &= (I - h_{fe} I_{b2}) \cdot \frac{1}{h_{oe}} - I_{b2} \cdot h_{ie} \end{aligned} \right\} \text{denklemlerinden}$$


$$\frac{V}{I} = \frac{1}{h_{oe}} + \frac{h_{ie} \left( \frac{R_{o1} + h_{ie}}{R_{o1} + h_{ie}} \right)}{1 - h_{fe} \left( \frac{R_{o1} + h_{ie}}{R_{o1} + h_{ie}} \right)} = 50 + \frac{2,38(20+50)}{2,38+2} \approx 1137,84 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_o \approx 2,49 \text{ k}\Omega$$

- Sınav süresi 2 saatir  
 - Kitap ve ders notları kapalıdır **BASARILAR** Öğr. Gör. Tamer Demir


**SORU 1. (30 Puan)**

Gerilim, akım kazancını,  
 giriş ve çıkış  
 dirençlerini  
 bulunuz.

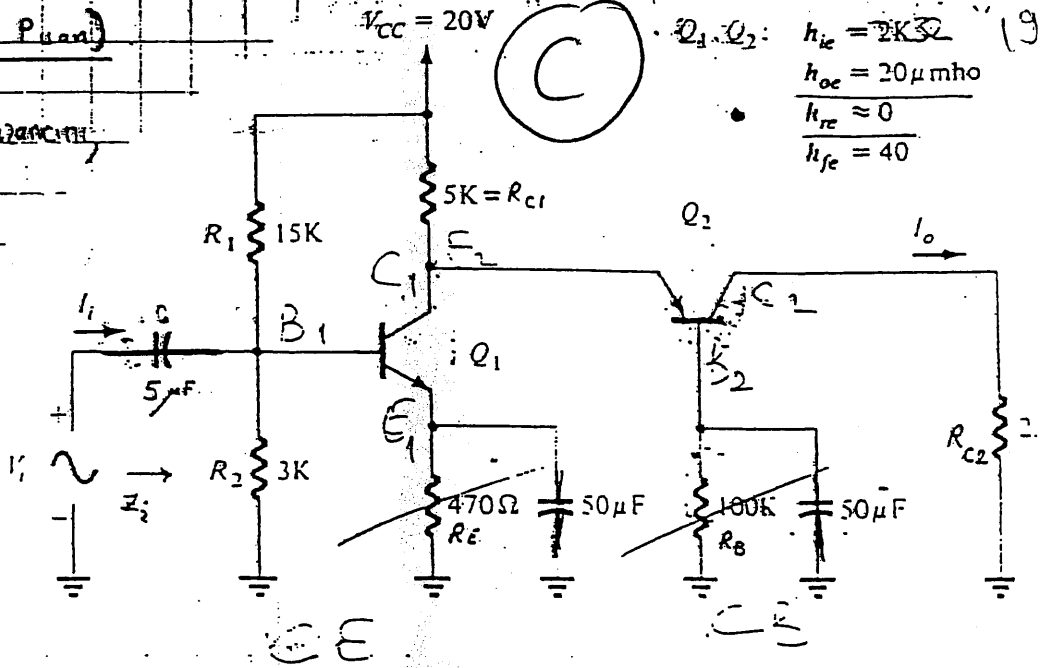


**SORU 2. (30 Puan)**

Gerilim, akım kazancını,  
 giriş ve çıkış  
 dirençlerini  
 bulunuz.

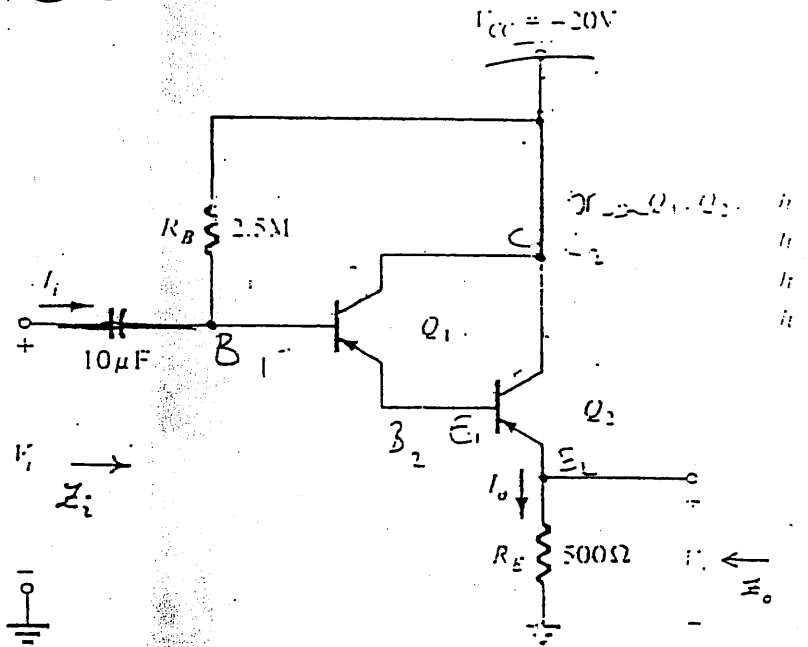

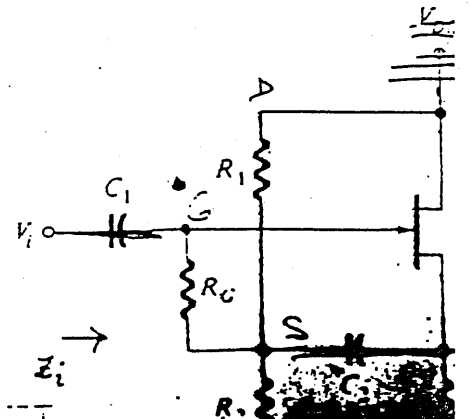**SORU 3. (40 Puan)**


- DC çalışma noktasının yaklaşık değerlerini,
- $f = 100 \text{ Hz}$  de kapasitelerin etkisini ihmal ederek biçimde  $C_1$  ve  $C_2$  değerlerini seçin.
- Gerilim kazancını,
- Giriş direncini,
- Çıkış direncini bulunuz.



$R_1 = 15 \text{ M}\Omega$ ,  $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ ,  $R_C = 2.7 \text{ k}\Omega$   
 $C_1 = 5 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 5 \mu\text{F}$ ,  $R_E = 500 \Omega$ ,  $V_E = -5 \text{ V}$

2.

5

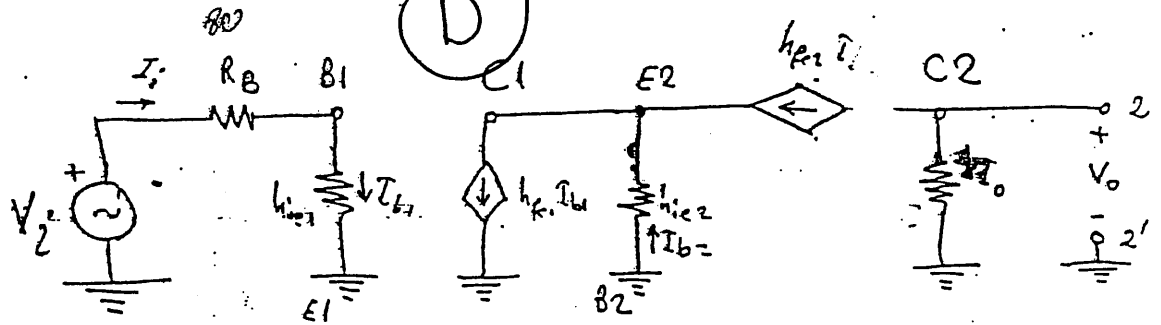

a) Giriş direnci

$$V_i = (R_B + h_{ie1}) I_i$$

5

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_B + h_{ie1} = 80 + 1,5 = 81,5 \text{ k}\Omega \text{ giriş direnci}$$

b) Akım kazancı

$$h_{fe1} I_{b1} = (1 + h_{fe2}) I_{b2} \quad I_i = I_{b1}$$

5

$$I_o = -h_{fe2} I_{b2} = -h_{fe2} \frac{h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} I_i$$

Akım kazancı

$$A_I = \frac{I_o}{I_i} = - \frac{h_{fe2} \cdot h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} = - \frac{125 \cdot 15}{1 + 15} = -124 \quad (\approx 41,86 \text{ dB})$$

c) Gerilim kazancı

5

$$\left. \begin{aligned} V_o &= R_C \cdot I_o \\ V_i &= R_i \cdot I_i \end{aligned} \right\} A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_C}{R_i} A_I = \frac{300}{81,5} (-124) \approx -456,4 \quad (\approx 53 \text{ dB})$$

gerilim kazancı

d)

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} \quad \text{Açık-dere gerilimi} \quad V_o = R_C I_o$$

5

$$V_o = \frac{R_C}{R_i} A_I \cdot V_i = - \frac{R_C}{R_i} \frac{h_{fe2} \cdot h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} V_i = - \frac{300}{81,5} 124 V_i \approx -456,4 V_i$$

açık-dere gerilimi

e) Kısa-dere akımı


5

$$I_o = -h_{fe2} I_{b2} = -h_{fe2} \frac{h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} I_{b1}$$

$$I_o = -h_{fe2} \frac{h_{fe1}}{1 + h_{fe2}} \frac{V_i}{R_i + h_{ie1}} \quad R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{R_C}{A_I} \frac{V_i}{\frac{V_i}{R_i}} = R_C = 300 \text{ ohm}$$

3

FILİZ

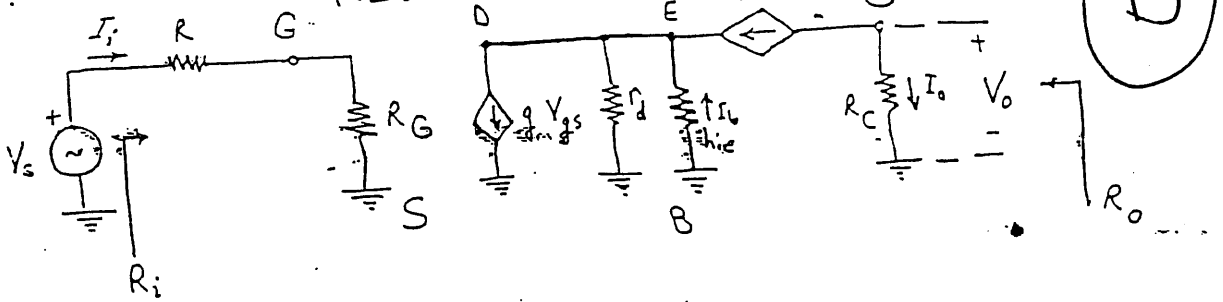

5  $R_i = \frac{V_s}{I_i} = R + R_G = 0,5 + 500000 = 500000,6 \text{ k}\Omega \approx \underline{\underline{500 \text{ M}\Omega}}$  giriş direnci

$g_m V_{gs} = (1+h_{fe})I_b + \frac{h_{ie}I_b}{r_d}$   $V_{gs} = R_G \cdot I_i$   $I_o = -h_{fe}I_b$    
 double ended   
 yarıne kaygan

$g_m (R_G \cdot I_i) = (1+h_{fe})\left(-\frac{I_o}{h_{fe}}\right) + \frac{h_{ie}}{r_d} \left(-\frac{I_o}{h_{fe}}\right)$

5  $A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{g_m R_G h_{fe} r_d}{h_{ie} + r_d(1+h_{fe})} = \frac{1 \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 40}{1 + 40(1+100)} \approx -495000$  Akım-kazanç   
 ( $\approx 113,85 \text{ dB}$ )


5  $V_o = R_C I_o$   $V_s = R_i I_i$    
 $A_V = \frac{V_o}{V_s} = A_i \frac{R_C}{R_i} = (-495000) \frac{3}{500000,6} \approx -2,97$    
 güç kazancı   
 ( $\approx 9,5 \text{ dB}$ )

$V_s = 0$   $V_{gs} = 0$   $g_m V_{gs} = 0$

5  $R_o = \frac{V}{I} \Big|_{V_s=0} = \underline{\underline{R_C = 3 \text{ k}\Omega}}$  Çıkış direnci



FİLİZ

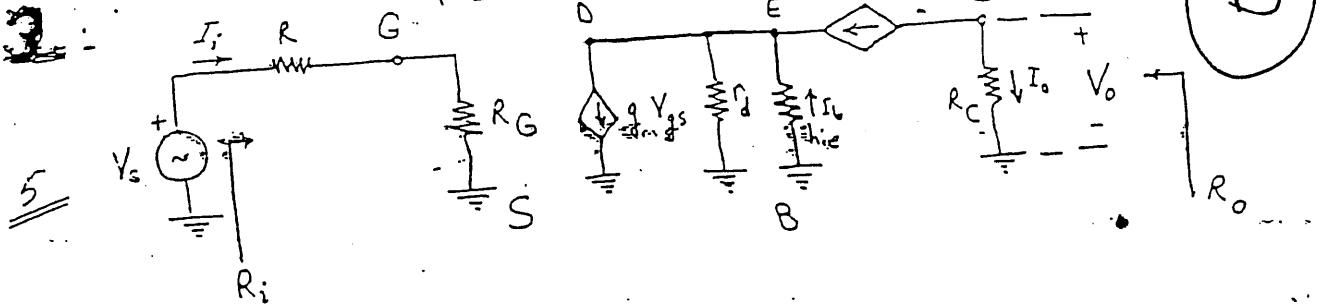

$R_i = \frac{V_s}{I_i} = R + R_G = 0,5 + 500000 = 500000,6 \text{ k}\Omega \approx \underline{\underline{500 \text{ M}\Omega}}$  giriş direnci

$$g_m V_{gs} = (1+h_{fe}) I_b + \frac{h_{ie} I_b}{r_d} \quad \left. \begin{array}{l} V_{gs} = R_G \cdot I_i \\ I_o = -h_{fe} I_b \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{double-nde} \\ \text{yine boyalam} \end{array}$$

$$g_m (R_G \cdot I_i) = (1+h_{fe}) \left(-\frac{I_o}{h_{fe}}\right) + \frac{h_{ie}}{r_d} \left(-\frac{I_o}{h_{fe}}\right)$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{g_m R_G h_{fe} r_d}{h_{ie} + r_d (1+h_{fe})} = \frac{1 \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 40}{1 + 40 (1+100)} \approx -495000$$
  
 Akım-kazanç  
 ( $\approx 113,85 \text{ dB}$ )

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = A_i \frac{R_C}{R_i} = (-495000) \frac{3}{500000,6} \approx -2,97$$
  
 ( $\approx 9,5 \text{ dB}$ )

$V_s = 0 \quad V_{gs} = 0 \quad g_m V_{gs} = 0$

$$R_o = \left. \frac{V}{I} \right|_{V_s=0} = \underline{\underline{R_C = 3 \text{ k}\Omega}}$$
 Çıkış direnci

1. a) Giriş empedansı  $Z_i$

$$V_i = r_i I_i + R_b (I_i - I_b)$$

5

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = r_i + R_b - R_b \frac{I_b}{I_i} = 9,5 + 100 - 100 \cdot 0,6$$

$$Z_i = \underline{\underline{34,9 \text{ k}\Omega}} \quad \text{giriş empedansı}$$

c) Gerilim kazancı  $A_V$

gerilim kazancı

5

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_L \cdot I_L}{Z_i \cdot I_i} \quad A_V = \frac{R_L}{Z_i} \cdot \beta = \frac{1}{34,9} \cdot 93 \approx \underline{\underline{0,93}}$$

(2-9)

d) Çıkış empedansı  $Z_o$

$$Z_o = \frac{V}{I} \quad \left| \begin{array}{l} V_i = 0 \\ R_L = \infty \end{array} \right. \quad \text{bu koşullar altında}$$

10

$$I = \frac{V}{R_e} - I_b (1 + \beta_e) \quad \text{diğer denklemler}$$

$$I_b = - \frac{V}{h_{ie} + (r_i \parallel R_b)} \quad \text{yukarıdaki gerilim kaynağı}$$

$$I = \frac{V}{R_e} + \frac{V}{h_{ie} + (r_i \parallel R_b)} \cdot (1 + \beta_e)$$

$$Y_o = \frac{1}{Z_o} = \frac{I}{V} = \frac{1}{R_e} + \frac{1 + \beta_e}{h_{ie} + (r_i \parallel R_b)} = \frac{1}{1} + \frac{1 + 100}{2 + \frac{9,5 \times 100}{9,5 + 100}} \approx 4,1$$

$$Z_o = \frac{1}{Y_o} = \frac{1}{4,144} \approx \underline{\underline{24 \Omega}} \quad \text{çıkış empedansı}$$



SORU

1.

$$g_m = \frac{|I_C| (-\beta)}{26} = \frac{4,3}{26} = 0,165 \text{ mho} = \underline{\underline{50 \frac{\text{mA}}{\text{V}}}}$$


5

$$h_{ie} \approx r_{\pi} = \underline{\underline{2 \text{ k}\Omega}}$$

$$h_{fe} \approx g_m r_{\pi} = \left( \frac{50 \text{ mA}}{\text{V}} \right) \cdot (2 \text{ k}\Omega) = \underline{\underline{100}}$$

$$h_{pe} \approx h_{oe} \approx 0 \text{ (ihmal)}$$

Çapraz olarak

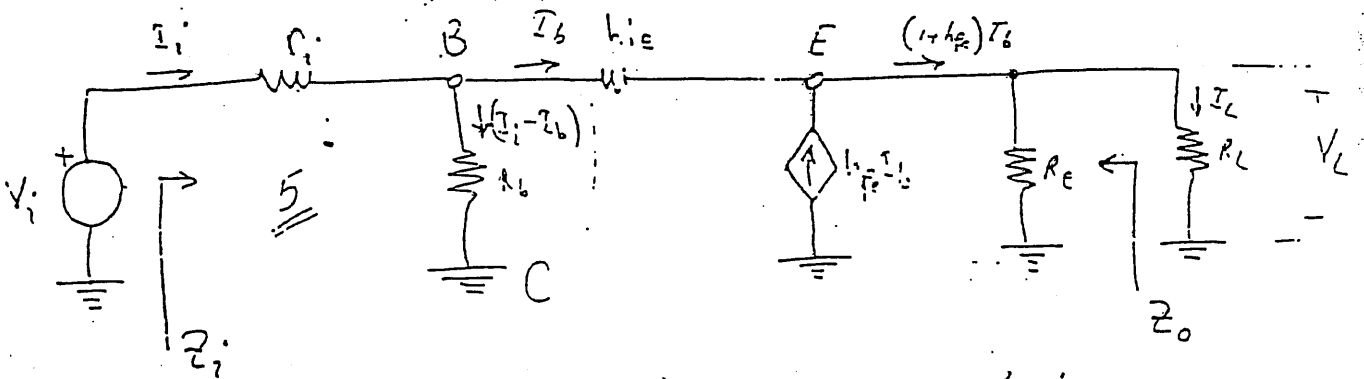

a) Akım kazancı,  $A_T$   $R_L' = (R_e \parallel R_L) = 500 \Omega = \frac{R_e \cdot R_L}{R_e + R_L}$

$$V_L = R_L \cdot I_L = (1 + h_{fe}) I_b R_L'$$

$$\frac{I_L}{I_b} = \frac{(1 + h_{fe}) R_L'}{R_L} = \frac{(1 + h_{fe}) R_e}{R_e + R_L}$$

10

$$A_T = \frac{I_L}{I_i} = \frac{I_L}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i}$$

$$- R_b (I_i - I_b) + h_{ie} I_b + (1 + h_{fe}) I_b R_L' = 0$$

$$I_b \{ R_b + h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L' \} = R_b I_i$$


$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L'} \approx 0,655$$

Akım kazancı


$$A_T = \frac{(1 + h_{fe}) R_e}{R_e + R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L'} \approx 33 \text{ (} \approx 30,5 \text{ dB)}$$

$$= \frac{(1 + 100) \cdot 1}{1 + 1} \cdot \frac{100}{100 + 2 + (1 + 100) 95} = \frac{101}{2} \cdot \frac{100}{152,5} = (50,5) (0,65)$$

3. Soru 3'e ait şekil

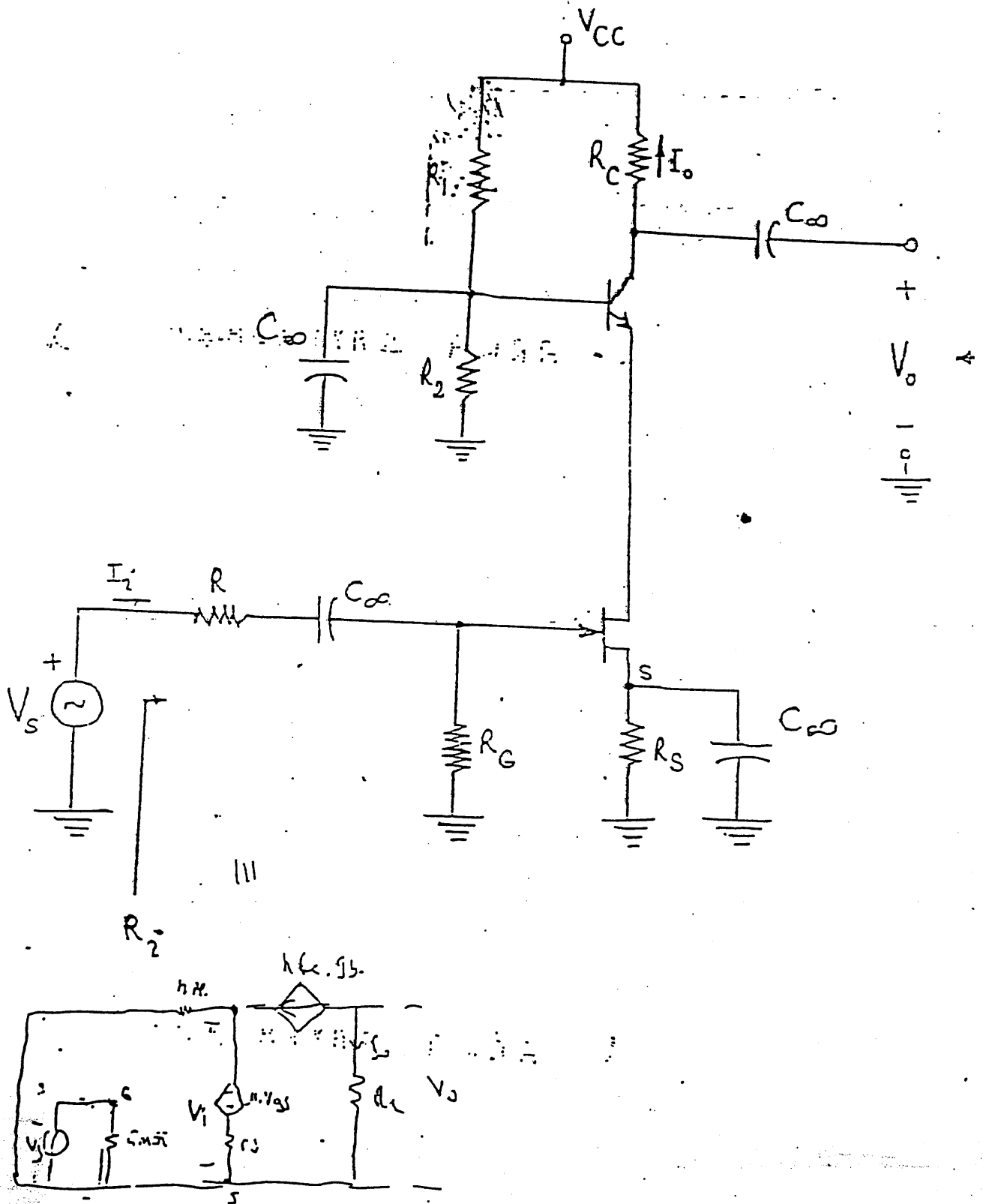

## ELEKTRONİK DEVRELER I Birinci ARASINAVI 6.11.2000

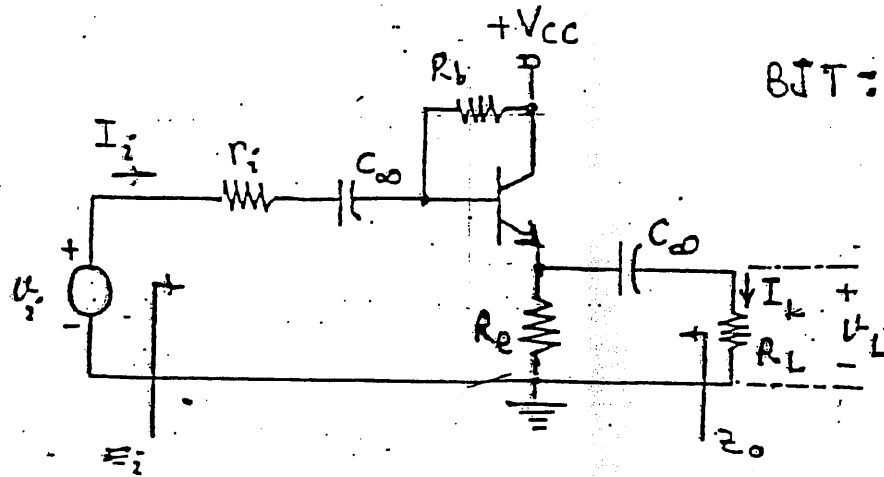1.  
40P)

BJT:  $I_C = 1,3 \text{ mA}$

$r_i = 2 \text{ k}\Omega$

$r_i = 500 \Omega$


$R_b = 100 \text{ k}\Omega$

$R_e = R_L = 1 \text{ k}\Omega$

Yükseltecin, alçak frekanslarda, küçük genlikli değişimler için gerilim ve akım kazancını, giriş ve çıkış empedansı bulunuz.

2.

30P)

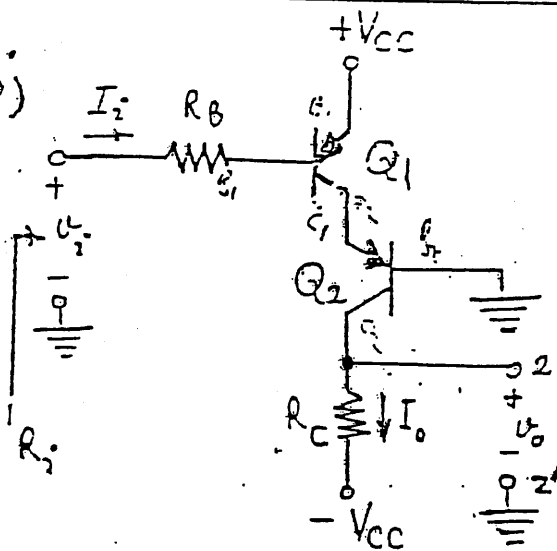

$h_{fe1} = h_{fe2} = 125$

$R_b = 80 \text{ k}\Omega$

$h_{ie1} = h_{ie2} = 1,5 \text{ k}\Omega$

$R_c = 300 \text{ k}\Omega$

$h_{oe1} = h_{oe2} \approx 0$

$h_{re1} = h_{re2} \approx 0$

Alçak frekanslarda, küçük genlikli değişimler için

a) Akım kazancını,

b) Gerilim "

c) giriş direncini,

d). Çıkıştaki (2-2') açık-dere gerilimini ve kısa-dere akımını bulunuz.

3.  $V$   $R_1 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_G = 500 \text{ M}\Omega$

0P)  $R_S = 2,2 \text{ k}\Omega$ ,  $R = 600 \Omega$

BJT:  $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 100$ ,  $h_{re} \approx h_{oe} \approx 0$  (ihmal)



JFET:  $g_m = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ ,  $r_d = 40 \text{ k}\Omega$

Alçak frekanslarda, küçük genlikli değişimler için yükseltecin, akım, gerilim kazancını, giriş, çıkış direncini bulunuz.



(F) 15

3)

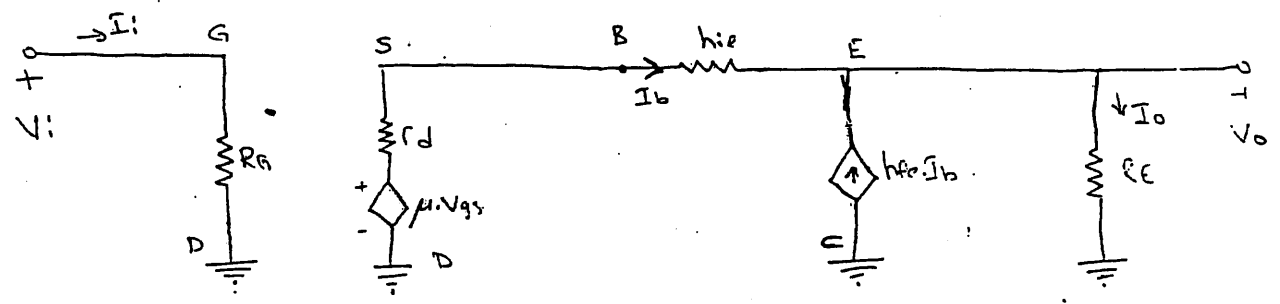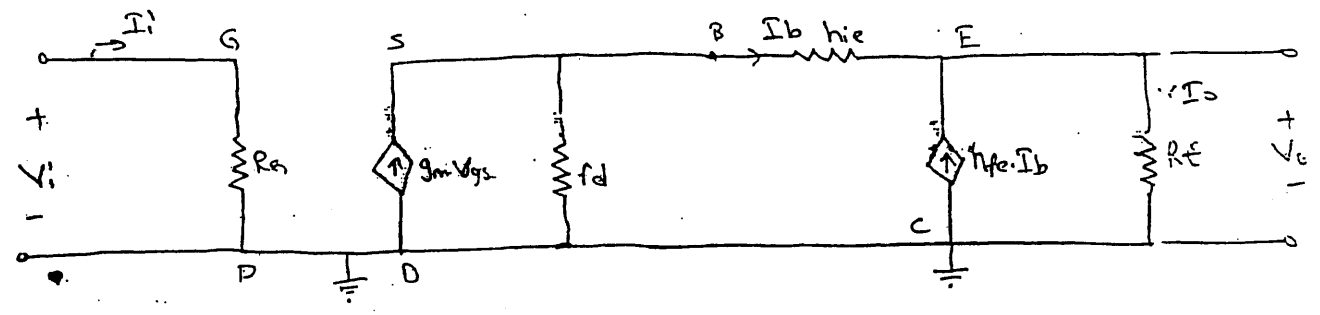

$$V_i = V_{gs} + h_{ie} \cdot I_b + \underbrace{R_E \cdot I_b \cdot (1+h_{fe})}_{V_o} \quad , \quad I_b = \frac{V_o}{R_E \cdot (1+h_{fe})}$$

$$\mu \cdot V_{gs} = (r_d + h_{ie}) \cdot I_b + V_o = \frac{(r_d + h_{ie}) \cdot V_o}{R_E \cdot (1+h_{fe})} + V_o = V_o \cdot \frac{(r_d + h_{ie}) + R_E (1+h_{fe})}{R_E \cdot (1+h_{fe})}$$

$$V_{gs} = \frac{(r_d + h_{ie}) + R_E \cdot (1+h_{fe})}{\mu \cdot R_E \cdot (1+h_{fe})} \cdot V_o$$

$$\mu = g_m \cdot r_d = 25$$

$$V_i = \left( \frac{(r_d + h_{ie}) + R_E (1+h_{fe})}{\mu \cdot R_E (1+h_{fe})} + \frac{h_{ie}}{R_E (1+h_{fe})} + 1 \right) \cdot V_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \left( \frac{(50+2) + 0,5 \cdot (61)}{250 \cdot 0,5 \cdot (61)} + \frac{2}{0,5 \cdot (61)} + 1 \right)^{-1} \approx 0,929 \approx -0,639 \text{ dB} = A_v$$

$$R_i = R_g = 10 \text{ M}\Omega$$


$$A_{\text{vol}} = \frac{I_o}{I_i} \quad , \quad I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{V_i}{R_g}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_E} = \frac{A_v \cdot V_i}{R_E} \Rightarrow A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{A_v \cdot R_g}{R_E} = 0,929 \cdot \frac{10 \cdot 10^6}{0,5}$$

$$A_{\text{vol}} = -18580 \approx 85,38 \text{ dB}$$

$$A_p = A_v \cdot A_i = 0,929 \cdot 18580 = 17260,8 \approx 42,37 \text{ dB}$$

$V_i = 0$  için

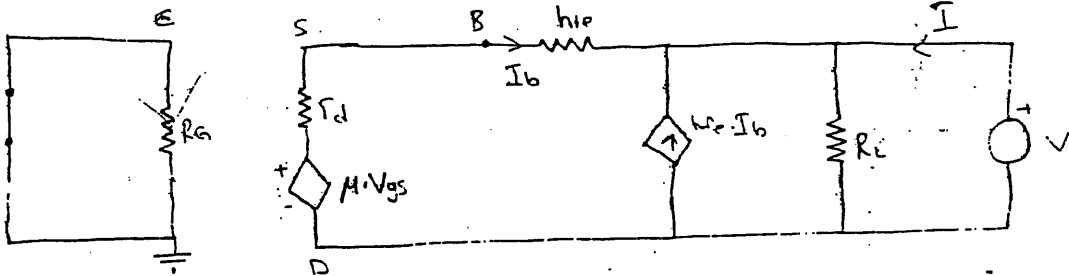

$$I = \frac{V}{R_E} - I_b - h_{fe} \cdot I_b = \frac{V}{R_E} - I_b (1 + h_{fe})$$

$$V_{gs} - h_{ie} \cdot I_b + V = 0$$

$$\mu \cdot V_{gs} = r_d \cdot I_b - V_{gs}$$

$$V_{gs}(1 + \mu) = r_d \cdot I_b \Rightarrow V_{gs} = \frac{r_d \cdot I_b}{(1 + \mu)}$$

$$\frac{r_d \cdot I_b}{(1 + \mu)} + h_{ie} \cdot I_b + V = 0$$

$$\frac{r_d \cdot I_b + h_{ie} (1 + \mu) \cdot I_b}{(1 + \mu)} + V = 0$$

$$I_b \cdot \frac{r_d + h_{ie} (1 + \mu)}{(1 + \mu)} = -V \Rightarrow I_b = \frac{-V \cdot (1 + \mu)}{r_d + h_{ie} (1 + \mu)}$$


$$I = \frac{V}{R_E} + \frac{V (1 + \mu) (1 + h_{fe})}{r_d + h_{ie} (1 + \mu)}$$

$$R_o = \frac{V}{I} = \left( \frac{1}{R_E} + \frac{(1 + \mu) (1 + h_{fe})}{r_d + h_{ie} (1 + \mu)} \right)^{-1} = \frac{1}{0,01} + \frac{200 \cdot 101}{50 + 2 \cdot (750)}$$


$$R_o \approx 33,63 \Omega$$



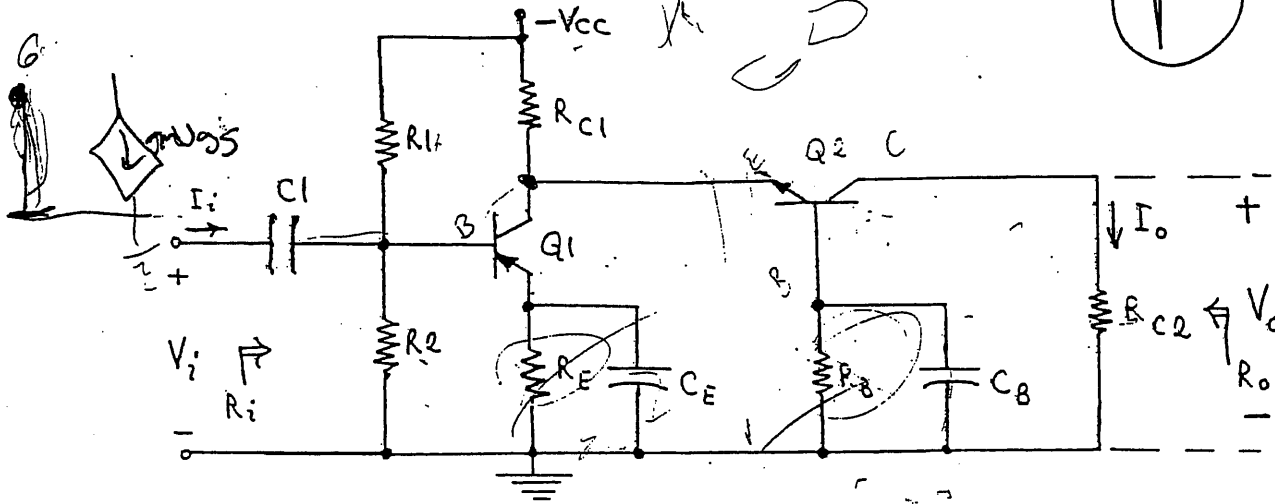
SORU 1. Q1,Q2 :  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 40$ ,  $h_{re} \approx h_{oe} \approx 0$ ,  $R_1 = 15 \text{ kohm}$ ,  $R_2 = 3 \text{ kohm}$   
(30 P)  $R_{C1} = 5 \text{ kohm}$ ,  $R_E = 470 \text{ ohm}$ ,  $R_B = 100 \text{ kohm}$ ,  $R_{C2} = 2.5 \text{ kohm}$   
Bütün kapasiteler yeterli büyüklükte seçilmiştir.



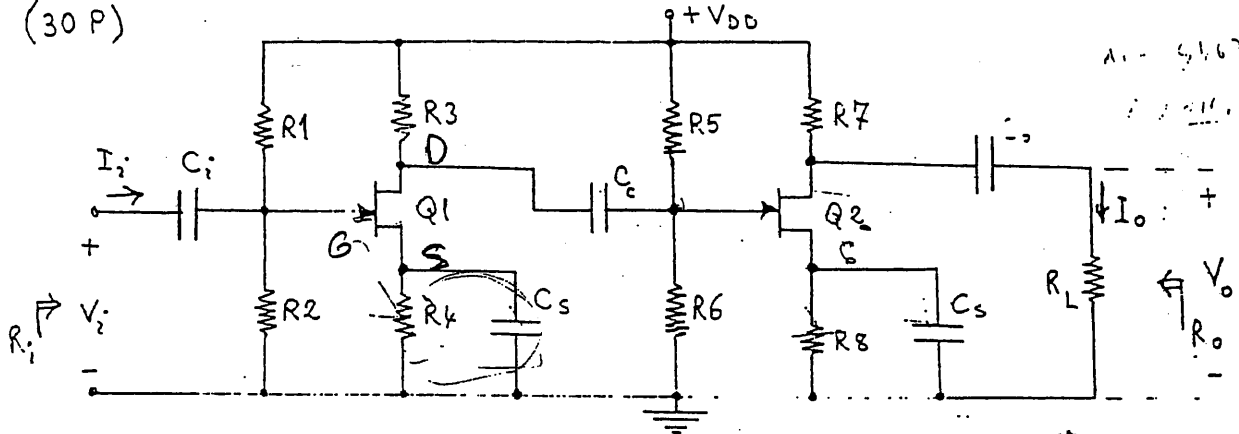SORU 2. Fetler özdeştir.  $g_m = 1000 \mu \text{ mho}$ ,  $r_d \approx \infty$ ,  $R_1 = R_2 = 50 \text{ kohm}$ ,  
 $R_3 = 5 \text{ kohm}$ ,  $R_4 = R_8 = 1 \text{ kohm}$ ,  $R_5 = R_6 = 20 \text{ kohm}$ ,  $R_7 = R_L = 10 \text{ kohm}$   
(30 P)



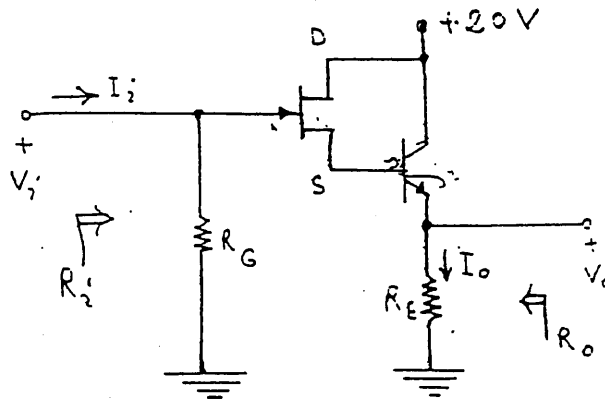
SORU 3. JFET :  $g_m = 5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ ,  $r_d = 50 \text{ k}\Omega$ , BJT :  $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{fe} = 60$ ,  $h_{re} \approx h_{oe} \approx 0$   
(40 P)  $R_G = 10 \text{ M}\Omega$ ,  $R_E = 500 \Omega$



Yükselteçlerin, alçak frekanslarda küçük genlikli işaretler için a) Gerilim kazancını (dB), b) Giriş direncini, c) Akım kazancını (dB) ve güç kazancını, d) Çıkış direncini bulunuz.



2)

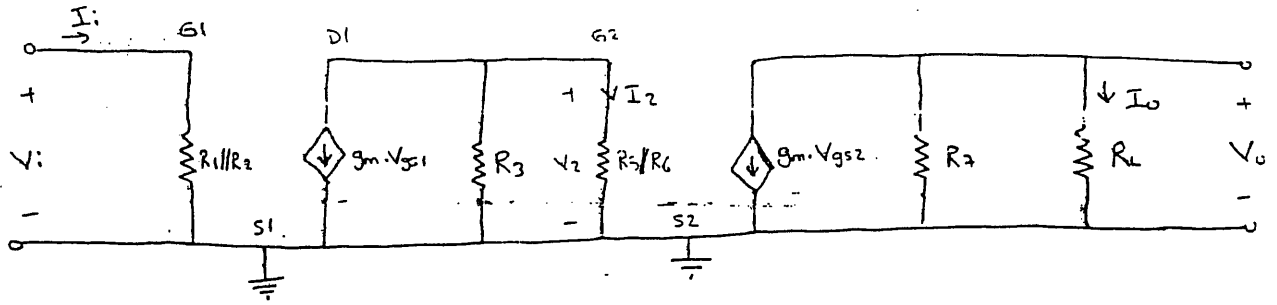

$$V_i = V_{gs1}$$

$$g_m \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) = V_2$$

$$V_o = g_m \cdot V_{gs2} \cdot (R_2 \parallel R_L) = g_m \cdot V_2 \cdot (R_2 \parallel R_L)$$

$$V_o = g_m \cdot [g_m \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6)] \cdot (R_2 \parallel R_L)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = g_m^2 \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) \cdot (R_2 \parallel R_L) = 10^{-6} \cdot (5k \parallel 20k \parallel 20k) \cdot (10k \parallel 10k)$$

$$A_v \approx 16,67 \approx 24,44 \text{ dB}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_1 \parallel R_2 = 50k \parallel 50k = 25k \Omega = R_i$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = g_m^2 \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_L}$$

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{V_i}{(R_1 \parallel R_2)}$$

$$A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{g_m^2 \cdot V_i \cdot (R_3 \parallel R_5 \parallel R_6) \cdot (R_2 \parallel R_L) \cdot (R_1 \parallel R_2)}{V_i \cdot R_L} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_L}$$

$$A_I = 16,67 \cdot \frac{25}{10} \approx 41,68 \approx 32,4 \text{ dB} = A_I$$

$$R_o = R_2 \parallel R_L = 10k \parallel 10k = 5k \Omega$$

$$A_p = A_v \cdot A_I = (16,67) \cdot (41,68) = 696,8 \approx 28,47 \text{ dB} = A_p$$

## ELEKTRONİK DEVRELER-1


1. A.S.

05.11.20

F

- Gözümüleri -

1)

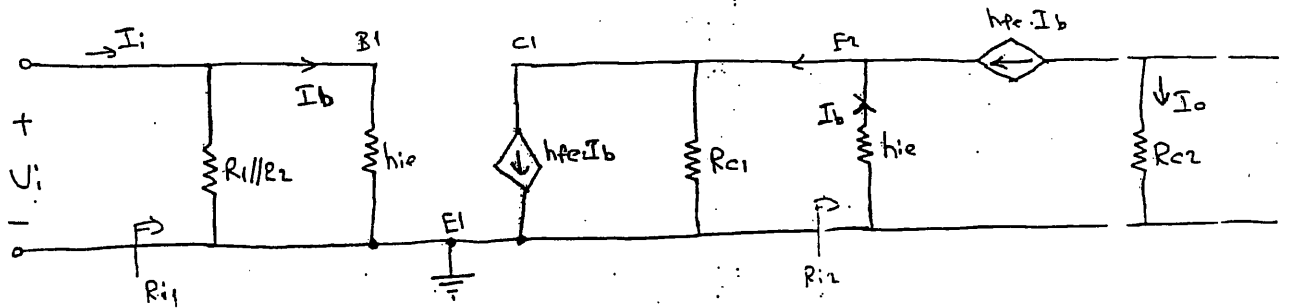

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe} \cdot I_b \cdot R_{c2}}{-h_{ie} \cdot I_b} \cdot \frac{-h_{fe} \cdot I_b (R_{c1} // R_{i2})}{h_{ie}} \quad , \quad R_{c1} // R_{i2} = 6k\Omega // 0,0488k\Omega = 0,0483k\Omega$$

$$R_{i2} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} = \frac{2}{41} = 0,0488k\Omega$$

$$A_V = \frac{-40 \cdot (2,5)}{2} \cdot \frac{40(0,0483)}{2} = -48,3 = A_V$$

$$R_i = R_1 // R_2 // h_{ie} = 15 // 3 // 2 = 1,1k\Omega = R_i$$

$$R_o = R_{c2} = 2,5k\Omega$$

$$A_I = A_V \cdot \frac{R_i}{R_o} = -48,3 \cdot \frac{1,1}{2,5} = -21,46 = A_I$$

$$A_p = A_V \cdot A_I = (-48,3) \cdot (-21,46) = 1036,5 \approx 30,16 \text{ dB} = A_p$$