
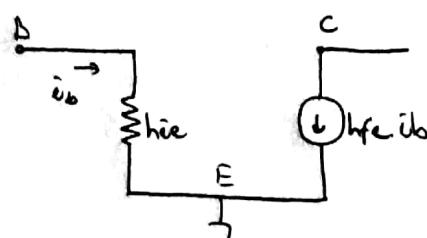


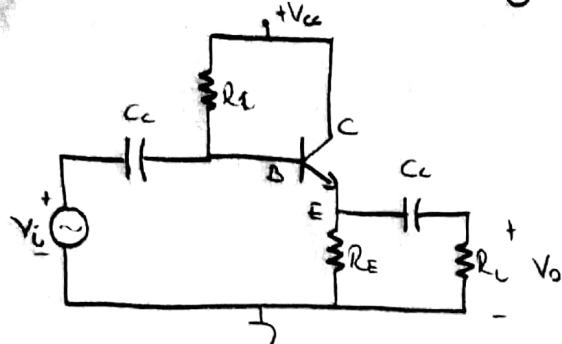Ortal Kollektörlü Yabancıas (iyi bir alır yoksulticidir)



Yabancık h esdeger devresi

$$(R_\delta = R_1 \parallel R_2)$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} \quad V_o = (i_b + (i_b \cdot h_{fe}) \cdot (R_E \parallel R_L))$$

$$V_o = i_b (1 + h_{fe}) \cdot (R_E \parallel R_L)$$

$$V_i = i_b \cdot h_{ie} + V_o$$

$$A_V = \frac{i_b (1 + h_{fe}) \cdot (R_E \parallel R_L)}{i_b \cdot h_{ie} + i_b (1 + h_{fe}) \cdot (R_E \parallel R_L)}$$


$$A_V = \frac{i_b (1 + h_{fe}) \cdot (R_E \parallel R_L)}{i_b [h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot (R_E \parallel R_L)]}$$

$$R_i' = \frac{V_i}{i_b} = h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot (R_E \parallel R_L)$$

$$R_i = R_i' \parallel R_B$$

$$A_I = \frac{i_x}{i_i} = \frac{\frac{V_x}{R_L}}{\frac{V_i}{R_i}} = \frac{V_x}{R_L} \cdot \frac{R_i}{V_i} = A_V \cdot \frac{R_i}{R_L}$$

$\Rightarrow R_o$ 'ı bulma

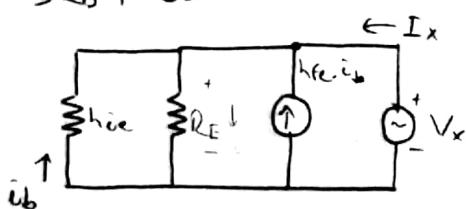


$$I_x + h_{fe} \cdot i_b = \frac{V_x}{R_E} + i_b = 0 \quad i_b = -\frac{V_x}{h_{ie}}$$

$$I_x = \frac{V_x}{R_E} + h_{fe} \frac{V_x}{h_{ie}} + \frac{V_x}{h_{ie}}$$

$$R_o = \frac{V_x}{I_x} = \frac{V_x}{V_x \left( \frac{1}{R_E} + \frac{h_{fe}}{h_{ie}} + \frac{1}{h_{ie}} \right)}$$

$$\underline{R_o = \left( \frac{1}{R_E} + \frac{h_{fe}}{h_{ie}} + \frac{1}{h_{ie}} \right)^{-1}}$$

### Ortak Source FET Yükleme

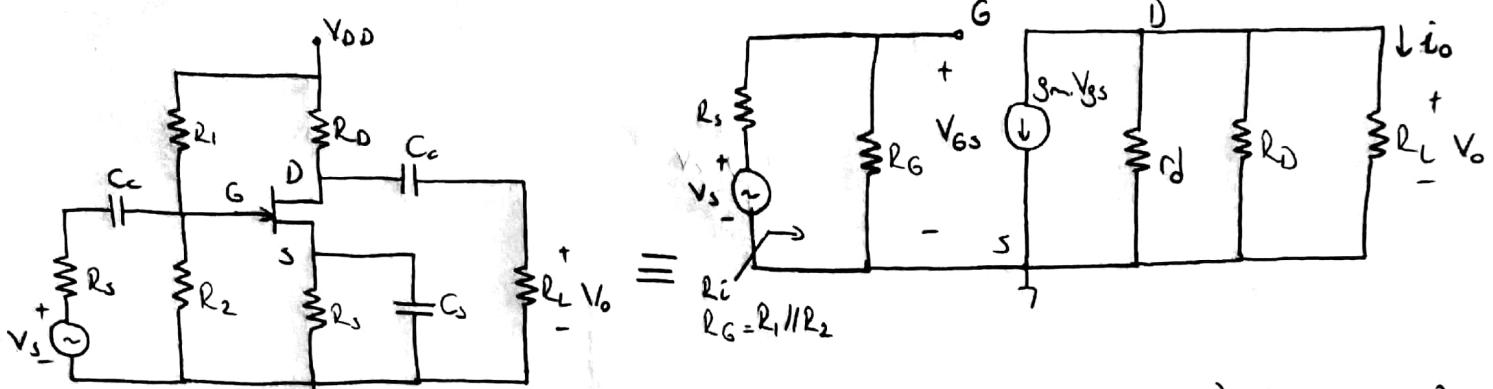

$$A_V = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_{GS}} = \frac{V_o}{-g_m \cdot V_{GS}} = \frac{V_o}{-g_m \cdot R_s}$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_{GS}} = \frac{V_o}{V_s} \cdot \frac{V_{GS}}{V_s} = \frac{V_o}{V_s} \cdot \frac{R_s + R_G}{R_s} = \frac{V_o}{V_s} \cdot \frac{R_s + R_G}{R_s} = \frac{V_o}{V_s} \cdot \frac{R_G}{R_s + R_G}$$


$$A_V = \frac{-g_m R_s \cdot R_G}{R_s + R_G}$$

Biriş ve çıkış gerilimleri arasında  $180^\circ$  faz farkı var.

$$R_{in} = R_G$$

$$A_I = \frac{i_o}{i_i} = \frac{\frac{V_o}{R_L}}{\frac{V_s}{R_s + R_G}} = \frac{V_o}{V_s} \cdot \frac{(R_s + R_G)}{R_L} = A_V \cdot \frac{(R_s + R_G)}{R_L}$$



$R_o$ 'ı bulma

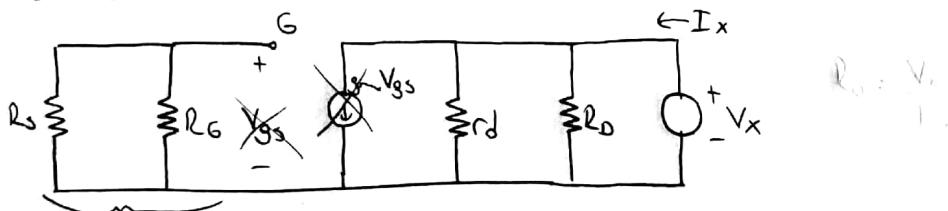

Girişte herhangi bir kaynak olmadığı için  $V_{GS} = 0$  olursa dolayısıyla  $g_m \cdot V_{GS}$  akım kaynağında 0 olur.

$$\underline{R_o = r_d // R_D \text{ olur.}}$$

### Ortak Dran (OD) Yikselterea

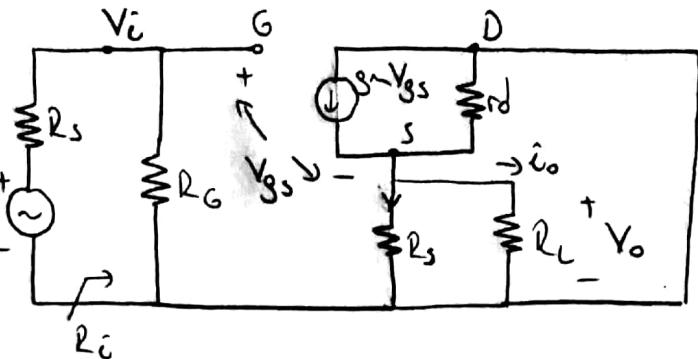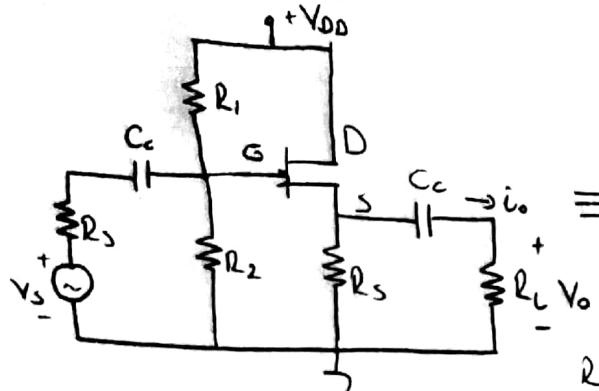

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} \quad V_o = g_m V_{gs} \cdot \underbrace{(r_d // R_s // R_L)}_{R_{eq}} \quad V_i = V_{gs} + V_o \quad V_i = \frac{V_s}{(R_s + R_G)} \cdot R_G$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} \quad \frac{V_i}{V_s} = \frac{R_G}{R_s + R_G} \quad V_i = V_{gs} + g_m V_{gs} (r_d // R_s // R_L)$$



$$V_i = V_{gs} (1 + g_m (r_d // R_s // R_L))$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m R_{eq}}{1 + g_m R_{eq}} \Rightarrow A_v = \frac{g_m R_{eq}}{(1 + g_m R_{eq})(R_s + R_G)}$$


$$R_L = R_G$$

$$A_I = \frac{i_o}{i_i} \quad i_o = \frac{V_o}{R_L} \quad i_i = \frac{V_s}{R_s + R_G} \quad A_I = \frac{\frac{V_o}{R_L}}{\frac{V_s}{R_s + R_G}} = A_v \cdot \frac{R_s + R_G}{R_L}$$


$R_o$  'i bul

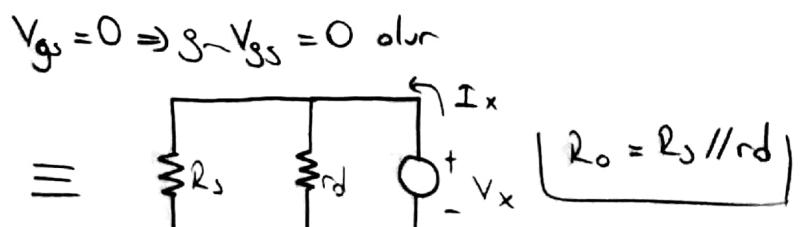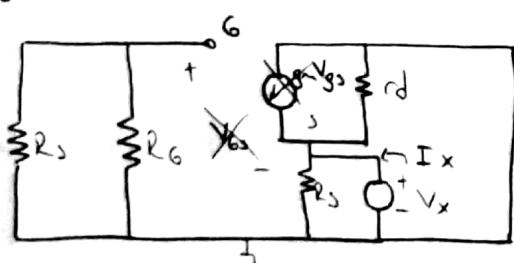

# Lec 8 ödev 1)

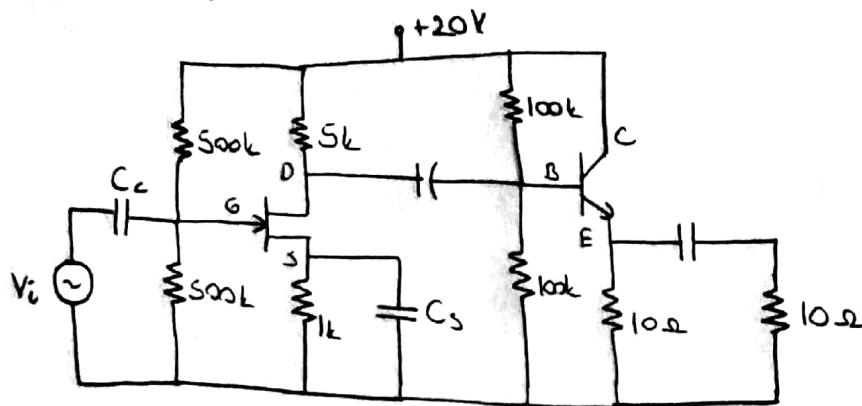

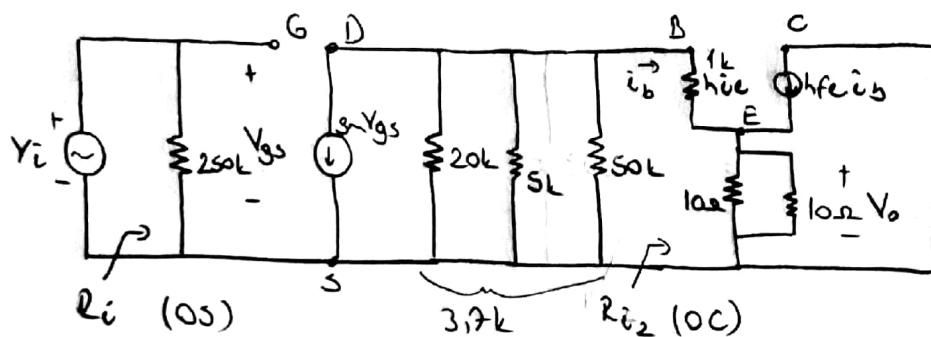FET;  $g_m = 1 \text{ mS}$ ,  $r_d = 20 \text{ k}\Omega$   
 BJT;  $h_{ie} = 1 \text{ k}$ ,  $h_{fe} = 100$ ,




$$A_v = \frac{V_2}{V_i} = \frac{V_o}{V_D} \cdot \frac{V_D}{V_i} \quad V_o = i_b(1+h_{fe}) \cdot 0,005 \text{ k}\Omega = 10i_b \cdot 0,005 = 0,05i_b$$

$$V_D = i_b \cdot 1k + V_o = 1,505i_b \quad V_i = V_{gs}$$

$$\frac{V_o}{V_D} = \frac{0,05i_b}{1,505i_b} = 0,335$$
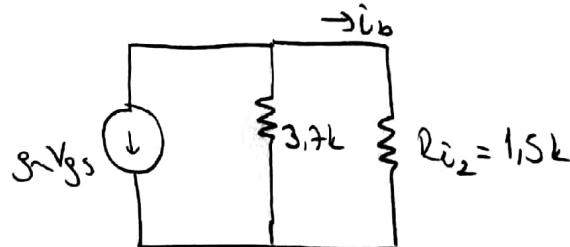
$$R_{i_2} = \frac{V_D}{i_b} = \frac{1k \cdot 0,05i_b}{i_b} = 1,5k$$



$$i_b = -g_m V_{gs} \cdot \frac{3,7 \cdot 1,5}{3,7 + 1,5} - \frac{1}{1,5} = -g_m V_{gs} \cdot 0,711$$

$$A_v = 0,335 \cdot -1,071 \cdot 1 \text{ mS} = -0,359 \cdot 1 \text{ mS}$$


$$V_D = 1,505i_b = -1,505g_m V_{gs} \cdot 0,711$$

$$\frac{V_D}{V_i} = \frac{-1,505g_m V_{gs} \cdot 0,711}{g_m V_{gs}} = -1,071 \cdot 1 \text{ mS}$$

$$R_i = 250k \quad A_I = \frac{i_o}{i_i} = \frac{\frac{V_2}{R_L}}{\frac{V_i}{R_i}} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{R_i}{R_L} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_L} = A_v \cdot \frac{250k}{10}$$

$$V = 1 \text{ V} \quad I = \frac{V}{R}$$

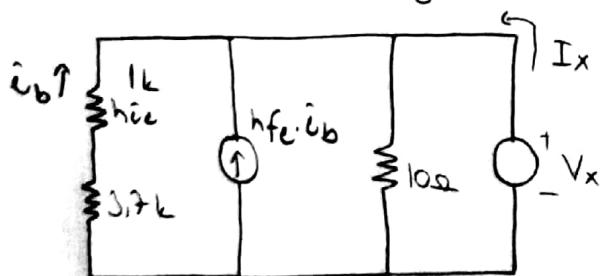$R_o$  i b'dur  $V_i = 0$  oldugu icin  $V_{gs} = 0$  olur.



$$R_o = \frac{V_x}{I_x} \quad I_x = \frac{V_x}{3,38k} \quad \boxed{R_o = 3,38k \Omega}$$