

Dönme hareketi yapan bir elektrostatik dönüştürmenin kapasitesi $C = (V\phi)^3 + Vc\phi$
Farad'ır. burada $V \rightarrow$ volt $\phi \Rightarrow$ radyan cinsinden hareketli kismın belli bir
frekansa göre konumunu belirleyen açıdır.

- a) sistemde depo edilen enerji $V=5V$ $\phi=1/\sqrt{3}$ rad. iken belirle
b) a sikkindaki kosullarda hareketli parçaya etkiyen momenti bul.



$$I \Leftrightarrow V$$

$$\lambda \Leftrightarrow q$$

$$L \Leftrightarrow C$$

varsayılsısa

$$q = C \cdot V \text{ den}$$

$$q = V^4 \phi^3 + V^2 \cos \phi$$

olur

sistemin doğrusallığı için $\frac{q}{V} = C = V^3 \phi^3 + V \cos \phi$ olduğundan açıya göre değişen doğrusal olmayan bir sistemdir.

$$W_c = \int_0^V q dV \Leftrightarrow W_c = \int_0^V \lambda dI = \int_0^V V^4 \phi^3 + V^2 \cos \phi dV = \frac{V^5}{5} \phi^3 + \frac{V^3}{3} \cos \phi \Big|_0^V$$

$$\Rightarrow W_c = \frac{V^5}{5} \phi^3 + \frac{V^3}{3} \cos \phi \text{ olur}$$

$$W = \lambda I - W_c \Leftrightarrow W = q \cdot V - W_c \Rightarrow W = \frac{4}{5} V^5 \phi^3 + \frac{2}{3} V^3 \cos \phi \Rightarrow W = 2912,6 \text{ J}$$

$V=5V$ ve $\phi=\frac{\pi}{3}$ için

b.) Moment W_c 'nin ϕ ya göre türeviyle bulunur.

$$M_e = \frac{\partial W_c(V, \phi)}{\partial \phi} \Rightarrow M_e = \frac{2}{5} V^5 \phi^2 - \frac{V^3}{3} \sin \phi \Rightarrow M_e = 2020,08 \text{ Nm}$$

Örnek: $\lambda(i, x) = \frac{4(1-e^{-2i})}{1+x^2}$ $I_1 = 0,5 \text{ A}$ $x_1 = 1 \text{ m}$ iken $x_2 = 2 \text{ m}$ kadar oteleniyor

a.) Sistemde biriken enerji b.) W_c ve $F_e = ?$ c.) kuvvetin $x_1=1 \text{ m}$ ve $x_2=2 \text{ m}$ deki değerini hesapla. d.) Magnetik enerji ve W_c 'yi kursılastır ve yorumla

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \lambda dx \quad \lambda = \frac{4(1-e^{-2I})}{1+x^2} \Rightarrow 1 - \frac{\lambda(1+x^2)}{4} = e^{-2I} \quad I = \frac{1}{2} \ln \left[-\frac{\lambda(Hx^2)}{4} + 1 \right]$$

$$x=1 \text{ için } \lambda(i, 1) = 2(1-e^{-2I}) \quad x=2 \text{ için } \lambda(i, 2) = 0,8(1-e^{-2I})$$

$$x=1 \text{ deki enerji } W(i, 1) = I \cdot \lambda_1 - \int_0^I \lambda(i, 1) di \Rightarrow I \lambda_1 - \int_0^I 2(1-e^{-2I}) di$$

$$I \cdot \lambda_1 - 2I + (1-e^{-2I}) = 0,5 \cdot [2(1-e^{-2 \cdot 0,5})] - 2(0,5) + (1-e^{-2 \cdot 0,5})$$

$$W(i, 1) = 0,264 \text{ J}$$

$$x=2 \text{ için } W(i, 2) = I \lambda_2 - \int_0^I \lambda(i, 2) di = I \lambda_2 - \int_0^I \frac{4}{5}(1-e^{-2 \cdot 0,5}) di$$

$$I \lambda_2 - \frac{4}{5} I + \frac{2}{5}(1-e^{-2I}) = 0,5 \left[\frac{4}{5}(1-e^{-2 \cdot 0,5}) \right] - \frac{4}{5} \cdot 0,5 + \frac{2}{5}(1-e^{-2 \cdot 0,5})$$

$$W(i, 2) = 0,1056 \text{ J}$$

$$\text{Sistemdeki enerji artısı } \Delta W = W(i, 1) - W(i, 2) = 0,15856 \text{ J}$$

$$b) W_c = \int_0^I \lambda(i, x) di = \int \frac{4(1-e^{-2i})}{1+x^2} di = \frac{4}{1+x^2} \int_0^I$$

$$\frac{4}{1+x^2} \left[I + \frac{1}{2} e^{-2x} - \frac{1}{2} \right] \Rightarrow \text{kuvvet ifadesi } F_c = \frac{\partial W_c(i, x)}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \text{türevden } \frac{-8}{1+x^2} \left[I + \frac{1}{2} e^{-2x} - \frac{1}{2} \right] \text{ den} \quad (2)$$

$$F_e(0, 5, 1) = -0, 2679 N$$

$$F_c(0, 5, 2) = -0, 1174 N$$

 iki elektriksel ve iki mekanik kapısı olan bir dönüştürücüde

$$I_1 = x_1 + \sin x_1 \lambda_1 + \cos x_2 \lambda_2 \quad I_2 = x_2 + \cos x_1 \lambda_1 + \sin x_2 \lambda_2 \quad \text{verilmiş}$$

a.) $W_c = ?$ b.) mekanik kapılara etkilenen kuvvet =?

$$W = \int_0^{\lambda_1} I_1 (\lambda_1, \lambda_2 = 0, x_1, x_2) d\lambda_1 + \int_0^{\lambda_2} I_2 (\lambda_1 = \text{sabit}, \lambda_2, x_1, x_2) d\lambda_2$$

$$= \int_0^{\lambda_1} [x_1 + \sin x_1 \lambda_1 + 1] d\lambda_1 + \int_0^{\lambda_2} [x_2 + \cos x_1 \lambda_1 + \sin x_2 \lambda_2] d\lambda_2$$

$$= \left[x_1 \lambda_1 - \frac{1}{x_1} \cos x_1 \lambda_1 + \lambda_1 \right] \Big|_0^{\lambda_1} + \left[x_2 \lambda_2 + \lambda_2 \cos x_1 \lambda_1 - \frac{1}{x_2} \cos x_2 \lambda_2 + \lambda_2 \right] \Big|_0^{\lambda_2}$$

$$= x_1 \lambda_1 - \frac{1}{x_1} \cos x_1 \lambda_1 + \lambda_1 + \frac{1}{x_1} + x_2 \lambda_2 + \lambda_2 \cos x_1 \lambda_1 - \frac{1}{x_2} \cos x_2 \lambda_2 + \frac{1}{x_2}$$

$$\Rightarrow W = x_1 \lambda_1 + x_2 \lambda_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \cos x_1 \lambda_1 - \frac{1}{x_2} \cos x_2 \lambda_2 + \lambda_1 + \lambda_2 \cos x_1 \lambda_1$$

$$W_c = I_1 \cdot \lambda_1 + I_2 \cdot \lambda_2 - W$$

$$\Rightarrow W_c = \lambda_1 \sin x_1 \lambda_1 + \lambda_1 \cos x_2 \lambda_2 + \lambda_2 \sin x_2 \lambda_2 - \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_1} \cos x_1 \lambda_1 + \frac{1}{x_2} \cos x_2 \lambda_2$$

$$b) F_e = \frac{\partial W}{\partial x_1} = - \left[\lambda_1 - \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2} \cos x_1 \lambda_1 + \frac{\lambda_1}{x_1} \sin x_1 \lambda_1 - \lambda_1 \lambda_2 \sin x_1 \lambda_1 \right]$$

$$F_{e1} = - \lambda_1 + \frac{1}{x_1^2} - \frac{1}{x_2} \cos x_1 \lambda_1 - \frac{1}{x_1} \lambda_1 \sin x_1 \lambda_1 + \lambda_1 \lambda_2 \sin x_1 \lambda_1$$

$$F_{e2} = \frac{\partial W}{\partial x_2} = - \left[\lambda_2 - \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_2} \cos x_2 \lambda_2 + \frac{1}{x_2} \lambda_2 \sin x_2 \lambda_2 \right]$$

Örnek: Bir motorun eylemsizlik momenti $0,2 \text{ kgm}^2$. Sürtünme katsayıısı $0,02 \text{ Nms/rad}$. dir. motor 40 Nm lik sabit bir yükü sürmektedir. Motor sürekli hızza erisinceye kadar. yardımcı bir düzenekle, sabit bir akım çekmesi sağlanmaktadır ve Motor 44 Nm lik sabit bir moment üretmektedir. Motorun baktır kayipları sabit ve tam hızındaki sürtünme kayiplarına eşittir. Motor başlangıçta durgundur.

a.) Motorun hızını zaman ilevi olarak bul.


$$J\frac{dw}{dt} + Bw + Mg \Rightarrow 44 = 0,2 \frac{dw}{dt} + 0,02w + 40$$

$$\Rightarrow \frac{dw}{dt} + 0,1w = 20 \quad \text{laplace dan } \therefore s w(s) - w(0) + 0,1 w(s) = \frac{20}{s}$$

$$= w(s) (s + 0,1) = \frac{20}{s} \quad w(s) = \frac{20}{s \cdot (s + 0,1)} \Rightarrow \frac{a}{s} + \frac{b}{s + 0,1} \quad a = 200, b = -200 \Rightarrow \frac{200}{s} - \frac{200}{s + 0,1}$$

$$w(t) = 200 - 200e^{-0,1t} = 200(1 - e^{-0,1t}) \text{ rad/s}$$

b.) hızın zamanla göre değişim grafiği.

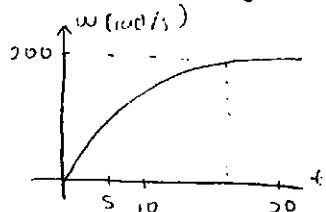

c.) Motorun sürekli durum hızı nedir? = $w = 200(1 - e^{-0,1t})$ rad/s $t = \infty$ verildiğinde 200 bulunur veya grafik yararlıya bulunur.

d.) Motorun sürekli durumdaki güç çıkışısı? = $P = Mgw = 40 \cdot 200 = 8000 \text{ W}$

e.) sürtünme ve baktır kayipları? \Rightarrow sürtünmeden dolayı gelen moment ile açısal hız çarpımı $Bw \cdot w \Rightarrow 0,02 \cdot 200^2 = 800 \text{ W}$

f.) Demir kayiplarını sürekli durumdaki sürtünme kayiplarının yarısı olarak hesapla?

$$P_{fe} = 0,5 \cdot 800 = 400 \text{ W}$$

g.) Motorun sürekli durumdaki güç girişini bul? = $8000 \text{ W} + 800 + 800 + 400 = 10000 \text{ W}$

h.) sürekli durumdaki verim? = $\frac{8000}{10000} = 80\%$

i.) sürekli durumda rotorda depo edilen enerji? $E = \frac{1}{2} Jw^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot 200^2 = 4000 \text{ Joule}$

Örnek: Bir Motorun eylemsizlik momenti $0,1 \text{ kgm}^2$ dir. sürtünme katsayıısı $0,04 \text{ Nms/rad}$ üretmektedir. Motor 5 Nm lik sabit bir yükü sürmektedir. Motor 15 Nm lik sabit bir momentin yönü değiştirilerek frenleme yapılmaktadır.

a.) Motorun hızını zamanın işlevi olarak bul

$$-M_e = J\frac{dw}{dt} + Bw + Mg \Rightarrow -15 = 0,1 \frac{dw}{dt} + 0,04w + 5 \Rightarrow \frac{dw}{dt} + 0,6w = -200$$

$$w = 500(1.5e^{-0,6t} - 1) \text{ rad}$$


b.) 1. saniyede motorun rotorunda depo edilen enerji $E = \frac{1}{2} Jw^2 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 2,7^2 = 0,3645 \text{ Joule}$

$$t = 1 \text{ s için } w = 2,7 \text{ rad/s olur.}$$

c.) Motor hangi anda durur? Motorun durması için $\omega = 0$ olmalı.
 $0 = 500(1.15e^{-0.4t} - 1) \Rightarrow t = 1,0107 \text{ saniye}$

www.oguzhancakmak.com.tr

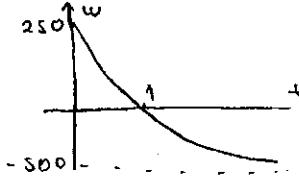d.) Motor hızının zamana göre değişim grafiği?



e.) motor sürekli durumda hangi hızda hangi yöne döner
 $t \rightarrow \infty$ için $\omega = -500 \text{ rad/s}$

2

Örnek: $x = 5i \sin \omega t + 9i$ $L = \frac{x}{i}$ $L = 5 \sin \omega t + 9$ (zamana değişen doğrusal sistem)

$x = 3i \cos 2i + 7i$ $L = \frac{x}{i}$ $L = 3 \cos 2i + 7$ (zam. değişmeyen .. olmayan sis)

$x = 9i \ln 5i + 7 \sin t$ $L = \frac{x}{i}$ $L = 9 \ln 5i + \frac{7}{i} \sin t$ (zam. değişen)

Örnek: $\phi = 0,2 \sin 200t$ [wb] iken $P_{hi} = 20W$ $P_{g1} = 30W$
 $\phi = 0,3 \sin 100t + 0,1 \sin 300t$ [wb] iken $P_{Fe} = ?$ $n = 1,6$

$\Phi_{1M} = 0,2 \quad 2\pi f = 200 \text{ den} \quad F_1 = \frac{100}{\pi}$

$\Phi_{2M} = 0,3 \quad \text{ve} \quad \Phi_{22M} = 0,1 \quad F_{21} = \frac{50}{\pi} \quad F_{22} = \frac{150}{\pi}$

$$\frac{P_{hi}}{P_{h2}} = \frac{K_h \cdot F \cdot B_m^n}{K_h \cdot F \cdot B_{m2}^n} \Rightarrow \frac{20}{P_{h2}} = \frac{K_h \cdot \frac{100}{\pi} \cdot (\frac{0,2}{A})^{1,6}}{K_h \cdot [\frac{50}{\pi} \cdot \frac{0,3}{A} + \frac{150}{\pi} \cdot (\frac{0,1}{A})^n]} \Rightarrow P_{h2} = 29,028W$$

$$\frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{K_g \cdot F_i^2 \cdot B_{m1}^2}{K_g \cdot F_i^2 \cdot B_{m2}^2} \Rightarrow \frac{30}{P_{g2}} = \frac{K_g \cdot \left[\left(\frac{100}{\pi} \right)^2 \cdot \left(\frac{0,2}{A} \right)^2 \right]}{K_g \cdot \left[\frac{50}{\pi}^2 \cdot \left(\frac{0,3}{A} \right)^2 + \left(\frac{150}{\pi} \cdot \left(\frac{0,1}{A} \right)^2 \right) \right]} \Rightarrow P_{g2} = 33,754W$$

$P_{Fe} = P_{h2} + P_{g2} \Rightarrow 62,778W$

~~Kayıpsız~~ bir elektromekanik düzenegin sargasını iliskin denklem $L = \frac{i}{x} + \frac{x}{i}$
 $x = 10e^{-t}$ (m) hareketli parçanın sabit bir noktaya göre yerleştirilmiştir.

$I = 20 \sin \omega t$ (A) $\omega = 3 \text{ rad/s}$ $t = 1,2 \text{ s}$

- a.) sargida endükkelenen gerilim
- b.) Alanda biriken enerji

a.) Faraday yasasına $e = \frac{d\lambda}{dt}$ $\lambda = L \cdot i$

$$e = \frac{2i}{x} \cdot \frac{di}{dt} - \frac{i^2}{x^2} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{i^2}{x} + x \text{ olur. } e = \frac{d}{dt} \cdot \left(\frac{i^2}{x} + x \right)$$

$I = 20 \sin \omega t$

$\frac{dI}{dt} = 60 \cos 3t = 59,88$

$$\Rightarrow e = 2 \cdot \frac{20 \sin 3t}{10 \cdot e^{-t}} \cdot 60 \cos 3t - \left(\frac{20 \sin 3t}{10 \cdot e^{-t}} \right)^2 \cdot (-10e^{-t}) = 10e^{-t}$$

$x = 10e^{-t} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -0,012$

$e = 12,55 V$

b.) $w_c = \int_0^i \lambda di = \int_0^i \left(\frac{i^2}{x} + x \right) di = \left| \frac{i^3}{3x} + xi \right| = \frac{i^3}{3x} + xi \Rightarrow w = i\lambda - w_c \text{ den}$



$i \left(\frac{i^2}{3x} + xi \right) - \left(\frac{i^3}{3x} + xi \right) = \frac{2}{3} \frac{i^3}{x} \text{ olur} \quad t = 1,2 \text{ için} \quad w = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{20 \sin 3,6}{10e^{-1,2}} \right)^3 = 0,405 \text{ Joule}$

$F = -\frac{dw}{dx} = -\frac{d}{dx} \cdot \left(\frac{2}{3} \frac{i^3}{x} \right) = \frac{2}{3} \frac{i^2}{x^2} = \frac{2}{3} \frac{(20 \sin 3,6)^3}{(10e^{-1,2})^2} = 0,165 N$

www.oguzhancakmak.com.tr


Örnek
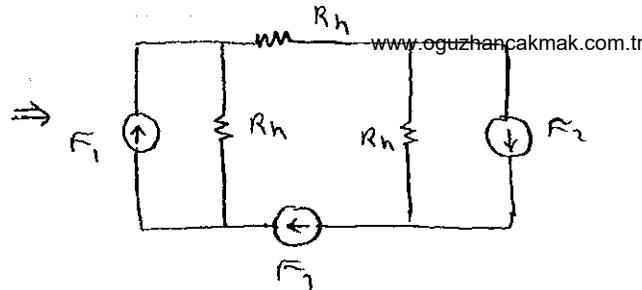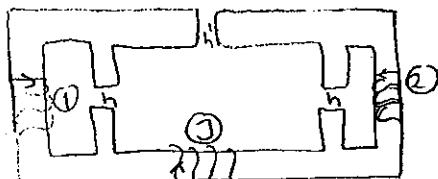
$$N=500 \\ A=10\text{cm}^2 \\ \ell_h=1\text{mm}$$



3

Toplumsallık ilkesinden

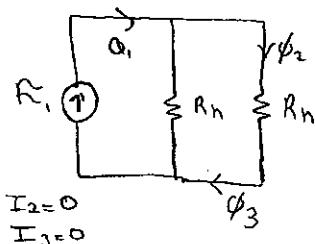

$$F_1 = \phi_1 \cdot R_{\text{es}} = N \cdot I_1$$

$$\phi_1 = \frac{N \cdot I_1}{R_{\text{es}}}$$

$$L_{11} \cdot I_1 = N_1 \cdot \phi_1$$


$$R_h = \frac{\ell_h}{M_0 A} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{4 \pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 0,795 \text{ A/wb}$$

$$R_{\text{es}} = \frac{R_h}{2} \text{ olur.}$$

$$L_{11} = \frac{N^2}{R_{\text{es}}} = \frac{500^2}{0,795} = 0,628 \text{ H}$$

$$L_{12} \cdot I_1 = N_2 \cdot \phi_2 \Rightarrow \phi_2 = \frac{\phi_1 \cdot R_h}{2 \cdot R_h} = \frac{\phi_1}{2} \Rightarrow N_2 = N_1 = N \text{ olduğundan} \\ L_{12} = 0,314 \text{ H olur}$$
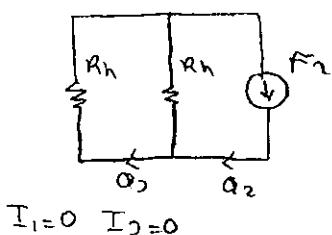
$$L_{13} \cdot I_1 = N_3 \cdot \phi_3 \Rightarrow \phi_3 = \frac{\phi_1}{2} \Rightarrow N_2 = N_1 = N \text{ olduğundan} \\ L_{13} = 0,314 \text{ H}$$



$$F_2 = \phi_2 \cdot R_{\text{es}} = N \cdot I_2$$

$$\phi_2 = \frac{N \cdot I_2}{R_{\text{es}}}$$

$$L_{22} \cdot I_2 = N_2 \cdot \phi_2$$


$$L_{22} \cdot I_2 = N_2 \cdot \phi_3$$

$$L_{22} = \frac{N^2}{R_{\text{es}}} = 0,628 \text{ H}$$

$$L_{22} = \frac{N_2 \cdot I_2}{I_2} \Rightarrow \phi_3 = \frac{\phi_2}{2}$$

$$L_{22} = 0,314 \text{ H}$$
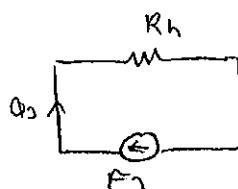
$$L_{21} \cdot I_2 = N_1 \cdot \phi_1 \Rightarrow \phi_1 = \phi_3 = L_{21} = 0,314 \text{ H}$$



$$F_3 = \phi_3 \cdot R_h = N_3 \cdot I_3$$

$$L_{33} = \frac{N_3 \cdot \phi_3}{I_3}$$

$$L_{33} = \frac{500^2}{0,795} = 0,314 \text{ H}$$

$$L_{23} = L_{31} = 0,314 \text{ H}$$

$$\begin{bmatrix} L_{11} \\ L_{22} \\ L_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,628 \text{ H} \end{bmatrix}$$

~~Örnek~~ iki sargılı magnetik sistemin sargılarından biri sabit konumda* diğerinin hareketlidir. İki sargı arasındaki uzaklık X ile gösterilsin (metre) sargıların endüktansları, ortak endüktansları ve dirençleri $L_1 = 0,5 \text{ H}$ $L_2 = (4-x) \text{ H}$ $L_{12} = 0,1(4-x)^2 \text{ H}$ $R_1 = 0,5 \Omega$ $R_2 = 1 \Omega$ $I_1 = 5 \text{ A}$ $I_2 = 10 \text{ A}$ için aşağıdaki durumlar için 1. ve 2. sargıların uçlarındaki gerilimleri zamanın islevi olarak bul. ve $t = 0,5 \text{ s}$ deki gerilim =?

$$V = I \cdot R + \frac{d\lambda}{dt} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ 0 & R_2 \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

a.) $\lambda(t) = 2 \cos 2t$ [metre]

b.) $x(t) = 4 \sin 10t$ [metre]

$$V_1 = 5 \cdot 0,5 + \frac{d}{dt} \cdot 0,5 \cdot 5 + \frac{d}{dt} \cdot 0,1 \cdot (4 - 2 \cos 2t)^2 \cdot 10$$

$$V_2 = 10 \cdot 1 + \frac{d}{dt} \cdot 0,1 (4 - 2 \cos 2t)^2 \cdot 5 + \frac{d}{dt} \cdot (4 - 2 \cos 2t) \cdot 10$$

$$V_1 = 2,5 + \frac{d}{dt} \cdot (16 - 16 \cos 2t + 4 \cos^2 2t) \Rightarrow 2,5 + 32 \sin 2t + \frac{d}{dt} \cdot 2(1 + \cos 4t)$$

$$V_2 = 10 + \frac{d}{dt} \cdot (8 - 8 \cos 2t + 2 \cos^2 2t) - \frac{d}{dt} 20 \cos 2t$$

$$\Rightarrow V_2 = 10 + 16 \sin 2t + \frac{d}{dt} \cdot (1 + \cos 4t) + 40 \sin 4t$$

$$V_1 = 2,5 + 32 \sin 2t - 8 \sin 4t$$

$$V_2 = 10 + 56 \sin 2t - 4 \sin 4t$$

$$t = 0,5 \text{ s} \text{ için } V_1 = 2,779 \text{ V}$$

$$V_2 = 10,8 \text{ V}$$

~~1~~ iki sarginin öz ve ortak endüktansları $L_{11} = L_{22} = \frac{2}{2}$ Henry

$L_{12} = 1 + 2x$ Henry \Rightarrow (a) $I_1 = 5A$ $I_2 = -2A$ de sabit tutulurken x 'in 0'dan 0,5 metreye kadar arttilmasinda yapan mekanik iş ne olur ve olusan elektromekanik kuvvetin yönü ne olur.

5

$$F_e = \frac{I_1^2}{2} \cdot \frac{dL_{11}}{dx} + \frac{I_2^2}{2} \cdot \frac{dL_{22}}{dx} + I_1 \cdot I_2 \cdot \frac{dL_{12}}{dx} \Rightarrow w = \int_{x_1}^{x_2} F_e dx$$

$$w = \int_0^{0,5} \frac{25}{2} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{1+2x} \right) + \left(\frac{4}{2} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{1+2x} \right) \right) + 5 \cdot (-2) \cdot \frac{d}{dx} (1+2x) dx$$

$$\frac{25}{2} \cdot \frac{2}{1+2x} + \frac{4}{2} \cdot \frac{2}{1+2x} - 10 \cdot (1+2x) \Big|_0^{0,5} = -24,5 \text{ Joule}$$

(b) a. sıklıkla belirtilen hareket boyunca I_1 ve I_2 akımlarının geldiği kaynakların herbirinden çekilen elektrik enerjisini ayrı ayrı hesapla

$$w_1 = \frac{1}{2} L_{11} \cdot I_1^2 + \frac{1}{2} L_{12} \cdot I_1 \cdot I_2 \\ = \frac{1}{1+2x} \cdot 25 - (1+2x) \cdot 5$$

$$w_2 = \frac{1}{2} L_{22} \cdot I_2^2 + \frac{1}{2} L_{12} \cdot I_1 \cdot I_2 \\ = \frac{4}{1+2x} - (1+2x) \cdot 5$$

$$\Delta w_1 = w_{12}(0,5) - w_{11}(0) \\ \left(\frac{25}{2} - 10 \right) - (25 - 5)$$

$$\Delta w_2 = w_{22}(0,5) - w_{21}(0) \\ \left(\frac{4}{2} - 10 \right) - (4 - 5)$$

$$\Delta w_1 = -17,5 \text{ Joule}$$

$$\Delta w_2 = -7 \text{ Joule}$$

~~2~~ Doğrusal hareket yapan bir elektromekanik dönüştürücünün sargısından gelen akım $I = 3 + 8 \cos x$ şeklinde değişmektedir. Burada x hareketli parçanın doğrusal yer değiştirmesidir. Sarginin toplam akısı ile akım arasında $\lambda = 30I^2 - 480I \cdot \cos x$ bağıntısı vardır. $x = 0,03$ m için hareketli parçaya etki eden kuvvet ne olur.

I bağımsız olduğundan coenerjsiden çözülür.

$$w_c = \int_0^i \lambda di = \int_0^i 30i^2 - 480i \cos x di \Rightarrow w_c = 10i^3 - 240i^2 \cdot \cos x$$

$$\text{ve } F_e = \frac{\partial w_c}{\partial x} \text{ olduğundan } F_e = 240I^2 \cdot \sin x \quad x = 0,03 \text{ için}$$

$$i = 3 + 8 \cos 0,03 \Rightarrow 240 \cdot (10,996)^2 \cdot \sin 0,03 \Rightarrow F_e = 870,406 \text{ N olur}$$

$$i = 10,996$$

Örnek

$F_1 = 50 \text{ Hz}$

$F_2 = 50 \text{ Hz}$

$F_3 = 35 \text{ Hz}$

$B_{M1} = 1,2 \text{ T}$

$B_{M2} = 0,75 \text{ T}$

$B_{M3} = 1,2 \text{ T}$

$P_{Fe1} = 500 \text{ W}$

$P_{Fe2} = 185,04 \text{ W}$

$P_{Fe3} = 287 \text{ W}$

www.oguzhancakmak.com.tr $\Rightarrow n = ?$

$$P_{Fe} = P_g + P_h \Rightarrow \frac{50}{Kg \cdot 50^2 \cdot 1,2^2} + K_h \cdot 50 \cdot 1,2^n = 500$$

$$\frac{50}{Kg \cdot 35^2 \cdot 1,2^2} + K_h \cdot 35 \cdot 1,2^n = 287 \quad \Rightarrow K_h = 0,833$$

yok ediliyor

b

$P_{g1} = Kg \cdot F_1^2 \cdot B_{M1}^2$

$P_{g2} = Kg \cdot F_2^2 \cdot B_{M2}^2$

$P_{g3} = Kg \cdot F_3^2 \cdot B_{M3}^2$

$\Rightarrow 0,833 \cdot 2500 \cdot 1,44 = 200$

$\Rightarrow 0,833 \cdot 2500 \cdot 0,75 = 117,6$

$\Rightarrow 0,833 \cdot 35^2 \cdot 1,44 = 147$

$\Rightarrow P_{h1} = 200 \text{ W}$

$\Rightarrow P_{h2} = 67,6 \text{ W}$

$\Rightarrow P_{h3} = 140 \text{ W}$

$$\frac{P_{h2}}{P_{h3}} = \frac{K_h \cdot F_2 \cdot B_{M2}^n}{K_h \cdot F_3 \cdot B_{M3}^n} = 0,484 = \frac{50}{35} \cdot \frac{0,75^n}{1,2^n} \Rightarrow n = 2,289 \Rightarrow K_h = 2,629$$

olur.

~~Örnek~~

Sargı 1 → 220V 50Hz	$P_{g1} = 200 \text{ W}$
Sargı 2 → 110V 75Hz	$P_{g2} = ?$

$e = E_m \cdot \cos \omega t \Rightarrow e_1 = 220f_2 \cdot \cos(2\pi \cdot 50t)$

$e_2 = 110f_2 \cdot \cos(2\pi \cdot 75t)$

$e = N \frac{d\phi}{dt}$

$$\int E_m \cdot \cos \omega t dt = N \frac{d\phi}{dt} \cdot dt \Rightarrow \frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{200}{P_{g2}} = \frac{Kg \cdot 50^2 \cdot \left(\frac{E_{M1}}{A \cdot N \cdot 2\pi \cdot 50}\right)^2}{Kg \cdot 75^2 \cdot \left(\frac{E_{M2}}{A \cdot N \cdot 2\pi \cdot 75}\right)^2} = \frac{E_{M1}^2}{E_{M2}^2} = \frac{200}{P_{g2}}$$


$$\frac{E_m}{w} \cdot \sin \omega t = N \phi$$

$$\frac{E_m}{N \cdot 2\pi f} \cdot \sin \omega t = \phi \Rightarrow B_{M1} = \frac{\phi_{M1}}{A} = \frac{E_{M1}}{A \cdot N \cdot 2\pi f_1} \Rightarrow \left(\frac{220f_2}{110f_2}\right)^2 = \frac{200}{P_{g2}}$$


$B_{M2} = \frac{\phi_{M2}}{A} = \frac{E_{M2}}{A \cdot N \cdot 2\pi f_2}$

$P_{g2} = 50 \text{ W}$

Örnek:

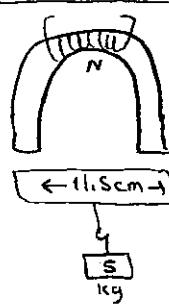

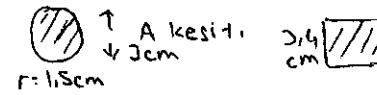Sekildeki elektromagnit 0,760 kg ağırlığında demir bir armatüre asılı olan 5kg lik bir yükü kaldırmak üzere yapılmıştır. Elektromagnitin bobinin sarım sayısı $N=100$ dır. hava aralığı $0,005 \text{ m}$ ⇒ yükü kaldırmak için gerekli I akımının değeri nedir.



$\delta = 0,005 \text{ m}$

$F = m \cdot g \Rightarrow (0,760 + 5) \cdot 9,81 = 56,5 \text{ N}$

$F = \frac{\beta^2}{M_0} \cdot A \Rightarrow B = \sqrt{\frac{M_0 \cdot F}{A}}$



$A = \pi r^2 = 10,015 \text{ m}^2$

$\beta = 0,39 \text{ wb/m}^2$

hava aralığındaki toplam magnitik gerilim $N \cdot I = 2 \text{ H} \cdot A$

$I = \frac{2 \cdot \delta \cdot H}{N} = \frac{2 \cdot \delta \cdot \beta}{M_0 \cdot H} \Rightarrow \frac{2 \cdot 0,005 \cdot 0,39}{4 \pi \cdot 10^{-7} \cdot H} = 25,23 \text{ A}$

Örnek:

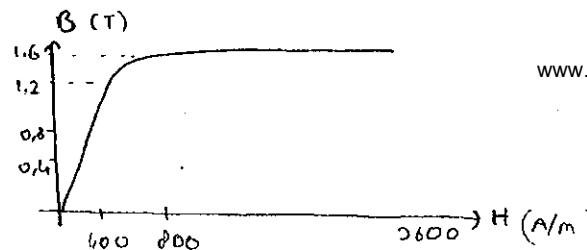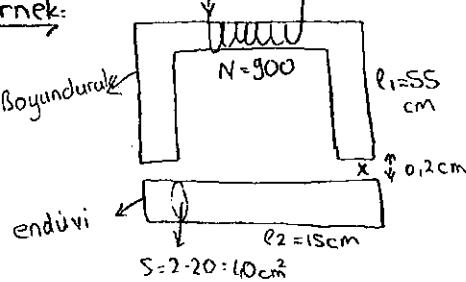

(Kucuk akımlar = 0)

Şekilde bir elektromagnatis ve koldurdığı endüvi parçası verilmiştir. $N=900$ sarımlı ve iletken direnci $R = 13,8 \Omega$ dur. Boyunduruk ve endüvinin $B-H$ eğrisi verilmiştir. buna göre endüvinin 981 N 'luk çekildiği sırada E gerilimi ne olmalıdır.

Burada kuvvet ile enerji arasındaki ilişkisi $F = -\frac{dW}{dx}$ dir

Birim hacimdeki magnetik enerji yoğunluğu $E = \frac{1}{2} B \cdot H$

hava aralığının hacmi $S \cdot x = V$ olur.

hava aralığındaki enerji $W = E \cdot V = \frac{1}{2} B \cdot H \cdot S \cdot x \Rightarrow H = \frac{B}{M}$ ve iki adet

hava aralığı olduğundan $W = \frac{B^2}{M_0} \cdot S \cdot x$ olur $F = -\frac{dW}{dx} = 981 \text{ N}$ ise

$$981 = \frac{B^2}{M_0} \cdot S \Rightarrow B = \sqrt{\frac{981 \cdot M}{S}} = \sqrt{\frac{981 \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{40 \cdot 10^{-4}}} \Rightarrow B = 0,555 \text{ T}$$

Amper yasası $\bar{F} = N \cdot I = H \cdot l = H_h \cdot (x+x) + H_m (l_1+l_2)$


eğriyi $0 < H < 200$ $\Rightarrow \frac{B}{H_m} \approx \frac{0,8}{200}$ olur $H_m = 250 \text{ B}$ olur $B = 0,555$ için $H = 138,75 \text{ A/m}$ olur

$$N \cdot I = \frac{0,555}{4\pi \cdot 10^{-4}} \cdot 2 \cdot 0,2 \cdot 10^{-2} + 138,75 \cdot (55+15) \cdot 10^{-2} = 1766 + 97 = 1863,745 \text{ A sarım}$$

$N \cdot I = 1863,745 \Rightarrow I = 2,07 \text{ A}$ olur iletken direnci $13,8 \Omega$ olduğundan


$$E = I \cdot R = 28,52 \text{ V}$$
 olur

Örnek:

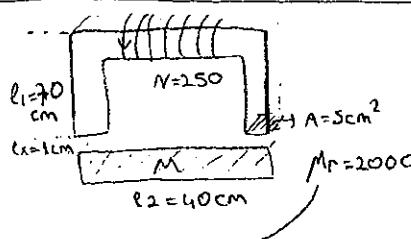

veriliyorsa demir dirençlerde vardır.

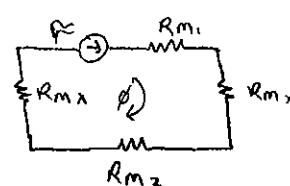Şekilde gösterilen elektromagnatis hareketli parçanın kütlesi $M = 100 \text{ gr}$ buna göre $\ell_x = 1 \text{ mm}$ için bobinden girmesi gereken akım nedir?



$$R_{M1} = \frac{\ell_1}{M_0 \cdot R \cdot A} = \frac{70 \cdot 10^{-2}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2000 \cdot 35 \cdot 10^{-6}} = 557 \cdot 10^3 \Omega$$

$$R_{M2} = \frac{\ell_2}{M_0 \cdot R \cdot A} = \frac{40 \cdot 10^{-2}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2000} = 318 \cdot 10^3 \Omega / \text{m}$$

$$\text{hava aralığında } \leftarrow R_{Mx} = \frac{\ell_x}{M_0 \cdot A} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 35 \cdot 10^{-6}} = 1591 \cdot 10^3 \text{ A/m}$$

hareketli parçaya ağırlığından dolayı etki eden yereklimi kuvveti $F = mg = 100 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81 = 0,981 \text{ N}$
magnetik devrenin hareketli parçaya etkiyen kuvveti ise $F = \frac{B^2}{2M_0} \cdot A$
bu iki kuvvet birbirine eşit olduğunda hareketli parça dengede kalır.
magnetik alan iki hava aralığından hareketli parçayı etkilediğinden


$$A=2Ah \text{ alımlı. } F = \frac{\beta^2}{2M_0} \cdot 2Ah = 0,981 N \text{ olur buradan } \beta = \sqrt{\frac{0,981 \cdot M_0}{2M_0}} = 49,6 \cdot 10^{-3} T$$

$$\phi = \beta \cdot A \text{ olduğundan } 49,6 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \phi = 24,827 \cdot 10^{-6} \text{ wb}$$

$$F = \phi \cdot (R_{M1} + 2R_{Mx} + R_{M2}) \Rightarrow 24,827 \cdot 10^{-6} \cdot (557 + 2182 + 218) \cdot 10^3 \Rightarrow$$

$$F = 100,759 N \quad \text{veya } F = N \cdot I \quad I = \frac{F}{N} = \frac{100,759}{250} \quad I = 403 \text{ A}$$

Örnek:

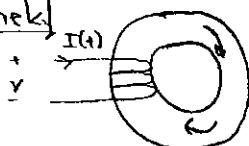

$$Q_1(t) = 20 \sin 150t \text{ [mwb]}$$

$$Q_2(t) = 35 \sin 100t \text{ [mwb]}$$

$$n=?$$

$$P_{h1} = 40 \text{ W}$$

$$P_{g1} = 60 \text{ W}$$

$$P_{Fe_1} = 155 \text{ W}$$

$$B_{M1} = \frac{\phi_{n1}}{A} = \frac{20}{A}$$

$$F_1 = \frac{150}{2\pi}$$

$$\frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{Kg \cdot F_1^2 \cdot B_{M1}^2}{Kg \cdot F_2^2 \cdot B_{M2}^2} \Rightarrow \frac{60}{P_{g2}} = \frac{Kg \left(\frac{150}{2\pi}\right)^2 \cdot \left(\frac{20}{A}\right)^2}{Kg \cdot \left(\frac{100}{2\pi}\right)^2 \cdot \left(\frac{35}{A}\right)^2}$$

$$B_{M2} = \frac{\phi_{n2}}{A} = \frac{35}{A}$$

$$F_2 = \frac{100}{2\pi}$$

$$\Rightarrow P_{g2} = 81,66 \text{ W}$$

$$P_{Fe} = P_{g2} + P_{h2} \Rightarrow 155 - 81,66 = 73,3 \text{ W}$$

$$\frac{P_{h1}}{P_{h2}} = \frac{Kg \cdot F_1 \cdot B_{M1}^n}{Kg \cdot F_2 \cdot B_{M2}^n} = \frac{40}{73,3} = \frac{Kg \cdot \left(\frac{150}{2\pi}\right) \left(\frac{20}{A}\right)^n}{Kg \cdot \left(\frac{100}{2\pi}\right) \cdot \left(\frac{35}{A}\right)^n} \Rightarrow n=1,8$$

Örnek: Bir manyetik çekirdekteki aki 30 Hz sinus biçimlidir. $B_{M1}=0,8$ ile $P_g=20 \text{ W}$ $F=50 \text{ Hz}$ ve $B_M=1,2 \text{ T}$ olduğunda $P_g=?$

$$P_{g1} = Kg \cdot F_1 \cdot B_{M1}^2 \Rightarrow 20 = Kg \cdot 900 \cdot 0,64 \Rightarrow Kg = 0,034722$$

$$P_{g2} = Kg \cdot F_2^2 \cdot B_{M2}^2 \Rightarrow P_{g2} = Kg \cdot 2500 \cdot 1,44 \Rightarrow P_{g2} = 125 \text{ W} \text{ olur}$$

Örnek: 1m uzunluğundaki iletken bir tel zamana göre değişen $B(t)=4e^{-1,5t} \text{ T}$ olan alanla döktür. iletkeninden $I(t)=50 \cdot (1-e^{-t}) \text{ A}$ akıyor

- a.) iletkenin etkilenen kuvvetin zamana bağlı ifadesi
 b.) bu kuvvetin $t=0$ ile $t=4 \text{ sn}$ arasındaki değişimini grafiğini çiz.
 c.) bu kuvvetin $t=0$ ile $t=4 \text{ sn}$ arasındaki ortalaması


$$\text{a.) } F = B \cdot l \cdot i = 4 \cdot e^{-1,5t} \cdot 1 \cdot 50 \cdot (1-e^{-t}) = 200 (e^{-1,5t} - e^{-2,5t}) \text{ N}$$

b.) ifade üstel olduğundan F_{max} için $\frac{dF}{dt} = 0$ olmalıdır
 $-1,5e^{-1,5t} + 2,5e^{-2,5t} = 0 \Rightarrow t=0,5108 \text{ sn}$ olur. F de t 'ye konuska

$F = 34 \text{ N}$ bulunur


c.)

t	$F(t)$
0	0
0,2	26
0,4	36,1
0,6	36,8
0,8	33,1
1	28,2
2	8,6
3	2,1
4	0,4

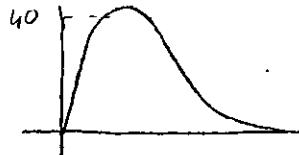

$$\text{d.) } F_{ort} = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^4 200 (e^{-1,5t} - e^{-2,5t}) dt$$

$$F_{ort} = 13,252 \text{ N}$$

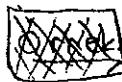


Bir dönüştürücide toplam akı - akım ilişkisi

$$\lambda = (\sin \varphi_i - \cos 2i) X_1^4 + (\cos 7i - \sin 3i) X_2^3 + (\sin 6i - \cos 4i) X_3^2 \text{ dir}$$

a.) Kas elektriksel kas mekanik kapı vardır.

b.) $w, w_c = ?$ c.) $i=1A \quad X_1=4m \quad X_2=1m \quad X_3=2m \Rightarrow$ sistemde depolanan w , ve $w_c = ?$ d.) Mekanik kapılara etkiyen kuvvetleri bul

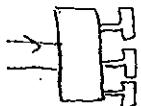e.) Bağımsız değişken akım \Rightarrow 3 mekanik 1 tane elektriksel kapı vardır 9



$$b) w_c = \int_0^i \lambda di = -\frac{\cos \delta i}{\delta} X_1^4 - \frac{1}{2} \sin 2i X_1^4 + \frac{1}{7} \sin 7i X_2^3 + \frac{1}{3} \cos 3i X_2^3 - \frac{1}{6} \cos 6i X_3^2 - \frac{1}{4} \sin 4i X_3^2 \Big|_0^i + \text{sor}$$

$$w_c = -\frac{\cos \delta i}{\delta} X_1^4 + \frac{X_1^4}{\delta} - \frac{1}{2} \sin 2i X_1^4 + \frac{1}{7} \sin 7i X_2^3 + \frac{1}{3} \cos 3i X_2^3 - \frac{X_2^3}{3} - \frac{1}{6} \cos 6i X_3^2 + \frac{1}{6} X_3^2 - \frac{1}{4} \sin 4i X_3^2 + \text{sor}$$

$$w_c = X_1^4 \left(-\frac{1}{\delta} \cos \delta i - \frac{1}{2} \sin 2i + \frac{1}{\delta} \right) + X_2^3 \left(\frac{\sin 7i}{7} + \frac{\cos 3i}{3} - \frac{1}{3} \right) + X_3^2 \left(-\frac{\cos 6i}{6} - \frac{\sin 4i}{4} + \frac{1}{6} \right)$$

$$w = >i - w_c$$

$$>i = X_1^4 i (\sin \varphi_i - \cos 2i) + X_2^3 i (\cos 7i - \sin 3i) + X_3^2 i (\sin 6i - \cos 4i)$$

$$w = >i - w_c \Rightarrow X_1^4 \left(i \sin \varphi_i - i \cos 2i + \frac{1}{\delta} \cos \delta i + \frac{\sin 2i}{2} - \frac{1}{\delta} \right) + X_2^3 \left(i \cos 7i - i \sin 3i - \frac{\sin 7i}{7} - \frac{\cos 3i}{3} + \frac{1}{3} \right) + X_3^2 \left(i \sin 6i - i \cos 4i + \frac{\cos 6i}{6} + \frac{\sin 4i}{4} - \frac{1}{6} \right)$$

$$c.) i=1 \quad X_1=4 \quad X_2=1 \quad X_3=2 \quad w = \Rightarrow 256 \left(\sin 8 - \cos 2 + \frac{\cos 8}{\delta} + \frac{\sin 2}{2} - \frac{1}{\delta} \right) + 1 \cdot (\cos 7$$

$$\text{Derece} \quad - \sin 3 - \frac{\sin 7}{7} - \frac{\cos 3}{3} + \frac{1}{3} + 4 \left(\sin 6 - \cos 4 + \frac{\cos 6}{6} - \frac{\sin 4}{4} - \frac{1}{6} \right) = -216 \text{ Joule}$$

$$w_c = 256 \left(-\frac{\cos 8}{\delta} - \frac{\sin 2}{2} + \frac{1}{\delta} \right) + 1 \cdot \left(\frac{\sin 7}{7} + \frac{\cos 3}{3} - \frac{1}{3} \right) + 4 \cdot \left(-\frac{\cos 6}{6} - \frac{\sin 4}{4} + \frac{1}{6} \right)$$

$$d.) F_1 = \frac{\partial w_c}{\partial X_1} = -4,204 \text{ Joule}$$

$$F_2 = \frac{\partial w_c}{\partial X_2} \quad F_3 = \frac{\partial w_c}{\partial X_3}$$



Bir elektromekanik düzenekte kapılara ilişkin akım bağıntısı

www.oguzhancakmak.com.tr

$$\lambda_1 = (a + bI_1)I_1 + (M \cdot \cos\phi)I_2$$


$$\lambda_2 = (M \cdot \cos\phi)I_1 - (c + dI_2)I_2$$

a.) Sistem doğrusal değildir

b.) $W = ?$

c.) endüklenen moment = ?

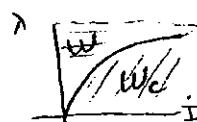a.) Bu sistem için söyleyebilecek şey I_1 ve I_2 den iki elektriksel kapısı ve ϕ den dolayı bir mekanik kapısı olduğunu.



$$W_C = \int_0^{I_1} \lambda_1 (I_1, I_2=0, \phi) dI_1 + \int_0^{I_2} \lambda_2 (I_1=\text{sabit}, I_2, \phi) dI_2$$

$$= \int_0^{I_1} (a + bI_1) \cdot I_1 dI_1 + \int_0^{I_2} [M \cdot \cos\phi I_1 + (c + dI_2) I_2] dI_2$$

$$W_C = \frac{1}{2} a I_1^2 + \frac{1}{3} b I_1^3 + (M \cos\phi I_2) I_2 + \frac{1}{2} c I_2^2 + \frac{1}{3} d I_2^3$$

$$W = \lambda_1 I_1 + \lambda_2 I_2 - W_C$$

$$W = [(a + bI_1)I_1 + M \cdot \cos\phi I_2] I_1 + [M \cos\phi I_1 + (c + dI_2) I_2] I_2 - W_C$$

$$\Rightarrow W = \left(\frac{a}{2} + \frac{2b}{3} I_1 \right) I_1^2 + M \cos\phi I_2 \cdot I_1 + \left(\frac{c}{2} + \frac{2}{3} d I_2 \right) I_2^2$$

$W \neq W_C$ olduğundan doğrusal değildir

10

Dönüştürücüler: $P_m > 0 \Rightarrow$ motor $P_m < 0 \Rightarrow$ generator www.oguzhancakmak.com.tr

$$P_m = V_1 \cdot I_1 + V_2 \cdot I_2 \text{ dir} \quad \text{veya} \quad P_g > 0 \Rightarrow \text{motor} \\ P_g < 0 \Rightarrow \text{generator.}$$

Dögrusal sisteme $P = \frac{F \cdot l}{t} = F \cdot v$

Dönmeli sisteme $P = \frac{M \cdot \theta}{t} = M \omega \quad P_g = M \omega$

Magnetik sistemler : ϕ : Aki [wb] B : Aki yoğunluğu [T] M : mag. gecirgenlik [H/m] A : alan [m^2] H : Alan siddeti [A/m] \tilde{N} : magnetomotor kuvvet [As]

$$H = \frac{N \cdot I}{l} \quad (\text{A/m}) \quad B = \frac{\phi}{A} = M \cdot H$$

$$\tilde{N} = N \cdot I = R \phi \quad R = \frac{F}{\phi} \quad \text{: magnetik direnç} \quad [\text{A/wb}] \quad R_m = \frac{l}{mA} \quad \text{Alan/wb}$$

Faraday yasası : $e = \frac{d \lambda}{dt} = \frac{d N \cdot \phi}{dt} = N \cdot \frac{d \phi}{dt} \quad \lambda = N \cdot \phi \quad \lambda = L \cdot i$

$$e = \frac{d \lambda}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad L = \frac{N^2}{R_m}$$

$L = \text{sabit} \Rightarrow$ doğrusal, zamanla değişmeyen ($L = 5 \text{ mH}$)

$L = f(t) \Rightarrow$ doğrusal, zamanla değişen ($L = 3 \sin 2t$)

$L = f(i) \Rightarrow$ doğrusal olmayan, zamanla değişmeyen ($L = e^i$)

$L = f(i, t) \Rightarrow$ doğrusal olmayan, zamanla değişen ($L = 3 \ln 2i + t^2$)

$M_r < 1 \Rightarrow$ diamagnetik, $M_r > 1 \Rightarrow$ paramagnetik, $M_r \gg 1 \Rightarrow$ ferromagnetik.

Mag. alanında depolanan enerji : $\lambda = N \cdot B \cdot A \quad e = \frac{d \lambda}{dt} \Rightarrow e = N \cdot A \cdot \frac{dB}{dt}$

$$V = R_i + e \quad \begin{matrix} \text{sarginin} \\ \text{uc gerilim} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{gerilim} \\ \text{disisim} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{endüklenen} \\ \text{gerilim} \end{matrix}$$

$$Vi = R_i^2 + Ni \cdot A \cdot \frac{dB}{dt} \quad \begin{matrix} \text{giren} \\ \text{guc} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{kayip} \\ \text{guc} \end{matrix} \quad \underbrace{\text{depo edilen}}_{\text{guc}} \quad \text{guc}$$

$$P = Ni \cdot A \cdot \frac{dB}{dt}$$

$$W = \int P dt \Rightarrow W = \int Ni \cdot A \cdot \frac{dB}{dt} \cdot dt \Rightarrow W = \int Ni \cdot A \cdot dB \quad Ni \cdot I = H \cdot l \Rightarrow$$

$$W = \int H \cdot l \cdot A \cdot dB \Rightarrow W = A \cdot l \int H \cdot dB \quad B = M \cdot H \Rightarrow W = A \cdot l \int \frac{B}{M} \cdot dB$$

$$W = \frac{Al \cdot B^2}{2M}$$

$$W = F \cdot l$$

den

$$F = \frac{B^2}{2M_0} \cdot A \Rightarrow W = \frac{B^2}{2M_0} V \quad [\text{J/m}^3]$$

$$W = \frac{1}{2} A \cdot \phi^2 = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

Kayıplar = Alternatif akım nedeniyle oluşan alternatif alanın atomların magnetik momentlerini sürekli değiştirmesi nedeniyle oluşan kayıplara histerisiz k. denir.

$$P_h = B \cdot H \cdot V \cdot F$$


$$P_g = K_g \cdot F^2 \cdot B_m^2 \quad (\text{girdap kayiplari}), \quad P_h = K_h \cdot F \cdot B_m^2$$

$$P_{Fe} = P_g + P_h$$

www.oguzhancakmak.com.tr

Sarıda endüklenen gerilimin ifadesi:
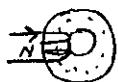
$$\phi = \phi_m \cdot \sin \omega t \quad e = N \cdot \frac{d\phi}{dt} = N \cdot \omega \cdot \phi_m \cdot \cos \omega t$$



$$E_m = w \cdot N \cdot \phi_m$$

$$E = \frac{E_m}{r^2} = \frac{w \cdot N \cdot \phi_m}{r^2} = \frac{2\pi F \cdot N \cdot \phi_m}{r^2} = 4,44 \cdot FN \cdot \phi_m$$

çok uygartımlı sistemler:


$$w = \frac{1}{2} [\phi]^t \cdot [R] \cdot [\phi] \quad \text{veya} \quad w = \frac{1}{2} [I\phi]^t \cdot [L] \cdot [I\phi]$$

depo edilen enerji


$$k = \frac{L_{12}}{L_1 \cdot L_2} \quad (\text{kuplaj katsayisi}, \text{veya bağıntı katsayisi})$$

$$L = \begin{bmatrix} \frac{N_1^2(R_2+R_3)}{x} & \frac{N_1 \cdot N_2 \cdot R_3}{x} & \frac{N_1 \cdot N_3 \cdot R_2}{x} \\ \cdot & \frac{N_2^2(R_1+R_3)}{x} & -\frac{N_2 \cdot N_3 \cdot R_1}{x} \\ \cdot & \cdot & \frac{N_3^2(R_1+R_2)}{x} \end{bmatrix}$$

Mekanik sistemler

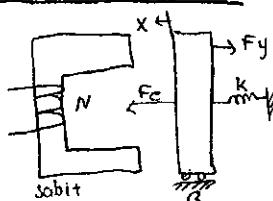

doğrual hareket yapan

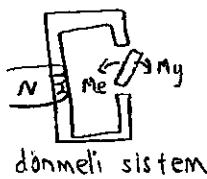

dönmeli sistem

$$F_e = M \cdot \frac{dx^2}{dt^2} + B \cdot \frac{dx}{dt} + kx + F_y \quad \begin{array}{l} \text{yay} \\ \text{sabit} \\ \downarrow \\ \text{sürütme} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{yay} \\ \text{sabit} \\ \downarrow \\ \text{uzama} \\ \text{miktari} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{yük} \\ \text{momenti} \end{array} \quad (\text{Devrinim denklemi})$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \omega$$

$$\Rightarrow M_e = j \frac{d\omega}{dt} + B\omega + My$$

$$P = M \cdot \omega$$

$$B\omega^2 \rightarrow \text{sürütme ve bükür kengipleri}$$

$$E = \frac{1}{2} j \omega^2 \rightarrow \text{depolanan enerji}$$

Elektromekanik sistemler:

$$F dx + V i dt = dwm$$

mekanik elektриksel sisteme
güc girişi güc girişi depo edilen enerji

$$F dx + i dx = dwm \Rightarrow F dx = -dwm + idx$$

enerjide denge denklemi

Akim bağımsız değişken

$$F_e = -\frac{\partial w_m}{\partial x} + i \frac{\partial \lambda}{\partial x} \quad ①$$

$$F_e = -\frac{\partial w_m}{\partial x} \quad ②$$

özel durum

$$(Dogrusallık durumu) \quad w_m = \frac{1}{2} L(x) \cdot i^2 \Rightarrow F_e = \frac{i^2}{2} \cdot \frac{dL}{dx} \quad ③$$

$$w_m = \frac{1}{2} R(x) \cdot \phi^2 \Rightarrow F_e = -\frac{\phi^2}{2} \cdot \frac{dR}{dx} \quad ④$$

$L = i \cdot x \Rightarrow 1. \text{nolu bağıntı kullanılır}$ $L = x \text{ olsaydı} \Rightarrow 3. \text{nolu bağıntı kullanılırdı}$
doğrusal olmayan durumlarda 3 ve 4. kullanılmaz.

Not: $2 \frac{dy}{dx} \rightarrow$ doğrusal

$\lambda x \frac{dy}{dx} \rightarrow$ doğrular

$(\frac{dy}{dx})^2 \rightarrow$ doğrular

$\frac{d^2y}{dx^2} \rightarrow$ doğrusal

$$F_e = -\frac{dw}{dx}$$

$$M_e = -\frac{dw}{d\sigma}$$

$$F_e = \frac{\partial w_c}{\partial x}$$

$$w_c = i\lambda - w$$

$$F_e = \frac{\partial w_c}{\partial x}$$

$$M_e = \frac{\partial w_c}{\partial \sigma}$$

$$w = \int_0^\lambda I d\lambda$$

$$w_c = \int_0^T \lambda dI$$

Elektrik alanlı sistemler

$\lambda \rightarrow q$
 $i \rightarrow v$
 $L \rightarrow C$

$$F_C = \frac{I^2}{2} \cdot \frac{dL}{dx}$$

$$\Rightarrow F_C = \frac{v^2}{2} \cdot \frac{dc}{dx} \text{ olur}$$

Not: X tane elektriksel kapısı ve m tane mekanik kapısı olan elektromekanik dönüştürücüde co-enerji

$$w_c = \sum_{i=1}^N \int_0^{\lambda_i} \lambda_i \cdot (I_1, \dots, I_n, x_1, \dots, x_m) dI_i \text{ dir}$$

$$Not: e = \frac{d\lambda}{dt}$$

$$Not: P_h = K_h \cdot F \cdot B_m^2 \quad B_m = \frac{\partial m}{A}$$

$$V = I \cdot R + \frac{d\lambda}{dt} \quad \lambda = L \cdot I$$

$$Not: \text{iki endüktans varsa} \quad F_C = \frac{I^2}{2} \cdot \frac{dL}{dx} \Rightarrow F_e = \frac{I_1^2}{2} \cdot \frac{dL_{11}}{dx} + \frac{I_2^2}{2} \cdot \frac{dL_{22}}{dx} + I_1 I_2 \cdot \frac{dL_{12}}{dx}$$

$$w = \int_{x_1}^{x_2} F_e d\lambda$$

yapılan iş

$$Not: I = 20t \cos X \text{ olsun} \quad \lambda = 20I^2 - 480I \cos X \quad x=0,00 \quad F_e = ?$$

$$w_c = \int_0^1 \lambda dI = 10I^3 - 240I^2 \cos X \quad F_C = \frac{\partial w_c}{\partial x} = 240I^2 \sin X$$

$$Not: e = N \cdot \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\lambda}{dt} = L \cdot \frac{dI}{dt} \quad L = \frac{N^2}{R_m}$$

$$e = N \cdot A \cdot \frac{dB}{dt} \quad \lambda = N \phi = L I$$

$$Not: I \Rightarrow V \quad q = C \cdot V \quad \Rightarrow w_c = \int_0^V q dv$$

$\lambda \Rightarrow q$

$L \Rightarrow C$

$$\text{Not: } M_e = \frac{\phi^2}{2} \cdot \frac{dR}{d\theta}$$

$$\text{Not: } E = 4,44 \cdot F \cdot N \cdot \frac{M_e}{2} \frac{I^2}{d\theta}$$

Not: motor sorularında $w(\theta)$ 'i 250 olur
dönmekte olan motor durdurulursa

250 rad/s hızla dönmekte iken durdurulan motordan

$$-M_e = J \frac{dw}{dt} + B dw + My$$

- sürekli güç çıkış $P = My \cdot w$
- sürünme ve bükür kayipları $B \cdot w \cdot w \rightarrow \text{rad.}$

- sürekli durumdağı güç girişi $-P + \text{sürkay} + \text{bükür kay} + \text{Demir k}$
- Depo edilen enerji $E = \frac{1}{2} J \cdot w^2$

Not: Doğrusallık sorularında $\lambda = S_i \sin \theta t + g_i \Rightarrow L = \frac{\lambda}{t} = S \sin \theta t + g$ olur
zamanla deşisen doğrusal sistem

$$\text{Not: } \frac{d}{dt} \left(\frac{I^2}{X} + X \right) = \frac{2I}{X} \cdot \frac{dI}{dt} - \frac{I^2}{X^2} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{dx}{dt} \Rightarrow \text{Aynı aynı türev at topla.}$$

Not: Verilen değerler genelde etkin olduğundan r_2 ile çarp

$$\text{Not: } \cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$$

$$\cos a \cdot \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) - \sin(a-b)]$$

$$\text{Not: } \rho = w_m t + f$$

Not: üstel ifadeli bir soruda $F_{max} = \frac{dF}{dt} = 0$

$$\text{Not: } BM = \frac{\phi_m}{A} \rightarrow w_b$$

$$\beta = \frac{N_i \cdot I_i}{R_{es}}$$

$$L_{ii} \cdot I_i = N_i \cdot \phi_i$$

$$R_i = \phi_i \cdot R_{es} = N_i \cdot Z$$

$$\text{Not: } E = \frac{E_m}{r_2} = \frac{w \cdot N \cdot \phi_m}{r_2} = 4,44 F \cdot N \cdot \phi_m$$

$$\text{Not: } w_c = \int_0^I (\sin \theta I - \cos 2I) x_1^4 \Rightarrow w_c = \underbrace{\left(-\frac{1}{8} \cos 8I - \frac{1}{2} \sin 2I \right) x_1^4}_{A} \Big|_0^I = A + \frac{1}{8} x_1^4$$


- x_1^4
+ yayar

$$\text{Not: } \boxed{\text{Belirli integraldeki } -yi \text{ unutma}}$$

$$\text{Not: } \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

$$\text{Not: } \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0 + x_1 h} = \frac{1}{x_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x_1 h}{x_0}} = \frac{1}{x_0} \cdot \left(1 - \frac{x_1}{x_0} + \underbrace{\frac{x_1^2}{x_0^2} \dots}_{\text{kes } a^2} \dots \right)$$
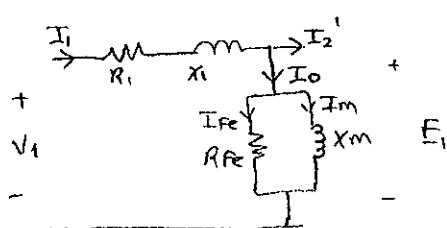
$$E = \frac{E_m}{r_2} = \frac{\omega N \cdot \phi_m}{r_2} = \frac{2\pi f \cdot N \cdot \phi_m}{r_2} = 4,144 \cdot f \cdot N \cdot \phi_m$$



$$P_{cu} = R_i \cdot I_2^2 \quad (\text{Bakır kayipları})$$

$$P_{fc} = R_{fe} \cdot I_{fe}^2 \quad (\text{Demir kayipları})$$

V_{FE} (Anma değer kayıp gücü) = P_0 (Boşta çalışma kayıp gücü)

V_{cu} (Anma bakır) = P_K (Anma kısa devre // ")

$$P_2 = S_N \cdot \cos \phi_2$$

$$V_N = V_{FE} + V_{cu} = P_0 + P_K \Rightarrow P_1 = P_2 + V_N = S_N \cdot \cos \phi_2 + P_0 + P_K$$

$$X = \frac{I_2 x}{I_{2N}} \quad \begin{array}{l} \text{boşta çalışmada } x=0 \\ \text{yarım yük çalışmada } x=0,5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{anma yükü (tam yük)} \\ x=1 \end{array}$$

$$P_{2x} = S_x \cdot \cos \phi_2 = X \cdot S_N \cdot \cos \phi_2$$

$$P_{1x} = P_{2x} + V_x = X \cdot S_N \cdot \cos \phi_2 + P_0 + X^2 \cdot P_K$$


$$\underline{\text{Azami verim}} - X_m^2 = \frac{V_{FE}}{V_{cu}} = \frac{P_0}{P_K(P_{cu})}$$

Δ alçak gerilim görür

λ yüksek gerilim görür
 $\sqrt{3}$ 'te biri bir hatta düşer

A B C
a b c

Not: $wb/m^2 \rightarrow$ Tesler

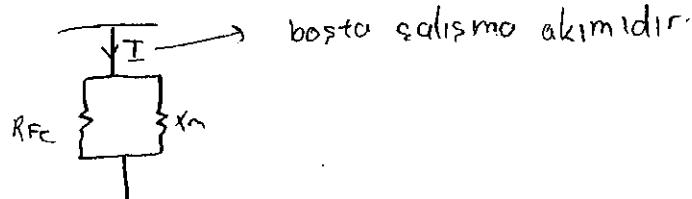

$\widetilde{f} = N \cdot I \rightarrow$ Magneto motor kuvvet (Amper sarımı)

Not: $\sin a \cdot \sin b = -\frac{1}{2} (\cos(a+b) - \cos(a-b))$

$\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} ((\cos(a+b) + \cos(a-b))$

böşta çalışma deneyinde $\rightarrow P_0$
kısa devre " $\rightarrow P_{Km} = P_{cu}$

Not: Soruda 232,9 A yük akımında dediğinde $I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}} = 27A$ den $X = \frac{I_X}{I_{2N}} = 0,85$ olur

Not: Azami verimde $X_m^2 = \frac{P_0}{P_{cu}}$ $\rightarrow X_m = X$ bulunur

X bulunduğuunda $P_0 = P_{cu}$ dan işlem yapılır

Not: Üç fazlıda $I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_{1N}}$

$S \rightarrow \text{VA}$
 $Q \rightarrow \text{VAR}$

Not: $S = U \cdot I$ olur
www.oguzhancakmak.com.tr

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$E_S = \frac{E_1}{N_1} \rightarrow 1 \text{ sanımdaki genilim}$$

Not: Azami verimde $I_{2X} = X \cdot I_{2N}$ (yük akımı)

$$S_{2A} = X \cdot S_N \quad (\text{görünür güç})$$

$$P_{2A} = S_{2A} \cdot \cos \varphi_2 \quad (\text{etkin güç})$$

$$Q_{2A} = S_{2A} \cdot \sin \varphi_2 \quad (\text{tepkin güç})$$

Not: Açık devre

$$R_{FeA} = \frac{V_{aek}^2}{P_{aek}}$$

$$S_{aek} = V_{aek} \cdot I_{aek}$$

$$I_{aek} = \sqrt{S_{aek}^2 - P_{aek}^2}$$

$$X_{ma} = \frac{V_{aek}^2}{R_{aek}}$$

\Rightarrow bu işlemleri yüksek tarafa indirge diğinizde $R_{Fe} \cdot a^2 = R_{FeY}$
 $X_{maek} \cdot a^2 = X_{myüksek}$ olur

Kısa devre

R_A ile R_y


veriliyor

$$R_{RA} = \frac{P_{kd}}{I_{kd}^2}$$

$$Z_{KA} = \frac{V_{kd}}{I_{kd}}$$

$$X_{KA} = \sqrt{Z_{KA}^2 - R_{KA}^2}$$
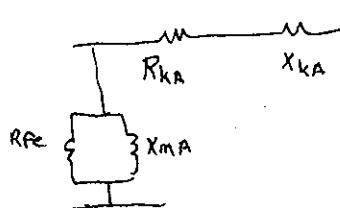
$$R_{KA} = R_A + \frac{1}{a^2} \cdot R_y$$



\Rightarrow bu işlemleri alsık G taraflına indirgensek $\frac{1}{a^2}$ ile çarpmalıyız

$$X_{KA} = \frac{X_{kj}}{a^2}$$

Not: Yo 75 yükte çalışan trafo $I_2 = \frac{S_2}{U_2} \cdot \sqrt{75}$

$$\cancel{3X \frac{dV}{dt} - SV \frac{dx}{dt} + 4V^2 - 2X^2 = k}$$

$$3(X_0 + X_1(t)) \frac{d(V_0 + V_1(t))}{dt} - S(V_0 + V_1(t)) \frac{d(X_0 + X_1(t))}{dt} + 4V_0^2 + 8V_0V_1(t) - 2X_0^2 - 4X_0X_1(t) = k$$

$$\begin{aligned} & 3X_0 \frac{d(V_0)}{dt} + 3X_1(t) \frac{d(V_0)}{dt} + 3X_0 \frac{d(V_1(t))}{dt} + 3X_1(t) \frac{d(V_1(t))}{dt} \\ & - SV_0 \frac{d(X_0)}{dt} - SV_0 \frac{d(X_1(t))}{dt} - SV_1(t) \frac{d(X_0)}{dt} - SV_1(t) \frac{d(X_1(t))}{dt} \end{aligned}$$

$$3X_0 \frac{d(V_1(t))}{dt} - SV_0 \frac{d(X_1(t))}{dt} + 4V_0^2 + 8V_0V_1(t) - 2X_0^2 - 4X_0X_1(t) = k$$

$$X_0 = 2 \quad V_0 = 3 \Rightarrow \quad 36 - 8 = k \Rightarrow k = 28$$

b.) küçük genlikli değişimler için denklem

$$6 \frac{d(V_1(t))}{dt} - 15 \frac{d(X_1(t))}{dt} + 24V_1(t) - 8X_1(t) = 0$$

$$c_1) \quad \frac{V_1(s)}{X_1(s)} = ? \quad 6sV_1(s) - 15sX_1(s) + 24V_1(s) - 8X_1(s) = 0 \\ V_1(s)(6s + 24) = X_1(s)(15s + 8)$$

$$\frac{V_1(s)}{X_1(s)} = \frac{15s + 8}{6s + 24}$$

$$d_1) \quad X_1(t) = \frac{1}{s} e^{-st} \quad \Rightarrow \quad V_1(t) = ? \quad X_1(s) = \frac{0,2}{s+5} \quad \Rightarrow \quad V_1(s) = \frac{0,2}{s+5} \cdot \left(\frac{15s+8}{6s+24} \right)$$

$$V_1(s) = \frac{2,23}{s+5} - \frac{10,08}{6s+24} \quad \Rightarrow \quad V_1(t) = \frac{2,23}{s+5} - \frac{10,08}{6(s+4)} = \frac{2,23}{s+5} - \frac{1,72}{s+4}$$

$$V_1(t) = 2,23e^{-st} - 1,73e^{-4t}$$

e.) Kararlılık $\rightarrow \infty$ $X_1(t) = 0$ olur kararsız

Not: $\frac{1}{X} = \frac{1}{X_0 + X_1} = \frac{1}{X_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{X_1}{X_0}} = \frac{1}{X_0} \left(1 - \frac{X_1}{X_0} + \underbrace{\frac{X_1^2}{X_0^2}}_{\text{kes (kma')}} \right)$

$$\cong \frac{1}{X_0} \left(1 - \frac{X_1}{X_0} \right)$$

~~Hançakmak~~

$$2x \frac{dI}{dt} - 3I \frac{dx}{dt} + 7I^2 + kx^2 = 49 \Rightarrow k=?$$

$$x_0 = -2$$

www.oguzhancakmak.com.tr

$$2(x_0 + x_1(t)) \cdot \frac{d(I_0 + I_1(t))}{dt} - 3(I_0 + I_1(t)) \frac{d(x_0 + x_1(t))}{dt} + 7I_0^2 + 14I_0 \cdot I_1(t) + k(x_0^2 + x_0 x_1(t))$$

$$2x_0 \cancel{\frac{dI_0}{dt}} + \boxed{2x_0 \frac{dI_1(t)}{dt}} + 2x_1(t) \cancel{\frac{dI_0}{dt}} + 2x_1(t) \cancel{\frac{dI_1(t)}{dt}}$$

$$-3I_0 \cancel{\frac{d(x_0)}{dt}} \left[-3I_0 \frac{d(x_1(t))}{dt} \right] - 3I_1(t) \cancel{\frac{d(x_0)}{dt}} - 3I_1(t) \cancel{\frac{d(x_1(t))}{dt}}$$

$$\Rightarrow 2x_0 \frac{dI_1(t)}{dt} - 3I_0 \frac{d(x_1(t))}{dt} + 7I_0^2 + 14I_0 \cdot I_1(t) + kx_0^2 + 2kx_0 x_1(t) = 49$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$63 + 4k = 49 \quad k = -3,5 \text{ bulunur}$$

b.) küçük genlikli değişimler için denklem

$$-4 \frac{dI_1(t)}{dt} - 9 \frac{dx_1(t)}{dt} + 42I_1(t) + 14x_1(t) = 0$$

$$\Rightarrow -4sI_1(s) - 9s x_1(s) + 42I_1(s) + 14x_1(s) = 0$$

$$I_1(s)(42 - 4s) = x_1(s)(9s - 14)$$

$$c.) \frac{I_1(s)}{x_1(s)} = \frac{9s - 14}{42 - 4s} \quad u(s) = I_1(s) \cdot x_1(s) \quad \text{geçiş islevi'}$$

$$d.) I_1(t) = 0,1 \cdot e^{-2t} \Rightarrow x_1(t) = ?$$

$$I_1(s) = 0,1 \cdot \frac{1}{s+2} \Rightarrow \frac{(42-s)(0,1)}{(9s-14)(s+2)} \quad \frac{A}{\dots} + \frac{B}{\dots} \Rightarrow A = -0,15625 \\ B = 1,008$$

$$x_1(s) = \frac{-0,15625}{s+2} + \frac{1,008}{s(s-\frac{14}{9})} = \frac{-0,15625}{s+2} + \frac{1,008}{s(s-\frac{14}{9})} = \frac{-0,15625}{s+2} + \frac{0,112}{s-\frac{14}{9}}$$

$$x_1(t) = -0,156 \cdot e^{-2t} + 0,112 \cdot e^{\frac{14}{9}t}$$


$$x_1(t) = -0,156 \cdot e^{-2t} + 0,112 \cdot e^{1,55t}$$

$$e.) \text{ Kararlılık} \quad t \rightarrow \infty \quad x_1(t) = \underbrace{-0,156 e^{-2t}}_0 + 0,112 \cdot e^{1,55t} \Rightarrow \text{kararsız} \\ \int 0 R$$

Bir dönütüründe yük gerilim ilişkisi

$$Q = (11x_1^2 - 3x_2^2) \cdot \sin 3V + (7x_3^2 + 5x_4^2) \cos 4V \quad \text{bicimindedir.}$$

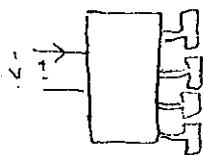- a.) kaç elektriksel ve kaç mekanik kapı vardır. Sema ile göster
 b.) $w, w_c = ?$ $V=2V$ $x_1=1m$ $x_2=3m$ $x_3=2m$ $x_4=4m$ için (enerjinin işlevi nr)
 c.) depo edilen enerji ve toplam enerjiyi bul
 d.) Mekanik kapıları etkileyen kuvveti bul
 e.) V'den dolayı 1 elektriksel kapı x_1, x_2, x_3, x_4 ten dolayı 4 mekanik kapı var



$$Q \rightarrow I \quad \Rightarrow \quad w_c = \int_0^I Q dI \quad \Rightarrow \quad w_c = \int_0^V Q dV$$

$$(b) w_c = -\frac{1}{3} (11x_1^2 - 3x_2^2) \cos 3V + \frac{1}{4} (7x_3^2 + 5x_4^2) \sin 4V \Big|_0^V$$

$$\Rightarrow w_c = -\frac{1}{3} (11x_1^2 - 3x_2^2) \cos 3V + \frac{1}{3} (11x_1^2 - 3x_2^2) + \frac{1}{4} (7x_3^2 + 5x_4^2) \sin V$$

$$\Rightarrow w = Ix - w_c \quad \Rightarrow \quad w = VQ - w_c = V(11x_1^2 - 3x_2^2) \sin 3V + V(7x_3^2 + 5x_4^2) \cos 4V \\ + \frac{1}{3} (11x_1^2 - 3x_2^2) \cos 3V - \frac{1}{3} (11x_1^2 - 3x_2^2) - \frac{1}{4} (7x_3^2 + 5x_4^2) \sin V$$

$$c) V=2 \quad x_1=1 \quad x_2=3 \quad x_3=2 \quad x_4=4 \quad i \in \mathbb{N} \quad w_c = 0,812 \text{ Joule} \\ w = 215 \text{ Joule}$$

$$d) F_1 = \frac{\partial w_c}{\partial x_1} = -\frac{1}{3} (22x_1) \cos 3V + \frac{1}{3} (22x_1) = 0,04 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{\partial w_c}{\partial x_2} = -\frac{1}{3} (-6x_2) \cos 3V + \frac{1}{3} (-6x_2) = -0,04 \text{ N}$$

$$F_3 = \frac{\partial w_c}{\partial x_3} = \frac{1}{4} (14x_3) \sin V = 0,244 \text{ N}$$

$$F_4 = \frac{\partial w_c}{\partial x_4} = \frac{1}{4} (10x_4) \sin V = 0,148 \text{ N}$$

SOĞUK

Keban santrali 60,3 MVA 14,4 kV / 220 kV 50 Hz lik tek fazlı transformatorlarından birinin boşta deneyinde 71,2 kW, kısa devre deneyinde 168,4 kW ölçülmüşür. ikinci güç katsayısi $0,8 \Rightarrow$ tam yükte yarım yükte 40 MVA ikinci görünür güçte 232,3 A ikinci akımda kayipları ve verimi hesaplayın. Aynı güç katsayılarında azami verimi ve azami verimdeki kayipları, ikinci akımı görünün etkin ve tepkin gücü bul.

27

$$\text{tam yükte } x=1 \cos \varphi_2 = 0,8 \quad P_0 = 71,2 \text{ kW} \quad P_{kN} = P_{cu} = 168,4 \text{ kW}$$

$$\Rightarrow \text{kayıp güç} \quad P_x = P_0 + x^2 \cdot P_{cu} = 209,6 \text{ kW}$$

giriş gücü $P_{1x} = P_{2x} + P_x \quad P_{2x} = x \cdot S_N \cdot \cos \varphi_2 = 1 \cdot 60,3 \cdot 0,8 = 48,24 \text{ MW}$

$$\Rightarrow P_{1x} = 48,24 + 96 \text{ MW} \quad \gamma = \frac{P_{2x}}{P_{1x}} = \frac{48,24 \text{ MW}}{48,24 + 96} = 79,51$$

$$\text{yarım yükte } x=0,5 \cos \varphi_2 = 0,8$$

$$P_{2x} = x \cdot S_N \cos \varphi_2 = 0,5 \cdot 60,3 \cdot 0,8 = 24,12 \text{ MW}$$

$$P_{1x} = P_{2x} + P_x = P_{2x} + P_0 + x^2 \cdot P_{cu} = 24,12 + 96 \text{ MW} \quad \gamma = 79,53 \text{ olur}$$

$$40 \text{ MW yükte } S_x = x \cdot S_N \quad x = \frac{S_x}{S_N} = \frac{40}{60,3} = 0,63$$

$$P_{2x} = x \cdot S_N \cos \varphi_2 = 0,63 \cdot 60,3 \cdot 0,8 = 30,526 \text{ MW}$$

$$P_{1x} = P_{2x} + P_x = P_{2x} + P_0 + x^2 \cdot P_{cu} = 30,526 + 96 \text{ MW} \quad \gamma = 79,55$$

$$232,9 \text{ A lik yük akımında } I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}} = \frac{60,3 \text{ MVA}}{220 \text{ kV}} = 274 \text{ A}$$

$$I_x = x \cdot I_{2N} \Rightarrow x = \frac{I_x}{I_{2N}} = \frac{232,9}{274} = x = 0,85$$

$$P_{2x} = x \cdot S_N \cos \varphi_2 = 0,85 \cdot 60,3 \cdot 0,8 = 41,004 \text{ MW}$$

$$P_{1x} = P_{2x} + P_0 + x^2 \cdot P_{cu} = 41,004 + 96 \text{ MW} \quad \Rightarrow \gamma = 79,55$$

$$\text{Azami verim } x_m^2 = \frac{P_0}{P_{kN}} = \frac{P_0}{P_{cu}} = \frac{71,2}{168,4} \Rightarrow x_m = 0,65$$

$$P_{cu} = P_0 = 71,2$$

$$P_{2x} = x_m \cdot S_N \cos \varphi_2 = 0,65 \cdot 60,3 \cdot 0,8$$

$$P_{1x} = P_{2x} + P_0 + x^2 \cdot P_{cu} = 0,65 \cdot 60,3 \cdot 0,8 + 71,2 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 71,2 \cdot 10^{-3}$$

$$\gamma = 79,55$$

Azami koşullarda

$$\text{yük akımı } I_{2x} = x I_{2N} = 0,65 \cdot 274 \text{ A} \Rightarrow I_{2x} = 178,1 \text{ A}$$

$$\text{görünür güç } S_{2A} = x \cdot S_N = 0,65 \cdot 60,3 = 39,185 \text{ MVA}$$

$$\text{etkin güç } P_{2A} = S_{2A} \cos \varphi_2 = 39,185 \cdot 0,8 = 31,3 \text{ MW}$$

$$\text{tepkin güç } Q_{2A} = S_{2A} \sin \varphi_2 = 39,185 \cdot 0,6 = 23,5 \text{ MVAR}$$

Örnek. 250 kVA'lık üç fazlı bir dağıtım trasfosunda bısta kayıp gücü $P_0 = 930 \text{ W}$ +
 anma kısa kayıp gücü $P_{KN} = P_{CU} = 4600 \text{ W}$ tır. $\cos\alpha = 0,6 \Rightarrow$ tam yükte verimi
 bul. kondansatör kullanarak güç katsayısı 1 yapıldığında ve aynı etkin güç
 çekildiğinde verimi ve tasarruf edilen ΔP kayıp gücünü hesapla
 tam yükte verim $\cos\alpha_2 = 0,6$ $x=1$ için

26

$$\text{çıkış gücü } P_{2X} = X \cdot S_N \cdot \cos\alpha_2 = 1 \cdot 250 \cdot 0,6 = 150 \text{ kW}$$

$$\text{kayıp güç } P_X = P_0 + X^2 \cdot P_{CU} = 0,93 + 1 \cdot 4600 = 5,53 \text{ kW}$$

$$\text{giriş gücü } P_{1X} = P_{2X} + P_X = 155,53 \text{ kW} \quad \eta = \frac{P_{2X}}{P_{1X}} = 7,9644$$

$$P_{2X} = 150 \text{ kW} \Rightarrow S_X = \frac{P_{2X}}{\cos\alpha_2} = 150 \text{ kVA} \text{ olur}$$

$$\text{kondansatör kullanıldığında } S_X = X \cdot S_N \text{ den } X = \frac{S_X}{S_N} = \frac{150}{250} \Rightarrow X = 0,6 \text{ olur.}$$

$$\text{kayıp güç } \Rightarrow P_X' = P_0 + X^2 \cdot P_{CU} = 0,93 + (0,6)^2 \cdot 4,6 = 2,586 \text{ kW}$$

$$\text{giriş gücü } \Rightarrow P_{1X}' = P_{2X} + P_X' = 152,586 \text{ kW} \quad \Rightarrow \eta = \frac{P_{2X}}{P_{1X}'} = 7,9831$$

$$\text{tasarruf edilen kayıp güç } \Delta P_X = P_X - P_X' = 2,944 \text{ kW}$$

kayıplar azalmış
verim artmıştır.

Örnek: 48 KVA 4800/240 V'luk indirici trafoyun bakır kayıplarına ve χ_m parametrelerini ile seri empedansın belirlenmesi için Açık ve Kısa devre testleri yapılıyor ve ölçümler


	V	A	W
Açık devre	240	2	120

	V	A	W
Kısa devre	150	10	600

25

⇒ trafoyun parametreleri ve esdeğer

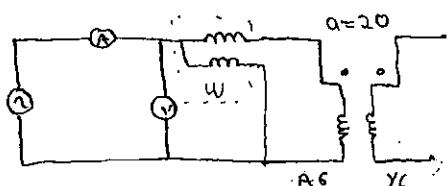Açık devre testi ile bakır kayıplarını bulmak için γ_6 tarafı açık devre yapılır.



$$R_{Fe} = \frac{V_{Açık}^2}{P_{açık}} = \frac{240^2}{120} \Rightarrow R_{Fe} = 480 \Omega$$

$$S_{açık} = V_{açık} I_{açık} = 240 \cdot 2 = 480 \text{ VA}$$

$$Q_{açık} = \sqrt{(S_{açık})^2 - (P_{açık})^2} = \sqrt{480^2 - 120^2} = 464,7 \text{ VA}$$

$$X_{ML} = \frac{V_{açık}^2}{Q_{açık}} = \frac{240^2}{464,7} \Rightarrow X_{ML} = 123,9 \Omega$$

Ölçümler A_6 tarafından yapıldığı için ve esdeğer devrede bakır


kayıpları γ_6 tarafında gösterildinden

R_{CH} ve X_{ML} değerleri γ_6 tarafına indirgenmelidir. $\Rightarrow a=20$ den

$$R_{CH} = a^2 \cdot R_{CL} = 20^2 \cdot 480 \Rightarrow R_{CH} = 192 \text{ k}\Omega$$

$$X_{MH} = a^2 \cdot X_{ML} = 20^2 \cdot 123,9 \Rightarrow X_{MH} = 49,5 \Omega$$

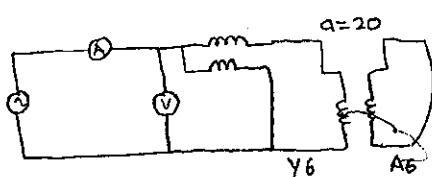Kısa devre testi ile seri empedansı bulmak için γ_6 tarafı, kısa devre yapılır.




$$R_{CH} = \frac{P_{SC}}{I_{SC}^2} = \frac{600}{10^2} \Rightarrow R_{CH} = 6 \Omega$$

$$Z_{CH} = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} = \frac{150}{10} \Rightarrow Z_{CH} = 15 \Omega$$

$$X_{CH} = \sqrt{Z_{CH}^2 - R_{CH}^2} = \sqrt{15^2 - 6^2} \Rightarrow X_{CH} = 12,75 \Omega$$

bu sonuçlara göre yaklaşık esdeğer devre

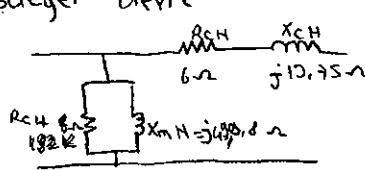

} Bu seri empedansı ayrı ayrı giriş ve çıkışa indirgersek

$$R_{CL} = \frac{R_{CH}}{a^2} = \frac{6}{20^2} = 0,015 \Omega$$

$$X_{CL} = \frac{X_{CH}}{a^2} = \frac{12,75}{20^2} = 0,034 \Omega$$



guc eşitliğinden $I_H^2 \cdot R_H = I_L^2 \cdot R_L$

$$R_H = a^2 \cdot R_L = 0,5 \cdot R_L \Rightarrow R_H = 0,5 \cdot 6 = 3 \Omega$$

$$X_H = a^2 \cdot X_L = 0,5 \cdot X_L \Rightarrow X_H = 0,5 \cdot 12,75 = 6,38 \Omega$$

$$R_L = \frac{1}{a^2} \cdot R_H = 0,5 \cdot R_H \Rightarrow R_L = 0,5 \cdot 3 = 1,5 \Omega$$
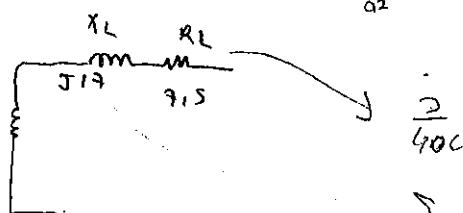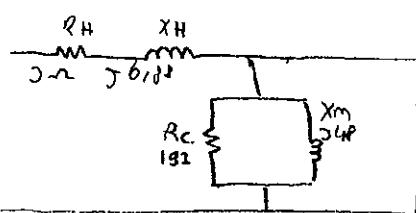
$$X_L = \frac{1}{a^2} \cdot X_H = 0,5 \cdot X_H \Rightarrow X_L = 0,5 \cdot 6,38 = 3,19 \Omega$$




5. Sayı

Örnek 1,5 kVA 220 V/110 V 50 Hz lik tek fazlı T. üzerinde yapılan ölçümlerden A6 sargı direnci $0,113 \Omega$ ve Y6 sargı direnci $0,413 \Omega \Rightarrow A6$ sargıları beslenerek yapılan açılık devre deneyinde gerilim 110 V akım $0,4 A$ ve güç girişi 25 W okunmuştur. A6 sargıları beslenerek yapılan kısa devre deneyinde ise gerilim $8,25 V$ akım $13,6 A$ olarak okunmuştur.


a) Trafonun A6 taraflına indirgenmiş es-değer devre parametrelerini bul.

Açık devre testi

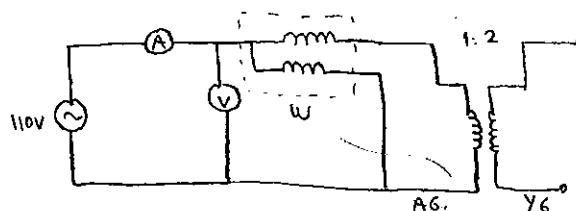

demir kayiplarını gösteren R_{FE} ve miknatışlanma reaksiyonu Trafonun T es-değer devresinde $Y6 + \text{cirçifindor}$ gösterilir. Bu nedenle girişi indirgersek. soruda A6 taraflına indirgenmiş değerler istendiğinde L es-değer gösterilir.

Kısa devre testi

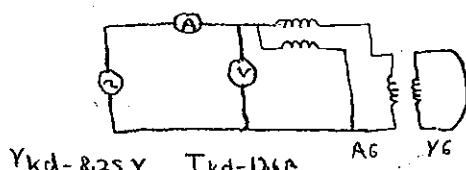


$$R_A = 0,113 \quad R_Y = 0,413 \Omega \quad R_{KA} = R_A + \frac{1}{a^2} \cdot R_Y = 0,216 \Omega$$

$$R_{RA} = \frac{P_{kd}}{I_{kd}^2} \Rightarrow P_{kd} = R_{KA} \cdot I_{kd}^2 = 40 W$$

$$Z_{KA} = \frac{V_{kd}}{I_{kd}} = \frac{8,25}{13,6} = 0,607 \Omega$$
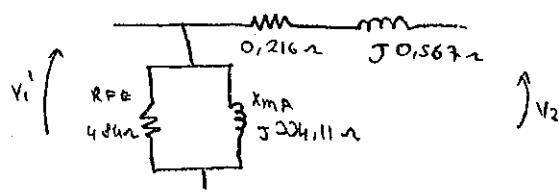
$$X_{KA} = \sqrt{Z_{KA}^2 - R_{KA}^2} = \sqrt{0,607^2 - 0,216^2} = 0,567 \Omega$$




A6 taraflına (çıkışa) indirgenmiş yaklaşık es-değer devresi. T es-değer devresini çizmek için seri empedansı girilecektir ve çıkışa paylaştırılmamız gereklidir.


$$X_{KA} = \frac{X_{KV}}{a^2} \Rightarrow X_{KV} = a^2 \cdot X_{KA} = 2^2 \cdot 0,567 = 2,263 \Omega$$

$$X_Y = a^2 \cdot X_A = 0,5 \cdot X_{KV} = 1,134 \Omega$$
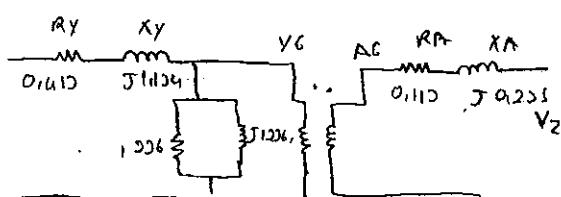
$$X_A = \frac{1}{a^2} \cdot X_Y = 0,5 \cdot X_{KA} \Rightarrow X_A = 0,5 \cdot 0,567 = 0,2835 \Omega$$




=

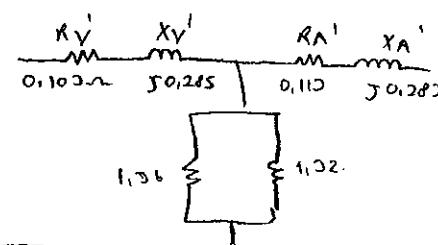

Örnek: 2,2 kVA 440/220 V 50 Hz lik trafoyun L esdegerine göre parametreleri
 $R_{IK} = 3 \Omega$ $X_{IK} = 4 \Omega$ $R_{FE} = 2,5 \Omega$ ve $X_m = 2 \Omega$ dir. $0,707$ geri gür faktörüyle
 tam yükte çalışan bu trafoyun gerilim regulasyonu yüzde kaçtır. ($VR\% = ?$)

$$a = \frac{440}{220} = 2 \quad V_2 = 220 \text{ V} \quad S = 2200 \text{ VA} \quad I_2 = \frac{2200}{220} = 10 \text{ A} \quad \cos \varphi = 0,707 \Rightarrow \varphi = -45^\circ$$

$I_2 = 10 \angle -45^\circ$ A olur.

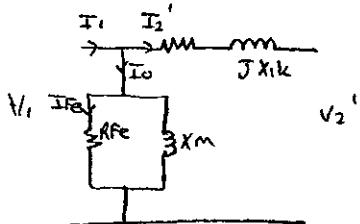

$$I_2' = \frac{I_2}{a} = 5 \angle -45^\circ \text{ A} \quad V_2' = a \cdot V_2 = 440 \angle 0^\circ \text{ V} \quad 23$$

$$V_1 = V_2' + I_2' (R_{IK} + jX_{IK}) \\ = 440 + (5 \angle -45^\circ) \cdot (3 + j4) = 464,76 \angle 0,44^\circ \text{ V}$$

$$I_{FE} = \frac{V_1}{R_{FE}} = \frac{464,76 \angle 0,44^\circ}{2800} = 0,186 \angle 0,44^\circ \text{ A}$$

$$I_m = \frac{V_1}{jX_m} = \frac{464,76 \angle 0,44^\circ}{j2000} = 0,232 \angle -89,56^\circ \text{ A}$$

$$I_1 = I_2' + I_0 = 5,296 \angle -45,00^\circ$$

$$P_0 = \operatorname{Re}[V_2' \cdot I_2'^*] = \operatorname{Re}[(440 \angle 0^\circ) \cdot (5 \angle 45^\circ)] = 1555,6 \text{ W}$$

$$P_i = \operatorname{Re}[V_1 \cdot I_1^*] = \operatorname{Re}[(464,76 \angle 0,44^\circ) \cdot (5,296 \angle -45,00^\circ)] = 1716,91 \text{ W}$$

$$\gamma = \frac{P_0}{P_i} = 0,906 \quad \gamma = 90,6$$

$$VR\% = \frac{V_{2NL}^{\text{nonload}} - V_{2FL}^{\text{full load}}}{V_2} = \frac{464,762 - 440}{440} \cdot 100 = 5,63$$

~~Örnek~~ 160KVA lik üç fazlı bir dağıtım trafosunun katalog bısto kayıp gücü 300W. Anma kısa devre kayıp gücü 2350W veriliyor. gür kat sayısı 0,85 \Rightarrow tam ve 70% yükte verim ile azami verimi hesapla

Tam yükte verim $\cos \varphi_2 = 0,85 \quad x=1$

$$\text{çıkış gücü } P_{2X} = x \cdot S_N \cdot \cos \varphi_2 = 1 \cdot 160 \cdot 0,85 = 136 \text{ kW}$$

$$\text{kayıp güç } P_X = P_0 + x^2 \cdot P_{CU} = 0,5 \text{ kW} + 1^2 \cdot 2,35 \text{ kW} = 2,65 \text{ kW}$$

$$\text{giriş güç } P_{1X} = P_{2X} + P_X = 136,65 \text{ kW} \Rightarrow \gamma = \frac{P_{2X}}{P_{1X}} = \frac{136}{136,65} = 98,09$$

70% yükte verim $\Rightarrow \cos \varphi_2 = 0,85 \quad x=0,6$

$$\text{çıkış gücü } P_{2X} = x \cdot S_N \cdot \cos \varphi_2 = 0,6 \cdot 160 \cdot 0,85 = 81,6 \text{ kW}$$

$$\text{kayıp güç } P_X = P_0 + x^2 \cdot P_{CU} = 0,5^2 + (0,6)^2 \cdot 2,35 = 1,146 \text{ kW}$$

$$\text{giriş güç } P_{1X} = P_{2X} + P_X = 82,746 \text{ kW}$$

$$\gamma = \frac{P_{2X}}{P_{1X}} = 98,62$$

$$\text{Azami verim } X_m^2 = \frac{P_0}{P_{CU}} = \frac{300}{2350} \Rightarrow X_m = 0,057$$

$$P_{2X} = X_m \cdot S_N \cdot \cos \varphi_2 = 0,057 \cdot 160 \cdot 0,85 = 48,5 \text{ kW} \quad \text{tam yükteki değer! 1}$$

$$\Rightarrow P_{CU} = P_0 = 300 \text{ olur. kayıp güç } P_X = P_0 + x^2 \cdot P_{CU} = 0,5 + 0,3 = 0,6 \text{ kW}$$

$$\text{giriş gücü } P_{1X} = P_{2X} + P_X = 48,195 \text{ kW}$$

$$\text{Azami verim } \gamma = \frac{P_{2X}}{P_{1X}} = 98,78$$

~~Örnek~~

23 KVA 2300 / 230 V 50 Hz'lik Trafoda: $R_1 = 4 \Omega$ $R_2 = 0,04 \Omega$

www.oguzhancakmak.com.tr

$X_1 = 12 \Omega$ $X_2 = 0,12 \Omega$ ve Traf 75 yükte çalışıyor 0,866 ileri güç

Faktöryle yüklenen trafonun birinci ikinci akımları sargılarda endüklenebilirlerin girişleri ve çıkış etkin güçleri ve verimi bul

$$I_2 = \frac{S_2}{V_2} \cdot \gamma = \frac{23000}{230} \cdot 0,75 = 75 \text{ A} \quad \cos \varphi = 0,866 \Rightarrow \alpha = 30^\circ \text{ ileri Faz}$$

$$\text{olduğundan } I_2 = 75 \angle 30^\circ \text{ A}$$

22

$$\text{ikinci sargı impedansı } Z_2 = R_2 + jX_2 = 0,04 + j0,12 \Rightarrow$$

$$E_2 = I_2 \cdot Z_2 + V_2 = 75 \angle 30^\circ (0,04 + j0,12) + 230 = 228,2 \angle 2,0^\circ \text{ V}$$

$$\text{çevirme oranı } \alpha = \frac{V_1 N}{V_2 N} = 10 \quad E_1 = \alpha \cdot E_2 \quad E_1 = 2282,8 \angle 2,0^\circ \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{I_2}{\alpha} = 7,5 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\text{Birinci sargı impedansı } Z_1 = R_1 + jX_1 = 4 + j12 \Omega$$

$$V_1 = I_1 \cdot Z_1 + E_1 = 7,5 \angle 30^\circ (4 + j12) + 23000$$

$$= 2269,5 \angle 4,7^\circ \text{ V}$$

$$\text{çıkış gücü } P_0 = \operatorname{Re} [V_2 \cdot I_2^*] \quad I_2^* = 75 \angle -30^\circ$$

$$\operatorname{Re} [230 \cdot 75 \angle -30^\circ] = 230 \cdot 75 \cdot \cos -30^\circ = 16908,9 \text{ W}$$


$$\text{giriş gücü } P_i = \operatorname{Re} [V_1 \cdot I_1^*] \quad I_1^* = 7,5 \angle -30^\circ$$

$$\operatorname{Re} [2269,5 \angle 4,7^\circ \cdot 7,5 \angle -30^\circ] = 15389,1 \text{ W}$$

$$\text{verim } \eta = \frac{P_0}{P_i} = 0,971 \quad \text{veya } \eta = 97,1$$

~~A~~ $R_{Fe} = 20000 \Omega$ $X_m = 15k\Omega$ olursa verim ne olur

Bu durumda e deger

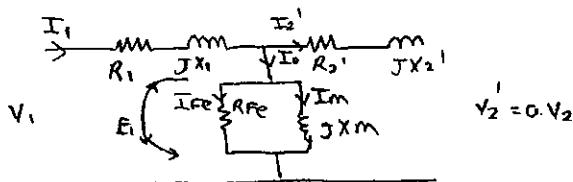

$$I_{Fe} = \frac{E_1}{R_{Fe}} = \frac{2282,8 \angle 2,0^\circ}{20000} = 0,114 \angle 2,0^\circ \text{ A}$$

$$I_m = \frac{E_1}{jX_m} = \frac{2282,8 \angle 2,0^\circ}{j15000} = 0,152 \angle -87,6^\circ \text{ A}$$

$$I_0 = I_{Fe} + I_m = 0,19 \angle -50,8^\circ \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 + I_2' = 0,19 \angle -50,8^\circ + 7,5 \angle 30^\circ = 9,53 \angle 28,5^\circ \text{ A}$$

$$\text{giriş çevriminden } V_1 = E_1 + I_1 \cdot Z_1 = 2282,8 \angle 2,0^\circ + (9,53 \angle 28,5^\circ) \cdot (4 + j12) \\ V_1 = 2271,9 \angle 4,7^\circ \text{ V}$$

$$P_{in} = \operatorname{Re} [V_1 \cdot I_1^*] = \operatorname{Re} [2271,9 \angle 4,7^\circ \cdot 9,53 \angle -28,5^\circ] = 15645,3 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_0}{P_i} = \frac{16908,9}{15645,3} = 0,955 \quad \text{veya } \eta = 95,5$$

$$Z_1 = Z_b + Z_{1K} = \underbrace{2565,8 + j1924,0}_{Z_b} + \underbrace{d6,7 + j92,0}_{Z_{1K}} = Z_1 = 3002$$

www.oguzhancakmak.com.tr

$$\cos \alpha_1 = 0,796 \Rightarrow \alpha_1 = 37,2^\circ$$

$$U_1 = \frac{U_{1h}}{\sqrt{3}} = \frac{10000}{\sqrt{3}} = 5774V$$

$$I_2 = a \cdot I_1 = 73A$$

21

$$I_1 = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{5774}{3002} \Rightarrow I_1 = 1,73A$$

$$U_2 = Z_b \cdot I_2 = 8,84 \cdot 73A = 291,7V$$

$$U_{2h} = U_2 \cdot \sqrt{3} = 505V \quad \cos \alpha_2 = 0,8 \Rightarrow \alpha_2 = 36,8^\circ$$

$$Z_2 = Z_b + Z_{2r} = \underbrace{7,072 + j5,204}_{Z_b = R_b + X_b} + \underbrace{0,12 + j0,125}_{Z_{2r} = R_2 + X_2r} = 9,0112$$

$$E_2 = Z_2 \cdot I_2 = 9,0112 \cdot 0,73 = 297V \quad E_1 = a \cdot E_2 = 5664V$$

$$S_1 = \sqrt{3} \cdot U_{1h} \cdot I_{1h} = \sqrt{3} \cdot 10 \cdot 1,73A = 30kVA$$


$$P_1 = S_1 \cdot \cos \alpha_1 = 30kVA \cdot 0,7962 = 23kW$$

$$Q_1 = S_1 \cdot \sin \alpha_1 = 30 \cdot 0,605 = 18,15kVAr$$

Birimler 2000 / 220V 750kVA 50Hz lik tek fazlı trafo'nun sorgı dirençleri ve reaktansları veriliyor $R_1 = 0,083\Omega$ $X_1 = 0,28\Omega$ $R_2 = 0,00093\Omega$ $X_2 = 0,00280\Omega$
 $R_{Fe} \rightarrow X_m = \omega$ trafo tam yükte çalışmaktadır. (tam yükte $\cos \alpha = 1$ $\alpha = 0$)

a.) Birincil ve ikincil akımlar
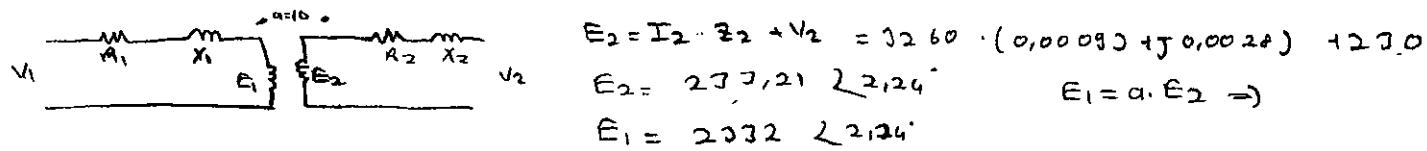
$$I_2 = \frac{S_2N}{V_2N} = \frac{750.000}{200} = 3260A \quad a = \frac{V_{1h}}{\sqrt{2}N} = 10 \quad I_2 = I_1 \cdot a \Rightarrow I_1 = 326A$$



b.) Birincil ve ikincil sorgı impedansları

$$L_1 = \frac{X_1}{a} = \frac{0,28}{2\pi \cdot 50} = 2,546mH \quad L_2 = \frac{X_2}{a} = \frac{0,0028}{2\pi \cdot 50} = 8,91mH$$

c.) Birincil ve ikincil sorgı gerilim düşümleri

$$V_1 - (R_1 + jX_1)I_1 + E_1 = (0,083 + j0,28) \cdot 326,087 + 2331 \angle 2,24^\circ = 2367 \angle 4,42^\circ$$

d.) Birincil ve ikincil sorgılarda endüklenen gerilimler.

$$E_1 = 2332V \quad E_2 = 237,21V$$


e.) Çevirme oranı $a = 10$

f.) Üç gerilimlerin birbirine oranı $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2367}{220} = 10,294$

$\alpha Fc = \omega$ $X_m = \infty \Rightarrow$ ikincil sinyala

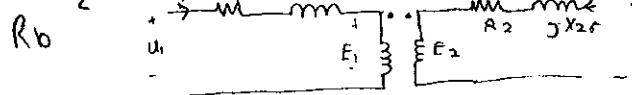(a) Birincil akım $I_1 = ?$

$$\alpha = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{220V}{110V} = 2$$





20

$$R_{1K} = R_1 + \alpha^2 \cdot R_2 = 3 + 4 \cdot 0,7 = 5,8 \Omega$$

$$X_{1K} = X_{1\sigma} + \alpha^2 X_{2\sigma} = 4 + 4 \cdot 0,8 = 9,2 \Omega$$

$$Z_b' = \alpha^2 \cdot R_b = 4 \cdot 10 = 40 \Omega$$
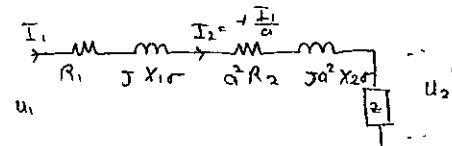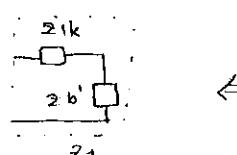
$$X_b' = \alpha^2 \cdot X_b = 4 \cdot 6 = 16 \Omega$$



$$Z_1 = Z_b' + Z_{1K} = 40 + j9,2 + 5,8 + j9,2 = 45,8 + j20,2 \Rightarrow Z_1 = 51,04 \Omega \quad Q_1 = 26,8^\circ$$

$$I_1 = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{220}{51,04} \Rightarrow I_1 = 4,285 A$$

$$(b) ikincil akım $I_2 = ?$ $I_2 = \alpha \cdot I_1 = 8,57 A$$$

(c) birincil fazası açısı $Q_1 = 26,8^\circ$

(d) ikincil fazası açısı $Q_2 = ?$ $Z_b = \sqrt{R_b^2 + X_b^2} = \sqrt{100 + 16} = 10,44 \Omega$

$$\cos Q_2 = \frac{R_b}{Z_b} = \frac{10}{10,44} \quad Q_2 = 21,8^\circ$$

(e) Endüklenen gerilim ($E_1 = ?$ $E_2 = ?$)

$$U_2 = Z_b \cdot I_2 = 10,44 \cdot 8,57 = 92,0 V$$

$$Z_2 = Z_b + Z_{2\sigma} = 10 + j4 + 0,7 + j0,8 = 10,7 + j4,8 \Rightarrow Z_2 = 11,7 \Omega$$

$$E_2 = Z_2 \cdot I_2 = 11,7 \cdot 8,57 = 100,5 V$$

$$E_1 = \alpha \cdot E_2 = 201 V$$


f) Birincil görünür gücü $S_1 = ?$ $S_1 = U_1 \cdot I_1 = 220 \cdot 4,285 A = 942 VA$

g.) Birincil etkin gücü $P_1 = ?$ $P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos Q = 942 \cdot 0,982 = 940 W$

h.) Birincil tepkin gücü $Q_1 = ?$ $Q_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \sin Q = 426 VAR$


~~220 V / 110 V~~ 10 kVA 10/0,525 kV 50 Hz ikitaraflı yıldız (Y-Y) bağlı üç fazlı bir trafo'da her fazın içiin $R_1 = 43,2 \Omega$ $X_1\sigma = 46,9 \Omega$ $R_2 = 0,12 \Omega$ $X_2\sigma = 0,125 \Omega$ veriliyor her bir fazın $8,84 \Omega$ lük bir empedansla $0,8$ güç katısayında yüklenliğinde birincil ve ikincil akımı, faz açısını endüklenen gerilimi hesapla. birincil ve ikincil görünürlük, etkinlik ve tepkin gücü bul.
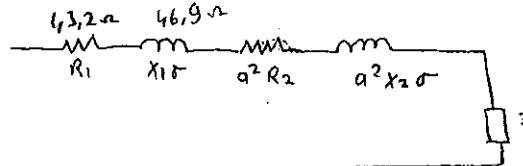
$$\alpha = \frac{10}{0,525} = 19,0476 \quad \alpha^2 = 362,812$$



$$R_{1K} = R_1 + \alpha^2 R_2 = 43,2 + 362,812 \cdot 0,12 = 86,7 \Omega$$
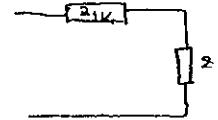
$$X_{1K} = X_1\sigma + \alpha^2 X_2\sigma = 46,9 + 362,812 \cdot 0,125 = 92,5 \Omega$$



$$Z_b = 8,84 \quad R_b = \cos Q_2 \cdot Z_b \Rightarrow R_b = 0,8 \cdot 8,84 = 7,072$$

$$R_b' = \alpha^2 \cdot R_b = 362,812 \cdot 7,072 = 2565,8 \Omega$$

$$X_b = Z_b \cdot \sin Q_2 = 8,84 \cdot 0,6 = 5,304 \Omega$$

$$X_b' = \alpha^2 \cdot X_b = 362 \cdot 5,304 = 1924,3 \Omega$$

Örnek: $N_1 = 100$ $N_2 = 50$ olan ideal trafo 440V 50Hz ile beslenen bir dirençle yükleniyor. Faydalı akımı, birincil ve ikincil akımları, amperiorimleri, hatkalanma akımlarını ve etkin gücünü hesapla. ideal trafoyun yerini alabilen esdeğer direnci bul. Akım ve gerilim diyagramını çiz.

$$\emptyset_m = \frac{U_1}{4,44 \cdot F \cdot N} = \frac{440}{4,44 \cdot 50 \cdot 100} = 1,8 \text{ mWb} \quad U_2 = U_1 \cdot \frac{N_2}{N_1} = U_2 = \frac{440 \cdot 50}{100} = 220 \text{ V} \quad 19$$



$$I_2 = \frac{U_2}{Z_b} = \frac{220}{10} = 22 \text{ A} \quad F_2 = N_2 \cdot I_2 = 11 \text{ kA}$$

$$\lambda_{2m} = N_2 \cdot \emptyset_m = 50 \cdot 1,8 \text{ mWb} = 0,09 \text{ Wb} \quad \varphi_2 = -180^\circ \quad P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 = 220 \cdot 22 \cdot (-1) = -4840 \text{ W}$$

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \frac{22 \cdot 50}{100} = 11 \text{ A} \quad F_1 = N_1 \cdot I_1 = 100 \cdot 11 = 1,1 \text{ kA}$$

$$\lambda_{1m} = N_1 \cdot \emptyset_m = 100 \cdot 1,8 \text{ mWb} = 0,18 \text{ Wb} \quad \varphi_1 = 0 \quad P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 = 440 \cdot 11 \cdot 1 = 4840 \text{ W}$$
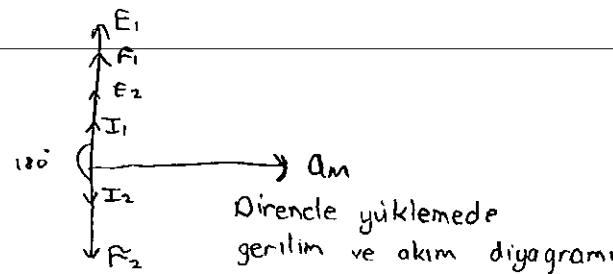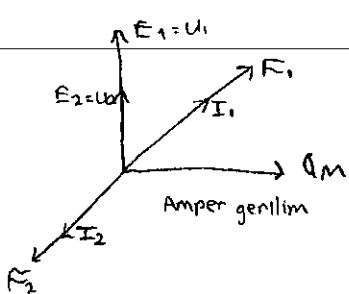
$$\alpha = \frac{N_1}{N_2} = 2 \quad Z_b' = a^2 \cdot Z_b = 2^2 \cdot 10 = 40 \text{ n}$$



Örnek: ideal bir T. $N_1 = 150$ $N_2 = 750$ dir. Birinci sargı 240V 50Hz lik kaynağa bağlıyor. 0,8 lik güç katsayıısında ikinci sargıda 4A aktığına göre

$$\text{a)} \text{ Çevirme orani} \quad a = \frac{N_1}{N_2} = 0,2$$

$$\text{b)} \text{ Birincil akım} \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad \Rightarrow I_1 = 20 \text{ A}$$

$$\text{c)} \text{ ikinci etkin güç} \quad P_{\text{yük}} = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi = 3840 \text{ W}$$

$$\text{d)} \text{ demir çekirdekte dolaydan max akım} \quad \emptyset_m = \frac{E_1}{4,44 \cdot F \cdot N_1} = \frac{240}{4,44 \cdot 50 \cdot 150} = 9,21 \text{ mWb}$$

Örnek: 100 kVA 2300 V/230 V 50 Hz'lik tek fazlı bir trafo birinci sarım sayısı 4800
 www.oguzhancakmak.com.tr
 $N_2 = 1680$ faydalı demir kesiti $12,7 \text{ cm}^2$ ve oranlanmış bosta akımı $1,2,5 \text{ A}$ 'dır. bosta
 Faydalı akı, endüksiyon ve amper sarım ile tam ve yarı yükte sorgı ampersarimlarını
 hesaplayın. çalışmada birincil akımın yükte bileşeni ne kadardır. trafo ikincil
 trafodan beslenirse bosta akımı ne olur. birincil ve ikincil esas reaktans ile
 esas endüktansı bul.

$$\Phi_m = \frac{U_{1N}}{4,44 \cdot F \cdot N_1} = \frac{2300}{4,44 \cdot 50 \cdot 4800} \Rightarrow \Phi_m = 2,16 \text{ mWb} \quad B_M = \frac{\Phi_m}{A} = \frac{2,16 \cdot 10^{-3} \text{ Wh}}{12,7 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 1,7 \text{ T}$$

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{100 \text{ kVA}}{2,3 \text{ KV}} \Rightarrow I_{1N} = 43,5 \text{ A} \quad I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}} = \frac{100 \text{ kVA}}{230 \text{ V}} \Rightarrow I_{2N} = 435 \text{ A}$$

$$\text{Bosta akım } I_{10} = \% I_{1N} = \% 2,5 \cdot 43,5 = 1,08 \text{ Amper}$$

$$\text{Bosta amper sarım (magnetomotor kuvvet)} \quad F = N_1 \cdot I_{10} = 4800 \cdot 1,08 = 5,2 \text{ kA}$$

$$F_{1N} = N_1 I_{1N} = 4800 \cdot 43,5 = 208 \text{ kA}$$

$$F_{2N} = N_2 I_{2N} = 4800 \cdot 435 = 209 \text{ kA}$$

$$I_1 = \frac{I_{1N}}{2} \text{ ve } I_2 = \frac{I_{2N}}{2} \text{ iken } F_{1N} = F_{2N} = \frac{209}{2} = 104,5 \text{ kA olur}$$

$$\text{çevirme oranı } \alpha = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{2300}{230} = 10 \quad I_1 = \frac{I_2}{\alpha} = \frac{435}{10} = 43,5 \text{ A}$$

$$\text{Bosta } I_{20} = I_{10} \cdot \frac{U_{2N}}{U_{1N}} = 1,08 \cdot \frac{2300}{230} = 10,8 \text{ A}$$

$$X_{1h} = \frac{U_1}{I_{10}} = \frac{2300}{1,08} = 2129,6 \Omega \quad X_{2h} = \frac{U_2}{I_{20}} = \frac{230}{10,8} = 21,0 \Omega = \frac{X_{1h}}{\alpha^2} = \frac{2129}{100} = 21,3 \Omega$$

$$L_{1h} = \frac{X_{1h}}{\omega} = \frac{2129}{2\pi \cdot 50} = 6,8 \text{ H} \quad L_{2h} = \frac{X_{2h}}{\omega} = \frac{21,3}{2\pi \cdot 50} = 68 \text{ mH}$$

Örnek: 300kVA 11KV/SSOV 50 Hz Δ/Y bağlı üç fazlı bir trafoda magnetik devre
 kesiti 400 cm^2 - demir doldurma katsayıları $0,9$ ve özamtlı endüksiyon $1,27 \text{ Sub}/\text{n}$
 dir. sarım gerilimini, sarım sorgularını anma akımı ve amper sarımları hesapla
 bağıl bosta akım $\% 3 \Rightarrow$ bosta ampersarımı ve görünür glicü bul
 $A = F_{Fe} \cdot A_y = 0,9 \cdot 400 \text{ cm}^2 = 360 \text{ cm}^2 \quad E_s = 4,44 \cdot F \cdot A \cdot B_m = 4,44 \cdot 50 \cdot 360 \cdot 10^{-4} \cdot 1,27 = 10,2 \text{ V}$

$$E_1 = 11000 \quad E_2 = \frac{550}{\sqrt{3}} = 317 \text{ V} \quad N_1 = \frac{E_1}{E_s} = 1075 \text{ sarım} \quad N_2 = \frac{E_2}{E_s} = \frac{317}{10,2} = 31 \text{ sarım}$$

$$I_{1N} = \frac{S_N}{3 \cdot U_{1N}} = \frac{300 \text{ kVA}}{3 \cdot 11 \text{ KV}} = 9,1 \text{ A} \quad I_{2N} = \frac{S_N}{3 \cdot U_{2N}} = \frac{300 \text{ kVA}}{3 \cdot 0,317 \text{ KV}} = 316 \text{ A}$$

Sor

$$F_1 = N_1 I_1 = 1075 \cdot 9,1 = 9800 \text{ A} \quad F_2 = N_2 I_2 = 31 \cdot 316 = 9800 \text{ A}$$

$$I_{10} = \% I_{1N} = \% 3 \cdot 9,1 = 0,293 \text{ A} \quad F_{10} = N_1 I_{10} = 1075 \cdot 0,293 = 304 \text{ A}$$

$$\text{veya } F_{10} = \% F_{1N} = \% 3 \cdot 9800 = 294 \text{ A}$$

$$S_0 = \% S_N = \% 3 \cdot 300 \text{ kVA} \quad S_0 = 9 \text{ kVA}$$

Örnek: 250 kVA, 20 kV/400V 50 Hz lik tek fazlı bir trafoyun anma akımları 0,8 güç katsayısı ile tam yüklenliğinde ikincil etkin ve tepkin güçleri hesaplayın. Aynı güç kat sayısında transformator etkin gücü 100 kW ise birincil akımı, görünür ve tepkin gücü bul.

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{250.000}{20.000} = 12,5 A$$

$$I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}} = \frac{250.000}{400} = 625 A$$

17

$$P_2 = S_N \cos \alpha_2 = 250.000 \cdot 0,8 = 200 \text{ kW}$$

$$Q_2 = S_N \cdot \sin \alpha_2 = 250.000 \cdot 0,6 = 150 \text{ kVAr}$$

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1 \cos \varphi_1} = \frac{100.000 \text{ W}}{20.000 \cdot 0,8} = 6,25 A$$

$$S_1 = U_{1N} \cdot I_1 = 20.000 \cdot 6,25 = 125 \text{ kVA}$$

$$Q_1 = S_1 \cdot \sin \varphi_1 = 125 \cdot 0,6 = 75 \text{ kVAr}$$

Örnek: 20 MVA, 63 / 5,5 kV 50 Hz lik üç fazlı bir trafoyun anma akımları 0,8 güç katsayısı ile tam yüklenliğinde ikincil etkin ve tepkin güçleri hesaplayın. Aynı güç kat sayısında trafoFO birincil etkin gücü 12 MW ise birincil akımı, görünür ve tepki gücü bul

$$I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_{1N}} = \frac{20000 \text{ kV}}{\sqrt{3} \cdot 63 \text{ kV}} = 183,3 A$$

$$I_{2N} = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_{2N}} = \frac{20000 \text{ kV}}{\sqrt{3} \cdot 5,5 \text{ kV}} = 2098 A$$

$$P_2 = S_N \cdot \cos \alpha_2 = 20 \text{ MVA} \cdot 0,8 = 16 \text{ MW}$$

$$Q_2 = S_N \cdot \sin \alpha_2 = 20 \text{ MVA} \cdot 0,6 = 12 \text{ MVAr}$$

$$I_1 = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot \cos \varphi_1} = \frac{12000 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 63 \text{ kV} \cdot 0,8} = 137,5 A$$

$$S_1 = \frac{P_1}{\cos \varphi_1} = \frac{12}{0,8} = 15 \text{ MVA}$$

$$Q_1 = S_1 \cdot \sin \varphi_1 = 15 \cdot 0,6 = 9 \text{ MVAr}$$

Örnek: Sarım sayısı 1. sargıda 1320 ve 2. sargıda 46 olan tek fazlı bir trafoyun özomi akısı $3,76 \cdot 10^{-2} \text{ wb}$ dir. Sargılarda 50 ve 60 Hz frekansa endüksiyon genitimi ve sarım gerilimi ne olur?

$$f=50 \text{ Hz } \text{ için } E_1 = 4,44 f \cdot N_1 \cdot \emptyset_m = 4,44 \cdot 50 \cdot 1320 \cdot 3,76 \cdot 10^{-2} \Rightarrow E_1 = 11018 \text{ V}$$

$$E_2 = 4,44 \cdot 50 \cdot 46 \cdot 3,76 \cdot 10^{-2} \Rightarrow E_2 = 384 \text{ V}$$

$$\text{sarım gerilimi } E_s = \frac{E_1}{N_1} = \frac{11018}{1320} \Rightarrow E_s = 8,3 \text{ V} \quad \text{veya} \quad E_s = \frac{E_2}{N_2} = \frac{384}{46} = 8,3 \text{ V}$$

Örnek: 2000 V / 230 V 50 Hz lik tek fazlı bir trafoda birincil sarım sayısı 4800 \Rightarrow Faydalı akı, ikincil sarım sayısı ve sarım gerilimini bul.

$$\emptyset_m = \frac{E_1}{4,44 \cdot f \cdot N_1} = \frac{2300}{4,44 \cdot 50 \cdot 4800} = 2,16 \text{ mWb} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{N_1}{N_2} \quad N_2 = N_1 \frac{U_{2N}}{U_{1N}} = \frac{4800 \cdot 230}{2000}$$

$$N_2 = 480$$

$$E_s = \frac{U_{1N}}{N_1} = \frac{2300}{4800} = 0,48 \text{ V}$$

$$14 \frac{dI_1}{dt} - 40 \frac{dx_1}{dt} + 5(I_0^2 + 2I_0 \cdot I_1) + 3(x_0^2 + 2x_0 x_1) = k \Rightarrow k = 137$$

ihmal

b.) ihmali ettiklerimizi alırsak

$$14 \frac{dI_1}{dt} - 40 \frac{dx_1}{dt} + 50I_1 + 12x_1 = 0$$

c.) Laplace'dan Fazlalınsak $14sI(s) - 40s x(s) + 50I_1(s) + 12x_1(s)$


$$I_1(s)(14s + 50) = x(s)(40s - 12)$$

$$\frac{I_1(s)}{x(s)} = \frac{40s - 12}{14s + 50}$$

d.) $x(t) = 0,5e^{-2t} \Rightarrow I_1(t) = ?$

e.) Kararlılık $\frac{I_1(t)}{x(t)} \rightarrow \infty$ sabit ise kararlı,

16

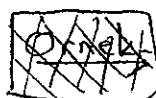

$$\frac{dx}{dt} + \frac{2V^2}{x} = 10$$

$$x = x_0 + x_1(t)$$

$$V = V_0 + v_1(t)$$

$$\frac{d(x_0 + x_1)}{dt} = \frac{dx_0}{dt} + \boxed{\frac{dx_1}{dt}}$$

sabit ihmali

$$\frac{V^2}{x} = \frac{V_0^2 + 2V_1V_0}{x_0 + x_1}$$

$$= (V_0^2 + 2V_1V_0) \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{x_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x_1}{x_0}} \right)}_{\text{ihmali}} \rightarrow \frac{1}{x_0} \cdot \left(1 - \frac{x_1}{x_0} + \boxed{\frac{x_1^2}{x_0^2}} \right)$$


$$\Rightarrow V_0^2 + 2V_1V_0 \cdot \left(\frac{1}{x_0} - \frac{x_1}{x_0^2} \right) \Rightarrow \frac{V_0^2}{x_0} + \frac{2V_1V_0}{x_0} - \frac{V_0^2 \cdot x_1}{x_0^2} - \frac{2V_1V_0 \cdot x_1}{x_0^2}$$

ihmal

$$\Rightarrow \frac{dX_1}{dt} + \frac{V_0^2}{x_0} + \frac{2V_1V_0}{x_0} - \frac{V_0^2 \cdot X_1}{x_0^2} = 10$$

ihmal
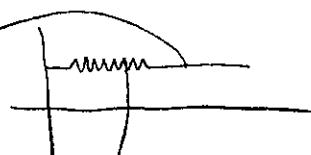
$$V_0 = 5 \Rightarrow \frac{V_0^2}{x_0} = 10 \quad x_0 = 2.5$$



c.) $\frac{dX_1}{dt} + \frac{2V_1V_0}{x_0} - \frac{V_0^2 \cdot X_1}{x_0^2} = 0$ olmalı,

~~Birim~~ Bir dönüştürücünün davranış denklemi $\frac{A}{X} + BXI + CX^2 + DI^2 = E$ www.oguzhancakmak.com.tr

burada A,B,C,D,E birer sabit - sürekli çalışma noktası (X_0, I_0) civarındaki $X(t), I(t)$ küçük genlikli değişimler için denklemi doğrusallaştırın.

$$X(t) = X_0 + X_1(t) \Rightarrow \frac{1}{X} = \frac{1}{X_0 + X_1(t)} = \frac{1}{X_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{X_1}{X_0}} = \frac{1}{X_0} \cdot \left(1 - \frac{X_1}{X_0} + \frac{X_1^2}{X_0^2} - \dots \right)$$

$$= \frac{1}{X_0} \cdot \left(1 - \frac{X_1}{X_0} \right)$$

$$I^2 = (I_0 + I_1)^2 = I_0^2 + 2I_0 \cdot I_1 + I_1^2$$

$$X \cdot I = (X_0 + X_1) \cdot (I_0 + I_1) = X_0 I_0 + X_0 I_1 + X_1 I_0 + X_1 I_1$$

$$X \frac{dI}{dt} = (X_0 + X_1) \cdot \frac{d(I_0 + I_1)}{dt} = (X_0 + X_1) \cancel{\frac{dI_0}{dt}} + (X_0 + X_1) \cdot \frac{dI_1}{dt} = X_0 \frac{dI_1}{dt} + X_1 \cancel{\frac{dI_0}{dt}}$$

sabit olduğundan
ihmal

$$\frac{A}{X_0} \cdot \left(1 - \frac{X_1}{X_0} \right) + B \cdot (X_0 I_0 + X_0 I_1 + X_1 I_0) + C X_0 \frac{dI_1}{dt} + D (I_0^2 + 2I_0 I_1) = E$$

Doğrusallık için değişken ifadeler alınmaz, sabit terimler alınırsa

$$\frac{A}{X_0} + B X_0 I_0 + D I_0^2 = E \quad \text{Doğrusallaşmış olur.}$$

$$-\frac{A}{X_0^2} \cdot X_1 + B X_0 I_1 + B X_1 I_0 + C X_0 \frac{dI_1}{dt} + 2 D I_0 I_1 = 0$$

$$\left(B I_0 - \frac{A}{X_0^2} \right) X_1 + (B X_0 + 2 D I_0) I_1 + C X_0 \frac{dI_1}{dt} = 0$$

~~$$7X \frac{dI}{dt} - 8I \frac{dX}{dt} + 5I^2 + CX^2 = k$$~~

$$X = X_0 + X_1$$

$$I = I_0 + I_1$$

$$(X_0 + X_1) \cdot \frac{d(I_0 + I_1)}{dt} = (X_0 + X_1) \cancel{\frac{dI_0}{dt}} + (X_0 + X_1) \frac{dI_1}{dt} = X_0 \frac{dI_1}{dt} + X_1 \cancel{\frac{dI_0}{dt}}$$

sabit olduğundan
ihmal

$$(I_0 + I_1) \cdot \frac{d(X_0 + X_1)}{dt} = (I_0 + I_1) \cancel{\frac{dX_0}{dt}} + (I_0 + I_1) \frac{dX_1}{dt} = I_0 \frac{d(X_1)}{dt} + I_1 \cancel{\frac{dX_0}{dt}}$$

sabit olduğundan
ihmal

$$(I_0 + I_1)^2 = I_0^2 + 2I_0 I_1 + \cancel{X_1^2}$$

$$(X_0 + X_1)^2 = X_0^2 + 2X_0 X_1 + \cancel{X_1^2}$$

Rotoru sargısız reluktans motorun aki yoğunluğunun magnetik direnci

$R = 6 \cdot 10^4 \cdot (2,5 + 1,5 \cos 2\theta)$ A/Wb sarginin sarim sayisi 30 sorgi direnci ≈ 0 sarginin 220V 50Hz lik sebekeden beslenmesi durumunda

- a.) Makinenin içindeki akının ifadesi
b.) Makinenin gis üretebilmesi için hangi hızda dönmesi gerekiyor.
c.) Motor max d.) sikkindaki çıkış gücü

14

a.) Faraday yasasından $V = N \cdot \frac{d\phi}{dt}$ $\phi = V_m \cdot \cos \omega t$

$V_m = 220\sqrt{2}$ $\omega = 100\pi$ $N = 30$

$$\Rightarrow 30 \cdot \frac{d\phi}{dt} = 220\sqrt{2} \cdot \cos 100\pi t \Rightarrow \int d\phi = \int \frac{220\sqrt{2}}{30} \cdot \cos 100\pi t dt$$

$$\Rightarrow \phi = 33,01 \cdot 10^3 \sin 100\pi t$$

b.) $M_e = -\frac{\phi^2}{2} \frac{dR}{d\theta} \Rightarrow \frac{dR}{d\theta} = -7,5 \cdot 10^4 \sin 2\theta \Rightarrow \phi^2: 1089 \cdot 10^3 \sin^2 100\pi t$

$$M_e = 81,72 \cdot \sin^2 100\pi t \cdot \sin 2\theta \quad M_e = 81,72 \cdot \left(\frac{1 - \cos 200\pi t}{2} \right) \cdot \sin 2\theta$$

$$= 40,86 \cdot (\sin 2\theta - \sin 2\theta \cos 200\pi t)$$

$$(\sin 2\theta \cdot \cos 200\pi t) = \frac{1}{2} (\sin(2\theta + 200\pi t) + \sin(2\theta - 200\pi t)) \Rightarrow$$

$$M_e = 40,86 \left[\sin 2\theta - \frac{1}{2} (\sin 2(\theta + 100\pi t) + \sin 2(\theta - 100\pi t)) \right]$$

$$\theta = \omega_m t + \delta \quad \text{koyarsak}$$

$$M_e = 40,86 \left[\sin 2(\omega_m t + \delta) - \frac{1}{2} (\sin 2(\omega_m + 100\pi)t + \delta) + \sin 2(\omega_m - 100\pi)t + \delta \right]$$

$\omega_m = \pm 100\pi$ durumunda moment'e gis olur.

$$M_e = 40,86 \cdot -\frac{1}{2} \cdot \sin 2\delta$$

$$M_e = -20,43 \sin 2\delta$$

$$M_{e\max} = 20,43$$

$$\sin 2\delta = 1$$

$$d1) P = \omega_m \cdot M_{e\max} = 20,43 \cdot 100\pi = 6,418 \text{ kW}$$

SOR

~~R~~ Rotoru sargasız bir reluktans motorun stator sargasına iliskin endüktans $L = 0,01 - 0,03 \cos 2\theta - 0,02 \cos 4\theta$ H, sargidan $f = 50 \text{ Hz}$ lik bir akım akımla iken rotor w_m acısal hızıyla dönüyor

- hangi hızlarda makina moment üretebilir?
- a sikkinde hesaplanan hızlardaki max momenti bul?
- güs akısını bul

(17)

a.) $I_{eff} = SA$
 $F = 50 \text{ Hz}$

$$I(t) = I_m \cdot \cos \omega t = S\sqrt{2} \cdot \cos 2\pi F t = S\sqrt{2} \cos 100\pi t$$

$$I^2 = S^2 \cdot \cos^2 100\pi t = \boxed{\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}}$$

$$\Rightarrow I^2 = 2S + 2S \cos 200\pi t$$

$$M_e = \frac{I^2}{2} \cdot \frac{dL}{d\theta} \quad \text{veya} \quad M_e = -\frac{\phi^2}{2} \cdot \frac{dR}{dx} \quad \Rightarrow \frac{dL}{d\theta} = 0,06 \sin 2\theta + 0,08 \sin 4\theta$$

$$\Rightarrow M_e = (12,5 + 12,5 \cos 200\pi t) \cdot (0,06 \sin 2\theta + 0,08 \sin 4\theta)$$

$$= 0,75 \sin 2\theta + \sin 4\theta + 0,75 \cos 200\pi t \cdot \sin 2\theta + \cos 200\pi t \cdot \sin 4\theta$$

$$\cos a \cdot \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) - \sin(a-b)]$$

$$\Rightarrow 0,75 \sin 2\theta + \sin 4\theta + 0,375 [\sin(200\pi t + 2\theta) - \sin(200\pi t - 2\theta)] + 0,5 [\sin(200\pi t + 4\theta) - \sin(200\pi t - 4\theta)]$$

İfadeyi açar ve $\theta = w_m t + f$ yerine yazılırsa

$$M_e = 0,75 \sin 2(w_m t + f) + \sin 4(w_m t + f) + 0,375 \sin [2(w_m t + 100\pi) + 2f] + 0,5 \sin [2(w_m t + 100\pi) + 4f] + 0,5 \sin [4(w_m t + 100\pi) + 4f]$$

Mort $\neq 0$ durumlarda moment olusur $w_m = \pm 100\pi \text{ rad/s}$ ve $w_m = \pm 50\pi \text{ rad/s}$ olmalıdır

b.) $w_m = \pm 50\pi \text{ rad/s}$ için $M_{ort} = 0,5 \sin 4f$ $M_{ort max} = 0,5 N/m$
 $w_m = \pm 100\pi \text{ rad/s}$ için $M_{ort} = 0,375 \sin 2f$ $M_{ort max} = 0,375 N/m$

c.) $w_m = \pm 50\pi \text{ rad/s}$ için $P = w_m \cdot M_{ort max} = \pm 78,53 \text{ W}$
 $w_m = \pm 100\pi \text{ rad/s}$ için $P = w_m \cdot M_{ort max} = \pm 117,8 \text{ W}$